

# Uživatelská příručka


## Projekty 306-511

BOFFIN



500  
projektů

75  
součástek

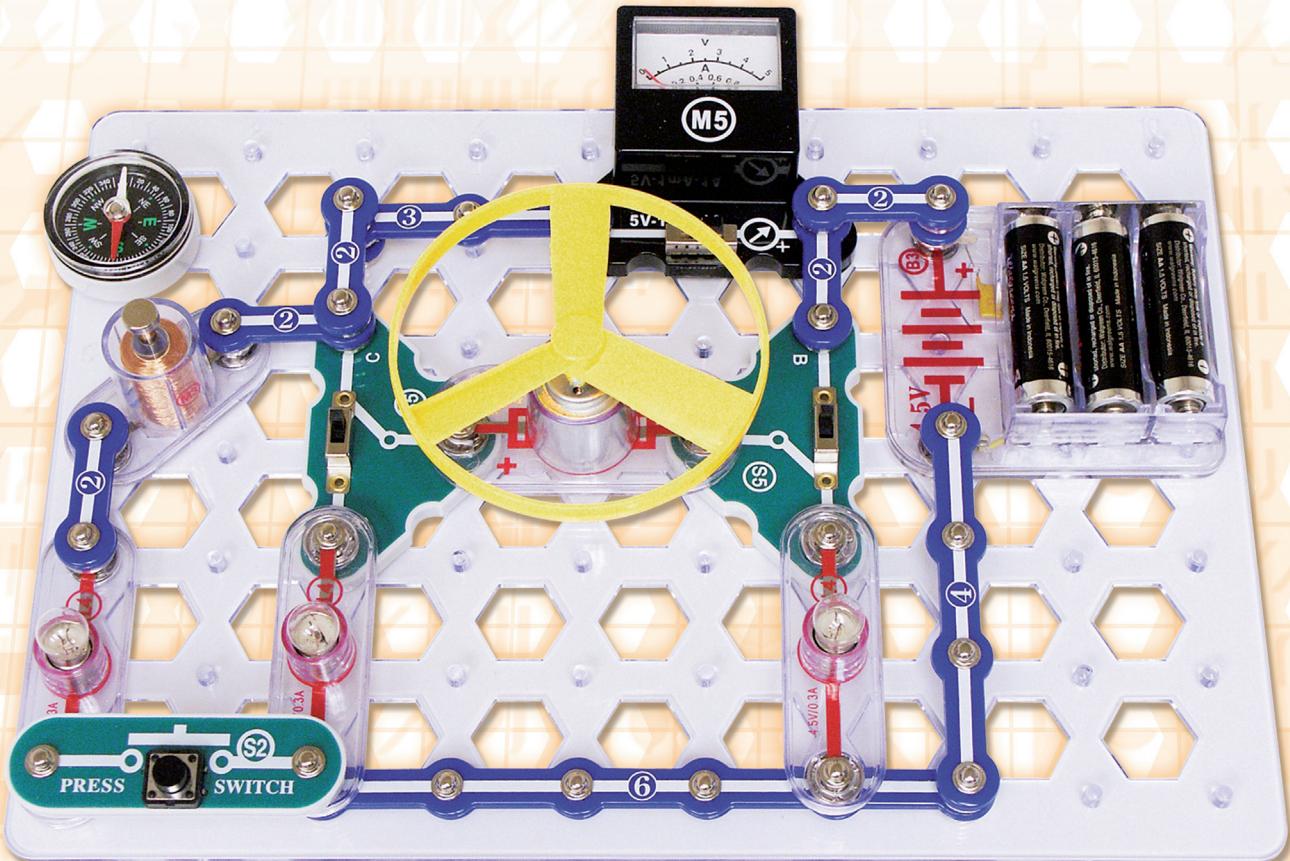

8+  
věk

# Obsah

Odstraňování základních problémů	1	Co ano a co ne při sestavování obvodu	5
Seznam jednotlivých součástek	2	Seznam projektů	6, 7
Více informací o jednotlivých součástkách	3, 4	Projekty Boffin 306 – 511	8 - 61
Pokročilé odstraňování problémů	4	Ostatní výrobky z řady Boffin	62



**Varování, které se týká všech částí se symbolem** - Pohyblivé části. Během provozu se nedotýkejte motoru ani listu vrtule. Nenaklánějte se nad motor. Neházejte vrtuli na lidi, zvířata či jiné objekty. Chraňte oči.



**Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem** - Nikdy nepřipojujte spínací obvod do domácích elektrických zástrček.



**Varování: Nebezpečí spolknutí** - Malé části.  
Není určeno pro děti do 3 let.

**Varování:** Před zapnutím obvodu vždy zkontrolujte správné připojení jednotlivých součástek. Jestliže jsou v obvodu vložené baterie, nenechávejte jej bez dozoru. Nikdy k okruhu nepřipojujte další baterie nebo jiné napájecí zdroje. Nepoužívejte poničené části.

## Odstraňování základních problémů

1. Většina problémů je důsledkem špatného sestavení. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, zda sestavený obvod souhlasí se vzorovým nákresem.
2. Ujistěte se, že jsou součástky s pozitivním/negativním znaménkem umístěny v souladu se vzorovým nákresem.
3. Někdy může dojít k uvolnění žárovek, rádně je zašroubujte. Buďte opatrní, žárovky se mohou lehce rozbit.
4. Ujistěte se, že jsou všechna spojení dobře připevněna.

5. Vyměňte baterie, je-li to třeba.
6. Jestliže se motor točí, ale vrtule není v rovnováze, zkontrolujte stav černé plastové části se třemi kolíčky na hřídeli motoru.

**Výrobce nepřejímá zodpovědnost za poškození jednotlivých částí v důsledku jejich špatného připojení.**

**Upozornění:** Jestliže máte podezření, že balení obsahuje nějaké poškozené části, postupujte podle postupu při odstraňování problémů pro pokročilé na str. 6; zjistíte tak, kterou část je třeba vyměnit.

## Baterie:

- Používejte pouze baterie typu 1,5V AA – alkalické baterie (nejsou součástí balení).
- Baterie vkládejte správnou polaritou.
- Nenabíjte takové baterie, které nejsou určeny k nabíjení. Nabíjení baterií musí probíhat pod dozorem dospělé osoby. Baterie nesmí být nabíjeny, jsou-li zapojeny ve výrobku.
- Nepoužívejte současně alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové)

- baterie.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
  - Nefunkční baterie odstraňte.
  - U zdrojů napětí nesmí dojít ke zkratu.
  - Baterie nikdy nevhazujte do ohně a nesnažte se je rozebírat či otevřít jejich vnější pláště.
  - Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí, hrozí nebezpečí spolknutí.

## Rady pro začátečníky

Stavebnice obsahuje součástky s kontakty pro sestavení různých elektrických a elektronických obvodů, popsaných v projektech. Tyto součástky mají různé barvy a jsou označeny čísly, takže je můžete jednoduše rozpoznat. Jednotlivé součástky obvodů jsou na obrázcích barevně a číselně označeny.

U každé součástky najeznete na obrázku černou číslici. Ta označuje, ve kterém levelu (patře), je příslušná součástka umístěna. Nejdříve umístěte všechny součástky do úrovni 1, potom do úrovni 2 a poté do úrovni 3 – atd.

Velká čirá plastová podložka je součástí sady a slouží ke správnému umístění jednotlivých částí okruhu. Tato podložka není k sestavení okruhu nezbytně nutná, pomáhá k pohodlnému zkomoletování celého okruhu. Podložka má rady, označené písmeny A-G a sloupce, označené písmeny 1 – 10. Nainstalujte dvě (2) „AA“ baterie (nejsou součástí balení) do úchytu pro baterie (B1).

2,5V a 6V žárovky jsou uloženy v samostatných obalech, jejich objímky také. Umístěte 2,5V žárovku do objímky L1 a 6V žárovku do objímky L2.

Umístěte vrtuli na motor M1 vždy, když tuto součástku budete používat. Nečiňte tak pouze tehdy, jestliže jsou v projektu jiné instrukce.

V některých obvodech jsou pro neobvyklá spojení použity spojovací dráty. Pouze je připojte ke kovových kontaktům tak, jak je vyznačeno na obrázku.

**Upozornění:** Při stavbě projektu buďte opatrní, abyste nechteme nevytvářili přímé spojení přes uchycení baterie („zkrat“). To by mohlo zničit baterie.

## Seznam jednotlivých součástek (Barva a styl se mohou měnit) jejich symboly a čísla

Pro více informací navštivte [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

Množství	D	Název	Symbol	Část	Množství	ID	Název	Symbol	Část
<input type="checkbox"/> 3	(2)	Dvou-kontaktní vodič		6SC02	<input type="checkbox"/> 1	(M2)	Analogový měřič		6SCM2
<input type="checkbox"/> 1	(5)	Pěti-kontaktní vodič		6SC05	<input type="checkbox"/> 1	(Q3)	SCR		6SCQ3
<input type="checkbox"/> 1	(D3)	Dioda 1N4001		6SCD3	<input type="checkbox"/> 1	(S3)	Kondenzátor 470µF		6SCS3
<input type="checkbox"/> 1	(D7)	Sedmi-segmentový LED displej		6SCD7	<input type="checkbox"/> 1	(T1)	Odpor 1kΩ		6SCT1
<input type="checkbox"/> 1	(FM)	FM modul		6SCFM	<input type="checkbox"/> 1	(U6)	Paměťový integrovaný obvod		6SCU6


Pro více informací navštivte [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

# Další informace o součástkách

(Poznámka: Další informace o jednotlivých součástkách najdete v příručkách k příslušným sadám.)

(Změna součástek vyhrazena)

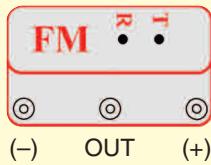
**FM modul (FM)** obsahuje integrovaný FM rádiový obvod. Pro lepší porozumění uvádíme následující popis k obrázku:


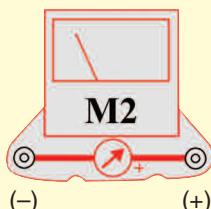
## FM Modul:

- (+) - náboj z baterií
- (-) - náboj zpět do baterií
- T - vyladění
- R - reset
- OUT – výstupní připojení
- Viz projekt 307 jako příklad správného připojení.


**Měřič (M2)** je velmi důležité indikační a měřící zařízení. Vám bude sloužit k měření množství proudu nebo napětí v závislosti na konfiguraci obvodu. Měřič má na jedné straně znaménko +, které označuje pozitivní koncovku (kladný náboj z baterií). Druhý kontakt má negativní náboj (negativní náboj do baterií). Na měřici je páčka, kterou lze měnit rozpětí, mezi LOW (Nízké) a HIGH (Vysoké) (nebo 10mA a 1A).


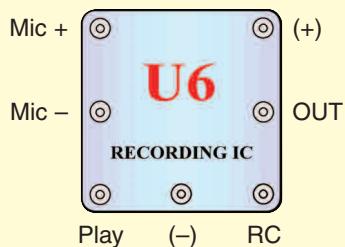
## Měřič:

- (+) – kladný náboj z baterie
- (-) – záporný náboj zpět do baterie

**Paměťový IC modul (U6)** obsahuje integrovaný paměťový obvod. Můžete nahrát zprávu až 8 vteřin dlouhou. K dispozici jsou tři melodie. Zde uvádíme podrobný popis:




## Paměťový IC Module:

- (+) – napájení z baterie
- (-) – napájení zpět do baterie
- RC – nahrávání
- Play (Přehrávání)
- OUT – výstupní připojení
- Mic + - mikrofonový vstup
- Mic - - mikrofonový vstup

Viz projekt číslo 308 jako příklad správného připojení.

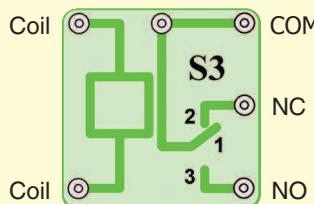**Relé (S3)** je elektronický spínač kontaktů, které mohou být rozpojené nebo sepnuté. Jeho součástí je cívka, která vytváří magnetické pole, pokud jí prochází elektrický proud. Magnetické pole přitahuje feromagnetickou armaturu, která spíná kontakty (viz obrázek)




## Relé:

- Cívka – připojení k cívce
- Cívka – připojení k cívce
- NC – normálně sepnutý kontakt
- NO – normálně rozpojený kontakt
- COM – běžný

Viz projekt číslo 341, který může sloužit jako příklad správného připojení.

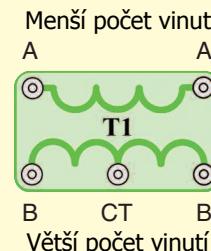**Transformátor (T1)** se skládá ze dvou cívkových vinutí na jednom jádru. Jde o vinutí primární (vstupní) a sekundární (výstupní). Hlavní funkcí transformátoru je zvýšení množství střídavého napětí primárního vinutí. Takový transformátor se nazývá zvyšovací transformátor.



## Transformátor:

- A- strana s menším počtem vinutí
- A- strana s menším počtem vinutí
- B- strana s větším počtem vinutí
- B- strana s větším počtem vinutí
- CT – střední kontakt

Viz projekt číslo 347 jako příklad správného připojení.

**Dioda (D3)** - Představte si diodu jako jednosměrný ventil, který propouští proud jedním směrem- podle šipky. Anoda je pozitivní část a katoda negativní. Dioda se zapne, pokud je napětí na anodě 0,7V nebo vyšší.



## Dioda:

- Anoda- (+)
- Katoda – (-)


## Další informace o součástkách (pokračování)

**SCR (Q3)** - Jedná se o troj-svorkovou (anoda, katoda a přechod) usměrňovač diodi na bázi křemíku. Stejně jako běžná dioda, umožňuje průchod elektrického proudu pouze jedním směrem. Rídí proud propustným směrem v tzv. proudových pulsech (nebo stálém napětím mezi svorkami) mezi přechodem a katodou. Jde vlastně o jednocestný usměrňovač, který propouští pouze jednu poloplnu vstupního napětí. Má tudíž pouze polovinční účinnost a používá se především u zařízeních s velmi nízkým odběrem proudu. Jde o nejjednodušší zapojení usměrňovače, které vyžaduje pouze jednu diodu. Velké množství proudu by mohlo tuto součástku zničit, proto je třeba jej omezit ostatními součástkami v obvodu.



**SCR:**  
A-Anoda  
K-Katoda  
G- Přechod

**7-segmentový displej (D7)** je v dnešní době součástí většiny zařízení. Obsahuje 7 LED diod, které byly zkombinovány v jedné součástce a výsledkem je zařízení, které zobrazuje čísla a některá písmena. displej je běžnou verzí anody. To znamená, že každá LED dioda je pozitivním elektrickým polem připojena ke společnému bodu, kterým je kontakt se znaménkem „+“. Každá dioda má negativní elektrické pole, které je připojeno k jednomu kontaktu. Aby zařízení fungovalo, je nutné připojit kontakt se znaménkem „+“ k pozitivnímu 3 Voltovému zdroji napětí. Po Připojení kontaktů všech LED diod k podložce, se rozsvítí všechny segmenty. V těchto projektech je odpor vždy připojen ke kontaktu se znaménkem „+“, tak je zajištěno omezení množství proudu. Velké množství proudu by mohlo zničit tuto součástku, proud musí být tedy limitován jinými součástkami v obvodu.

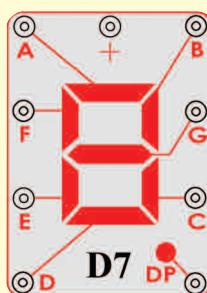

**7-segmentový displej:**  
(+)- napájení z baterie  
A- Segment A  
B- Segment B  
C- Segment C  
D- Segment D  
E- Segment E  
F- Segment F  
G- Segment G  
DP – Decimální bod

Viz projekt číslo 337 jako příklad správného připojení.

## Pokročilé odstraňování problémů


ConQuest entertainment není zodpovědný za díly, zničené díky nesprávnému zapojení.

Jestliže máte pocit, že jsou v obvodu poškozené komponenty, postupujte podle těchto kroků, abyste systematicky zjistili, kterou část je třeba vyměnit:

1-20. **Kroky 1 – 20** najdete v projektových manuálech 1& 2 (projekty 1 – 101, 102 – 305)


21. **FM modul (FM):** Sestavte projekt číslo 307, můžete poslouchat FM rádio stanice.

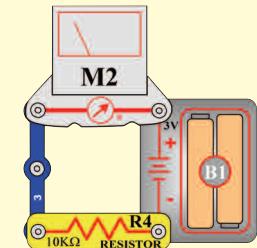22. **Měřič (M2):** Sestavte mini-obvod podle obrázku a nastavte nízký rozsah měřiče (LOW) (nebo 10mA), ručička měřiče (M2) by se měla zcela vychýlit. Jedná se o nastavení měření s vysokou citlivostí – měřicí přístroj je schopen zaznamenávat i velmi nízké hodnoty proudu. Potom nahradte odporník o kapacitě 10k $\Omega$  (R4) 2,5V žárovkou (L1) a nastavte vysoký rozsah(HIGH) (nebo 1A). Ručička měřiče by se měla posunout k číslici 1 nebo vyšší. V tomto případě se jedná o nastavení měření s menší citlivostí – měřicí přístroj zaznamenává jen větší hodnoty proudu.




23. **Paměťový integrovaný obvod (U6):** Sestavte obvod, popsaný v projektu číslo 308. Nahrajte 8-vteřin a pak poslouchejte 3 nahrané melodie.

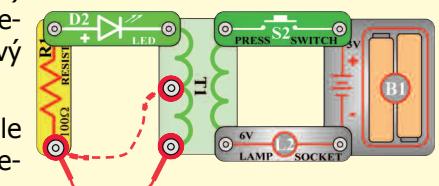
24. **Relé (S3):** Sestavte projekt číslo 341. Červená LED (D1) bude zapnutá, jestliže zapnete páčkový vypínač (S1) a zelená LED dioda (D2) bude zapnutá, jestliže naopak páčkový vypínač vypnete.



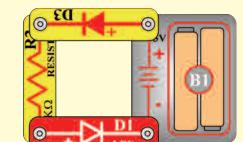25. **Transformátor (T1):** Sestavte mini-obvod podle obrázku. Stiskněte-li tlačítko vypínače (S2), rozsvítí se zelená LED dioda (D2). Připojte spojovací drát k CT bodu. Stiskněte-li pak tlačítko vypínače, rozsvítí se zelená LED dioda.



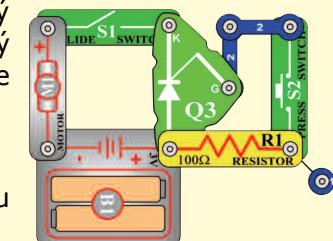26. **Dioda (D3):** Sestavte mini-obvod podle obrázku; červená LED dioda (D1) se rozsvítí. Otočte směr diody, LED teď přestane svítit.



27. **SCR (Q3):** Sestavte mini-obvod podle obrázku. Zapněte páčkový vypínač (S1) a motor (M1) se nebude otáčet. Stiskněte páčkový vypínač (S2) a motor se začne otáčet. Nyní vypněte a zapněte páčkový vypínač, motor by se neměl otáčet.

28. **7-segmentový displej (D7):** Sestavte obvod, popsaný v projektu číslo 337. Všechny segmenty svítí, zobrazené číslo je 8.

# Co ano a co ne při sestavování obvodů

Po sestavení obvodu podle návodu v příručce možná dostanete chuť experimentovat na vlastní pěst. Řídte se podle projektů v této příručce. Každý obvod obsahuje elektrický zdroj (baterie) a odpory (odpor, lampa, motor, integrovaný obvod, atd.), které jsou vzájemně propojeny oběma směry. Budte opatrní, aby nedošlo ke „zkratům“ (spojení s nízkým odporem – viz příklady níže), což by mohlo poškodit jednotlivé komponenty a /nebo rychle vybit baterie. Připojujte pouze integrované obvody podle konfigurací, popsaných v projektech, špatně provedené může poškodit komponenty. Nezodpovídáme za škody, způsobené špatným propojením jednotlivých částí.

## Důležitá upozornění:


- Pokud budete samostatně experimentovat, **VŽDY** chráňte oči.
- **VŽDY** v obvodu použijte alespoň jednu součástku, která omezí procházející proud – např. integrované obvody mikrofon, lampičku, písací čip, kondenzátor, (musí být správně připojeny), motor, fotoodpor nebo odpory (nastavitelný odpor musí být nastaven na vyšší hodnotu než minimální).
- **VŽDY** používejte 7-segmentový displej, kontrolky LED, tranzistory, vysokofrekvenční obvody, usměrňovače, anténu a vypínače ve spojení s ostatními součástkami, které omezí jimi procházející proud. Pokud tak neuděláte, může dojít ke zkratu nebo k poškození těchto částí.
- **VŽDY** připojujte nastavitelný odpor tak, aby byl při jeho nastavení na 0 procházející proud limitován jinými součástkami v obvodu. Připojte kondenzátory tak, aby byly kladným pólem „+“ vystaveny vyššemu napětí.
- Jestliže zjistíte, že se zvýšila teplota některých částí, **VŽDY** okamžitě odpojte baterie a zkontrolujte všechna propojení.
- Před zapnutím okruhu **VŽDY** zkontrolujte všechna propojení.
- **VŽDY** připojte integrované obvody, FM moduly a usměrňovače podle konfigurací popsaných v projektech nebo podle popisu propojení daných částí.
- **NIKDY** nezkoušejte použít vysokofrekvenční integrovaný obvod jako tranzistor (balení jsou podobné, ale součástky různé).
- **NIKDY** nepoužívejte 2,5V lampu v obvodu s oběma úchyty baterií, pokud si nejste jisti, že napětí napříč bude omezeno.
- **NIKDY** nepřipojte zařízení do elektrické zástrčky Vaší domácí sítě.
- **NIKDY** nenechávejte obvod bez dozoru, je-li zapnutý.
- **NIKDY** nesahajte na motor, pokud se otáčí vysokou rychlostí.

**Upozornění:** Vlastníte – li pokročilé stavebnice Boffin 300, Boffin 500 nebo Boffin 750, získáte doplňující informace v příslušných příručkách projektů.

Pro všechny projekty, popsané v této příručce platí, že jednotlivé části obvodů mohou být uspořádány různě, aniž by došlo ke změně výsledného obvodu. Například, nezáleží na pořadí komponentů, propojených sériově nebo paralelně – důležité je, jakým způsobem jsou kombinace těchto pod-okruhů propojeny do výsledného celku.
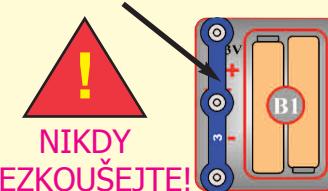
## Příklady ZKRATU - NIKDY NEDĚLEJTE TOTO!!!


Umístění 3-kontaktního vodiče přímo proti bateriím způsobí ZKRAT.



NIKDY NEZKOUŠEJTE!

Toto je také zkrat  
NIKDY NEZKOUŠEJTE!

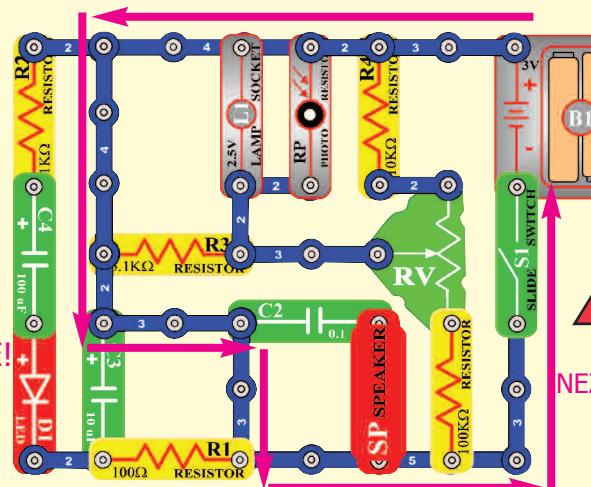Tímto způsobem také může dojít ke zkratu. Jestliže je vypínač s páčkou (S1) zapnutý, dojde v tomto obvodu ke zkratu. Zkrat znemožní další funkci zařízení



NIKDY NEZKOUŠEJTE!

Jestliže vymyslíte jiný funkční obvod, neváhejte a pošlete ho na info@boffin.cz



**Varování:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - Nikdy nepřipojujte spínací obvod do domácích elektrických zástrček.

# Seznam projektů


Projekt č.	Popis	Strana	Projekt č.	Popis	Strana	Projekt č.	Popis	Strana
306	AM rádio	8	340	Měření hudby	18	374	Zobrazení malého písmene "e"	28
307	FM rádio s možn. nast. hlas.	8	341	LED dioda a relé	19	375	Zobrazení malého písmene "h"	28
308	Playback a nahrávání	9	342	Ruční 7 sekundový spínač	19	376	Zobrazení malého písmene "o"	28
309	Přehrávání hudby	9	343	Usm., obvod půlvln. vst. nap.	20	377	Poplach v UO ve stylu v. bitvy	29
310	Hudba řízená světlem	9	344	Usm., obvod půlvln. vst. nap. (II)	20	378	Sv. poplach ve stylu v. bitvy	29
311	Hudba řízená doteckem	9	345	LED dioda vs. Dioda	20	379	Poplach v usměrňovacím obvodu	29
312	Elektr. zesílené přehrávání hudby	10	346	Proud a odpor	20	380	Int. obvod „Poplach“ a světlo	29
313	Elektr. playback a nahrávání	10	347	Telegraf	21	381	Zpoždění světla	30
314	Hudba řízená světlem II	10	348	Komár	21	382	Zpoždění ventilátoru	30
315	Hudba řízená doteckem II	10	349	Komár (II)	21	383	Zpoždění ventilátoru (II)	30
316	FM rádio	11	350	Komár (III)	21	384	LED indikátor nahrávání	31
317	Mega obvod	11	351	Doteckem řízený komáří zvuk	21	385	Playback a nahrávání s měřičem	31
318	Usměrň. obvod s 2,5V žárovkou	12	352	Žárovka a relé	22	386	Poplašné světlo	32
319	Usměrňovač a motor	12	353	Bzučící relé	22	387	Poplašné světlo (II)	32
320	Hudební poplach	13	354	Tranzistorový spínač	23	388	Policejní auto v noci	33
321	Hudební poplach řízený světlem	13	355	Světlem řízené relé	23	389	Střelná zbraň v noci	33
322	Usměrňovací řízený světlem	13	356	Relé se svět. poplachem žárovky	23	390	Požární siréna v noci	33
323	3mA měřič	14	357	Nastavitelné řízení světla	24	391	Sanitka v noci	33
324	0 – 3 V Voltmetr	14	358	Vychýlení ručičky měřiče	24	392	Zvuk policejního auta ve dne	34
325	Funkce nastaviteľného odporu	15	359	Přem. stříd. proudu na stejnosm.	25	393	Zvuk střelné zbraně ve dne	34
326	Funkce fotoodporu	15	360	Měřič proudu	25	394	Zvuk požární sirény ve dne	34
327	Vychýl. ruč. měř. působ. motoru	16	361	Bzučák, relé a transformátor	26	395	Zvuk sanitky ve dne	34
328	Usměrňovač a 6V žárovka	16	362	Bzučák, relé	26	396	Blikající osmička	35
329	Princip segmentové LED diody	17	363	Zobrazení velkého písmene „F“	27	397	Blikající osmička se zvukem	35
330	Zobrazení číslice 1	17	364	Zobrazení velkého písmene „H“	27	398	Vesmírná bitva s hudbou	35
331	Zobrazení číslice 2	17	365	Zobrazení velkého písmene „P“	27	399	Elektronický generátor zvuku	36
332	Zobrazení číslice 3	17	366	Zobrazení velkého písmene „S“	27	400	Elektronický generátor zvuku (II)	36
333	Zobrazení číslice 4	17	367	Zobrazení velkého písmene „U“	27	401	Včela	36
334	Zobrazení číslice 5	18	368	Zobrazení velkého písmene „C“	27	402	Včela (II)	36
335	Zobrazení číslice 6	18	369	Zobrazení velkého písmene „E“	27	403	Včela (III)	36
336	Zobrazení číslice 7	18	370	Zobrazení tečky („.“)	27	404	Zvuk oscilátoru	37
337	Zobrazení číslice 8	18	371	Zobrazení malého písmene „b“	28	405	Zvuk oscilátoru (II)	37
338	Zobrazení číslice 9	18	372	Zobrazení malého písmene „c“	28	406	Zvuk oscilátoru (III)	37
339	Zobrazení číslice 0	18	373	Zobrazení malého písmene „d“	28	407	Zvuk oscilátoru (IV)	37

## Seznam projektů

Projekt č.	Popis	Strana	Projekt č.	Popis	Strana	Projekt č.	Popis	Strana
408	Zvuk oscilátoru (V)	37	443	Blikající písmena „A“ a „J“	46	478	Variabilní oscilátor (II)	53
409	Testování tranzistoru	38	444	Časový spínač poplachu	46	479	Variabilní oscilátor (III)	53
410	Nastavitelný rozdělovač napětí	38	445	Časový spínač poplachu(II)	46	480	Variabilní oscilátor (IV)	53
411	Aut. zobrazení velkého písmene „C“	39	446	Časový spínač poplachu (III)	46	481	Variabilní fotoodpor	53
412	Aut. zobrazení velkého písmene „E“	39	447	Ptačí zpěv	47	482	Variabilní osc. s pískacím čipem	53
413	Aut. zobrazení velkého písmene „F“	39	448	Ptačí zpěv (II)	47	483	Pomalé nastavení tónu	53
414	Aut. zobrazení velkého písmene „H“	39	449	Ptačí zpěv (III)	47	484	Pomalé nastavení tónu (II)	53
415	Aut. zobrazení velkého písmene „P“	39	450	Ptačí zpěv (IV)	47	485	Stálá cesta proudu	54
416	Aut. zobrazení velkého písmene „S“	39	451	Ptačí zpěv (V)	47	486	Jednod. měřič intenzity osvětlení	54
417	Aut. zobrazení velkého písmene „U“	39	452	Ptačí zpěv, řízený doteckem	47	487	Pokles napětí LED diody	55
418	Aut. zobrazení velkého písmene „L“	39	453	Nahrávka zvuku motoru	48	488	Indik. otevř./zavřených dveří	55
419	Zvuky pískacího čipu	40	454	Indikátor zvuku motoru	48	489	Měřič ovládaný ručně	56
420	Zvuky pískacího čipu (II)	40	455	Relé a Bzučák	49	490	Měřič ovládaný světlem	56
421	Zvuky pískacího čipu (III)	40	456	Relé a reproduktor	49	491	Měřič ovládaný elektricky	56
422	Zvuky pískacího čipu (IV)	40	457	Relé a lampa	49	492	Měřič ovládaný zvukem	56
423	Zvuky pískacího čipu (V)	40	458	Elektronická kočka	50	493	Rozdělovač stálého napětí	57
424	Zvuky pískacího čipu (VI)	40	459	Elektronická kočka (II)	50	494	Měření odporu	57
425	LED dioda s hudbou	41	460	Elektronická kočka (III)	50	495	Automat. zobrazení písmene „b“	58
426	Světl. řízené čas. zp. LED diody	41	461	Elektronická kočka (IV)	50	496	Automat. zobrazení písmene „c“	58
427	Doteck. řízené čas. zp. LED diody	41	462	Bzučák s kočkou	50	497	Automat. zobrazení písmene „d“	58
428	Nahrávání poplachu	42	463	Bzučák s kočkou (II)	50	498	Automat. zobrazení písmene „e“	58
429	Nahrávání poplachu (II)	42	464	Bzučák s kočkou (III)	50	499	Automat. zobrazení písmene „h“	58
430	Nahrávání zvuku střelné zbraně	42	465	Líná kočka	50	500	Automat. zobrazení písmene „o“	58
431	Časové zpoždění 1 – 7 sekund	43	466	Výchylka měřiče (II)	51	501	Ručně ovl. zobrazení číslic 1 a 4	59
432	Časové zpoždění	43	467	Automat. zobrazení číslice „1“	51	502	Ručně ovl. zobrazení číslic 1 a 0	59
433	Ruční 7 sek.časový spínač (II)	44	468	Automat. zobrazení číslice „2“	51	503	Ručně ovl. zobrazení číslic 1 a 7	59
434	15 sekundový poplach	44	469	Automat. zobrazení číslice „3“	52	504	Ručně ovl. zobrazení číslic 1 a 8	59
435	Blikající číslice „1“ a „2“	45	470	Automat. zobrazení číslice „4“	52	505	Ručně ovl. zobrazení číslic 1 a 9	59
436	Blikající číslice „3“ a „4“	45	471	Automat. zobrazení číslice „5“	52	506	Nabíjení a vybíjení kondenzátoru	60
437	Blikající číslice „5“ a „6“	45	472	Automat. zobrazení číslice „6“	52	507	Ručně ovl. měřič v obvodu s integr. obvodem „Vesmírná bitva“	60
438	Blikající číslice „7“ a „8“	45	473	Automat. zobrazení číslice „7“	52	508	Ručička měřiče se hýbe do rytmu	61
439	Blikající číslice „9“ a „0“	45	474	Automat. zobrazení číslice „8“	52	509	Zvuk policejního auta s písk. čipem	61
440	Blikající písmena „b“ a „c“	46	475	Automat. zobrazení číslice „9“	52	510	Zvuk požárního auta s písk. čipem	61
441	Blikající písmena „d“ a „e“	46	476	Automat. zobrazení číslice „0“	52	511	Zvuk sanitky s pískacím čipem	61
442	Blikající písmena „h“ a „o“	46	477	Variabilní oscilátor	53			



# Projekt číslo 306

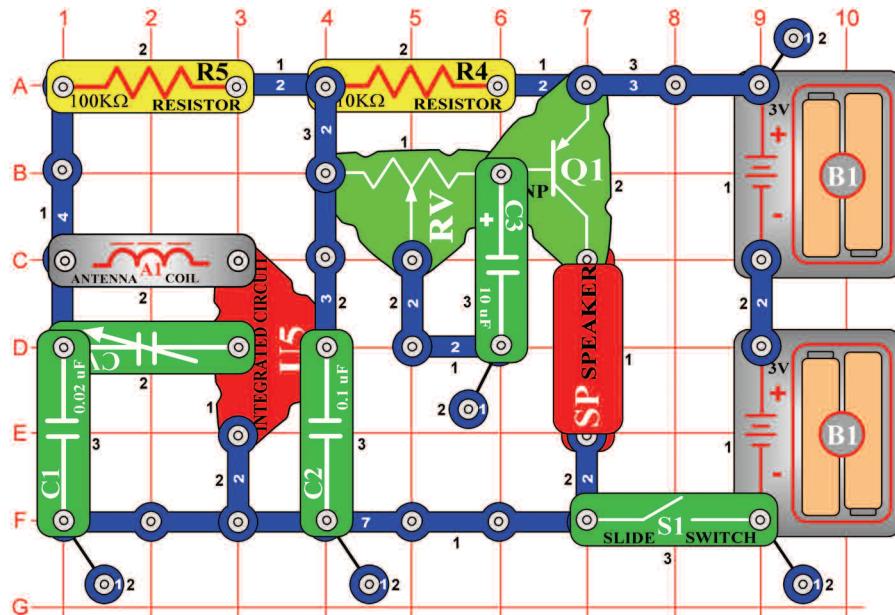


## AM rádio

*Cíl: Vytvořit integrovaný obvod „AM rádio“*

Zapněte páčkový vypínač (S1) a nastavte hodnotu kondenzátoru (CV) pro rádiovou stanici. Zkontrolujte, zda jste ovladač variabilního odporu nastavili doleva – pro hlasitější zvuk.



# Projekt číslo 307

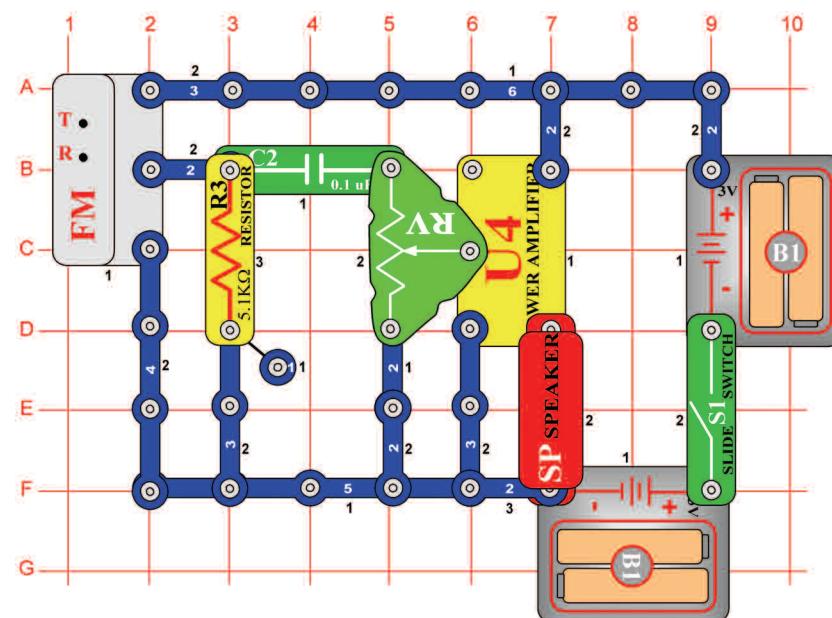


## FM rádio s možností nastavení hlasitosti

*Cíl: Vytvořit fungující FM rádio s možností nastavení hlasitosti.*

Zapněte páčkový vypínač (S1) a stiskněte tlačítko R. Potom stiskněte tlačítko T a FM modul (FM) začne vyhledávat rádiovou stanici. Jakmile ji najde, zastaví se na ní a Vy ji můžete slyšet z reproduktoru (SP). Nastavte hlasitost pomocí nastavitelného odporu (RV). Odpor řídí množství signálu integrovaného obvodu „Elektrický zesilovač“ (U4). Stiskněte znovu tlačítko T ; FM modul začne hledat další stanici a zastaví se až na konci FM pásmá – na frekvenci 108MHz. Potom musíte stisknout tlačítko R (reset); vyhledávání začne znovu od začátku pásmá – na frekvenci 88MHz.



## Projekt číslo 308

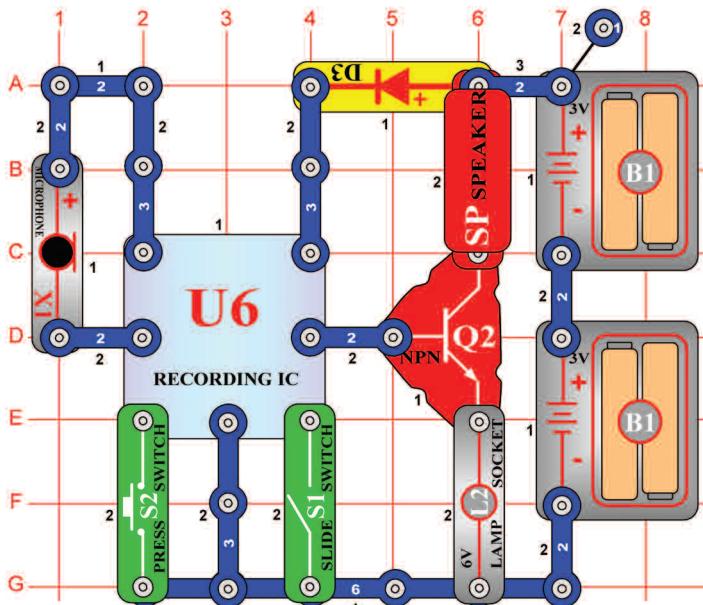

## Playback a nahrávání

*Cíl: Ukázat nahrávací schopnost integrovaného obvodu.*

Sestavte obvod podle obrázku. Zapněte páčkový vypínač (S1). Uslyšíte pípnutí, které signalizuje, že můžete začít nahrávat. Mluvte do mikrofonu (X1) až 8 sekund a potom vypněte páčkový vypínač ( po 8 sekundách od vypnutí se ozve pípnutí).

Stiskněte tlačítko vypínače (S2); aktivuje se playback. Přehraje se Vaše nahrávka a bude následovat jeden ze tří písni. Stisknete-li tlačítko vypínače po skončení písni, hudba skončí. Jestliže tlačítko stisknete několikrát, přehrají se všechny 3 písni. Lampa (L2) slouží k omezení množství proudu a nebude svítit.

## Projekt číslo 309

### Přehrávání hudby

*Cíl: Přehrát 3 již nahrané písni na paměťovém integrovaném obvodu.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 308. Zapněte páčkový ovladač (S1), potom stiskněte tlačítko vypínače (S2); začne hrát první píseň. Po jejím skončení stiskněte tlačítko znova; bude hrát druhá píseň. Při dalším stisknutí tlačítka začne hrát třetí píseň.

## Projekt číslo 310

### Hudba řízená světlem

*Cíl: Sestavit obvod, který k řízení paměťového integrovaného obvodu, používá světlo.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 308. Místo tlačítkového vypínače (S2) použijte fotoodpor (RP) a pak zapněte páčkový vypínač (S1). Zapněte a vypněte hudbu máváním rukou nad fotoodporem.

## Projekt číslo 311


### Hudba řízená dotekem

*Cíl: Sestavit obvod, který Vám umožní řídit paměťový obvod pomocí prstů.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 308. Umístěte jeden kontakt na podložku do bodu F1. Místo páčkového vypínače (S2) použijte PNP tranzistor (Q1, šipkou směřující na bod E2) a potom zapněte páčkový vypínač (S1). Zapněte a vypněte hudbu tak, že se současně dotknete bodů F1 a G2. Můžete bude zapotřebí, abyste si navlhčili prsty.



## Projekt číslo 312

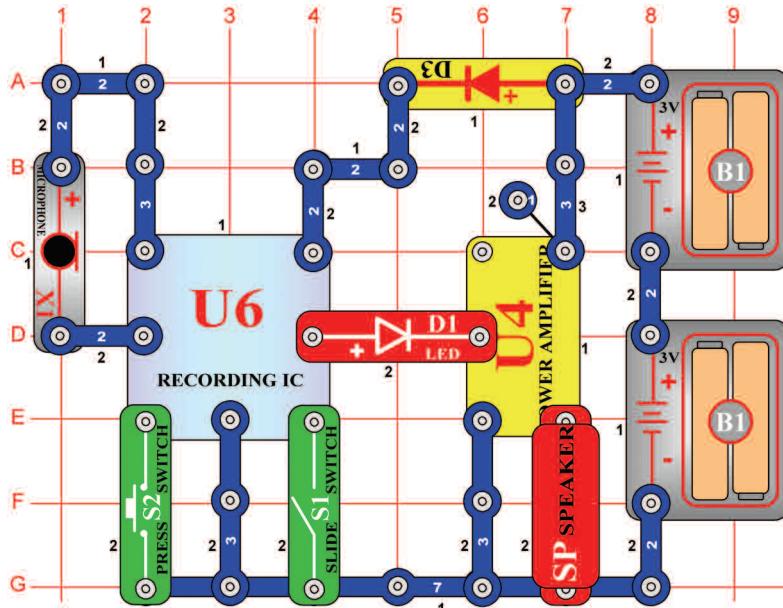

## Elektricky zesílené přehravání hudby

*Cíl: Sestavit obvod, který zesílí paměťový integrovaný obvod.*

Připojením integrovaného obvodu „Elektrický zesilovač“ (U4) k výstupu paměťového integrovaného obvodu (U6) můžete vytvořit daleko hlasitější hudbu než v projektu číslo 308.

Zapněte páčkový vypínač (S1), uslyšte pípnutí, které signalizuje, že můžete začít nahrávat. Mluvte do mikrofonu až 8 sekund a potom vypněte vypínač (po 8 sekundách po vypnutí vypínače se opět ozve pípnutí).

Stiskněte páčkový vypínač (S2); aktivuje se playback. Nejdříve se přehraje Vaše nahrávka a pak 3 písničky. Jestliže stisknete tlačítko vypínače (S2) před skončením písničky, hudba skončí. Tlačítko vypínače můžete stisknout několikrát, aby se mohly přehrát všechny 3 písničky.



## Projekt číslo 313

### Elektrický playback a nahrávání

*Cíl: Zesílit výstup paměťového integrovaného obvodu.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 312. Zapněte páčkový vypínač (S1) a potom stiskněte tlačítko vypínače (S2); začne hrát první písnička. Jakmile skončí, stiskněte tlačítko vypínače znova, abyste si mohli poslechnout druhou písničku.



## Projekt číslo 314

### Hudba řízená světlem II

*Cíl: Ukázat další variantu projektu číslo 312.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 312. Místo tlačítkového vypínače (S2) použijte fotoodpor (RP) a potom zapněte páčkový vypínač (S1). Máváním rukou nad fotoodporem zapínejte a vypínejte hudbu.



## Projekt číslo 315


### Hudba řízená dotekem (II)

*Cíl: Ukázat další variantu projektu číslo 312.*

Použijte obvod, popsaný v projektu číslo 312. Umístěte jeden kontakt na podložku do bodu F1. Místo tlačítkového vypínače (S2) použijte PNP tranzistor (Q1 – šipka směruje k bodu E2) a potom zapněte páčkový vypínač (S1). Dotkněte se současně bodů F1 a G2, čímž zapnete a vypnete hudbu. Možná bude zapotřebí, abyste si navlhčili prsty.



# Projekt číslo 316

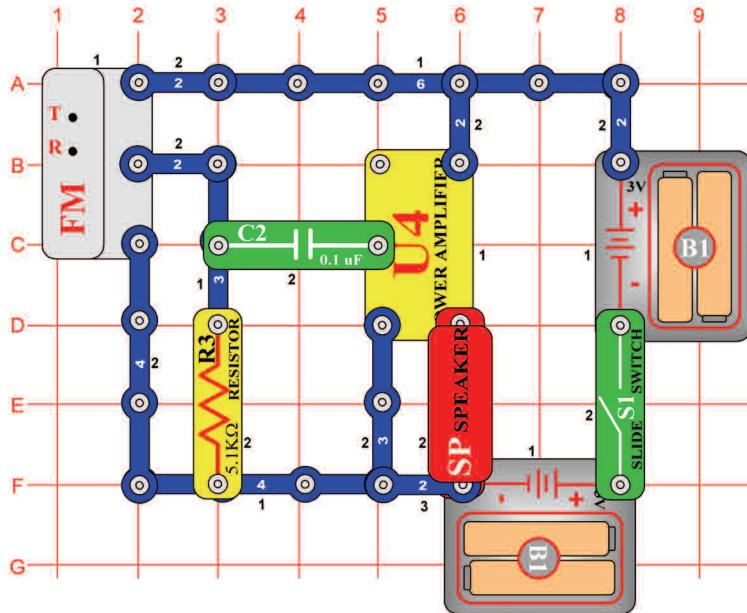

## FM rádio


*Cíl: Vytvořit fungující FM rádio.*

FM modul (FM) obsahuje vyhledávač (T) a tlačítko R, které souží k resetování frekvence – ke znovunastavení frekvence na 88 MHz. To je začátek FM pásmu. Stiskněte tlačítko T, modul začne vyhledávat nejbližší dostupnou rádio-stanici.

Zapněte páčkový vypínač (S1) a stiskněte tlačítko R. Jakmile stisknete tlačítko T, FM modul začne vyhledávat dostupnou rádio-stanici. Jakmile ji najde, zastaví se na ní a Vy ji můžete slyšet z mikrofonu. Jakmile opět stisknete tlačítko T; FM modul začne hledat další stanici – až do frekvence 108MHz = do konce FM pásmu a pak se zastaví. Potom musíte stisknout tlačítko R, aby začalo nové vyhledávání – začne opět od frekvence 88 MHz.



# Projekt číslo 317

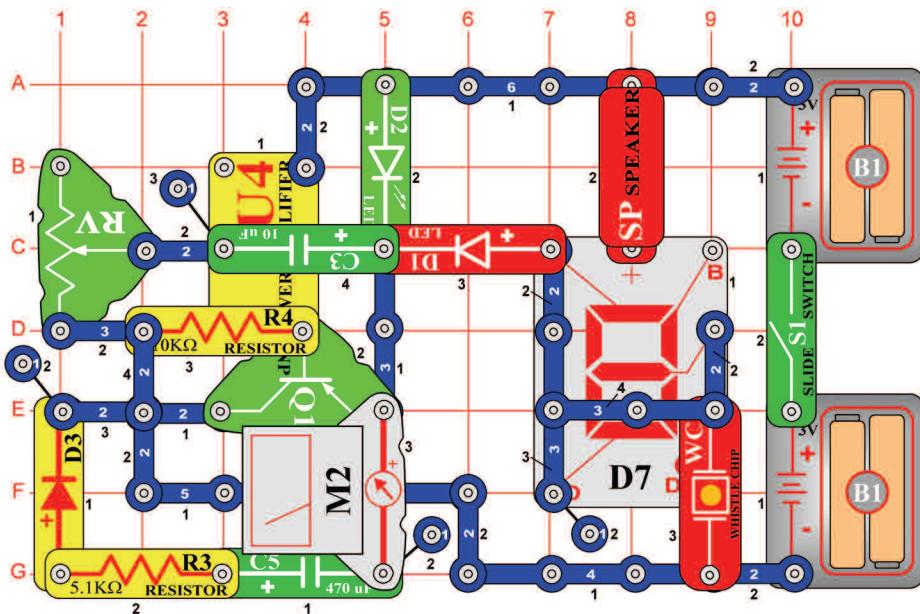

## Mega obvod

*Cíl: Vytvořit komplexní obvod.*

Zde uvádíme příklad použití mnoha součástek pro vytvoření neobvyklého obvodu. Nastavte měřič (M2) na nízký rozsah = LOW (nebo 10mA). Tím jste nastavili měřič na měření s vysokou citlivostí. Zapněte páčkový vypínač (S1). Obvod kmitá, na 7-segmentovém displeji (D7) bliká číslice 5 a LED diody (D1 a D2) blikají také. Ručička měřiče se vychyluje z jedné strany na druhou a reproduktor (SP) vydává nízký tón, to vše ve stejném rytmu. Frekvenci obvodu můžete změnit nastavením odporu (RV).

# Uživatelská príručka

## Projekty 306-511


BOFFIN



500  
projektov

75  
súčiastok

8+  
vek

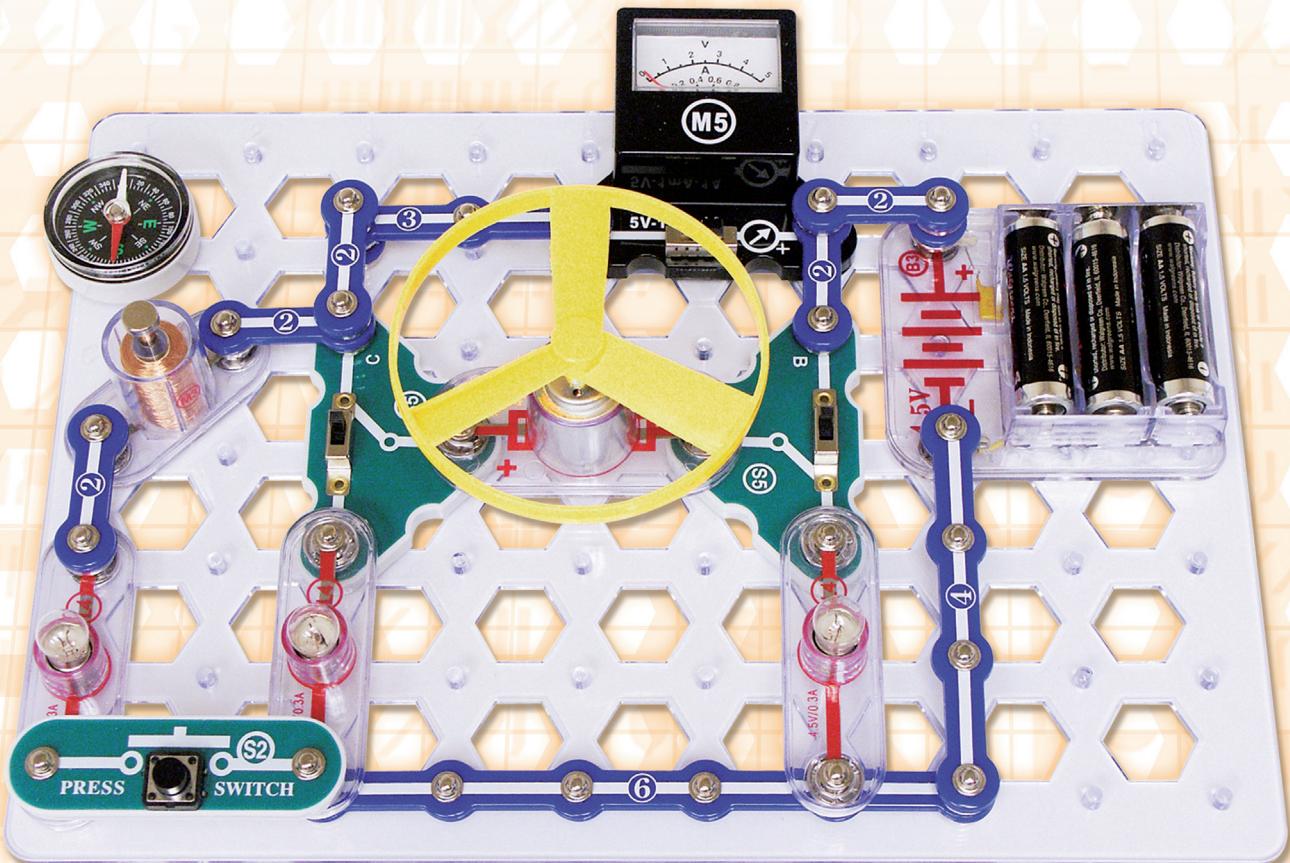

# Obsah

Odstraňovanie základných problémov	1	Čo áno a čo nie pri zostavovaní obvodov	5
Zoznam jednotlivých súčiastok	2	Zoznam projektov	6, 7
Viac informácií o jednotlivých súčiastkach	3, 4	Projekty spínacích obvodov 306 – 511	8 - 61
Pokročilé odstraňovanie problémov	4	Ostatné výrobky z rady Boffin	62



## UPOZORNENIE: TÝKAJÚCE SA ČASTÍ OZNAČENÝCH SYMBOLOM



– Pohyblivé časti.

Počas prevádzky sa nedotýkajte motora ani listu ventilátora. Nenakláňajte sa nad motor. Nehádžte vrtuľu na ľudí, zvieratá či iné objekty. Chráňte oči.



**Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom** - Nikdy nepripájajte spínací obvod do domáčich elektrických zásuviek.



**Upozornenie: Nebezpečenstvo prehlnutia** - Malé časti. Nie je určené pre deti do 3 rokov.

**UPOZORNENIE:** Pred zapnutím obvodu vždy skontrolujte správne pripojenie jednotlivých súčiastok. Ak sú v obvode vložené batérie, nenechávajte ho bez dozoru. Nikdy k okruhu nepripájajte ďalšie batérie alebo iné napájacie zdroje. Nepoužívajte poníčené časti.

## Odstraňovanie základných problémov

1. Väčšina problémov je dôsledkom zlého zostavenie. Preto vždy starostlivo skontrolujte, či zostavený obvod súhlasí sa vzorovým nákresom.

2. Uistite sa, že sú súčiastky s pozitívnym / negatívnym znamienkom umiestnené v súlade so vzorovým nákresom.

3. Niekedy môže dôjsť k uvoľneniu žiaroviek, riadne ich zaskrutkujte. Budte opatrní, žiarovky sa môžu ľahko rozbiť.

4. Uistite sa, že sú všetky spojenia dobre pripojené. či zostavený obvod súhlasí so vzorovým nákresom.

5. Vymieňajte batérie, ak je to potrebné.

6. Ak sa motor točí, ale vrtuľa nie je v rovnováhe, skontrolujte stav čiernej plastovej časti s troma kolíkmi na hriadele motoru.

**Výrobca nepreberá zodpovednosť za poškodenie jednotlivých častí v dôsledku ich zlého pripojenia.**

**Upozornenie:** Ak máte podозrenie, že balenie obsahuje nejaké poškodené časti, postupujte podľa postupu pri odstraňovaní problémov pre pokročilých na str 6; zistíte tak, ktorú časť je potrebné vymeniť.



## Batérie:

- Používajte iba batérie typu 1,5 V AA - alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Batérie vkladajte správnu polaritou.
- Nenabíjajte také batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie. Nabíjanie batérií musí prebiehať pod dozorom dospejlej osoby. Batérie nesmú byť nabíjané, ak sú zapojené vo výrobku.
- Nepoužívajte súčasne alkalické, štandardné

(karbonzinkové) alebo nabíjacie (nikel-kadmiové) batérie.

- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Nefunkčné batérie odstráňte.
- Pri zdrojoch napäťia nesmie dôjsť ku skratu.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa a nesnažte sa je rozoberať či otvárať ich vonkajší plášť.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí, hrozí nebezpečenstvo prehlnutia.

## Rady pre začiatočníkov

Sada Boffin obsahuje súčiastky s kontaktmi pre zostavenie rôznych elektrických a elektronických obvodov, popísaných v projektoch. Tieto súčiastky majú rôzne farby a sú označené číslami, takže ich môžete jednoducho rozoznať. Jednotlivé súčiastky obvodov sú na obrázkoch farebne a číselne označené. Pri každej súčiastke nájdete na obrázku čierne číslu. tá označuje, v ktorom leveli (poschodi), je príslušná súčiastka umiestnená. Najskôr umiestnite všetky súčiastky do úrovne 1, potom do úrovne 2 a potom do úrovne 3 - atď

Veľká čierna plastová podložka je súčasťou sady a slúži na nie je na zostavenie okruhu nevyhnutná, pomáha k pohodlnému skompletizovaní celého okruhu. Podložka má radu, označené písmenami AG a stĺpce, označené písmenami 1 - 10. Nainštalujte dve (2) „AA“ batérie (nie sú súčasťou balenia) do úchytu pre batérie (B1).

2,5 V a 6V žiarovky sú uložené v samostatných obaloch, ich objímky tiež. Umiestnite 2,5 V žiarovku do objímky L1 a 6V žiarovku do objímky L2. Umiestnite vrtuľu na motor M1 vždy, keď túto súčiastku budete používať. Nerobte tak len vtedy, ak sú v projekte inéj inštrukcie.

V niektorých obvodoch sú pre nezvyčajné spojenia použité spojovacie drôty. Iba je pripojte ku kovových kontaktom tak, ako je vyznačené na obrázku.

**Upozornenie:** Pri stavbe projektu budte opatrni, aby ste nechtiac nevytvorili priame spojenie cez uchytenia batérie („skrat“). To by mohlo zničiť batérie.

## Zoznam jednotlivých súčiastok

(Farba a štýl sa môžu meniť) ich symboly a čísla

Pre viac informácií navštívte [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

Množstvo	ID	Názov	Symbol	Časť	Množstvo	ID	Názov	Symbol	Časť
□ 3	(2)	Dvoj-kontaktný vodič		6SC02	□ 1	(M2)	Analógový merač		6SCM2
□ 1	(5)	Päť-kontaktný vodič		6SC05	□ 1	(Q3)	SCR		6SCQ3
□ 1	(D3)	Dióda 1N4001		6SCD3	□ 1	(S3)	Kondenzátor 470µF		6SCS3
□ 1	(D7)	Sedemsegmentový LED displej		6SCD7	□ 1	(T1)	Odpor 1kΩ		6SCT1
□ 1	(FM)	FM modul		6SCFM	□ 1	(U6)	Pamäťový integrovaný obvod		6SCU6


Pre viac informácií navštívte [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

# Ďalšie informácie o súčiastkach

(Poznámka: Ďalšie informácie o jednotlivých súčiastkach nájdete v príručkách k príslušným sadám.)

(Zmena súčiastok vyhradená.)

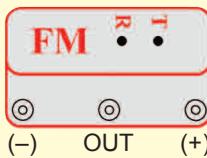**FM modul (FM)** obsahuje integrovaný FM rádiový obvod. Pre lepšie porozumenie uvádzame nasledujúci popis k obrázku:




## FM Modul:

- (+) - náboj z batérií
- (-) - náboj späť do batérií
- T - vyladenie
- R - reset
- OUT – výstupné pripojenie

Pozri projekt číslo 307 ako príklad správneho pripojenia.


**Merač (M2)** je veľmi dôležité indikačné a meracie zariadenie, vám bude slúžiť na meranie množstva prúdu alebo napäťa v závislosti na konfiguráciu obvodu. Merač má na jednej strane znamienko +, ktoré označuje pozitívny koncovku (kladný náboj z batérií). Druhý kontakt má negatívny náboj (negatívny náboj do batérií). Na merači je páčka, ktorú možno meniť rozpätie, medzi LOW (Nízke) a HIGH (Vysoké) (alebo 10mA a 1A).

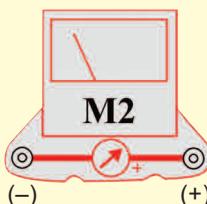
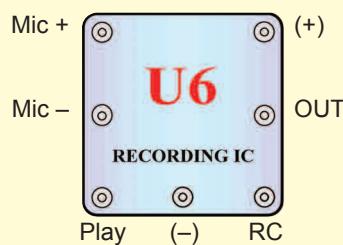
## Merač :

- (+) – kladný náboj z batérie
- (-) – záporný náboj späť do batérie

**Pamäťový IC modul (U6)** obsahuje integrovaný pamäťový obvod. Môžete Nahrať správu až 8 sekúnd dlhú. K dispozícii sú tri melódie. Tu uvádzame podrobnejší popis:




## Pamäťový IC Modul:

- (+) – napájanie z batérie
- (-) – napájanie späť do batérií
- RC – nahrávanie
- Play (Prehrávanie)
- OUT – výstupné pripojenie
- Mic + - mikrofónový vstup
- Mic - - mikrofónový vstup

Pozri projekt číslo 308 ako príklad správneho pripojenia.

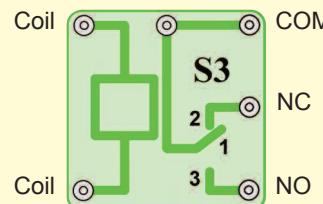**Relé (S3)** je elektronický spínač kontaktov, ktoré môžu byť rozpojené alebo zopnuté. Jeho súčasťou je cievka, ktorá vytvára magnetické pole, ak ňou prechádza elektrický prúd. Magnetické pole pritahuje feromagnetickou armatúru, ktorá spína kontakty (vid' obrázok):




## Relé:

- Cievka - pripojenie k cievke
- Cievka - pripojenie k cievke
- NC - normálne zopnutý kontakt
- NO - normálne rozpojený kontakt
- COM - bežný

Pozri projekt číslo 341, ktorý môže slúžiť ako príklad správneho pripojenia.

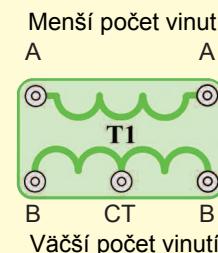**Transformátor (T1)** sa skladá z dvoch cievkových vinutí na jednom jadre. Ide o vinutia primárne (vstupné) a sekundárne (výstupné). Hlavnou funkciou transformátora je zvýšenie množstva striedavého napäťa primárneho vinutia. Taký transformátor sa nazýva zvyšovací transformátor:



## Transformátor:

- A- strana s menšom počtom vinutí
- B- strana s väčším počtom vinutí
- CT – stredný kontakt

Pozri projekt číslo 347 ako príklad správneho pripojenia.

**Dióda (D3)** - Predstavte si diódu ako jednosmerný ventil, ktorý prepúšťa prúd jedným smerom-podľa šípky. Anóda je pozitívna časť a katóda negatívna. Dióda sa zapne, ak je napätie na anóde 0,7 V alebo vyššie.



## Dióda:

- Anóda- (+)
- Katóda – (-)


## Ďalšie informácie o súčiastkach (pokračovanie)

**SCR (Q3)** - Jedná sa o troj-svorkovú (anóda, katóda a prechod) usmerňovaci diódou na báze kremíka. Rovnako ako bežná dióda, umožňuje priebeh elektrického prúdu len jedným smerom. Riadi prúd pripustným smerom v tzv. prúdových pulzoch (alebo stálym napäťom medzi svorkami) medzi prechodom a katódou. Ide vlastne o jednocestný usmerňovač, ktorý prepúšťa len jednu polovinu vstupného napäťa. Má teda len polovičnú účinnosť a používa sa predovšetkým v zariadeniach s veľmi nízkym odberom prúdu. Ide o najjednoduchšie zapojenie usmerňovača, ktoré vyžaduje iba jednu diódu. Veľké množstvo prúdu by mohlo túto súčiastku zničiť, preto je potrebné ho obmedziť ostatnými súčiastkami v obvode.



**SCR:**  
A-Anóda  
K-Katóda  
G- Prechod

**7-segmentový displej (D7)** je v dnešnej dobe súčasťou väčšiny zariadení. Obsahuje 7 LED diód, ktoré boli skombinované v jednej súčiastke a výsledkom je zariadenie, ktoré zobrazuje číslo a niektoré písmená. displej je bežnou verziou anódy. To znamená, že každá LED dioda je pozitívnym elektrickým polom pripojená k spoločnému bodu, ktorým je kontakt so znamienkom „+“. Každá dioda má negatívny elektrické pole, ktoré je pripojené k jednému kontaktu. aby zariadenie fungovalo, je nutné pripojiť kontakt so znamienkom „+“ k pozitívemu 3 voltovému zdroju napäťia. Po Pripojenie kontaktov všetkých LED diód k podložke, sa rozsvietia všetky segmenty. V týchto projektoch je odpor vždy pripojený ku kontaktu so znamienkom „+“, tak je zabezpečené obmedzenie množstva prúdu. Veľké množstvo prúdu by mohlo zničiť túto súčiastku, prúd musí byť teda limitovaný inými súčiastkami v obvode.

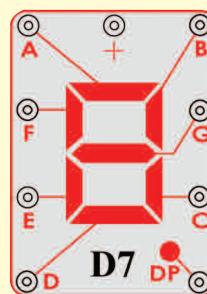

**7-segmentový displej:**  
(+)- napájanie z batérie  
A- Segment A  
B- Segment B  
C- Segment C  
D- Segment D  
E- Segment E  
F- Segment F  
G- Segment G  
DP – Decimálny bod

Pozri projekt číslo 337 ako príklad správneho pripojenia.

## Pokročilé odstraňovanie problémov


ConQuest entertainment nie je zodpovedný za diely, zničené vďaka nesprávnemu zapojeniu.

Ak máte pocit, že sú v obvode poškodené komponenty, postupujte podľa týchto krokov, aby ste systematicky zistili, ktorú časť je potrebné vymeniť:


1-20. **Kroky 1 – 20** nájdete v projektových manuáloch 1 & 2 (projekty 1 – 101, 102 – 305)

21. **FM modul (FM):** Zostavte projekt číslo 307, môžete počúvať FM rádio stanice.

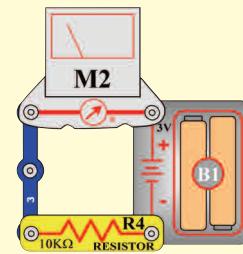
22. **Merač (M2):** Zostavte mini-obvod podľa obrázka a nastavte nízky rozsah merače (LOW) (alebo 10mA), ručička merača (M2) by sa mala úplne vychýliť. Jedná sa o nastavenie merania s vysokou citlivosťou - merací prístroj je schopný zaznamenávať aj veľmi nízke hodnoty prúdu. Potom nahradte odpor s kapacitou  $10\text{k}\Omega$  (R4) 2,5 V žiarovkou (L1) a nastavte vysoký rozsah (HIGH) (alebo 1A). Ručička merača by sa mala posunúť k číslu 1 alebo vyššia. V tomto prípade sa jedná o nastavenie meraní s menšou citlivosťou - merací prístroj zaznamenáva len väčšie hodnoty prúdu.



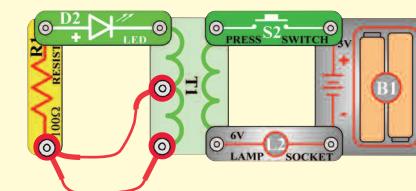23. **Pamäťový integrovaný obvod (U6):** Zostavte obvod, popísaný v projekte číslo 308. Nahrajte 8-sakúnd a potom počúvajte 3 nahraté melódie.




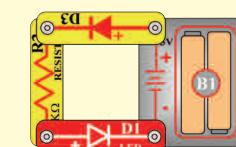24. **Relé (S3):** Zostavte projekt číslo 341. Červená LED (D1) bude zapnutá, ak zapnete páčkový vypínač (S1) a zelená LED dioda (D2) bude zapnutá, ak naopak páčkový vypínač vypnete.



25. **Transformátor (T1):** Zostavte mini-obvod podľa obrázku. Stlačte tlačidlo vypínača (S2), rozsvieti sa zelená LED dioda (D2). Pripojte spojovací drôt k CT bodu. Ak stlačíte potom tlačidlo vypínača, rozsvieti sa zelená LED dioda.

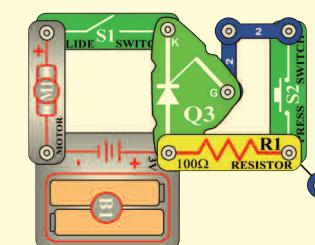26. **Dióda (D3):** Zostavte mini-obvod podľa obrázku; červená LED dioda (D1) sa rozsvieti. Otočte smer diódy, LED teraz prestane svietiť.



27. **SCR (Q3):** Zostavte mini-obvod podľa obrázka. Zapnite páčkový vypínač (S1) a motor (M1) sa nebude otáčať. Stlačte páčkový vypínač (S2) a motor sa začne otáčať. Teraz vypnite a zapnite páčkový vypínač, motor by sa nemal otáčať.

28. **7-segmentový displej (D7):** Zostavte obvod, popísaný v projekte číslo 337. Všetky segmenty svietia, zobrazené číslo je 8.

# Čo áno a čo nie pri zostavovaní obvodov

Po zostavení obvodu podľa návodu v príručke možno dostanete chuť experimentovať na vlastnú pásť. Riadte sa podľa projektov v tejto príručke. Každý obvod obsahuje elektrický zdroj (batérie) a odpor (odpor, lampa, motor, integrovaný obvod, atď), ktoré sú vzájomne prepojené oboma smermi. **Bude opatrní, aby nedošlo ku „skratom“** (spojenie s nízkym odporom - pozri príklady nižšie), čo by mohlo poškodiť jednotlivé komponenty a / alebo rýchlo vybiť batérie. Pripájajte iba integrované obvody podľa konfigurácií, popísaných v projektoch, zlé prevedenie môže poškodiť komponenty. Nezodpovedáme za škody, spôsobené zlým prepojením jednotlivých častí.

## Dôležité upozornenia:


- Pokiaľ budete samostatne experimentovať, **VŽDY** si chráňte oči.
- **VŽDY** v obvode použite aspoň jednu súčiastku, ktorá obmedzí prechádzajúci prúd – napr. integrované obvody mikrofón, lampičku, písací čip, kondenzátor, (musí byť správne pripojené), motor, fotoodpory alebo odpory (nastaviteľný odpor musí byť nastavený na vyššiu hodnotu ako minimálna).
- **VŽDY** používajte 7 - segmentový displej, kontrolky LED, tranzistory, vysokofrekvenčné obvody, usmerňovače, anténu a vypínače v spojení s ostatnými súčiastkami, ktoré obmedzujú prechádzajúci prúd. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku skratu alebo k poškodeniu týchto častí.
- **VŽDY** pripájajte nastaviteľný odpor tak, aby bol pri jeho nastavení na 0 prechádzajúci prúd limitovaný inými súčiastkami v obvode. Pripojte kondenzátory tak, aby boli kladným pólem „+“ Vystavené vyššiemu napätiu.
- Ak zistíte, že sa zvýšila teplota niektorých častí, **VŽDY** okamžite odpojte batérie a skontrolujte všetky prepojenia.
- Pred zapnutím okruhu **VŽDY** skontrolujte všetky prepojenia.
- **VŽDY** pripojte integrované obvody, FM moduly a usmerňovače podľa konfigurácií popísaných v projektoch alebo podľa popisu prepojenie danyx častí.
- **NIKDY** neskúšajte použiť vysokofrekvenčné integrovaný obvod ako tranzistor (balenia sú podobné, ale súčiastky rôzne).
- **NIKDY** nepoužívajte 2,5 V lampa v obvode s oboma úchytnymi batériami, ak si nie ste istí, že napätie naprieč bude obmedzené.
- **NIKDY** neprípravujte zariadenie do elektrickej zásuvky Vašej domácej siete.
- **NIKDY** nenechávajte obvod bez dozoru, ak je zapnutý.
- **NIKDY** nechytajte motor, ak sa otáča vysokou rýchlosťou.

**Upozornenie:** Vlastníte - Ak pokročilé stavebnica Boffin 300, Boffin 500 ALEBO Boffin 750, získate doplňujúce informácie v príslušných príručkách projektov.


Pre všetky projekty, popísané v tejto príručke platí, že jednotlivé časti obvodov môžu byť usporiadane rôzne, bez toho aby došlo k zmene výsledného obvodu. Napríklad, nezáleží na poradí komponentov, prepojených sériovo alebo paralelne - dôležité je, akým spôsobom sú kombinácie týchto pod-okruhov prepojené do výsledného celku.
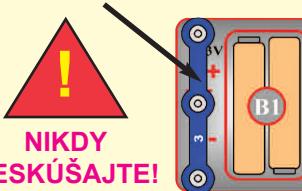
## Príklady SKRATU - NIKDY NEROBTE TOTO!!!

Umiestnenie 3-kontaktného vodičepriamo proti batériám spôsobí SKRAT.




**NIKDY  
NESKÚŠAJTE!**

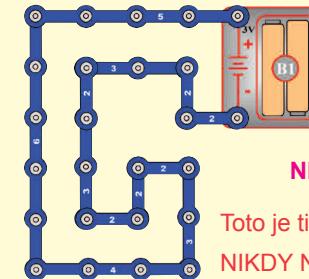

**NIKDY  
NESKÚŠAJTE!**

Toto je tiež skrat  
**NIKDY NESKÚŠAJTE!**

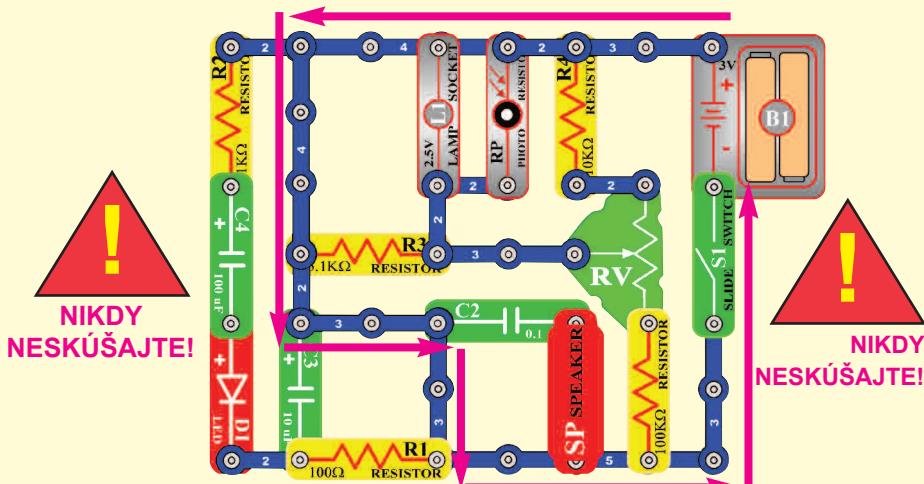Týmto spôsobom tiež môže dôjsť ku skratu. Ak je vypínač s páčkou (S1) zapnutý, dôjde v tomto obvode ku skratu. Skrat znemožní ďalšiu funkciu zariadenie.



**NIKDY  
NESKÚŠAJTE!**



**NIKDY  
NESKÚŠAJTE!**

Ak vymyslite iný funkčný obvod, neváhajte a pošlite ho na  
[info@boffin.cz](mailto:info@boffin.cz)



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Nikdy nepripájajte spínací obvod do domácich elektrických zásuviek.

# Zoznam projektov


Projekt	Popis	Strana	Projekt	Popis	Strana	Projekt	Popis	Strana
306 AM rádio		8	343 Usmerňovací obvod polovlnného vstupného napäťa		20	378 Svetelný poplach v štýle vesmírnej bitky		29
307 FM rádio s možnosťou nastavenia hlasitosti		8	344 Usmerňovací obvod polovlnného vstupného napäťa (II)		20	379 Poplach v usmerňovacom obvode		29
308 Playback a nahrávanie		9	345 Led dióda vs. Dióda		20	380 Integrovaný obvod „Poplach“ a svetlo		29
309 Prehrávanie hudby		9	346 Prúd a odpor		20	381 Oneskorenie svetla		30
310 Hudba riadená svetlom		9	347 Telegraf		21	382 Oneskorenie ventilátora		30
311 Hudba riadená dotykom		9	348 Komár		21	383 Oneskorenie ventilátora (II)		30
312 Elektricky zosilnené prehrávanie hudby		10	349 Komár (II)		21	384 LED indikátor nahrávania		31
313 Elektrický playback a nahrávanie		10	350 Komár (III)		21	385 Playback a nahrávanie s meračom		31
314 Hudba riadená svetlom		10	351 Dotykom riadený komárov zvuk		21	386 Poplašné svetlo		32
315 Hudba riadená dotykom		10	352 Žiarovka a relé		22	387 Poplašné svetlo (II)		32
316 FM rádio		11	353 Bzučiace relé		22	388 Policajné auto v noci		33
317 Mega obvod		11	354 Tranzistorový spínač		23	389 Strelná zbraň v noci		33
318 Usmerňovací obvod s 2,5V žiarovkou		12	355 Relé, riadené svetlom		23	390 Požiarna siréna v noci		33
319 Usmerňovač a motor		12	356 Relé so svetelným poplachom žiarovky		23	391 Zvuk sanitky v noci		34
320 Hudobný poplach		13	357 Nastaviteľné riadenie svetla		24	392 Zvuk policajného auta vo dne		34
321 Hudobný poplach riadený svetlom		13	358 Vychýlenie merača		24	393 Strelná zbraň vo dne		34
322 Usmerňovací obvod, riadený svetlom		13	359 Premena striedavého prúdu		25	394 Siréna požiarneho auta vo dne		34
323 3mA merač		14	na jednosmerný			395 Sanitka vo dne		34
324 0 – 3 V merač		14	360 Merač prúdu		25	396 Blikajúca osmička		35
325 Funkcie nastaviteľného odporu		15	361 Bzučiak, relé a transformátor		26	397 Blikajúca osmička so zvukom		35
326 Funkcie fotoodporu		15	362 Bzučiak a relé		26	398 Vesmírna bitka s hudbou		35
327 Vychýlenie ručičky merača pôsobením motora		16	363 Zobrazenie veľkého písma „F“		27	399 Elektronický generátor zvuku		36
328 Usmerňovač a 6V žiarovka		16	364 Zobrazenie veľkého písma „H“		27	400 Elektronický generátor zvuku (II)		36
329 Princíp segmentovej LED diódy		17	365 Zobrazenie veľkého písma „P“		27	401 Včela		36
330 Zobrazenie číslice 1		17	366 Zobrazenie veľkého písma „S“		27	402 Včela (II)		36
331 Zobrazenie číslice 2		17	367 Zobrazenie veľkého písma „U“		27	403 Včela (III)		36
332 Zobrazenie číslice 3		17	368 Zobrazenie veľkého písma „C“		27	404 Zvuk oscilátora		37
333 Zobrazenie číslice 4		17	369 Zobrazenie veľkého písma „E“		27	405 Zvuk oscilátora (II)		37
334 Zobrazenie číslice 5		18	370 Zobrazenie bodky („.“)		27	406 Zvuk oscilátora (III)		37
335 Zobrazenie číslice 6		18	371 Zobrazenie malého písma „b“		28	407 Zvuk oscilátora (IV)		37
336 Zobrazenie číslice 7		18	372 Zobrazenie malého písma „c“		28	408 Zvuk oscilátora (V)		37
337 Zobrazenie číslice 8		18	373 Zobrazenie malého písma „d“		28	409 Testovanie tranzistora		38
338 Zobrazenie číslice 9		18	374 Zobrazenie malého písma „e“		28	410 Nastaviteľný rozdeľovač napäťa		38
339 Zobrazenie číslice 0		18	375 Zobrazenie malého písma „h“		28	411 Automatické zobrazenie veľkého písma „C“		39
340 Meranie hudby		18	376 Zobrazenie malého písma „o“		28	412 Automatické zobrazenie veľkého písma „E“		39
341 LED dióda a relé		19	377 Poplach v usmerňovacom obvode v štýle vesmírnej bitky		29	413 Automatické zobrazenie veľkého písma „F“		39
342 Ručný 7 sekundový spínač		19						

# Seznam projektov

Projekt	Popis	Strana	Projekt	Popis	Strana	Projekt	Popis	Strana
414	Automatické zobrazenie veľkého písmena „H“	39	446	Časový spínač poplachu (III)	46	485	Stála cesta prúdu	54
415	Automatické zobrazenie veľkého písmena „P“	39	447	Vtáčí spev	47	486	Jednoduchý merač intenzity osvetlenia	54
416	Automatické zobrazenie veľkého písmena „S“	39	448	Vtáčí spev (II)	47	487	Pokles napäťia LED diódy	55
417	Automatické zobrazenie veľkého písmena „U“	39	449	Vtáčí spev (III)	47	488	Indikátor otvorených / zatvorených dverí	55
418	Automatické zobrazenie veľkého písmena „L“	39	450	Vtáčí spev (IV)	47	489	Merač ovládaný ručne	56
419	Zvuky pískacieho čipu	40	451	Vtáčí spev (V)	47	490	Merač ovládaný svetlom	56
420	Zvuky pískacieho čipu (II)	40	452	Vtáčí spev, riadený dotykom	47	491	Merač ovládaný elektricky	56
421	Zvuky pískacieho čipu (III)	40	453	Nahrávka zvuku motora	48	492	Merač ovládaný zvukom	56
422	Zvuky pískacieho čipu (IV)	40	454	Indikátor zvuku motora	48	493	Rozdeľovač stáleho napäťia	57
423	Zvuky pískacieho čipu (V)	40	455	Relé a Bzučiak	49	494	Meranie odporu	57
424	Zvuky pískacieho čipu (VI)	40	456	Relé a reproduktor	49	495	Automatické zobrazenie písmená „b“	58
425	LED dióda s hubbou	40	457	Relé a lampa	49	496	Automatické zobrazenie písmená „c“	58
426	Svetlom riadené časové oneskorenie LED diódy	41	458	Elektronická mačka	50	497	Automatické zobrazenie písmená „d“	58
427	Dotykom riadené časové oneskorenie LED diódy	41	459	Elektronická mačka (II)	50	498	Automatické zobrazenie písmená „e“	58
428	Nahrávanie poplachu	42	460	Elektronická mačka (III)	50	499	Automatické zobrazenie písmená „h“	58
429	Nahrávanie poplachu (II)	42	461	Elektronická mačka (IV)	50	500	Automatické zobrazenie písmená „o“	58
430	Nahrávanie zvuku strelné zbrane	42	462	Bzučiak s mačkou	50	501	Ručne ovládané zobrazenie číslic 1 a 4	59
431	Časové oneskorenie 1 - 7 sekúnd	43	463	Bzučiak s mačkou (II)	50	502	Ručne ovládané zobrazenie číslic 1 a 0	59
432	Časové oneskorenie	43	464	Bzučiak s mačkou (III)	50	503	Ručne ovládané zobrazenie číslic 1 a 7	59
433	Ručné 7 sekundový časový spínač (II)	44	465	Lenivá mačka	50	504	Ručne ovládané zobrazenie číslic 1 a 8	59
434	15 sekundový poplach	44	466	Výchylka merače (II)	51	505	Ručne ovládané zobrazenie číslic 1 a 9	59
435	Blikajúca číslica „1“ a „2“	45	467	Automatické zobrazenie číslica „1“	51	506	Nabíjanie a vybíjanie kondenzátora	60
436	Blikajúca číslica „3“ a „4“	45	468	Automatické zobrazenie číslica „2“	51	507	Ručne ovládaný merač v obvode s integrovaným obvodom „Vesmírna bitka“	61
437	Blikajúca číslica „5“ a „6“	45	469	Automatické zobrazenie číslica „3“	52	508	Ručička merače sa hýbe do rytmu	61
438	Blikajúca číslica „7“ a „8“	45	470	Automatické zobrazenie číslica „4“	52	509	Zvuk policajného auta s pískacím čipom	61
439	Blikajúca číslica „9“ a „0“	46	471	Automatické zobrazenie číslica „5“	52	510	Zvuk požiarneho auta s pískacím čipom	61
440	Blikajúce písmená „b“ a „c“	46	472	Automatické zobrazenie číslica „6“	52	511	Zvuk sanitky s pískacím čipom	61
441	Blikajúce písmená „d“ a „e“	46	473	Automatické zobrazenie číslica „7“	52			
442	Blikajúce písmená „h“ a „o“	46	474	Automatické zobrazenie číslica „8“	52			
443	Blikajúce písmená „A“ a „J“	46	475	Automatické zobrazenie číslica „9“	52			
444	Časový spínač poplachu	46	476	Automatické zobrazenie číslica „0“	52			
445	Časový spínač poplachu (II)	46	477	Variabilný oscilátor	53			
			478	Variabilný oscilátor (II)	53			
			479	Variabilný oscilátor (III)	53			
			480	Variabilný oscilátor (IV)	53			
			481	Variabilný fotoodpory	53			
			482	Variabilný oscilátor s pískacím čipom	53			
			483	Pomalé nastavenie tónu	53			
			484	Pomalé nastavenie tónu (II)	53			

## □ Projekt číslo 306

## AM rádio

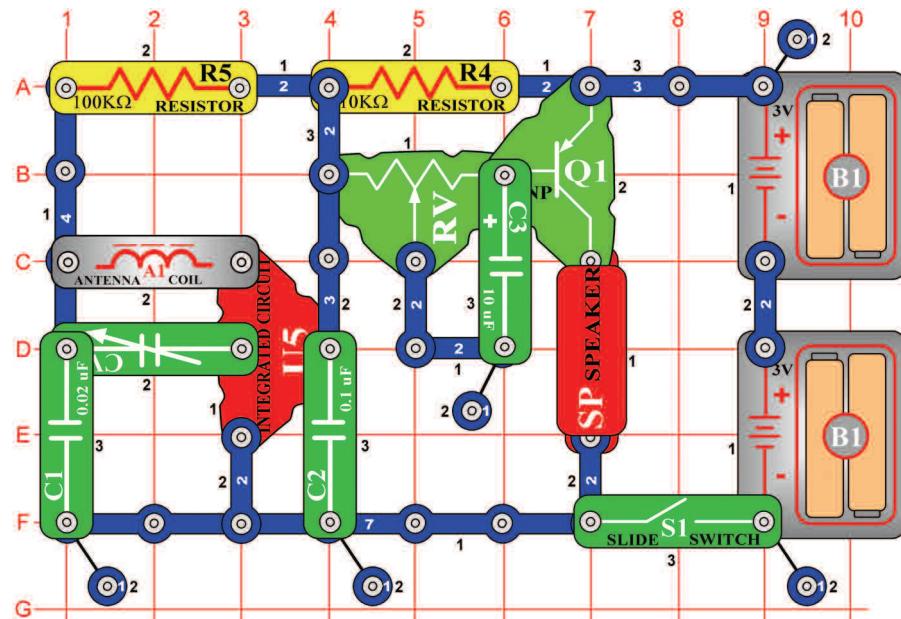


Cieľ: Vytvoriť integrovaný obvod „AM rádio“.

Zapnite páčkový vypínač (S1) a nastavte hodnotu kondenzátora (CV) pre rádiovú stanicu. Skontrolujte, či ste ovládač variabilného odporu nastavili doňava - pre hlasnejší zvuk.

## □ Projekt číslo 307

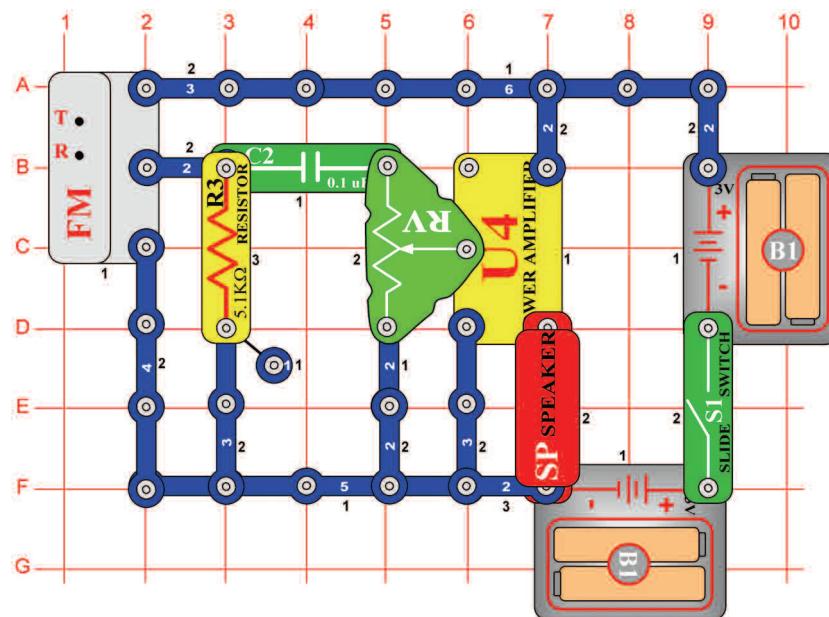
## FM rádio s možnosťou nastavenia hlasitosti



Cieľ: Vytvoriť fungujúci FM rádio s možnosťou nastavenia hlasitosti.

Zapnite páčkový vypínač (S1) a stlačte tlačidlo R. Potom stlačte tlačidlo T a FM modul (FM) začne vyhľadávať rozhlasovú stanicu. Ako náhle ju nájde, zastaví sa na nej a Vy ju môžete počuť z reproduktora (SP). Nastavte hlasitosť pomocou nastaviteľného odporu (RV). Odpor riadi množstvo signálu integrovaného obvodu „Elektrický zosilňovač“ (U4). Stlačte znova tlačidlo T; FM modul začne hľadať ďalšiu stanicu a zastaví sa až na konci FM pásma - na frekvencii 108MHz. Potom musíte stlačiť tlačidlo R (reset); vyhľadávanie začne znova od začiatku pásma - na frekvenciu 88 MHz.

## Projekt číslo 308

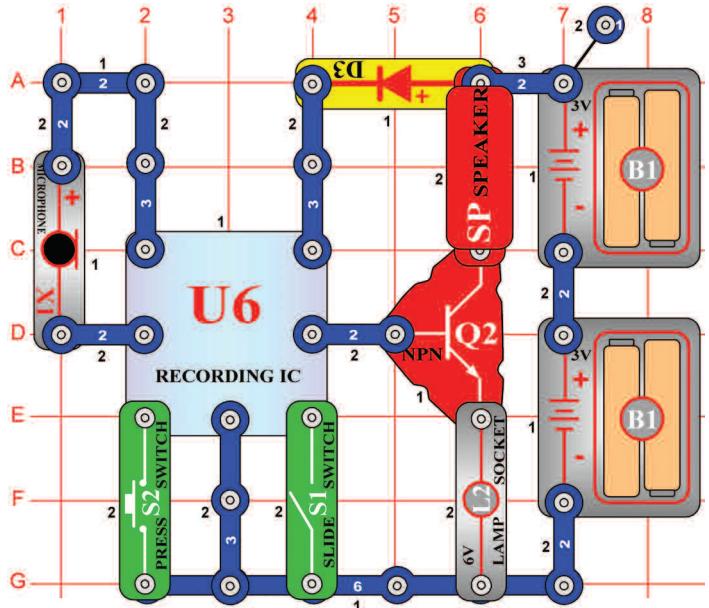

## Playback a nahrávanie

*Ciel:* Ukázať nahrávacie schopnosť integrovaného obvodu.

Zostavte obvod podľa obrázka. Zapnite páčkový vypínač (S1). počujete pípnutie, ktoré signalizuje, že môžete začať nahrávať. Hovorte do mikrofónu (X1) až 8 sekúnd a potom vypnite páčkový vypínač (po 8 sekundách od vypnutia sa ozve pípnutie). Stlačte tlačidlo vypínača (S2); aktivuje sa playback. Prehrá sa Vaše nahrávka a bude nasledovať jeden z troch piesní. Ak stlačíte tlačidlo vypínača po skončení piesne, hudba skončí. Ak tlačidlo stlačíte niekol'kokrát, prehrajú sa všetky 3 piesne. Lampa (L2) slúži na obmedzenie množstva prúdu a nebude svietiť.

## Projekt číslo 309 Prehrávanie hudby

*Ciel:* Prehrať 3 už nahrané piesne na pa-mäťovom integrovanom obvode.

Použite obvod, popísaný v projekte číslo 308. Zapnite páčkový ovládač (S1), potom stlačte tlačidlo vypínača (S2); začne hrať prvú pieseň. Po jej skončení stlačte tlačidlo znova; bude hrať druhá pieseň. Pri ďalšom stlačení tlačidla začne hrať tretiu pieseň.

## Projekt číslo 310 Hudba riadená svetlom

*Ciel:* Zostaviť obvod, ktorý zosilní pamäťový integrovaný obvod.


Použite obvod, popísaný v projekte číslo 308. Miesto tlačidlového vypínača (S2) použite fotoodpory (RP) a potom zapnite páčkový vypínač (S1). Zapnite a vypnite hudbu mávaním rúk nad fotoodpory.

## Projekt číslo 311 Hudba riadená dotykom

*Ciel:* Zostaviť obvod, ktorý Vám umožní riadiť pamäťový obvod pomocou prstov.

Použite obvod, popísaný v projekte číslo 308. Umiestnite jeden kontakt na podložku do bodu F1. Miesto páčkového vypínača (S2) použite PNP tranzistor (Q1, šípkou smerujúcou na bod E2) a potom zapnite páčkový vypínač (S1). Zapnite a vypnite hudbu tak, že sa súčasne dotknete bodov F1 a G2. Môžete bude potrebné, aby ste si navlhčili prsty.

## Projekt číslo 312

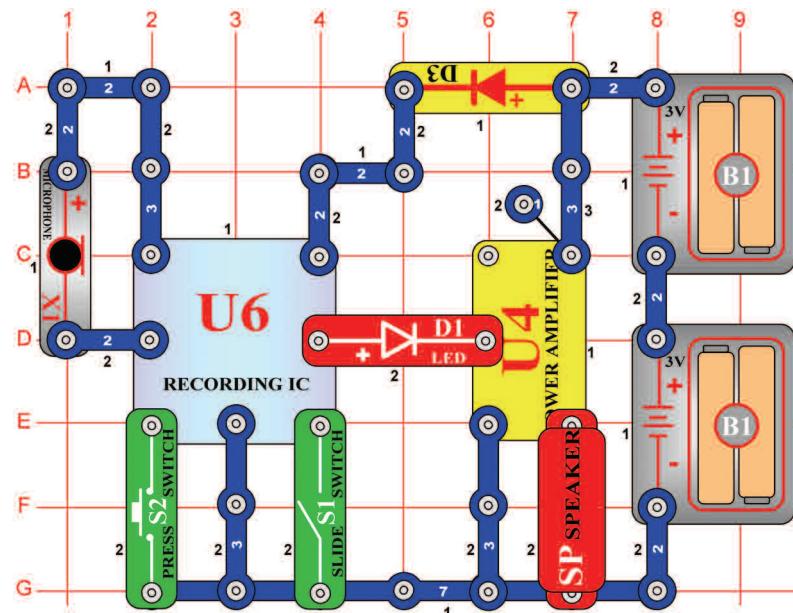

## Elektrický zosilnené prehrávanie hudby

*Ciel: Zostaviť obvod, ktorý zosilní pamäťový integrovaný obvod.*

Pripojením integrovaného obvodu „Elektrický zosilňovač“ (U4) k výstupu pamäťového integrovaného obvodu (U6) môžete vytvoriť ďaleko hlasnejšiu hudbu ako v projekte číslo 308. Zapnite páčkový vypínač (S1), budete počuť pípnutie, ktoré signalizuje, že môžete začať nahrávať. Hovorte do mikrofónu až 8 sekúnd a potom vypnite vypínač (po 8 sekundách po vypnutí vypínača sa opäť ozve pípnutie).

Stlačte páčkový vypínač (S2); aktivuje sa playback. Najskôr sa prehra Vaše nahrávka a potom 3 piesne. Ak stlačíte tlačidlo vypínača (S2) pred skončením piesne, hudba skončí. Tlačidlo vypínača môžete stlačiť niekoľkokrát, aby sa mohli prehrať všetky 3 piesne.

## Projekt číslo 313 Elektrický playback a nahrávanie

*Ciel: Posilniť výstup pamäťového integrovaného obvodu.*

Použite obvod, popísaný v projekte číslo 312. Zapnite páčkový vypínač (S1) a potom stlačte tlačidlo vypínača (S2); začne hrať prvá pesnička. Ako náhle skončí, stlačte tlačidlo vypínača znova, aby ste si mohli vypočuť druhú pesničku. Keď skončí, stlačte tlačidlo znova vypínača; zaznie tretia pesnička.

## Projekt číslo 314 Hudba riadená svetlom

*Ciel: Zostaviť obvod, ktorý zosilní pamäťový integrovaný obvod.*

Použite obvod, popísaný v projekte číslo 312. Miesto tlačidlového vypínača (S2) použite fotoodpory (RP) a potom zapnite páčkový vypínač (S1). Mávaním rúk nad fotoodopory zapínajte a vypínajte hudbu.


## Projekt číslo 315 Hudba riadená dotykom

*Ciel: Zostaviť obvod, ktorý Vám umožní riadiť pamäťový obvod pomocou prstov.*

Použite obvod, popísaný v projekte číslo 312. Umiestnite jeden kontakt na podložku do bodu F1. Miesto tlačidlového vypínača (S2) použite PNP tranzistor (Q1 - šípka smeruje k bodu E2) a potom zapnite páčkový vypínač (S1). Dotknite sa súčasne bodov F1 a G2, čím zapnete a vypnete hudbu. Možno bude potrebné, aby ste si namočili prsty.

# □ Projekt číslo 316

## FM rádio

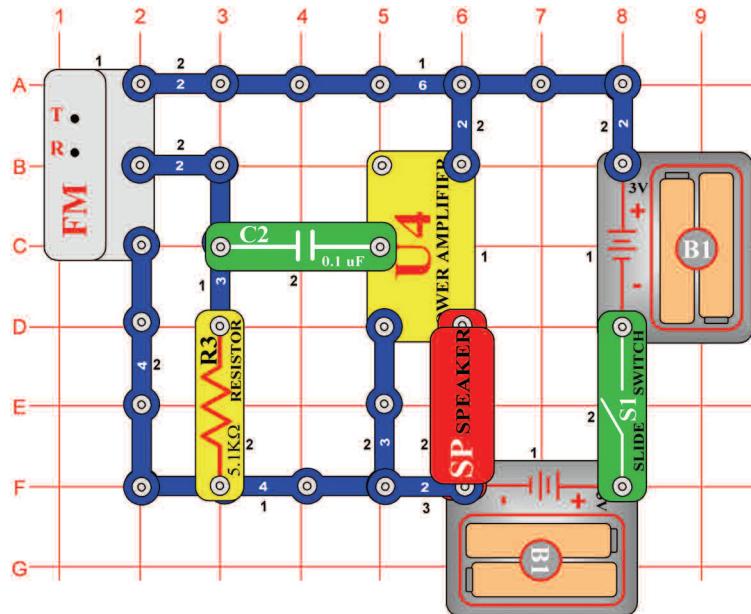


*Ciel:* Vytvoriť fungujúci FM rádio.

FM modul (FM) obsahuje vyhľadávač (T) a tlačidlo R, ktoré slúži k resetovaniu frekvencie - k znovunastaveniu frekvencie na 88 MHz. To je začiatok FM pásma. Stlačte tlačidlo T, modul začne vyhľadávať najbližšie dostupnú rádio-stanicu.

Zapnite páčkový vypínač (S1) a stlačte tlačidlo R. Ako náhle stlačíte tlačidlo T, FM modul začne vyhľadávať dostupnú rádio-stanicu. Akonáhle ju nájde, zastaví sa na nej a Vy ju môžete počuť z mikrofónu. Stlačte opäť tlačidlo T; FM modul začne hľadať ďalšiu stanicu - až do frekvencie 108MHz = do konca FM pásma a potom sa zastaví. Potom musíte stlačiť tlačidlo R, aby začalo nové vyhľadávanie - začne opäť od frekvencie 88 MHz

# □ Projekt číslo 317

## Mega obvod

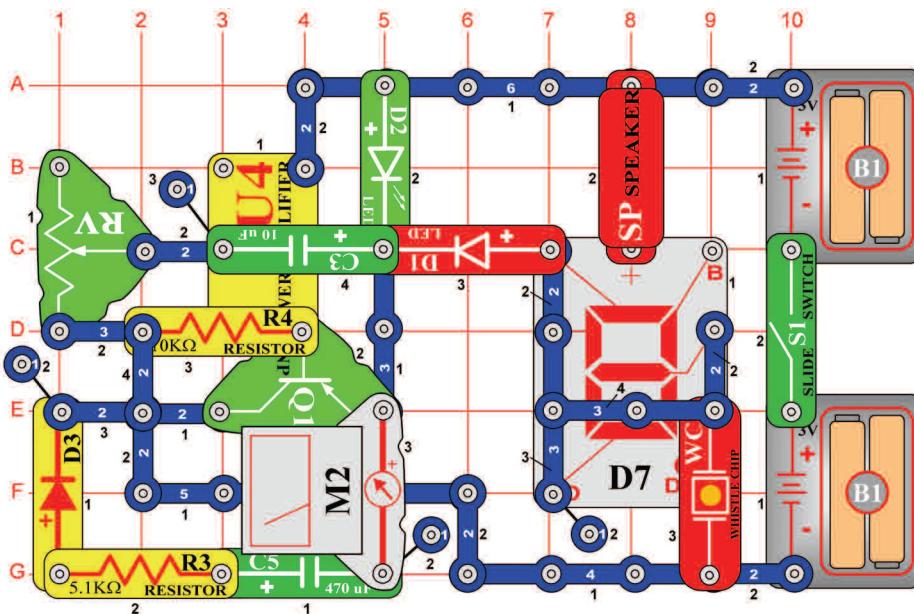

*Ciel:* Vytvoriť komplexný obvod.

Tu uvádzame príklad použitia mnohých súčiastok pre vytvorenie neobvyklého obvodu. Nastavte merač (M2) na nízky rozsah = LOW (alebo 10mA). Tým ste nastavili merač na meranie s vysokou citlivosťou. Zapnite páčkový vypínač (S1). Obvod kmitá, na 7-segmentovom displeji (D7) bliká číslica 5 a LED diódy (D1 a D2) blikajú tiež. Ručička merače sa vychýluje z jednej strany na druhú a reproduktor (SP) vydáva nízky tón, to všetko v rovnakom rytme. Frekvenciu obvodu môžete zmeniť nastavením odporu (RV).


# Használati útmutató Projektek 306-511

BOFFIN



500  
projektek

75  
alkatrészek

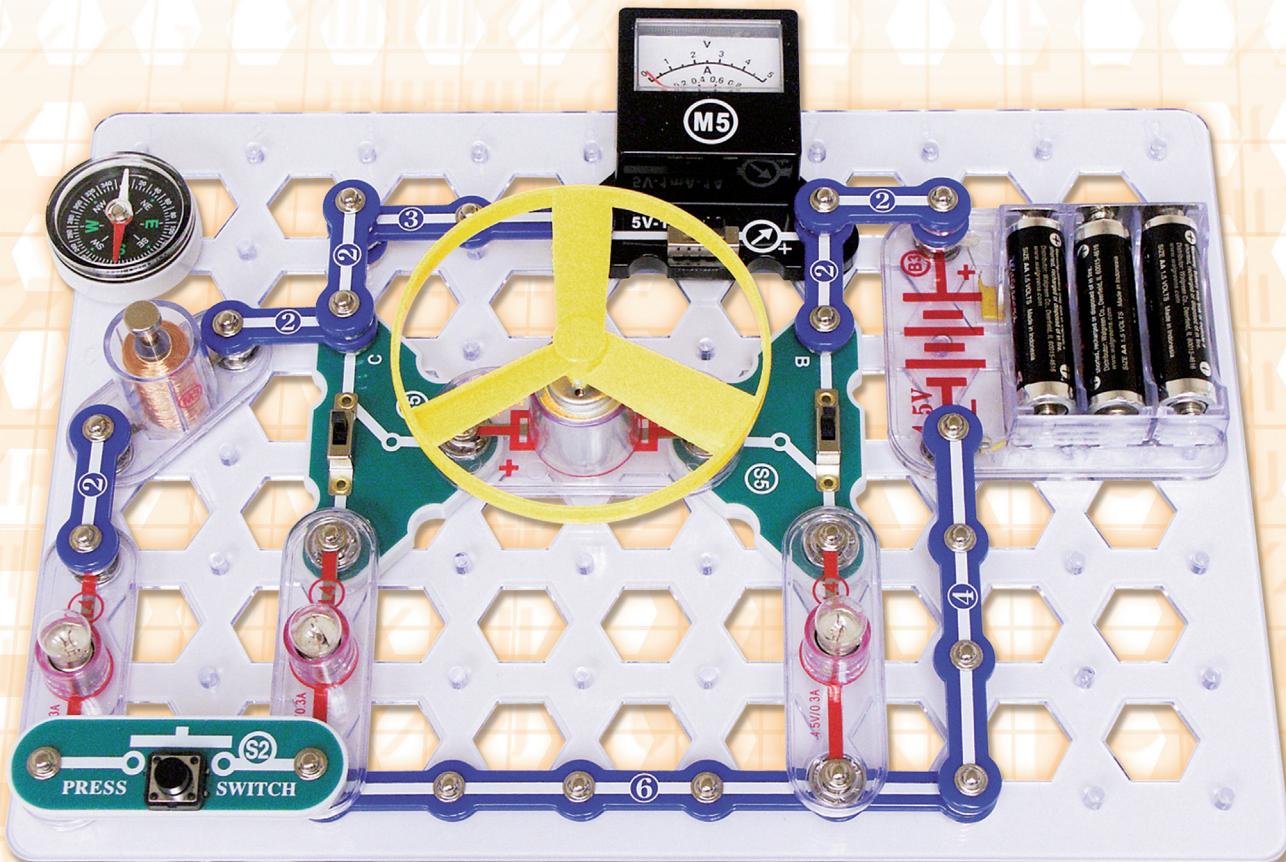

8+  
életkor

# Tartalom

<b>Alapvető hibaelhárítás</b>	<b>1</b>	<b>Mit szabad és mit ne m az áramkör összeállításánál</b>	<b>5</b>
<b>Összetevők listája</b>	<b>2</b>	<b>Projektek listája</b>	<b>6, 7</b>
<b>További információk az egyes alkatrészekről</b>	<b>3, 4</b>	<b>Kapcsolóáramkör projektjei 306 – 511</b>	<b>8 - 61</b>
<b>Speciális hibaelhárítás</b>	<b>4</b>	<b>Egyéb Boffin termékek</b>	<b>62</b>



## FIGYELMEZTETÉS, AMELY AZ ÖSSZES ALKATRÉSZT ILLETI ! SYMBOL MEGJELÖLÉSE - Mozgó alkatrészek.

Működés közben ne érjen hozzá a motorhoz és a ventilátor lapátjához sem. Ne hajoljon a motorhoz. Ne dobja a propellert az emberek, állatok vagy más tárgyak közé. Védje a szemeit



**FIGYELMEZTETÉS: Elektromos sokk veszély - Soha ne csatlakoztassa az áramkört a háztartási elektromos aljzatokba.**



**Figyelmeztetés: Apró alkatrészek enyelése.**

Nem alkalmas 3 éves kor alatt.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az áramkör bekapsolása előtt minden ellenőrizze az alkatrészek megfelelő bekötését. Ha az áramkörbe berakta az elemeket, ne hagyja felügyelet nélkül. Soha ne csatlakoztasson egyéb elemeket vagy más forrásokat az áramkörhöz. Ne használja a sérült alkatrészeket.

## Alap problémák elhárítása

1. A legtöbb probléma a rossz bekötésben van. Ezért minden gondosan ellenőrizze, hogy a felépített áramkör megegyezik az ábrán találhatóval.
2. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek pozitív/negatív jelekkel el vannak helyezve úgy, mint a mintán.
3. Néha meglazulhatnak az izzók, jól csavarja vissza. Legyen óvatos, az izzók törékenyek.
4. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozás jól le vannak kötve és az elkészített áramkör egyetért a minta árával.
5. Cserélje ki az elemeket, ha szükség van rá.
6. Ha a motor forog, de a propeller nincs

egyenensúlyban, ellenőrizze a fekete műanyag stav černé plas-alkatrész állapotát, amely három csappal a motor tengelyén található.

**A gyártó nem vállal felelőséget az egyes alkatrészek sérülése miatt rossz bekötés esetén.**

**Figyelmeztetés:** Ha úgy gondolja, hogy a csomagolástörött alkatrészeket tartalmaz, kövesse a hibaelhárításhoz való eljárásokat, amelyet a 6. oldalon talál. Haladó használóknak szól, ahol megtalálja, melyik alkatrészt szükséges kicserélni.

## ⚠ Elemek:

- Kizárolag 1,5V AA-alkalikus típusú elemeket használjon jellel helyezve az elemben (csomagolás nem tartalmazza).
- Az elemeket helyes polaritással helyezze el a minta árával.
- Ne töltse fel azokat az elemeket, amelyeket nem lehet feltölteni.
- Nehasználjon alkalikus elemeket, klasszikus

(szén-zinkes) vagy tölthető (nikkel-kadmiumos) elemeket. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozás jól van rögzítve.

- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Elhalt elemet távolítsa el.
- A forrás feszültség nem okozhat rövidzárlatot.
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe és ne próbálja szét szedni őket vagy kinyitni.
- Az elemeket tartsa távol a kisgyermekektől, lenyelés veszély miatt.

## Tanácsok kezdőknek

Boffin készlet különböző komponenseket tartalmaz elektronikus és elektromos áramkörök létrehozására, amelyeket összeállítását a projektekben találja meg. Ezek a komponensek színesek és meg vannak számozva, ezért könnyen felismerhetők. Egyes áramkörök alkatrészei az ábrán színesen és számokkal vannak megjelölve. minden alkatrésznél megtalálható az ábrán egy fekete számot. Ez jelöli, melyik szinten (emeleten) van az alkatrész elhelyezve. Először helyezze az alkatrészeket az 1.szintig, ezután a 2 és utána 3-stb.

Nagy átlátszó műanyag alátétet a csomagolás része és a komponensek helyes elhelyezésében segít. Ez a komponens nem feltétlenül szükséges, de segít a helyes áramkör felépítésében. Az alátéten sorok vannak A-G betűk megjelölésével és oszlopok számokkal 1 - 10-ig. Helyezzen el két (2) „AA“ elemet (csomagolás nem tartalmazza) a tartományba (B1).

2,5V és 6V izzók külön csomagolásokban vannak elhelyezve, aljzatuk szintén. Helyezze el a 2,5V izzót az L1 aljzatba és a 6V izzót az L2 aljzatba. Helyezze el a propellert a motorra M1 minden, ha ezt az alkatrészt fogja használni. Ne használja, ha projektben nincsenek ilyen típusú utasítások.

Egyes körzetekben szoktalan összekötésekben összekötő vezetékek vannak. Csak csatlakoztassa a fém érintkezőket úgy, ahogy az ábrán található.

**Figyelmeztetés:** A projekt építésénél legyen óvatos, hogy véletlenül ne hozzon létre rövidzárlatot az elemek közvetlen kapcsolása miatt („zárlat“). Ez tökére teheti az elemeket.

## Egyes alkatrészek listája

(Szín és a stílus változó lehet ) szimbóluma es száma

További információkért látogasson el ide [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

Mennyiség	ID	Név	Szimbólum	Rész	Mennyiség	ID	Név	Szimbólum	Rész
<input type="checkbox"/> 3	(2)	Két érintkezésű vezető		6SC02	<input type="checkbox"/> 1	(M2)	Analóg mérő		6SCM2
<input type="checkbox"/> 1	(5)	Öt érintkezésű vezető		6SC05	<input type="checkbox"/> 1	(Q3)	SCR		6SCQ3
<input type="checkbox"/> 1	(D3)	Dióda 1N4001		6SCD3	<input type="checkbox"/> 1	(S3)	Kondenzátor 470µF		6SCS3
<input type="checkbox"/> 1	(D7)	Hét szegmenses LED kijelző		6SCD7	<input type="checkbox"/> 1	(T1)	Ellenállás 1kΩ		6SCT1
<input type="checkbox"/> 1	(FM)	FM modul		6SCFM	<input type="checkbox"/> 1	(U6)	Memória integrált áramkör		6SCU6

További információkért látogasson el [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

# További információ az alkatrészekről

(Megjegyzés: További információt az egyes alkatrészekről a kézikönyvekben találja a megfelelő készletekhez.)

(Zmena súčiastok vyhradená.)

**FM modul (FM)** tartalmaz egy integrált FM rádió áramkört. A jobb megértéshez az alábbi leírást nyújtjuk a képhez:

## FM Modul:

- (+) – töltés az elemből
- (-) – töltse vissza az elembe
- T – hangoló
- R – reset
- OUT – kimeneti csatlakozás




Lásd példaként Projektszám 307 a megfelelő bekötéshez.


**Mérő (M2)** egy nagyon fontos mutató és mérőberendezés. Az áram mennyiségenek vagy feszültségének mérésére fog Önnek szolgálni, függően áramkör konfigurációját. A mérő egyik oldala el van látva + jellel, amely jelzi a pozitív végződést (pozitív töltést az elemből). A második érintkező negatív töltésű (negatív töltés az elembe). A mérőn van egy kar, mellyel meg lehet változtatni a tartományt a LOW (alacsony) és a magas (High) (vagy 10 mA és 1A) között.
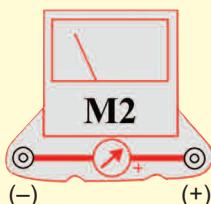
## Mérő:

- (+) – pozitív töltés az elemből
- (-) – negatív töltés az elembe



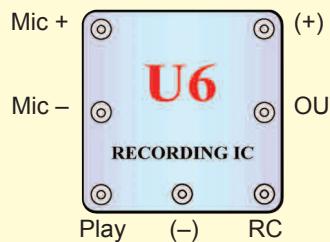**Memória IC modul (U6)** egy integrált memória áramkört tartalmaz. Segítségével akár 8 másodperc hosszú üzenetet is rögzíthetünk. Hárrom dallam áll rendelkezésünkre. Itt egy részletes leírást mutatunk be:




## Memória IC Modul:

- (+) – bekötés az elemből
- (-) – bekötés vissza az elembe
- RC – felvétel
- Play- (Lejátszás)
- OUT – kimenő bekötés
- Mic+ - mikrofonbemenet
- Mic- - mikrofonbemenet

Lásd példaként Projektszám 308 a megfelelő bekötéshez

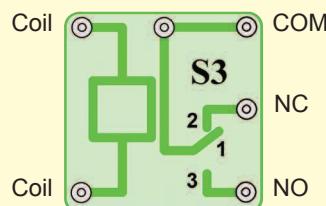**Relé (S3)** egy elektronikus kapcsoló érintkezők, amely lehet szétkapcsolt vagy zárt. Része egy tekercs, amely mágneses mezőt hoz létre ha elektromos áram halad át rajta. A mágneses mező vonza ferromágneses armaturát, amely bekapcsolja az érintkezőket (lásd a képen):




## Relé:

- Tekercs – csatlakozás a tekercshez
- Tekercs – csatlakozás a tekercshez
- NC – alaphelyzetben zárt érintkező
- NO – alapállapotban nyitott érintkező
- COM – általanos

Lásd Projektszám 341 mely példaként szolgálhat a helyes bekötésre.

**Transzformátor (T1)** kétszálas tekercselésből áll egy magon. Egy primáris (belépő) és másodlagos (kilépő) tekercselésről van szó. A transzformátor fő funkciója, hogy megnöveli a váltó áram mennyiségét a primáris tekercselésben. Ilyen transzformátor megnövelő transzformátornak nevezik.

## Kisebb számú tekercselés

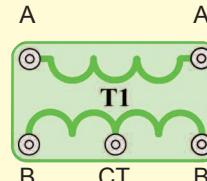

## Nagyobb számú tekercselés

## Transformátor:

- A- oldal kisebb számú tekercseléssel
- B-oldal nagyobb számú tekercseléssel
- CT – középső érintkező

Lásd példaként Projektszám 347 a megfelelő bekötéshez.

**Dióda (D3)** - Képzeljen el egy diódát, mint egyoldalú szelepet, amely egyirányban engedi át az áramot -a nyíl irányába. Az anód a pozitív része a katód a negatív. A dióda bekapcsol, ha a feszültség az anódon 0,7 V vagy magasabb.



## Dióda:

- Anód- (+)
- Katód – (-)

## További információk az alkatrészekről (folytatás)


**SCR (Q3)** - Egy három-kapcsos (anód, katód és átmenet) ellenirányítós diódáról van szó szilícium alapon. Csakúgy, mint egy normál dióda, csak egy irányba teszi lehetővé az elektromos áram áthaladását. Az áramot áteresztő irányában vezeti úgynevezett áramlási impulzusokban (vagy állandófeszültséggel) a kapcsok között) az átmenet és a katód között. Valójában egy egyirányú ellenirányítóról van szó, amely csak az egyik felét engedi át a bemeneti feszültségeknek. Mivel, hogy csak a fél hatékonyága van és főleg nagyon alacsony feszültség fogyasztású készülékekben használják. A legegyszerűbben bekötethető ellenirányítóról van szó, amely csak egyik diódát igényel. Nagy mennyiségű áram károsíthatná ezt az alkatrészt. Ezért korlátozni kell egyéb alkatrésszel az áramkörben.



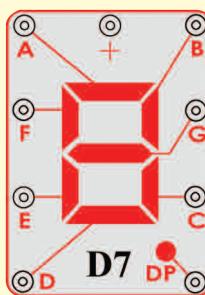**SCR:**

A-Anód  
K-Katód  
G- Átmenet

**7-szegmenses kijelző (D7)** manapság már alegtöbb eszköz része. 7 LED diódát tartalmaz, amelyek kombináta voltak egy alkatrészbe és az eredménye egy eszköz, amely számokat és néhány betű mutat ki. A kijelző egy normál anód verzió. Ez azt jelenti, hogy minden egyes LED dióda a pozitív elektromos töltéssel csatlakoztatva van egy közös ponthoz, amely „+” jellel ellátott érintkező. minden dióda negatív elektromos mezővel rendelkezik, amely össze van kötve egy érintkezővel. Ahhoz, hogy az eszköz működjön, aholhoz csatlakoztatni kell a „+” érintkezőt egy 3 voltos pozitív áramforráshoz. Az összes LED dióda érintkező aphoz való csatlakoztatása után, kivilágít az összes szegmens. Ezekben a projekteken az ellenállás mindig a „+” érintkezőre van kapcsolódva, így biztosítva van az áram mennyiségeknek korlátozása. A nagy mennyiségű áram tönkretethetné ezt az alkatrészt, tehát a feszültséget korlátozni kell más alkatrésszel által az áramkörben.



**7-szegmenses kijelző:**

(+) – bekötés az elemből  
A- A szegmens  
B- B szegmens  
C- C szegmens  
D-D szegmens  
E- E szegmens  
F-F szegmens  
G-G szegmens  
DP – Decimális pont

Lásd példaként Projektszám 377 a megfelelő bekötéshez

## Haladó hibaelhárítás


ConQuest entertainment nem felelős a helytelen bekötéssel tönkretett alkatrészekért.

Ha úgy érzi, hogy az áramkörök megsérültek, kövesse az alábbi lépéseket, hogy szisztematikusan megtudja melyik részt kell kicserélni:


1-20. **Lépések 1 – 20** megtalálja a projekt kézikönyvben 1 & 2 (projektek 1 – 101, 102 – 305).

21. **FM modul (FM):** Építse meg a Projektszám 307-et és FM rádió állomásokat hallgathat.

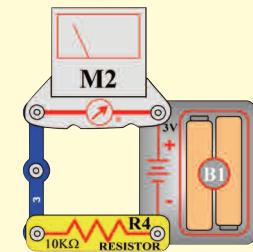
22. **Mérőeszköz (M2):** Építeni a mini-áramkör az ábrán látható módon, és állítsa alacsony méteres hatótávolság (LOW) (vagy 10 mA), a tű méter (M2) kell teljesen ferde. Ez a mérés beállítás nagy érzékenységgel - mérés. A készülék képes rögzíteni igen alacsony áramerősségek. akkor cserélje ki az ellenállás, melynek kapacitása 10k (R4) 2.5 V lámpa (L1), és állítsa magas (nagy) (vagy 1A). Meter tűt kell mozgatni a szám 1 vagy magasabb. Ebben az esetben a mérési beállítás alacsony érzékenység - mérőeszköz nyilvántartás magasabb értéket áram.



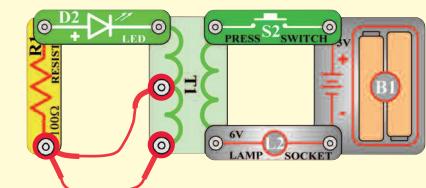23. **Integrált memória áramkör (U6):** Állítsa össze az áramkört a 308-as projekt szerint. Játson fel 8 másodpercet aztán hallgassa meg a 3 feljátszott dallamot.




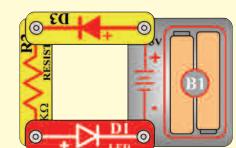24. **Relé (S3):** Állítsa össze a Projektszám 341-et. A piros LED (D1)-be lesz kapcsolva, ha bekapcsolja a kar kapcsolót (S1). A zöld LED dióda (D2) akkor lesz bekapcsolva, ha a kar kapcsolót kikapcsolja.



25. **Transformátor (T1):** Állítsa össze a kis áramkört a kép szerint. Ha megnyomja a kapcsoló gombját (S2), kivilágít a zöld LED dióda (D2). Csatlakoztassa az összekötő vezetéket a CT ponthoz. Ha megnyomja a kapcsolót, kivilágít a zöld LED dióda.

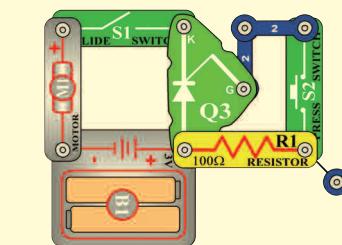26. **Dióda (D3):** Állítsa össze a kis áramkört a kép szerint. A piros LED dióda (D1) kivilágít. Fordítsa meg a diódák irányát és a LED nem fog világítani.



27. **SCR (Q3):** Állítsa össze a kis áramkört a kép szerint. Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1) és a motor (M1) nem fog forogni. Nyomja meg a kapcsoló gombját (S2) és a motor elkezd forogni. Most kapcsolja be és ki a kar kapcsoló és a motornak nem szabadna forognia.

28. **7-segmentový displej (D7):** Állítsa össze a 377-es projektben leírt áramkört. Az összes szegmens világít, a 8-as szám van kijelzve. Ha megnyomja a kapcsolót, kivilágít a zöld LED dióda.

# Mit igen és mit nem áramkörök

Az áramkör összeszerelése után a kézi könyv szerint lehet saját kísérletekre kap kedvet. Kövesse a projektekben lévő utasításokat. minden áramkör áramforrást tartalmaz(elem) és ellenállást (ellenállás, lámpa, motor, integrált áramkör, stb), amelyek kölcsönösen össze vannak kötve mindenkorban. Legyen óvatos, hogy ne jöjjön létre „rövidzárlat” (kis ellenállással összekötött -lásd a lenti példákat), ami károsíthatja az egyes alkatrészeket/ vagy gyorsan lemeríti az elemet. Csak a projektben leírt beállítások szerint csatlakoztassa az integrált áramköröket , a rossz kivitel károsíthatja az alkatrészeket. Nem vagyunk felelősek olyan károkért, amelyek egyes alkatrészek szakszerűtlen összekötésével keletkeznek.

## Fontos figyelmeztetés:

- Ha egyedül fog kísérletezni, **MINDIG** véde a szemét.
- **MINDIG** használjon az áramkörben legalább egy alkatrészt, amely korlátozza az áthaladó áramot
- Pl. integrált áramkörök mikrofont, lámpát, fütyűlő cipset, kondenzátort, (megfelelően kell lennie bekötve), motort, fotoellenállást vagy ellenállást (állítható ellenállásnak magasabb értékre kell lennie beállítva, mint a minimum).
- **MINDIG** használjon 7 - szegmenses kijelzőt, LED indikátorokat, tranzisztorokat, nagyfrekvenciás áramkörököt, egyenirányítókat, antennákát és kapcsolókat együtt más alkatrészekkel, amik korlátozzák az átfolyó áramot. Ennek elmulasztása rövidzárlatot vagy kárt okozhat a részeken.
- **MINDIG** ugy csatlakoztassa az állítható ellenállást, hogy a 0-ra való beállításakor az átfolyó áramot korlátozza egyéb alkatrészekkel az áramkörben. Csatlakoztassa a kondenzátorok úgy, hogy a pozitív pólus "+" legyen kitéve a magasabb feszültségnek.
- Ha észre veszi, hogy egyes alkatrészeknek megnövekedett a hőmérséklete, **MINDIG** azonnal húzza ki az akkumulátort, és ellenőrizze az összes csatlakozást.
- Mielőtt bekapcsolja az áramkört **MINDIG** ellenőrizze az összes csatlakozást.
- **MINDIG** csatlakoztassa az integrált áramkörök, FM modulokat és egyenirányítókat a konfigurációnak megfelelően a projektekben leírottak szerint vagy az adott részek összekapcsolási leírása sprint.
- **SOHA** nepróbáljon használni a nagyfrekvenciás integrált áramkört tranzisztorokkal (csomagolás hasonló, de különbözők az alkatrészek).
- **SOHA** ne használjon 2,5 V lámpát mindenkorban bekötéssel az akkumulátorba egy áramkörbe, ha nem biztos benne, hogy a feszültség korlátozott lesz.
- **SOHA** ne csatlakoztassa a készüléket elektromos konnektorba az Ön otthoni hálózatában.
- **SOHA** ne hagyja felügyelet nélkül az áramkört ha van kapcsolva.
- **SOHA** ne nyúljon a motorhoz amikor az nagy sebességgel forog.

**Figyelmeztetés:** Ha tulajdonosa egy fejlett Boffin300, Boffin500 vagy Boffin750-nek, további információkat a projekthez tartozó kézikönyvben talál.


Az összes projektre ami le van írva ebben a kézikönyvben érvényes, hogy az egyes áramkörök alkatrészei máshogyan lehetnek összeállítva, annékül, hogy ez megváltoztassa az áramkör végeredményét. Például nem fontos az alkatrészek sorrendje, párhuzamosan vagy sorosan átkötve - fontos, hogy milyen módszerrel vannak az al-áramkörök kombináció átkötve a végleges állapotba.
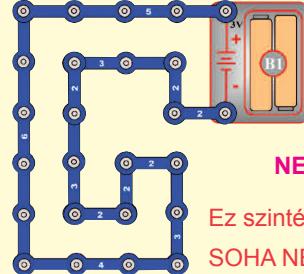
## Példák RÖVIDZÁRLAT RA - SOHA NE CSINÁLJA EZT !!!


3- érintkező vezető elhelyezése közvetlenül az akkumulátorral szemben RÖVIDZÁRLATOT okoz.



Ez szintén rövidzárlat  
SOHA NEPRÓBÁLJA!!!



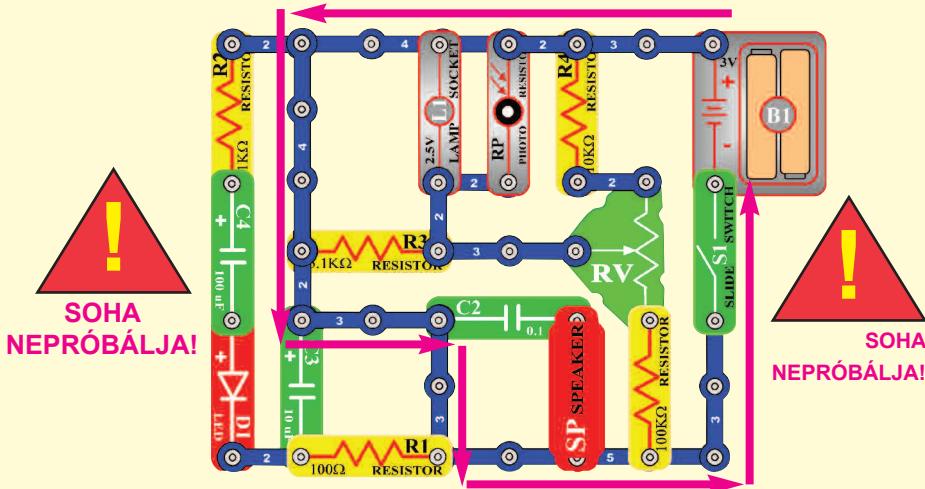Ezzel a módszerrel is rövidzárlat jöhet létre. Ha a kapcsoló a karra (S1) be van kapcsolva, akkor abban az áramkörben rövidzárlat jön létre. Rövidzárlat megakadályozza a berendezés további működését.



Ha tud más működő áramkört ne habozzon, küldje el a info@boffin.cz



**Figyelmeztetés:** Áramütés veszélye – Soha ne csatlakoztasson kapcsoló áramkört a háztartási elektromos hálózatba.

# Projektek listája


Projekt	Leírás	Oldal	Projekt	Leírás	Oldal	Projekt	Leírás	Oldal
306 AM rádio		8	344 Félhullámú bemeneti feszültség egyenirányító áramköre(II)		20	380 Integrált áramkör „Riasztás“ és a fény		29
307 FM rádió hangerő beállítási lehetőséggel		8	345 Led dióda vs. Dióda		20	381 Fény riasztás ūrcsata stílusban		30
308 Visszajátszás és feljátszás		9	346 Áram és ellenállás		20	382 Riasztás az egyenirányító áramkörben		30
309 Zene lejátszás		9	347 Távíró		21	383 Integrált áramkör „Riasztás“ és		30
310 Fénnel vezérelt zene		9	348 Szúnyog		21	384 Fény riasztó integrált áramköre		31
311 Érintéssel vezérelt zene		9	349 Szúnyog (II)		21	385 Fény késleltetése		31
312 Elektromosan felerősített zene lejátszás		10	350 Szúnyog (III)		21	386 Ventilátor késleltetése		32
313 Elektromos visszajátszás és felvétel		10	351 Érintéssel vezérelt szúnyog hang		21	387 Ventilátor késleltetése(II)		32
314 Fénnel vezérelt zene		10	352 Izzó és a relé		22	388 LED kijelzős feljátszás		33
315 Érintéssel vezérelt zene		10	353 Zümmögő relé		22	389 Visszajátszás és feljátszás mérővel		33
316 FM rádió		11	354 Tranzisztoros kapcsoló		23	390 Fény riasztó		33
317 Mega áramkör		11	355 Fénnel vezérelt relé		23	391 Fény riasztó (II)		33
318 Egyenirányító áramkör 2, 5V-os izzóval		12	356 Relé világító izzó riasztással		23	392 Rendőrautó éjjel		34
319 Egyenirányító és motor		12	357 Állítható világítás vezérlés		24	393 Lőfegyver éjjel		34
320 Zenés riasztás		13	358 A mérőeszköz mutatójának kihajlása		24	394 Tűz siréna éjjel		34
321 Fénnel vezérelt zenés riasztás		13	359 Váltakozó áram átalakítása		25	395 Mentőautó hangja éjjel		34
322 Fénnel vezérelt egyenirányító		13	egyenárámmá		25	396 Rendőrautó hangja nappal		35
323 3mA mérő		14	360 Áram mérő		25	397 Lőfegyver nappal		35
324 0 – 3 V mérő		14	361 Zümmögő, relé és a transzformátor		26	398 Tűzoltóautó sziréna nappal		35
325 Állítható ellenállás funkciói		15	362 Zümmögő és a relé		26	399 Nappali mentőautó		36
326 Fotoellenállás funkciói		15	363 Nagy „F“ betű kijelzése		27	400 Villogó nyolcas		36
327 A mérő mutatójának kihajlása motor által		16	364 Nagy „H“ betű kijelzése		27	401 Villogó nyolcas hanggal		36
328 Egyenirányító és a 6V izzó		16	365 Nagy „P“ betű kijelzése		27	402 Úrcsata zenével		36
329 A szegmenses LED dióda alapelve		17	366 Nagy „S“ betű kijelzése		27	403 Elektronikus hang generátor		36
330 1-es szám kijelzése		17	367 Nagy „U“ betű kijelzése		27	404 Elektronikus hang generátor (II)		37
331 2-es szám kijelzése		17	368 Nagy „C“ betű kijelzése		27	405 Méh		37
332 3-as szám kijelzése		17	369 Nagy „E“ betű kijelzése		27	406 Méh (II)		37
333 4-es szám kijelzése		17	370 Pont kijelzése („.“)		27	407 Méh (III)		37
334 5-ös szám kijelzése		18	371 Kicsi „b“ betű kijelzése		28	408 Oszcillátor hangja		37
335 6-os szám kijelzése		18	372 Kicsi „c“ betű kijelzése		28	409 Oszcillátor hangja(II)		38
336 7-es szám kijelzése		18	373 Kicsi „d“ betű kijelzése		28	410 Oszcillátor hangja (III)		38
337 8-as szám kijelzése		18	374 Kicsi „e“ betű kijelzése		28	411 Oszcillátor hangja(IV)		39
338 9-es szám kijelzése		18	375 Kicsi „h“ betű kijelzése		28	412 Oszcillátor hangja(V)		39
339 0-ás szám kijelzése		18	376 Kicsi „o“ betű kijelzése		28	413 Tranzisztor tesztelése		39
340 Zene mérése		18	377 Riasztás az egyenirányító		29	414 Állítható feszültség osztó		39
341 LED dióda és a relé		19	áramkörben ūrcsata stílusban		29	415 Nagy „C“ betű automatikus kijelzése		39
342 Kézi 7 másodperces kapcsoló		19	378 Fény riasztás ūrcsata stílusban		29	416 Nagy „E“ betű automatikus kijelzése		39
343 Félhullámú bemeneti feszültség egyenirányító áramköre		20	379 Riasztás az egyenirányító áramkörben		29	413 Nagy „E“ betű automatikus kijelzése		39
						414 Nagy „H“ betű automatikus kijelzése		39

# Projektek listája

Projekt	Leírás	Oldal	Projekt	Leírás	Oldal	Projekt	Leírás	Oldal
415 Nagy „P“ betű automatikus kijelzése	39		451 Madár ének (V)		47	490 Fénnnyel irányított mérő		56
416 Nagy „S“ betű automatikus kijelzése	39		452 Madár ének, érintéssel irányított		47	491 Elektronikusan irányított mérő		56
417 Nagy „U“ betű automatikus kijelzése	39		453 Motor hang felvétel		48	492 Hanggal irányított mérő		56
418 Nagy „L“ betű automatikus kijelzése	39		454 Motor hang kijelző		48	493 Folyamatos feszültségosztó		57
419 Fütyülő csip hangok	40		455 Relé és a Berregő		49	494 Az ellenállás mérése		57
420 Fütyülő csip hangok (II)	40		456 Relé és a hangszóró		49	495 „b“ betű automatikus kijelzése		58
421 Fütyülő csip hangok (III)	40		457 Relé és a lámpa		49	496 „c“ betű automatikus kijelzése		58
422 Fütyülő csip hangok (IV)	40		458 Elektronikus macska		50	497 „d“ betű automatikus kijelzése		58
423 Fütyülő csip hangok (V)	40		459 Elektronikus macska(II)		50	498 „e“ betű automatikus kijelzése		58
424 Fütyülő csip hangok (VI)	40		460 Elektronikus macska(III)		50	499 „h“ betű automatikus kijelzése		58
425 LED dióda zenével	41		461 Elektronikus macska(IV)		50	500 „o“ betű automatikus kijelzése		58
426 Fénnnyel vezérelt időzített LED dióda késleltetés	41		462 Csengő macskával		50	501 1 és a 4 számok kézi irányított kijelzése		59
427 Érintéssel vezérelt időzített LED dióda késleltetés	41		463 Csengő macskával (II)		50	502 1 és a 0 számok kézi irányított kijelzése		59
428 Riasztás feljátszása	42		464 Csengő macskával (III)		50	503 1 és a 7 számok kézi irányított kijelzése		59
429 Riasztás feljátszása (II)	42		465 Lusta macska		50	504 1 és a 8 számok kézi irányított kijelzése		59
430 Lőfegyver hang feljátszása	42		466 A mérő kihajlása (II)		51	505 1 és a 9 számok kézi irányított kijelzése		59
431 Időzített késleltetés 1-7 másodperccel	43		467 „1“-es szám automatikus kijelzése		51	506 Kondenzátor töltése és kisütése		60
432 Időzített késleltetés	43		468 „2“-es szám automatikus kijelzése		51	507 Kézi irányztású mérő az áramkörben integrált áramkörrel “Úrcsata”		60
433 Kézi 7 másodperces időzített kapcsoló (II)	44		469 „3“-as szám automatikus kijelzése		52	508 A mérő mutatója ritmusba mozog		61
434 15 másodperces riasztás	44		470 „4“-es szám automatikus kijelzése		52	509 Rendőrautó hangja fütyülő csippel		61
435 Villogó számok „1“ és „2“	45		471 „5“-ös szám automatikus kijelzése		52	510 Tűzoltóautó hangja fütyülő csippel		61
436 Villogó számok „3“ és „4“	45		472 „6“-os szám automatikus kijelzése		52	511 Mentőautó hangja fütyülő csippel		61
437 Villogó számok „5“ és „6“	45		473 „7“-es szám automatikus kijelzése		52			
438 Villogó számok „7“ és „8“	45		474 „8“-as szám automatikus kijelzése		52			
439 Villogó számok „9“ és „0“	45		475 „9“-es szám automatikus kijelzése		52			
440 Villogó betűk „b“ és „c“	45		476 „0“-ás szám automatikus kijelzése		52			
441 Villogó betűk „d“ és „e“	45		477 Változó oszcillátor		53			
442 Villogó betűk „h“ és „o“	45		478 Változó oszcillátor(II)		53			
443 Villogó betűk „A“ és „J“	45		479 Változó oszcillátor(III)		53			
444 Riasztási időzített kapcsoló	46		480 Változó oszcillátor(IV)		53			
445 Riasztási időzített kapcsoló (II)	46		481 Változó fotoellelnállás		53			
446 Riasztási időzített kapcsoló (III)	46		482 Változó oszcillátor fütyülő csippel		53			
447 Madár ének	47		483 Hang lassú beállítása		53			
448 Madár ének(II)	47		484 Hang lassú beállítása(II)		53			
449 Madár ének(III)	47		485 Az áram állandó útja		54			
450 Madár ének (IV)	47		486 Egyszerű fényintenzitás mérő		54			
			487 LED dióda feszültségesése		55			
			488 Nyitott/zárt ajtó kijelző		55			
			489 Kézi irányított mérő		56			

## Projektszám 306

AM rádió

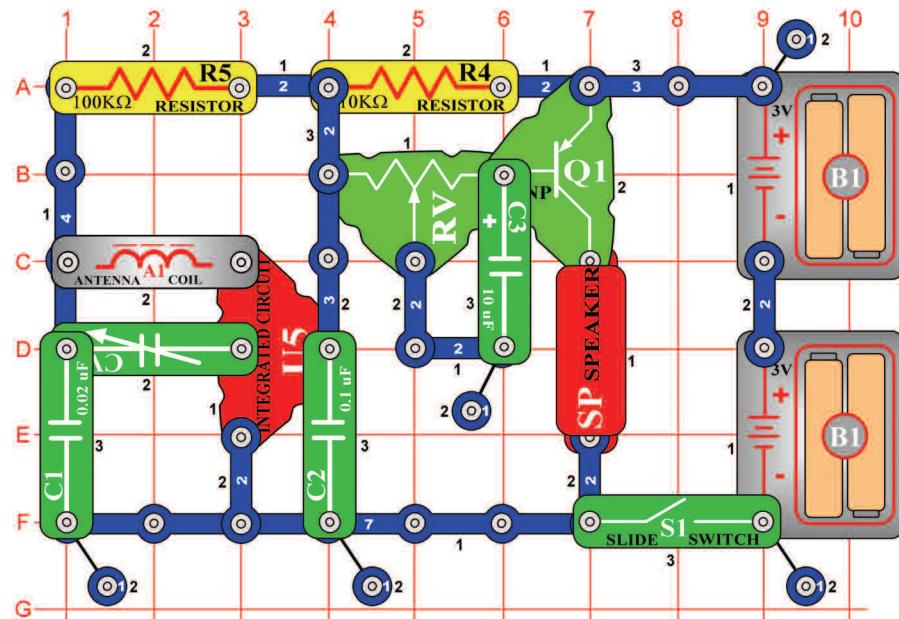


Cél: Integrált áramkör létrehozása „AM rádió“.

Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1) és állítsa be a kondenzátor értékét (CV) a rádióállomásért. Ellenőrize, hogy a változó ellenállás értékét balra állította e - a hangosabb hang érdekében.
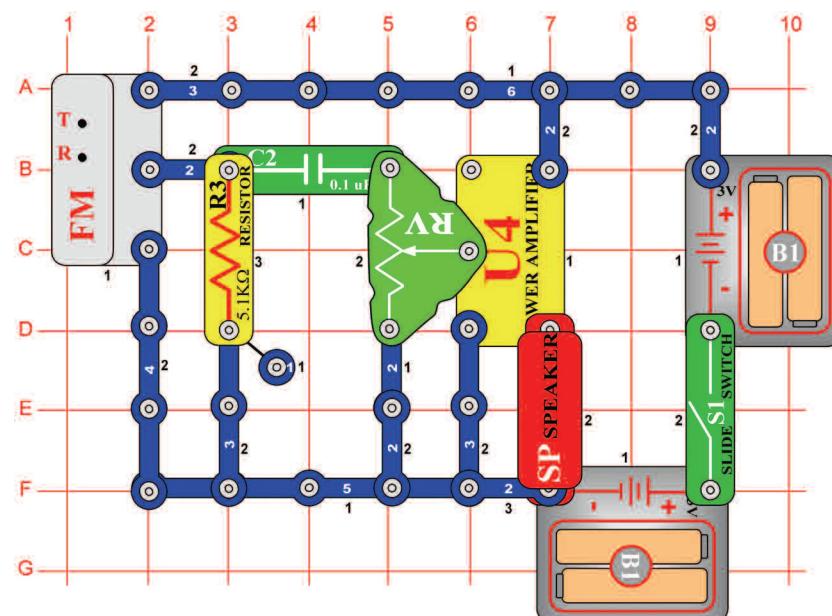
## Projektszám 307


FM rádió hangerő  
beállítási lehetőséggel



Cél: Létrehozni egy működő FM rádiót hangerő beállítási lehetőséggel.

Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1), és nyomja meg R gombot. Aztán nyomja meg a T gombot és az FM modul (FM) elkezdi keresni a rádióállomást. Amint megtalálja, megáll rajta, és Ön hallhatja a hangszóróból (SP). Állítsa be a hangerőt az állítható ellenállás segítségével (RV). Az ellenállás az integrált áramkör sok jelét irányítja „Elektromos erősítő“ (U4). Ismét nyomja meg a T gombot, az FM modul elkezdi keresni a következő állomást és csak az FM sáv végén áll meg - a 108MHz-es frekvencián. Utána meg kell nyomnia R gombot (reset), és a keresés újraindul a sáv elejétől - a 88MHz-es frekvencián.

## Projektszám 308

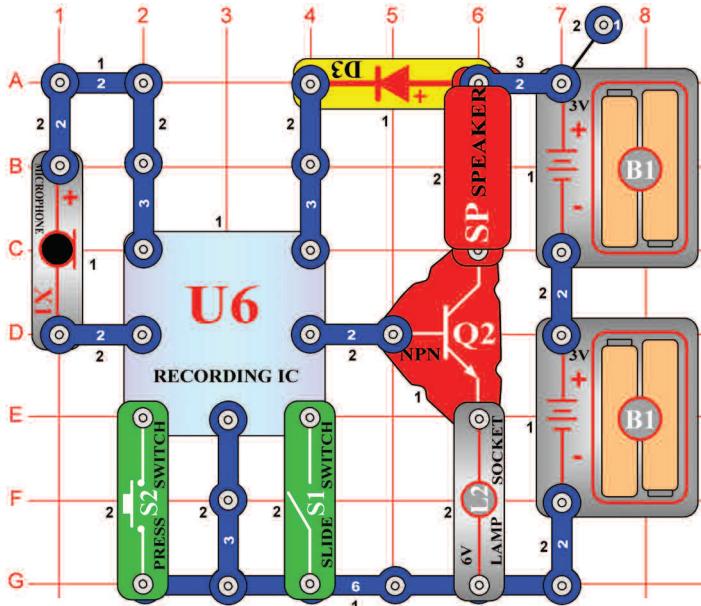

## Visszajátszás és feljátszás

Cél: Integrált áramkör feljátszási képességének bemutatása.

Építse meg az áramkört az ábra szerint. Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1). Hallani fog egy sípszót ami jelzi, hogy el tudja indítani a feljátszást. Beszéljen a mikrofonba (X1) 8 másodpercet, majd kapcsolja ki a kapcsolót (a kikapcsolás után 8 másodperccel megszólal a sípszó). Nyomja meg a kapcsoló gombját (S2), aktiválódik a visszajátszás. Lejátssza a rögzítést majd ezután következik egy a három dalból. Ha megnyomja kapcsolót a dal után, a zene véget ér. Ha megnyomja többször a gombot lejátsza minden a három dalt. A lámpa (L2) arra szolgál, hogy korlátozza áram mennyiségét, nem fog világítani.

## Projektszám 309 Zene lejátszása

Cél: A memória integrált áramkörre feljátszott 3 dal lejátszása.

Használja a 308-as projektben leírt áramkört. Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1), majd nyomja meg a kapcsolót (S2) elkezdi lejátszani az első dal. Ha végzett, nyomja meg a gombot ismét, és akkor a második dal fog játszani. A gomb következő megnyomásával a harmadik dal fog játszani.

## Projektszám 310 Fénnyel vezérelt zene

Cél: Összeállítani egy áramkört, amely a memória integrált áramkör irányításához fényt használ.


Használja a 308-as projektben leírt áramkört. Nyomógombos kapcsoló helyett (S2) használjon fotoellenállást (RP), majd kapcsolja be a kar kapcsolót (S1). Kapcsolja ki és be a zenét kéz integráléssel a fotoellenállás felett.

## Projektszám 311 Érintéssel vezérelt zene

Cél: Összeállítani egy áramkört, amely lehetővé teszi Önnek ujjjal irányítani a memória áramkört.

Használja a 308-as projektben leírt áramkört. Helyezzen egy érintkezőt a lapra az F1 pontba. Kapcsoló helyett (S2) használjon PNP tranzisztor (Q1, nyíl mutasson az E2 pontba), majd kapcsolja be a kapcsolót (S1). Kapcsolja be és ki a zenét úgy, hogy egyidejűleg megérimenti az F1 és G2 pontot. Lehetőséges, hogy szükséges lesz az ujjai benedvesítésére.

## □ Projektszám 312

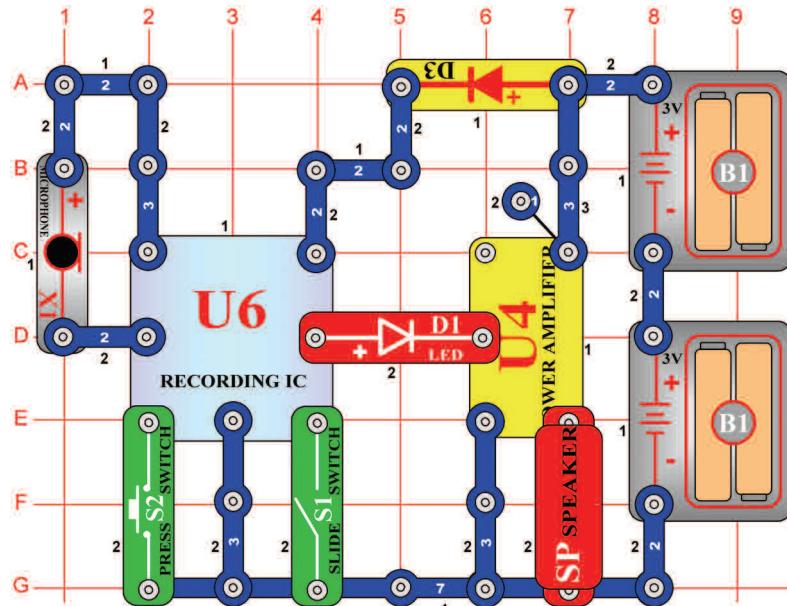

## Elektromosan felerősített zene lejátszása

Cél: Összeállítani egy áramkört, amely felerősíti a memória integrált áramkörét.

Integrált áramkör hozzákapcsolása „elektromos erősítő“ (U4) az integrált memória áramkör kimenetéhez (U6), létrehozhat egy sokkal hangosabb zenét, mint a 308-as számú projekt.

Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1), sípszót hall, mely jelezzi, hogy megkezdheti a felvételt. Beszéljen a mikrofonba akár 8 másodpercig, majd kapcsolja ki a kapcsolót (8 másodperccel a kikapcsolás után ismét megszólal a sípszó). Nyomja meg a kapcsolót (S2) és aktiválódik a visszajátszás. Először lejátszódik az Ön felvétele, majd 3 dal. Ha megnyomja a kapcsoló gombját (S2) a dal vége előtt, a zene véget ér. A kapcsoló gombját többször is megnyomhatja, hogy lejátssza minden 3 dalt.

## □ Projektszám 313 Elektromos visszajátszás és feljátszás

Cél: Felerősíteni a memória integrált áramköri kimenetét.

Használja a 312-es projektben leírt áramkört. Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1), majd nyomja meg a kapcsoló gombját (S2) elkezdni játszani az első dal. Amint véget ér, nyomja meg a kapcsoló gombját újra, hogy megtudja hallatni a második dalt. Amikor véget ér, nyomja meg a kapcsoló gombját ismét és megszólal a harmadik dal.

## □ Projektszám 314 Fénnyel vezérelt zene

Cél: Következő lehetőséget mutatni a 312-es projekthez.

Használja a 312-es projektben leírt áramkört. Nyomógombos kapcsoló helyett (S2), használjon fotoellenállást (RP), majd kapcsolja be a kar kapcsolót (S1). Kéz mozgatással a fotoellenállás felett kapcsolja be és ki a zenét.


## □ Projektszám 315 Hudba riadená dotykom

Cél: Következő lehetőséget mutatni a 312-es projekthez.

Használja a 312-es projektben leírt áramkört. Helyezzen egy érintkezőt a lapra az F1-es pontba. Nyomágombos kapcsoló helyett (S2) használjon PNP tranzisztor (Q1 - a nyíl az E2 pont felé mutat), majd kapcsolja be a kar kapcsolót (S1). Érintse meg egyszerre az F1 és G2 pontot és ezáltal ki és be kapcsolja a zenét. Lehetséges, hogy szükséges lesz az ujjai benedvesítésére.

## □ Projektszám 316

## FM rádió

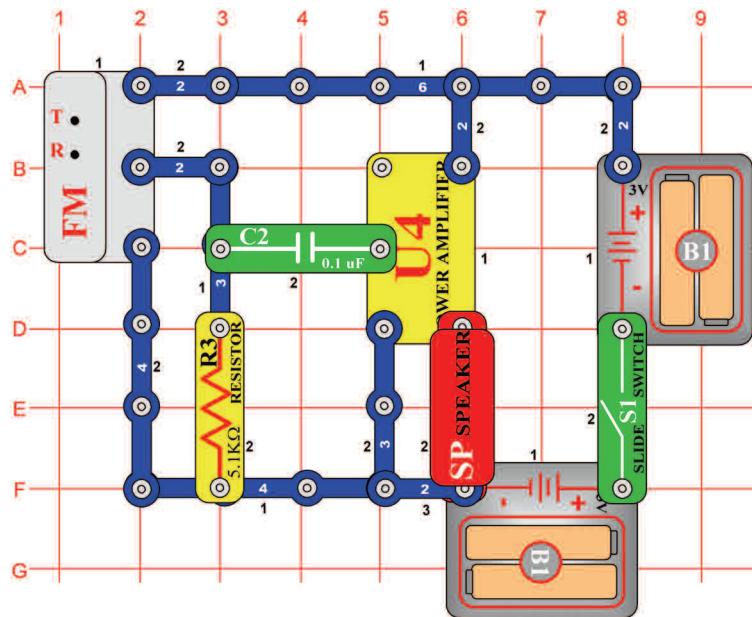


Cél: Működőképes FM rádió létrehozása.

Az FM modul (FM) keresőt (T) és az R gombot tartalmaz, amely a frekvencia visszaállítására szolgál - a 88 MHz-es frekveciára. Ez a FM sáv kezdete. Nyomja meg a T gombot, a modul elkezdi keresni a legközelebbi rádióállomást.

Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1) és nyomja meg R gombot. Amint megnyomja T gombot, az FM modul elkezdi keresni az elérhető rádióállomást. Amint megtalálja megáll rajta, és Ön hallhatja a hangszóróból. Nyomja meg a T gombot ismét és az FM modul elkezdi keresni a következő állomást - teljesen a 108MHz-es frekveciáig = majd megáll az FM sáv végén. Ekkor meg kell nyomni az R gombot, hogy elkezdődjön az új keresés - a 88 MHz-es frekvenciától.

## □ Projektszám 317

## Mega áramkör

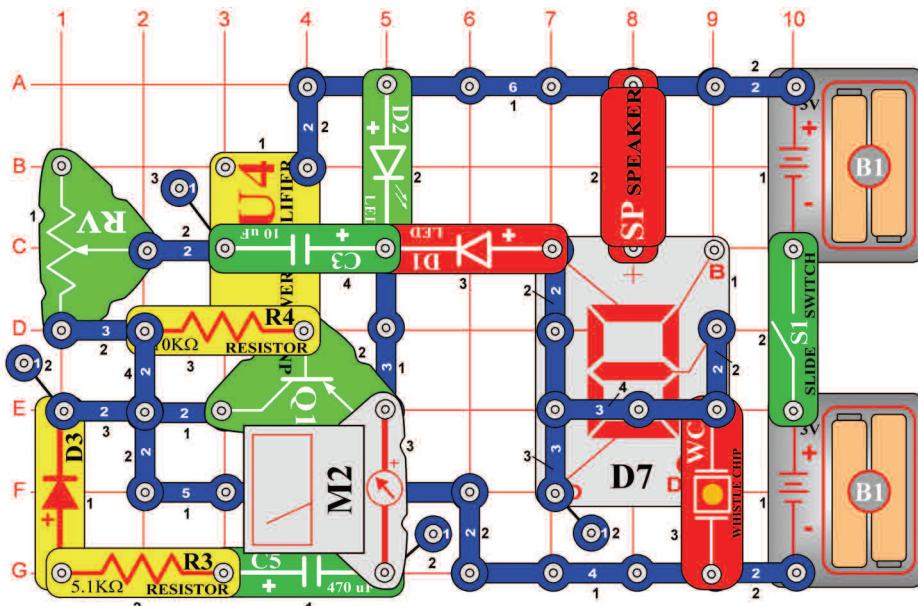

Ciel: Vytvorit komplexný obvod.

Példát mutatunk be sok alkatrész használatával létrehozott szokatlan áramkör létrehozására. Állítsa be a mérőeszközt (M2) alacsony tartományra = LOW (vagy 10 mA). Ezzel a mérőt nagy érzékenységgel való méresre állította. Kapcsolja be a kar kapcsolót (S1). Az áramkör ingadozik, a 7-szegmenses kijelzőn (D7) az 5-ös számjegy villog. A LED diódák (D1 és D2) színtén villognak. A mérő mutatója kileng az egyik oldalról a másikra és a hangszóró (SP) alacsony hangot ad ki, minden azonos ritmusban. Az áramkör frekvenciáját megváltoztathatja az ellenállás beállításával (RV).


# Przewodnik użytkownika Projekty 306-511

BOFFIN



500  
projektów

75  
składniki

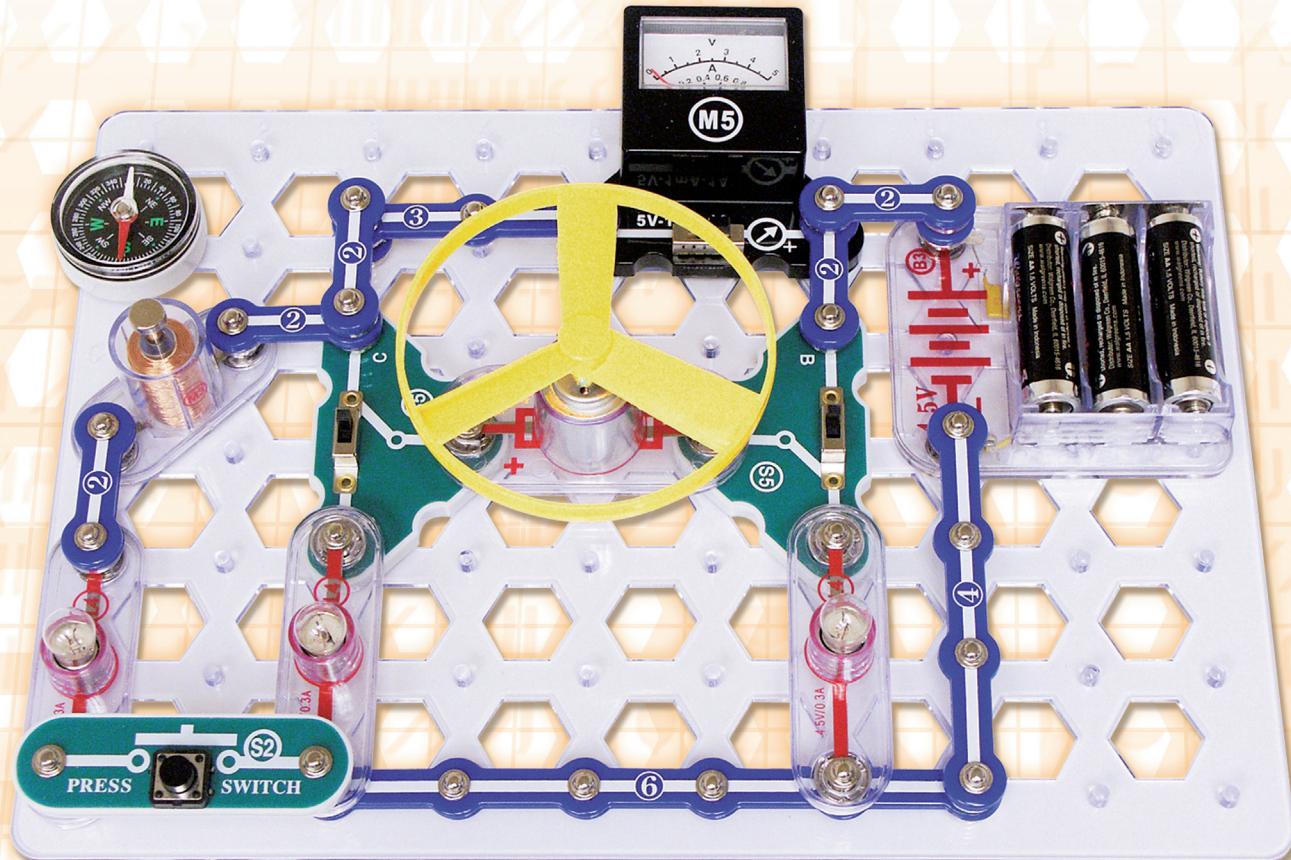

8+  
wiek

# Zawartość

<b>Usuwanie podstawowych problemów</b>	<b>1</b>	<b>Co tak a co nie przy składaniu obwodu</b>	<b>5</b>
<b>Spis poszczególnych części</b>	<b>2</b>	<b>Spis projektów</b>	<b>6, 7</b>
<b>Więcej informacji o poszczególnych częściach</b>	<b>3, 4</b>	<b>Projekty obwodów elektrycznych 306 – 511</b>	<b>8 - 61</b>
<b>Zaawansowane usuwanie problemu</b>	<b>4</b>	<b>Pozostałe produkty z serii Boffin</b>	<b>62</b>



## OSTRZEŻENIE, KTÓRE DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI OZNACZONYCH SYMBOLEM ! - Ruchome części.

Podczas działania nie dotykajcie silnika ani śmigła wentylatora. Nie nachylajcie się nad silnikiem. Nie celujcie śmigłem w ludzi, zwierzęta ani inne obiekty. Chrońcie oczy.



**Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym** - Nigdy nie podłączajcie obwodu do domowych elektrycznych kontaktów.



**Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo połknięcia** - Małe części. Nie przeznaczone dla dzieci do 3 lat.

**Ostrzeżenie:** Pred zapnutím obvodu vždy skontrolujte správne pripojenie jednotlivých súčiastok. Ak sú v obvode vložené batérie, nenechávajte ho bez dozoru. Nikdy k okruhu nepripájajte ďalšie batérie alebo iné napájacie zdroje. Nepoužívajte poničené časti.

## Usuwanie podstawowych problemów

1. Większość problemów jest wynikiem złego ułożenia. Dlatego zawsze dokładnie sprawdźcie, czy ułożony obwód zgadza się z projektem.
2. Upewnijcie się, czy elementy z dodatnim/ujemnym oznaczeniem umieszczone są zgodnie z projektem.
3. Czasami może dojść do obluzowania żarówek, dobrze je umocujcie. Bądźcie ostrożni, żarówki mogą ulec uszkodzeniu.
4. Upewnijcie się, że wszystkie połączenia są dobrze umocowane, czy złożony obwód zgadza się z projektem.
5. Wymieńcie baterie, gdy zajdzie taka potrzeba.
6. Jeśli silnik się obraca, ale śmigło nie jest

w równowadze, skontrolujcie stan czarnej, plastikowej części z trzema kółeczkami na wale silnika.

**Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia poszczególnych części w wyniku ich złego połączenia.**

**Ostrzeżenie:** Jeśli podejrzewacie, że opakowanie zawiera jakieś uszkodzone części, postępujcie według postępu przy usuwaniu problemu dla zaawansowanych na str. 6; zobaczcie tam którą część trzeba wymienić.

## ⚠ Baterie:

- Używajcie tylko baterii typu 1,5V AA – alkaiczne baterie (nie są dołączone do opakowania).
- Baterie wkładajcie właściwą polaryzacją.
- Nie ładujcie takich baterii, które nie są przeznaczone do ładowania. Ładowanie baterii musi przebiegać pod dozorem osoby dorosłej. Baterie nie mogą być ładowane, jeśli są umieszczone w produkcie.

- Nie używajcie jednocześnie alkaicznych, standardowych (węglowo cynkowych) lub do ładowania (niklowo-kadmowe) baterie.
- Nie używajcie jednocześnie starych i nowych, rozładowane baterie usuńcie.
- U źródła napięcie nie może dojść do zwarcia.
- Baterii nigdy nie rzucajcie do ognia i nie próbujcie ich rozmontowywać lub otwierać ich zewnętrznej obudowy.
- Baterie przechowujcie poza zasięgiem małych dzieci, grozi niebezpieczeństwo połknięcia.

## Rady dla początkujących

Przed włączeniem obwodu zawsze skontrolujcie właściwe połączenie poszczególnych części. Jeśli w obwodzie znajdują się baterie, nie pozostawiajcie ich bez dozoru. Nigdy do okręgu nie dołączajcie kolejnych baterii lub innych źródeł napięcia. Nie używacie uszkodzonych części.

Sada Boffin zawiera elementy z kontaktami do złożenia różnych elektrycznych i elektronicznych obwodów, opisanych w projektach. Te elementy mają różne kolory i są oznaczone cyframi, więc możecie je łatwo rozpoznać. Poszczególne elementy obwodu są na rysunkach oznaczone kolorem i cyfrą. Ta oznacza w którym poziomie (piętrze), jest odpowiednia część umieszczona. Najpierw umieśćcie wszystkie elementy do segmentu 1, potem do 2 a potem do segmentu 3 – itd.

Wielka przezroczysta plastikowa podkładka jest elementem części i służy do właściwego umieszczenia poszczególnych części obiegu. Ta podkładka nie jest do zestawienia obiegu koniecznie potrzebna, służy do łatwiejszego złożenia całego obwodu. Podkładka ma rzędy oznaczone literami A-G i kolumny, oznaczone cyframi 1 – 10. Włóczę dwie (2) „AA“ baterie (nie dołączone do opakowania) do gniazda baterii (B1).

2,5V a 6V żarówki są umieszczone w osobnych opakowaniach, oprawki do nich także. Wkręcie 2,5V żarówkę do oprawki L1 a 6V żarówkę do oprawki L2.




Umieścicie śmigło na silnik M1 zawsze, kiedy będziecie tej części używać. Nie róbcie tego tylko w przypadku, gdy w projekcie są inne instrukcje. W niektórych obwodach są dla nietypowych połączeń użyte kable łączące. Jedynie podłączcie je do metalowych kontaktów tak, jak jest to oznaczone na obrazku.

**Ostrzeżenie:** Przy składaniu projektu bądźcie ostrożni, aby przypadkowo nie zestawiли bezpośredniego połączenia przez umieszczenie baterii („spięcie“). To mogło by uszkodzić baterie..

# Spis poszczególnych elementów

(Kolor i styl mogą ulec zmianie) ich symbole i numery

Więcej informacji znajdziecie na [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

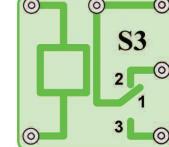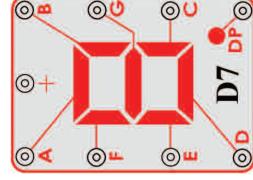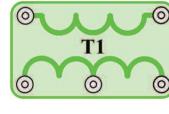Ilość	ID	Nazwa	Symbol	Część	Ilość	ID	Nazwa	Symbol	Część
□ 3	(2)	Dwu-kontaktowy przewodnik elektryczny		6SC02	□ 1	(M2)	Analogowy miernik		6SCM2
□ 1	(5)	Pięciokontaktowy przewodnik elektryczny		6SC05	□ 1	(Q3)	SCR		6SCQ3
□ 1	(D3)	Dioda 1N4001		6SCD3	□ 1	(S3)	Kondensator 470µF		6SCS3
□ 1	(D7)	Siedmiosegmentowy LED wyświetlacz		6SCD7	□ 1	(T1)	Odporność 1kΩ		6SCT1
□ 1	(FM)	FM moduł		6SCFM	□ 1	(U6)	Pamięciowy integrowany obwód		6SCU6


Więcej informacji znajdziecie na [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

# Pozostałe informacje o częściach

(Informacja: pozostałe informacje o poszczególnych częściach znajdziecie w instrukcjach do odpowiednich zestawów.)

(Zmiana części zastrzeżona)

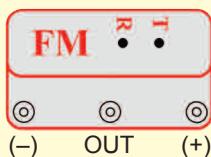**FM moduł (FM)** zawiera integrowany FM radiowy obwód. Dla lepszego zrozumienia przedstawiamy następujący opis do obrazka:




## FM Moduł:

- (+) – ładowanie z baterii
- (-) – ładowanie z powrotem do baterii
- T – strojenie
- R – reset
- OUT – złącze wyjściowe

Patrz projekt 307 jako przykład właściwego połączenia


**Miernik (M2)** jest bardzo ważnym wskazującym i mierzącym urządzeniem. Wam będzie służyć do mierzenia ilości prądu lub napięcia w zależności na konfiguracji obwodu. Miernik ma po jednej stronie znak +, które oznacza pozytywną końcówkę (dodatni biegun baterii). Drugi kontakt ma ujemny biegun (ujemny biegun baterii). Na mierniku jest potencjometr, którym można zmieniać napięcie, między LOW (Niskie) a HIGH (Wysokie) (albo 10mA i 1A).

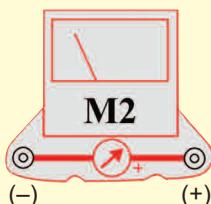
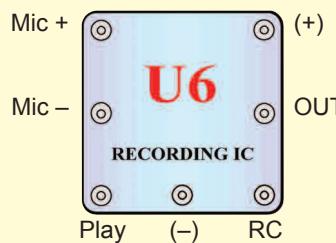
## Miernik :

- (+) – pozytywne doładowanie z baterii
- (-) – negatywne doładowanie z powrotem do baterii

**Pamięciowy IC moduł (U6)** zawiera integrowany pamięciowy obwód. Możecie nagrać wiadomość o długości do 8 sekund. Do dyspozycji są trzy melodie. Tutaj przedstawiamy szczegółowy opis:




## Pamięciowy IC Module:

- (+) – ładowanie z baterii
- (-) – ładowanie z powrotem do baterii
- RC – nagrywanie
- Play (Odtwarzanie)
- OUT – złącze wyjściowe
- Mic + - wejście mikrofonowe
- Mic - - wyjście mikrofonowe

Patrz projekt numer 308 jako przykład Play RC właściwego połączenia.

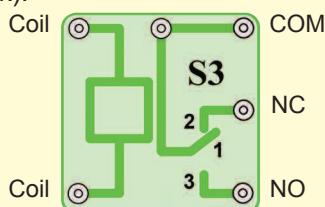**Przekaźnik (S3)** jest elektronicznym łącznikiem kontaktów, które mogą być rozłączone lub połączone. Jego częścią jest cewka, która tworzy magnetyczne pole, gdy przechodzi przez nią elektryczny prąd. Magnetyczne pole przyciąga ferromagnetyczną armaturę, którą łączy kontakty (patrz obrazek):




## Przekaźnik:

- Cewka – połączenie z cewką
- Cewka – połączenie z cewką
- NC – normalnie podłączony kontakt
- NO – normalnie rozłączony kontakt
- COM – bieżący

Patrz projekt numer 341, który może służyć jako przykład właściwego połączenia

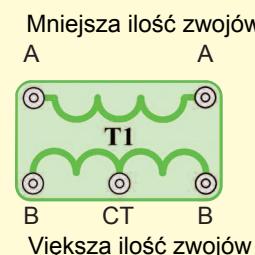**Transformator (T1)** składa się z dwóch cewkowych zwojów na jednym jądrze. Chodzi o zwój pierwotny (wejściowy) i wtórnego (wyjściowy). Główną funkcją transformatora jest zwiększenie ilości prądu zmiennego pierwotnego zwoju. Taki transformator nazywa się zwiększający transformator:



## Transformator:

- A- strona z mniejszą ilością zwojów
- B- strona z większą ilością zwojów
- CT – średni kontakt

Patrz projekt numer 347 jako przykład właściwego połączenia.

**Dioda (D3)** - Wyobraźcie sobie diodę jako zawór jednokierunkowy, który przepuści prąd w jednym kierunku – według strzałki. Anoda jest dodatnią częścią, a katoda negatywną. Dioda się włącza, gdy napięcie na anodzie wynosi 0,7V lub jest wyższe.



## Dióda:

- Anoda- (+)
- Katoda – (-)

## Pozostałe informacje o częściach (ciąg dalszy)

**SCR (Q3)** - Chodzi o trzy-końcową (anoda, katoda i przejście) diodę prostowniczą na bazie krzemu. Tak samo jak bieżąca dioda, umożliwia przejście elektrycznego prądu wyłącznie w jednym kierunku. Kieruje prąd w przepuszczalnym kierunku w tzw. prądowych pulsach (lub stałym napięciem między zaciskami) między przejściem i katodą. Chodzi o pół prostownika, który przepuszcza tylko jedną połowę cyklu napięcia wejściowego. Ma bowiem tylko połowę wydajności i używa się go przede wszystkim w urządzeniach z bardzo niskim odbiorem prądu. Chodzi o najłatwiejsze połączenie prostownika, które wymaga tylko jednej diody. Wielkie ilości prądu mogłyby tą część zniszczyć, dlatego potrzeba je ograniczyć innymi częściami w obwodzie.




**SCR:**  
A-Anoda  
K-Katoda  
G-Przejście

**7-segmentowy wyświetlacz (D7)** jest w dzisiejszych czasach częścią większości urządzeń. Zawiera 7 LED diod, które są połączone w jednej części a wynikiem jest urządzenie, które ukazuje numery i niektóre litery. Wyświetlacz jest normalną wersją anody. To znaczy, że każda LED dioda jest pozytywnym elektrycznym polem połączona wspólnym punktem, którym jest kontakt ze znakiem „+”. Każda dioda ma negatywne elektryczne pole, które połączone jest z jednym kontaktem. Aby urządzenie działało, potrzeba połączyć kontakt ze znakiem „+” do pozytywnego 3. Po połączeniu styku z wszystkimi LED diodami do podkładki, rozświecą się wszystkie segmenty. W tych projektach jest odpór zawsze połączony do kontaktu ze znakiem „+”; tak jest zapewnione zmniejszenie ilości prądu. Wielkie ilości prądu mogłyby zniszczyć tą część, prąd musi być ograniczony innymi częściami w obwodzie.
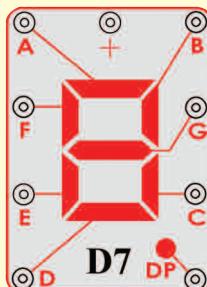
### 7-segmentowy wyświetlacz:

(+) – pozytywne doładowanie z baterii  
A- Segment A  
B- Segment B  
C- Segment C  
D- Segment D  
E- Segment E  
F- Segment F  
G- Segment G  
DP – Dziesiątny punkt

Patrz projekt numer 337 jako przykład właściwego połączenia.



## Zaawansowane usuwanie problemów


ConQuest entertainment nie bierze odpowiedzialności za części uszkodzone w wyniku niewłaściwego złożenia.

Jeśli macie wrażenie, że w obwodzie znajdują się uszkodzone elementy, postępujcie według tych kroków, abyście systematycznie sprawdzili, którą część trzeba wymienić:


1-20. **Kroki 1 – 20** znajdzicie w projektowych manualach 1& 2 (projekty 1 – 101, 102 – 305).

21. **FM moduł (FM):** Złożcie projekt numer 307, możecie słuchać FM radio stacji.

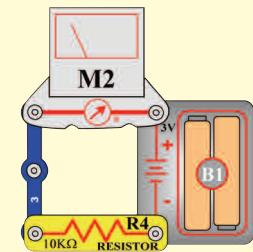
22. **Miernik (M2):** Złożcie mini-obwód według obrazku i nastawcie niską wartość miernika (LOW) (albo 10mA), wskazówka miernika (M2) powinna się w całości odchylić. Chodzi o nastawienie mierzenia z wysoką czułością – urządzenie mierzące jest zdolne zapisywać też bardzo niskie wartości prądu. Potem zastąpcie rezystor o wartości 10k $\Omega$  (R4) 2,5V żarówką(L1) i nastawcie wysoką wartość (HIGH) (albo 1A). wskazówka miernika powinna się przesunąć do cyfry 1 lub wyższej. W tym przypadku chodzi o nastawienie mierzenia z mniejszą czułością – urządzenie mierzące zapisuje tylko wyższe wartości prądu.



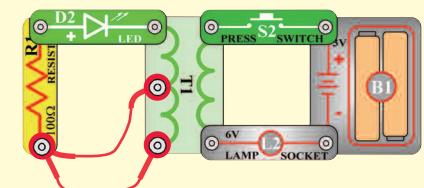
23. **Pamięciowy integrowany obwód (U6):** Złożcie obwód, opisany w projekcie numer 308. Nagrajcie 8 sekund a potem posłuchajcie 3 nagrane melodie.



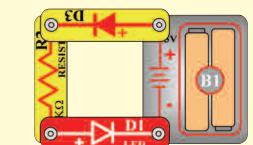24. **Przekaźnik (S3):** Złożcie projekt numer 341. Czerwona LED(D1) będzie włączona, jeśli włączycie przełącznik (S1) a zielona LED dioda (D2) będzie włączona jeśli przełącznik wyłączycie.



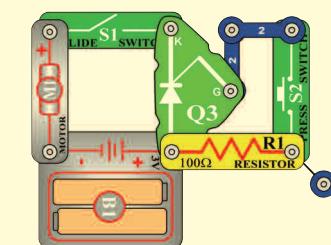25. **Transformator (T1):** Zostavte mini-obvod podľa obrázku. Stlačte tlačidlo vypínača (S2), rozsvieti sa zelená LED dioda (D2). Pripojte spojovací drôt k CT bodu. Ak stlačíte potom tlačidlo vypínača, rozsvieti sa zelená LED dioda.



26. **Dioda (D3):** Złożcie mini-obwód według obrazku; czerwona LED dioda (D1) zaświeci się. Przekrójcie kierunek diody, LED teraz przestanie świecić.

27. **SCR (Q3):** Złożcie mini-obwód według obrazku. Włączcie przełącznik (S1) a silnik (M1) nie będzie się obracać. Wciśnijcie przełącznik (S2) a silnik zacznie się obracać. Teraz wyłączcie i włączcie przełącznik, silnik powinien się obracać.

28. **7-segmentowy wyświetlacz (D7):** Złożcie obwód, opisany w projekcie numer 337. Wszystkie segmenty świecą, wyświetla się cyfra 8.

# Co tak a co nie przy składaniu obwodu

Przy składaniu obwodu według instrukcji, będziecie mogli o chęć eksperymentować na własną rękę. Kierujcie się według projektu w instrukcji. Każdy obwód zawiera elektryczne źródło (baterie) i rezystor (rezystor, lampa, silnik, układ scalony itd.), które są wzajemnie połączone w obu kierunkach. **Bądźcie ostrożni, aby nie doszło do „spięcia” (połączenie z niskim odporem – patrzcie przykład niżej), co mogło uszkodzić poszczególne części a / lub szybko rozładować baterie.** Połączajcie tylko zamknięte obwody według konfiguracji, opisanych w projektach, złe wykonane mogą uszkodzić części. Nie odpowiadamy za szkody, spowodowane złym połączeniem poszczególnych części.

## Ważne uwagi:

- Jeśli będziecie eksperymentować, **ZAWSZE** chrońcie oczy.
- **ZAWSZE** ZAWSZE w obwodzie używajcie chociaż jednej części, która ograniczy przejście prądu – np. zamknięte obwody: mikrofon, lampa, dźwiękowy chip, kondensator, (musi być prawidłowo podłączony), silnik, fotorezystor lub rezystory (regulowany rezystor musi być ustawiony na wyższą wartość niż minimum).
- **ZAWSZE** używajcie 7- segmentowy wyświetlacz, kontrolki LED, tranzystory, wysoko falowe obwód, prostowniki, anteny i wyłącznika połączonego z innymi częściami, które ograniczą im przechodzący prąd. Jeśli tego nie wykonacie, może dojść do spięcia lub uszkodzenia tej części.
- **ZAWSZE** podłączajcie regulowany rezystor tak, aby był przy jego regulacji na 0 przechodzący prąd ograniczony innymi częściami w obwodzie. Podłączcie kondensator tak, aby był dodatnim polem „+” wystawiony wyższemu napięciu.
- Jeśli zauważycie, że zwiększała się temperatura niektórych części, **ZAWSZE** natychmiast odłączcie baterie i skontrolujcie wszystkie połączenia.
- Przed włączeniem obwodu **ZAWSZE** skontrolujcie wszystkie połączenia.
- **ZAWSZE** podłączcie układ scalony, FM moduły i prostowniki według konfiguracji opisanych w projektach lub według opisu połączenia danych części.
- **NIGDY** nie próbujcie używać wysoko falowego obwodu jako tranzystora (opakowanie jest podobne, ale części różne).
- **NIGDY** nie używajcie 2,5V lampę w obwodzie z dwoma uchwytymi baterii, jeśli nie jesteście pewni czy napięcie całej lampy będzie ograniczone.
- **NIGDY** nie podłączajcie urządzenia do kontaktu elektrycznego u Was w domu.
- **NIGDY** nie pozostawiajcie obwodu bez dozoru, jeśli jest włączony.
- **NIGDY** nie dotykajcie silniczka, jeśli się kręci wysoką prędkością.

**Ostrzeżenie:** Jeśli posiadacie zaawansowane zestawy Boffin 300, Boffin 500 lub Boffin 750, otrzymacie dodatkowe informacje w odpowiednich instrukcjach obsługi projektów.

Dla wszystkich projektów, opisanych w tej oto instrukcji obowiązuje, że poszczególne części obwodu mogą być ułożone różnie, dopóki by nie doszło do zmiany wynikającego obwodu. Na przykład, nie zależy na kolejności części, połączeniu szeregowym lub równoległym – ważne jest w jaki sposób wszystkie te kombinacje układu podrzędnego są połączone do jednostki powstałej.

## Przykłady ZWARC – NIGDY TEGO NIE PRÓBUJCIE!!!

Umieszczenie 3-kontaktowego przewodu bezpośrednio naprzeciw baterii spowoduje ZWARCIE.



**NIKDY  
NESKÚŠAJTE!**




!  
**NIGDY NIE  
PRÓBUJCIE!**

To jest także zwarcie,  
**NIGDY NIE PRÓBUJCIE!**

W ten sposób może dojść do zwarcia. Jeśli przełącznik (S1) jest włączony, dojdzie w tym obwodzie do zwarcia. Zwarcie uniemożliwi dalsze działanie urządzenia.



**NIKDY NIE  
PRÓBUJCIE!**

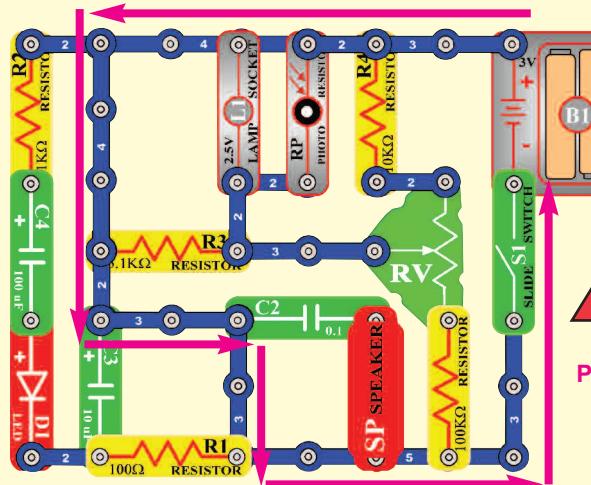

!  
**NIGDY NIE  
PRÓBUJCIE!**

Jeśli wymyślicie inną funkcję obwodu, proszę wyślijcie ją na [info@boffin.cz](mailto:info@boffin.cz)



**Ostrzeżenie:** Niebezpieczeństwo urazu elektrycznym prądem  
– Nigdy nie podłączajcie obwodu łączącego do kontaktów domowych.

# Spis projektów


Projekt	Opis	Strona	Projekt	Opis	Strona	Projekt	Opis	Strona
306	AM radio	8	341	LED dioda i przekaźnik	18	377	Alarm układu prostownika w stylu Kosmicznej Bitwy	29
307	FM radio z możliwością ustawienia głośności	8	342	Ręczny 7 sekundowy przełącznik	19	378	Świetlny alarm prostownika w stylu Kosmicznej Bitwy	29
308	Playback i nagrywanie	9	343	Układ prostownika pół falowego napięcia wejściowego	20	379	Alarm w układzie prostownika	29
309	Odtwarzanie muzyki	9	344	Układ prostownika pół falowego napięcia wejściowego (II)	20	380	Układ scalony „Alarm“ i światło	29
310	Muzyka kierowana światłem	9	345	Led dioda a Dioda	20	381	Spóźnienie światła	30
311	Muzyka kierowana dotykiem	9	346	Prąd i rezistor	20	382	Spóźnienie wentylatora	30
312	Elektryczne wzmacnianie, odtwarzana muzyka	10	347	Telegraf	20	383	Spóźnienie wentylatora (II)	30
313	Elektryczny playback i nagrywanie	10	348	Komar	20	384	LED wskaźnik nagrywania	31
314	Muzyka kierowana światłem	10	349	Komar (II)	20	385	Playback i nagrywanie z miernikiem	31
315	Muzyka kierowana dotykiem	10	350	Komar (III)	20	386	Alarmowe światło	32
316	FM radio	11	351	Dotykiem kierowany dźwięk komara	21	387	Alarmowe światło (II)	32
31	Mega obwód	11	352	Żarówka i przekaźnik	22	388	Policyjne auto w nocy	33
318	Prostownikowy obwód z 2,5V żarówką	12	353	Brzęczący przekaźnik	22	389	Broń w nocy	33
319	Prostownik i silniczek	12	354	Tranzystorowy przełącznik	23	390	Pożarna syrena w nocy	33
320	Muzyczny alarm	13	355	Przekaźnik kierowany światłem	23	391	Dźwięk karetki w nocy	34
321	Muzyczny alarm kierowany światłem	13	356	Przekaźnik z alarmem świetlnym żarówki	23	392	Dźwięk policyjnego auta w dzień	34
322	Prostownikowy obwód kierowany dotykiem	13	357	Regulowane kierowanie światłem	24	393	Broń w dzień	34
323	3mA miernik	14	358	Wychylenie miernika	24	394	Pożarna syrena w dzień	34
324	0 – 3 V miernik	14	359	Przemiana prądu przemiennego na stały	25	395	Karetka w dzień	34
325	Funkcja ustawiania rezystencji	15	360	Miernik prądu	25	396	Migająca ósemka	35
326	Funkcja fotorezystora	15	361	Buzzer, przekaźnik i transformator	26	397	Migająca ósemka z dźwiękiem	35
327	Wychylenie wskaźówki miernika działaniem silniczka	16	362	Buzzer i przekaźnik	26	398	Kosmiczna bitwa z muzyką	35
328	Prostownik i 6V żarówka	16	363	Wyświetlenie wielkiej litery „F“	27	399	Elektroniczny generator dźwięku	36
329	Zasada segmentowej LED diody	17	364	Wyświetlenie wielkiej litery „H“	27	400	Elektroniczny generator dźwięku (II)	36
330	Wyświetlenie cyfry 1	17	365	Wyświetlenie wielkiej litery „P“	27	401	Pszczółka	36
331	Wyświetlenie cyfry 2	17	366	Wyświetlenie wielkiej litery „S“	27	402	Pszczółka (II)	36
332	Wyświetlenie cyfry 3	17	367	Wyświetlenie wielkiej litery „U“	27	403	Pszczółka (III)	36
333	Wyświetlenie cyfry 4	17	368	Wyświetlenie wielkiej litery „C“	27	404	Dźwięk oscylatora	37
334	Wyświetlenie cyfry 518	17	369	Wyświetlenie wielkiej litery „E“	27	405	Dźwięk oscylatora (II)	37
335	Wyświetlenie cyfry 6	18	370	Wyświetlenie kropki („.“)	27	406	Dźwięk oscylatora (III)	37
336	Wyświetlenie cyfry 7	18	371	Wyświetlenie małej literki „b“	28	407	Dźwięk oscylatora (IV)	37
337	Wyświetlenie cyfry 8	18	372	Wyświetlenie małej literki „c“	28	408	Dźwięk oscylatora (V)	37
338	Wyświetlenie cyfry 9	18	373	Wyświetlenie małej literki „d“	28	409	Testowanie tranzystora	38
339	Wyświetlenie cyfry 0	18	374	Wyświetlenie małej literki „e“	28	410	Regulowany rozgałęziacz napięcia	38
340	Mierzenie muzyki	18	375	Wyświetlenie małej literki „h“	28	411	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „C“	39
			376	Wyświetlenie małej literki „o“	28			

# Spis projektów

Projekt	Opis	Strona	Projekt	Opis	Strona	Projekt	Opis	Strona
412	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „E“	39	441	Migające numery „d“ i „e“	46	480	Zmienny oscylator (IV)	53
413	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „F“	39	442	Migające numery „h“ i „o“	46	481	Zmienny fotorezystor	53
414	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „H“	39	443	Migające numery „A“ i „J“	46	482	Zmienny oscylator z piskającym chipem	53
415	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „P“	39	444	Czasowy przełącznik alarmu	46	483	Powolne nastawienie tonu	53
416	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „S“	39	445	Czasowy przełącznik alarmu (II)	46	484	Powolny nastawienia tonu (II)	53
417	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „U“	39	446	Czasowy przełącznik alarmu (III)	46	485	Stała droga prądu	54
418	Automatyczne wyświetlenie wielkiej litery „L“	39	447	Śpiew ptaków	47	486	Prosty miernik intensywności światła	54
419	Dzięki piskającego chipa	40	448	Śpiew ptaków (II)	47	487	Spadek napięcia LED diody	55
420	Dzięki piskającego chipa (II)	40	449	Śpiew ptaków (III)	47	488	Wskaźnik otwartych/ zamkniętych drzwi	55
421	Dzięki piskającego chipa (III)	40	450	Śpiew ptaków (IV)	47	489	Miernik sterowany ręcznie	56
422	Dzięki piskającego chipa (IV)	40	451	Śpiew ptaków (V)	47	490	Miernik sterowania światłem	56
423	Dzięki piskającego chipa (V)	40	452	Śpiew ptaków, kierowany dotykiem	47	491	Miernik sterowany elektrycznie	56
424	Dzięki piskającego chipa (VI)	40	453	Nagrywanie dźwięku motoru	48	492	Miernik sterowania dźwiękiem	56
425	LED dioda z muzyką	40	454	Wskaźnik silnika	48	493	Rozgałęziacz stałego napięcia	57
426	Światłem kierowane czasowe opóźnienie LED diody	41	455	Przekaźnik i buzzer	49	494	Mierzenie rezystencji	57
427	Dotykiem kierowane czasowe opóźnienie LED diody	41	456	Przekaźnik i głośnik	49	495	Automatyczne wyświetlenie litery „b“	58
428	Nagrywanie alarmu	42	457	Przekaźnik i lampka	49	496	Automatyczne wyświetlenie litery „c“	58
429	Nagrywanie alarmu(II)	42	458	Elektroniczny kot	50	497	Automatyczne wyświetlenie litery „d“	58
430	Nagrywanie dźwięku broni	42	459	Elektroniczny kot (II)	50	498	Automatyczne wyświetlenie litery „e“	58
431	Czasowe opóźnienie 1 – 7 sekund	43	460	Elektroniczny kot (III)	50	499	Automatyczne wyświetlenie litery „h“	58
432	Czasowe opóźnienie	43	461	Elektroniczny kot (IV)	50	500	Automatyczne wyświetlenie litery „o“	58
433	Ręczny 7 sekundowy czasowy przełącznik (II)	44	462	Buzzer z kotem	50	501	Ręcznie sterowane wyświetlenie cyfr 1 i 4	59
434	15 sekundowy przełącznik	44	463	Buzzer z kotem (II)	50	502	Ręcznie sterowane wyświetlenie cyfr 1 i 0	59
435	Migające numery „1“ i „2“	45	464	Buzzer z kotem (III)	50	503	Ręcznie sterowane wyświetlenie cyfr 1 i 7	59
436	Migające numery „3“ i „4“	45	465	Leniwy kot	50	504	Ręcznie sterowane wyświetlenie cyfr 1 i 8	59
437	Migające numery „5“ i „6“	45	466	Wychylenie miernika (II)	51	505	Ręcznie sterowane wyświetlenie cyfr 1 i 9	59
438	Migające numery „7“ i „8“	45	467	Automatyczne wyświetlenie cyfry „1“	51	506	Ładowanie i rozładowywanie kondensatora	60
439	Migające numery „9“ i „0“	46	468	Automatyczne wyświetlenie cyfry „2“	51	507	Ręczne sterowany miernik w obwodzie z układem scalonym „ Kosmiczna bitwa“	61
440	Migające numery „b“ i „c“	46	469	Automatyczne wyświetlenie cyfry „3“	52	508	Wskaźnik miernika porusza się do rytmu	61
			470	Automatyczne wyświetlenie cyfry „4“	52	509	Dźwięk policyjnego auta z piskającym chipem	61
			471	Automatyczne wyświetlenie cyfry „5“	52	510	Dźwięk auta strażackiego z piskającym chipem	61
			472	Automatyczne wyświetlenie cyfry „6“	52	511	Dźwięk karetki z piskającym chipem	61
			473	Automatyczne wyświetlenie cyfry „7“	52			
			474	Automatyczne wyświetlenie cyfry „8“	52			
			475	Automatyczne wyświetlenie cyfry „9“	52			
			476	Automatyczne wyświetlenie cyfry „0“	52			
			477	Zmienny oscylator	53			
			478	Zmienny oscylator (II)	53			
			479	Zmienny oscylator (III)	53			

## □ Projekt numer 306

AM radio

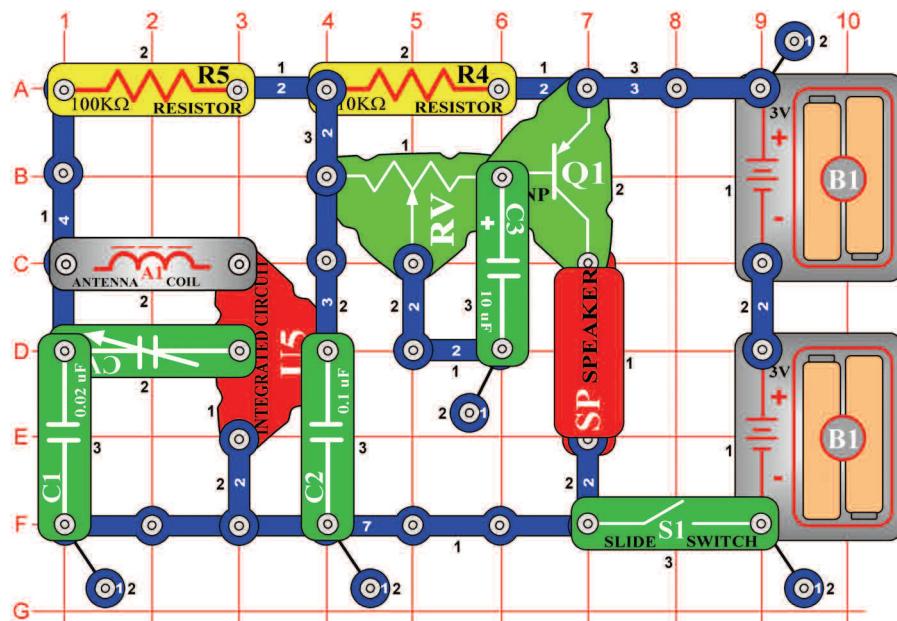


Cel: Stworzyć zintegrowany obwód „AM radio“.

Włącz przełącznik (S1) i nastaw wartość kondensatora (CV) dla radiowej stacji. Skontroluj, czy pilot zmienności rezystora jest ustawiony w lewą stronę – dla głośniejszego dźwięku.
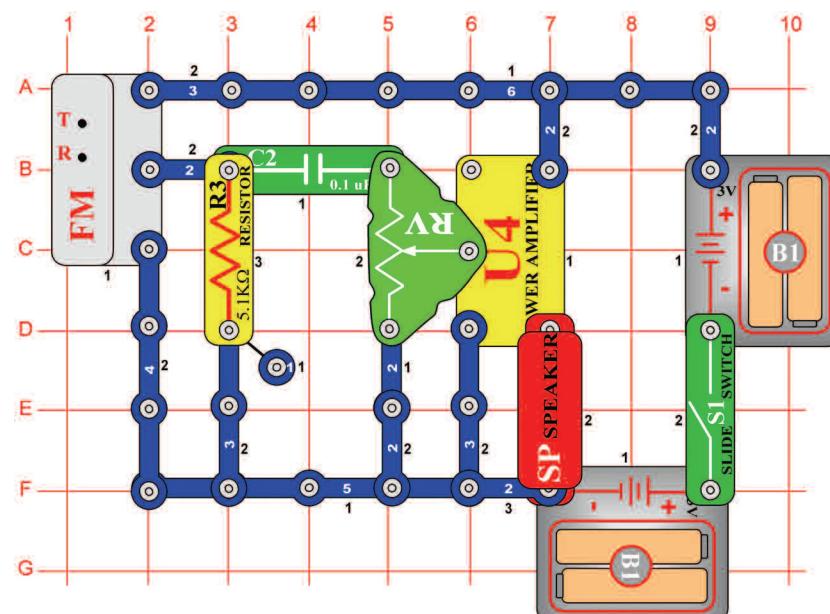
## □ Projekt numer 307


FM radio z możliwością ustawienia głośności



Cel: Stworzyć działające FM radio z możliwością ustawienia głośności.

Włączcie przełącznik (S1) i wcisnąć przyciska R. Potem wcisnąć przycisk T i FM moduł (FM) zacznie szukać stację radiową. Jak tylko ją znajdzie, zatrzyma się na niej a wy ją możecie słyszeć z głośnika (SP). Nastawcie głośność za pomocą regulowanego rezystora (RV). Opór kieruje ilością sygnału w obwodzie. „Elektryczny wzmacniacz“ (U4). Włączcie ponownie przyciska T ; FM moduł zacznie szukać następne stację radiowe i zatrzyma się aż na końcu FM pasma – na frekwencji 108MHz. Potem musicie wcisnąć przycisk R (reset); wyszukiwanie zacznie ponownie od początku pasma – na frekwencji 88MHz.

## Projekt numer 308

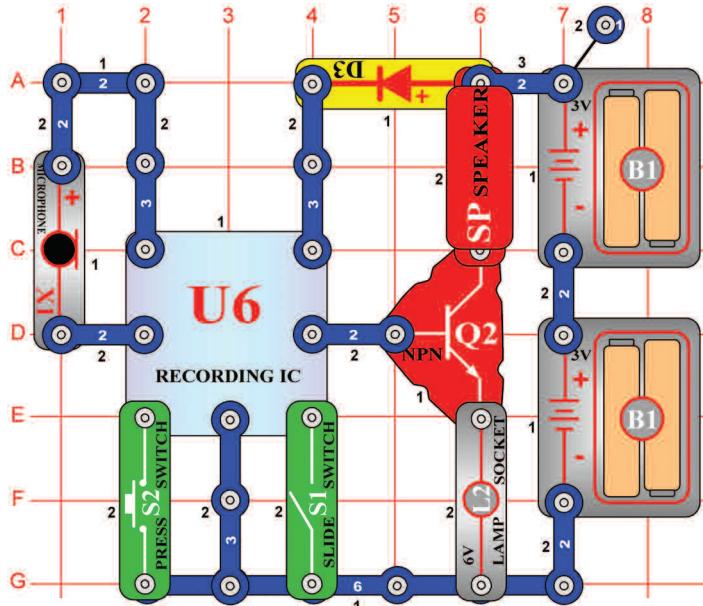

## Playback i nagrywanie

Cel: Pokazać zdolność układu scalonego.

Złożcie obwód według obrazka. Włączcie przełącznik (S1). Usłyszycie piśnięcie, które sygnalizuje, że możecie rozpoczęć nagrywanie. (X1) nawet 8 sekund a potem wyłączcie przełącznik ( po 8 sekundach od wyłączenia usłyszycie piśnięcie). Wciśnijcie przycisk wyłącznika(S2); aktywuje się playback. Odtworzy się wasze nagranie i będzie następować jedna z trzech pieśni. Jeśli wciśnięcie przycisk wyłącznika, po skończonej piosenki, melodia skończy się. Kiedy przycisk wciśnięcie wielokrotnie, odtworzą się wszystkie trzy utwory. Lampa (L2) służy do ograniczenia ilości prądu i nie będzie świecić.

## Projekt numer 309 Odtwarzanie muzyki

Cel: Odtworzyć 3 już nagrane utwory na pamięciowym układzie scalonym.

Użycie obwodu, opisany w projekcie numer 308.

Włączcie przeł (S1), potem wciśnijcie przycisk wyłącznika (S2); zacznie grać pierwszy utwór. Po jego skończeniu wciśnijcie przycisk znowu; będzie grał drugi utwór. Po kolejnym wciśnięciu przycisku zacznie grać trzeci utwór.

## Projekt numer 310 Muzyka kierowana światłem

Cel: Zestawić obwód, który do kierowania pamięciowym układem scalonym, używa światła.


Użycie obwodu, opisany w projekcie numer 308. Zamiast przycisku wyłącznika (S2) użycie fotorezystora (RP) a potem włączcie przełącznik (S1). Włączcie i wyłączcie muzykę machaniem ręką nad fotorezystorem.

## Projekt numer 311 Muzyka kierowana dotykiem

Cel: Zestawić obwód, który wam umożliwi kierowanie pamięciowym obwodem za pomocą palca.

Użycie obwodu, opisany w projekcie numer 308. Umieścicie jeden kontakt na podkładkę do punktu F1. Zamiast przełącznika (S2) użycie PNP tranzystora (Q1, strzałką wskazującą na punkt (E2) a potem włączcie przełącznik (S1). Włączcie i wyłączcie muzykę tak, że jednocześnie dotknietcie punktu F1 i G2. Może zaistnieć potrzeba, abyście nawilżyli palce.

## Projekt numer 312

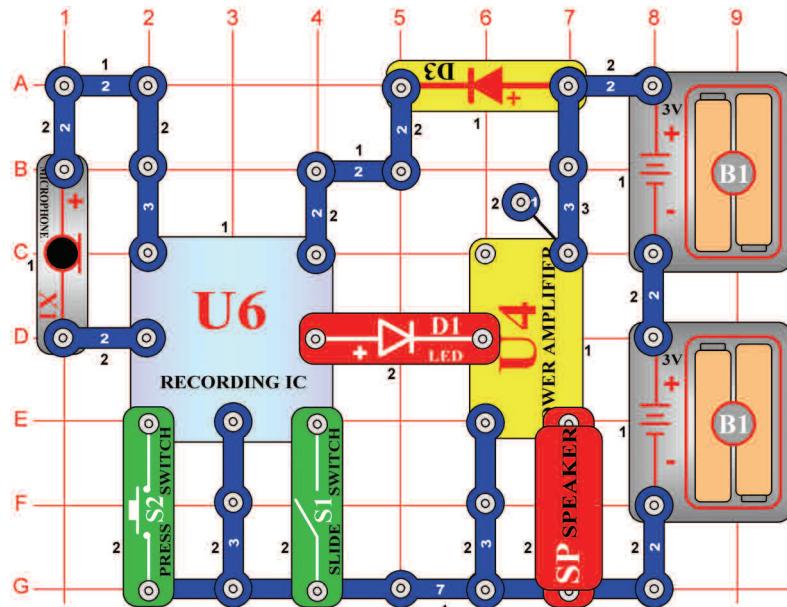

## Elektryczne wzmacnione odtwarzanie muzyki

Cel: Zestawić obwód, który wzmacni pamięciowy układ scalony.

Podłączeniem układu scalonego „Elektryczny wzmacniacz” (U4) do wyjścia pamięciowego układu scalonego (U6) możecie wytworzyć dużo głośniejszą muzykę niż w projekcie numer 308. Włączcie przełącznik (S1), usłyszycie pieśnię, które sygnalizuje, że możemy rozpocząć nagrywanie. Mimo mikrofonu aż 8 sekund a potem wyłączniecie przełącznika (po 8 sekundach po wyłączeniu Wyłącznika ponownie zabrzmi pieśń).

Wciśnięcie przełącznika (S2); aktywuje się playback. Najpierw się odtworzy wasze nagranie a potem trzy utwory. Jeśli wciśnietecie przycisk wyłącznika (S2) przed skończeniem utworu, muzyka się skończy. Przycisk wyłącznika możecie używać wielokrotnie, aby mogli odtworzyć się wszystkie trzy utwory.

## Projekt numer 313 Elektryczny playback i nagrywanie

Cel: Wzmocnić wyjście pamięciowego układu scalonego.

Użyjcie obwód opisany w projekcie numer 312. Włączcie przełącznik (S1) a potem wciśnijcie przycisk wyłącznika (S2); zacznie grać pierwszy. Jak tylko się skończy, wciśnijcie przycisk wyłącznika znowu, abyście mogli wysuchać drugi utwór. Kiedy się skończy wciśnijcie znowu przycisk wyłącznika; zabrzmi trzeci utwór.

## Projekt numer 314 Muzyka kierowana światłem

Cel: Pokazać inny wariant projektu numer 312.

Użyjcie obwód, opisany w projekcie numer 312. Zamiast przycisku wyłącznika (S2) użycie fotorezystora (RP) a potem włączcie przełącznik (S1). Machaniem ręką nad fotorezystorem włączajcie i wyłączajcie muzykę.


## Projekt numer 315 Muzyka kierowana dotykiem

Cel: Pokazać inny wariant projektu numer 312.

Użyjcie obwód, opisany w projekcie numer 312. Umieśćcie jeden kontakt na podkładkę do punktu F1. Zamiast przycisku wyłącznika (S2) użycie PNP tranzystora (Q1 – strzałka wskazuje na punkt E2) a potem włączcie przełącznik (S1). Dotknijcie jednocześnie punktów F1 i G2, czym włączycie i wyłączycie muzykę. Może zaistnieć potrzeba, abyście namoczyli palce.

## □ Projekt numer 316

FM rádio

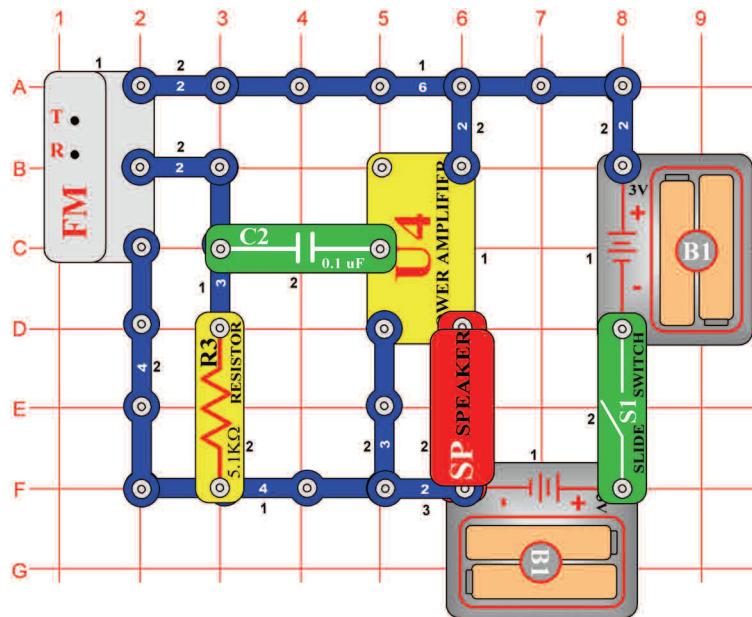


Cel: Wytworzyć działające FM radio.

FM moduł (FM) zawiera wyszukiwanie (T) i przycisk R, który służy do resetowania frekwencji – do ponownego ustawienia frekwencji na 88 MHz. To jest początek pasma FM. Wciśnięcie przycisk T, moduł zacznie wyszukiwać najbliższą dostępną radio-stację.

Włączcie przełącznik (S1) i wciśnijcie przycisk R. Jak tylko wciśnięcie przycisk T, FM moduł zacznie wyszukiwać dostępną stację. Jak tylko ją znajdzie, zatrzyma się na niej i wy możecie ją usłyszeć z mikrofonu. Wciśnięcie ponownie przycisk T; FM moduł zacznie szukać kolejnej stacji – aż do frekwencji 108MHz = do końca pasma FM a potem się zatrzyma. Potem musicie wcisnąć przycisk R, aby rozpocząć nowe wyszukiwanie – zacznie ponownie od frekwencji 88 MHz.

## □ Projekt numer 317

Mega obwód

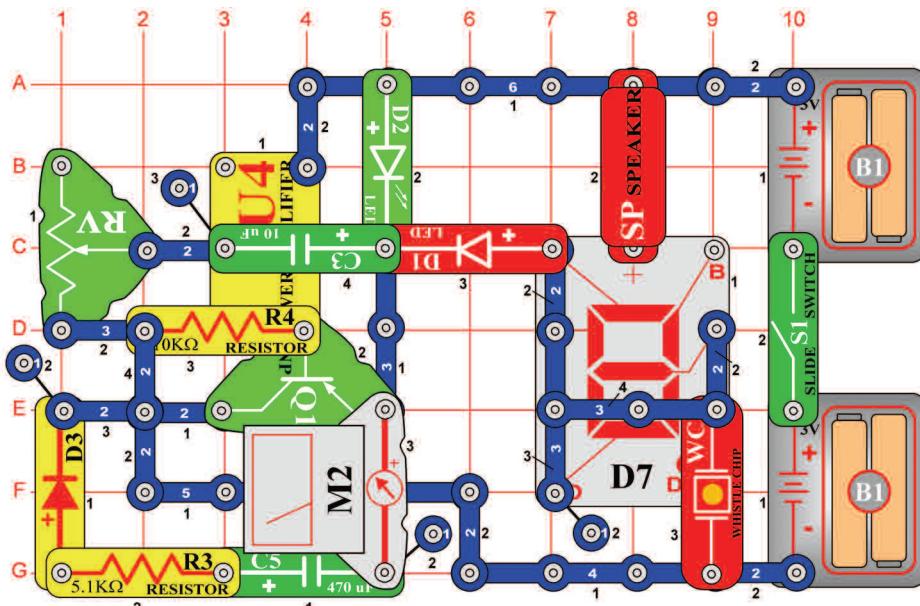

Cel: Wytworzyć układ scalony.

Tutaj przedstawiamy przykład wykorzystania wielu elementów do stworzenia nietypowego obwodu. Nastawcie miernik (M2) na niską wartość = LOW (lub 10mA). W ten sposób nastawiłeś miernik na mierzenie z wysoką czułością. Włączcie przełącznik (S1). Obwód drga, na 7-segmentowym wyświetlaczu (D7) migają cyfra 5 a LED diody (D1 i D2) migają także. Wskazówka miernika przechyla się z jednej strony na drugą a głośnik (SP) wydaje niski ton, wszystko to w tym samym rytmie. Frekwencję obwodu możecie zmienić ustawieniem rezystora (RV).