

# BOFFIN II 3D



**159**  
projektov

**60**  
súčiastok



## Uživatelská príručka



# Obsah

|                               |      |                              |        |
|-------------------------------|------|------------------------------|--------|
| Riešenie základných problémov | 1    | Pokročilé riešenie problémov | 10     |
| Zoznam súčiastok              | 2, 3 | Zoznam projektov             | 11, 12 |
| Používanie súčiastok          | 4, 5 | Projekty 1–159               | 13–84  |
| O stavebnici Boffin           | 6, 7 | Kam ďalej                    | 85     |
| Úvod do sveta elektriny       | 8    | Ďalšie produkty              | 86     |
| Zásady bezpečného používania  | 9    |                              |        |



**UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM** - Nikdy a za žiadnych okolností nepripájajte obvod do elektrických zásuviek u vás doma!



**UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA**  
- Stavebnica obsahuje malé časti a nie je určená deťom do 3 rokov.

## Zodpovedá ASTM F963-96A

## Riešenie základných problémov

1. Väčšina problémov s obvodom je zapríčinená jeho zlým zosstavením. Vždy starostlivo skontrolujte, že vami zostavený obvod presne zodpovedá nákresu.
2. Uistite sa, že znamienka +/- na súčiastkach sú umiestnené podľa nákresu.
3. Uistite sa, že sú všetky spojenia dobre pripojené.
4. Ak je to potrebné, vymeňte batériu.
5. Ak je alarm v obvodoch, používajúcich zrkadlá a fototranzistor (Q4), trvale v činnosti, reaguje pravdepodobne na svetlo vo vašom okolí. Pokúste sa ho zhasnúť alebo zatieniť, prípadne sa presuňte do inej miestnosti.

**Výrobca nezodpovedá za poškodenie súčiastok v dôsledku ich nesprávneho pripojenia.**

**Poznámka:** Ak máte podozrenie, že sú niektoré diely poškodené, postupujte podľa kapitoly Pokročilé riešenia problémov na strane 10 a určite, ktoré z dielov je treba vymeniť.

**VAROVANIE:** Pred zopnutím obvodu vždy skontrolujte jeho zapojenie. Nikdy nenechávajte obvod bez dozoru, pokiaľ sú v ňom zapojené batérie. Nikdy do vášho obvodu nepripájajte ďalšie batérie ani iné elektrické zdroje. Zlikvidujte akékoľvek poškodené alebo rozbité súčiastky.

### Dohľad dospelého:

Pretože sa schopnosti detí môžu lísiť i v rámci rovnakej vekovej skupiny, mali by dospelí podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ktoré experimenty sú pre deti vhodné a bezpečné (návod umožňuje určiť, či je experiment pre dieťa vhodný).

Uistite sa, že vaše deti čítali a dodržujú všetky uvedené inštrukcie a bezpečnostné postupy a majú ich po ruke pre prípad potreby.

Tento výrobok je určený pre dospelých a deti, ktorí čítali a dodržujú uvedené doporučenia a varovania.

Nikdy neupravujte súčiastky. Mohli by ste narušiť ich bezpečnostné prvky a vystaviť tak svoje dieťa nebezpečenstvu úrazu.

**VAROVANIE:** Pozor, svetlo s vysokou intenzitou. Nedívajte sa priamo do rozsvietenej bielej LED (D6).








## Batérie:

- Používajte iba 1,5V AA alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Vložte batérie podľa predpisanej polarity.
- Nedobíjacie batérie nie je možné dobíjať. Dobíjacie batérie môžu byť dobíjané iba pod dohľadom dospelého a nesmú byť dobíjané priamo vo výrobku.
- Batérie alebo batériové zdroje nezapájajte paralelne.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (karbon-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
- Pokiaľ sú batérie vybité, vyberte ich.
- Neskratujte batérie.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa a nezbavujte ich ochranného obalu.
- Udržujte batérie mimo dosah malých detí, ktoré by ich mohli prehltnúť.

## Zoznam súčiastok so symbolmi a číslami (farby a štýl sa môžu líšiť)

Dôležité: Pokud součiastka chybí nebo je poškozena, NEVRACEJTE VÝROBEK PRODEJCI, ALE KONTAKTUJTE NÁS:  
info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznický servis: ConQuest entertainment a. s. Kolbenova 961, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz
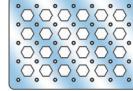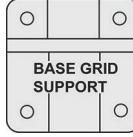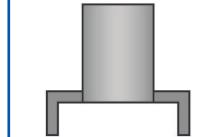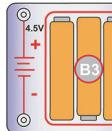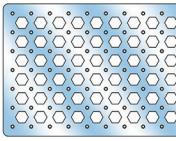
| Ks | ID   | Název   | Symbol  | Část  | Ks | ID   | Název                             | Symbol  | Část     |
|----|------|---|---|-------|----|------|-----------------------------------|---|----------|
| □3 | (1)  | 1-kontaktný vodič   | ◎   | 6SC01 | □4 |      | Základná mriežka malá (19 x 14cm) |    | 6SCBGM   |
| □6 | (2)  | 2-kontaktný vodič   |    | 6SC02 | □4 |      | Podpera základnej mriežky         |    | 6SCBGSUP |
| □3 | (3)  | 3-kontaktný vodič   |    | 6SC03 | □1 | (D6) | Biela LED                         |    | 6SCD6    |
| □1 | (4)  | 4-kontaktný vodič   |    | 6SC04 | □1 | (D8) | Farebná LED                       |    | 6SCD8    |
| □1 | (5)  | 5-kontaktný vodič   |   | 6SC05 | □1 |      | Nástavec Q4                       |   | 6SCFMB   |
| □1 | (6)  | 6-kontaktný vodič   |  | 6SC06 | □1 |      | Farebné 3D okuliare               |  | 6SCG3DC  |
| □1 | (B3) | Držiak batérií – používa 3x 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia) |  | 6SCB3 | □1 |      | Prepojovací kábel (čierny)        |  | 6SCJ1    |
| □1 |      | Základná mriežka (28 x 19cm)  |  | 6SCBG | □1 |      | Prepojovací kábel (červený)       |  | 6SCJ2    |

## Zoznam súčiastok so symbolmi a číslami (farby a štýl sa môžu lísiť)

Dôležité: Pokiaľ súčiastka chýba alebo je poškodená, NEVRACAJTE VÝROBOK PRED AJCOVI, ALE KONTAKTUJTE NÁS:  
info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznícky servis: ConQuest entertainment a. s. Kolbenova 961, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz

| Ks | ID   | Název                     | Symbol | Část      | Ks   | ID    | Název                 | Symbol | Část    |
|----|------|---------------------------|--------|-----------|--|-------|-----------------------|--------|---------|
| □2 |      | Prepojovací kábel (modrý) |        | 6SCJ4     | □1   | (R3)  | Rezistor (5,1k ohmov) |        | 6SCR3   |
| □1 |      | Šošovka pre LED           |        | 6SCLLENS  | □1   | (S1)  | Posuvný spínač        |        | 6SCS1   |
| □2 |      | Zrkadlo                   |        | 6SCMIRROR | □1   | (S2)  | Tlačidlový spínač     |        | 6SCS2   |
| □2 |      | Patica zrkadla            |        | 6SCMBASE  | □6   |       | Svorka                |        | 6SCSTAB |
| □2 |      | Pružina do patice zrkadla |        | 6SCMSPRG  | □1   | (U30) | Svetelný tunel        |        | 6SCU30  |
| □1 |      | Projektor pre LED         |        | 6SCPROJ   | □6   | (V1)  | Kolmý kontaktný vodič |        | 6SCV1   |
| □1 | (Q2) | NPN tranzistor            |        | 6SCQ2     | □1   | (W1)  | Siréna                |        | 6SCW1   |
| □1 | (Q4) | Fototranzistor            |        | 6SCQ4     | Ďalšie súčiastky objednávajte na adrese <a href="http://www.toy.cz">www.toy.cz</a> |       |                       |        |         |

# Používanie súčiastok

V stavebniciach Boffin sú v rámci projektov používané súčiastky s kontakmi pre zostavovanie rôznych elektrických a elektronických obvodov. Každá súčiastka má svoju funkciu: sú tu spínače, svetlá, batérie, káble rôznych dĺžok atď. Pre ľahšiu identifikáciu majú súčiastky rôzne farby a čísla. Jednotlivé súčiastky sú na schémach zobrazené ako farebné symboly s číslom, ktoré udáva poradie, v akom je treba ich umiestniť, takže je jednoduché spájať ich dohromady a vytvárať tak obvod.

## Príklad:

Toto je posuvný spínač. Má zelenú farbu a označenie S1. Nákresy súčiastok v tejto príručke nemusia zodpovedať skutočnej podobe súčiastky, ale ľahko ich podľa nich identifikujete.



Toto je vodič modrej farby, ktorý môže ma rôzne dĺžky.

Číselné označenie (2), (3), (4), (5) alebo (6) určuje potrebnú dĺžku vodiča.



Existuje tiež 1-kontaktný vodič, ktorý môžete použiť ako výplň alebo prepojenie medzi rôznymi úrovňami.





Ku každému obvodu potrebujete elektrický zdroj. Je označený symbolom (B3) a vyžaduje tri 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia).



Pre vytvorenie mimoriadnych spojení sa v niektorých obvodoch používa spojovací kábel. Stačí ho pripojiť ku kovovým kontaktom alebo podľa daných inštrukcií.



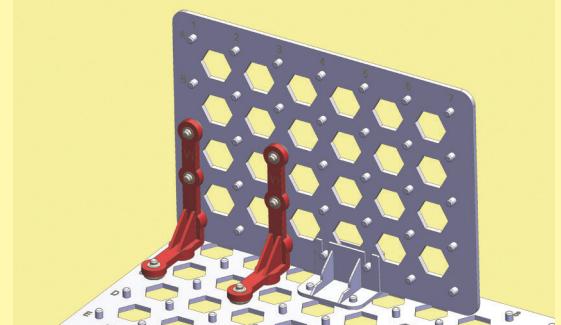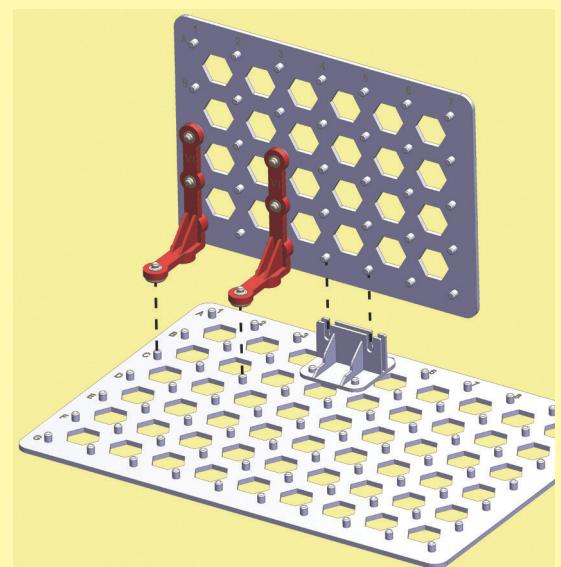
Pri zostavovaní 3D obvodov je veľmi dôležité poradie, v ktorom sú jednotlivé súčiastky inštalované. Hlavne kolmé kontaktné vodiče (V1) je nutné pripojiť najprv k malej základnej mriežke, ktorá je iba potom uchytená do podpery, ako je to na obrázku nižšie.


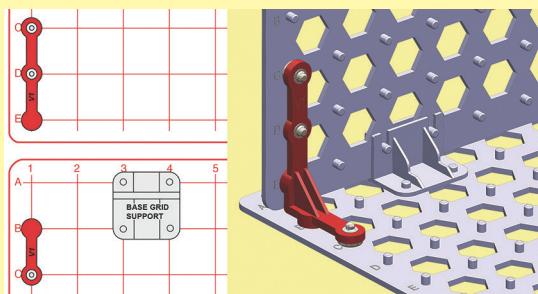
# Používanie súčiastok

Zostavovanie 3D obvodov je pomerne zložité, preto sú v jednotlivých schémach používané špecifické symboly, ktoré môžu vyžadovať bližšie vysvetlenie. Jedným z takých symbolov je napríklad ten pre kolmý kontaktný vodič (V1). Tento vodič sa skladá z dvoch časťí – z horizontálnej základnej a vertikálneho ramena. Na nákrese nižšie je horizontálna základňa pripojená na veľkú základnú mriežku, kym vertikálne rameno je uchytené na malej mriežke. Symbol na nákrese vyzerá, ako by jednotlivé časti V1 neboli spojené, ale v skutočnosti sú spojené vo svojich červených kruhových koncovkách.

Ďalší symbol, ktorý stojí za povšimnutie, je podpora základnej mriežky. Pretože táto súčiastka nie je symetrická, je dôležité pozorne sledovať, akým smerom je v nákrese orientovaná. Na schéme nižšie je symbol súčiastky umiestnený drážkou hore. To zodpovedá 3D znázorneniu, ktoré ukazuje orientáciu podpory.




Pri umiestňovaní základnej mriežky do podpory je vhodné nespájať ich v mieste, kde sú na mriežke uvedené čísla alebo písmená. Tento text je totiž vystúpený čo môže znemožniť vsadenie mriežky do podpory.

Pre zasadenie základnej mriežky do podpory zarovnajte otvory na podpere s čapmi vo zvolenej časti mriežky, zatlačte na podpuru a uistite sa, že je celkom usadená.




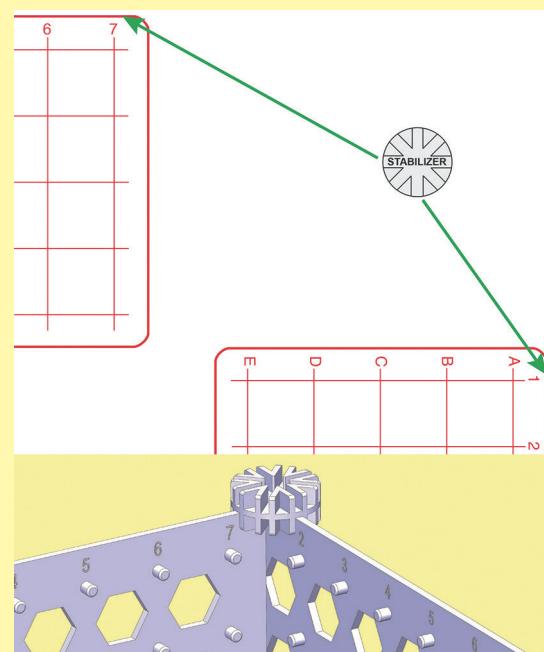Svorka sa používa na spojenie okrajov alebo rohov základných mriežok. Má osem pozícii, ktoré umožňujú uchytenie mriežok v 45° rozstupoch. Svorku jednoducho prichytíte k mriežke tak, že zarovnáte jej drážky s okrajmi mriežok a zatlačíte. Na obrázku nižšie je svorka znázornená tak, ako je zakreslená v schémach, a na 3D zobrazení je upevnená na dve základné mriežky.




**Poznámka:** Pre interaktívne 3D nákresy, ktoré vám uľahčia zostavovanie obvodov, navštívte stránky [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)

Pre zostavenie zrkadla sú potrebné tri súčiastky: patica zrkadla, pružina do patice zrkadla (v niektorých prípadoch sa nepoužíva) a zrkadlo samotné. Hlavne je nutné zaviesť pružinu do patice zrkadla. Najprv zarovnáte široký koniec pružiny s výstupkom na spodnej strane patice. Potom, s paticou v jednej a s pružinou v druhej ruke, tlačte obe súčiastky proti sebe a otáčajte paticou proti smeru a pružinou po smere hodinových ručičiek, dokial celkom nedosadnú (vid obrázok nižšie).

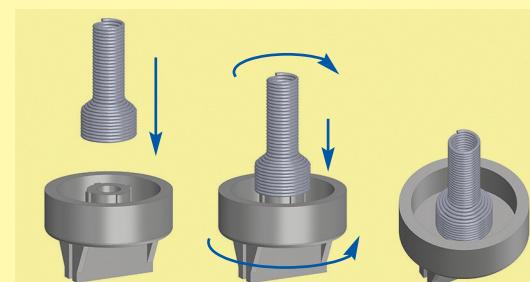

Až budete potrebovať pružinu vybrať, jednoducho s ňou otáčajte po smere hodinových ručičiek a zároveň ju odťahujte smerom od patice.

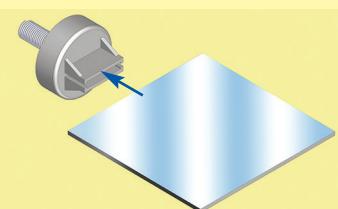Potom z oboch strán zrkadla odstráňte ochrannú vrstvu a vyravnajte ho s drážkou na hornej strane patice. Zatlačte obe časti k sebe, dokial nie je zrkadlo pevne zasadné a v strede.



**Poznámka:** Pri zostavaní projektov dávajte pozor, aby ste náhodou priamo neprepojili elektrické póly držiaku batérií (teda ho „nevyskratovali“), čo by mohlo viesť k poškodeniu a/alebo rýchlemu vybitiu batérií.

# Používanie súčiastok

Nákresy súčiastok v tejto príručke nemusia zodpovedať skutočnej podobe súčiastky, ich funkcia je však rovnaká.

## ZÁKLADNÁ MRIEŽKA

**Základné mriežky** sú podložky, slúžiace pre zapájanie jednotlivých súčiastok a vodičov. Rovnakým spôsobom fungujú tlačené obvodové dosky, používané vo väčšine elektronických výrobcov, alebo stena vo vašej domácnosti pre zapájanie elektrických obvodov. Použitím mriežok oboch veľkostí môžete vytvoriť väčšiu plochu.



## POSUVNÝ A TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

**Posuvné a tlačidlové spínače (S1 & S2)** spájajú (stlačené alebo prepnuté na polohu „ON“) alebo rozpájajú (nie sú stlačené alebo v polohe „OFF“) vodiče v obvode. Keď sú zapnuté, nemajú vplyv na výkon obvodu. Vypínače zapínajú a vypínajú elektrinu v obvode podobne, ako vodovodný kohútik spúšta a zastavuje vodu, vytekajúcu z potrubia.




Posuvný  
a tlačidlový spínač  
(S1 & S2)
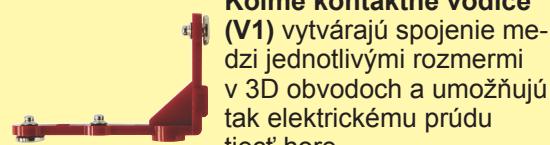
## KONTAKTNÉ VODIČE, KOLMÉ KONTAKTNÉ VODIČE A PREPÁJACIE KÁBLE



Modré kontaktné vodiče prepájajú jednotlivé súčiastky. Vedú elektrinu a neovplyvňujú výkon obvodu. Pre pohodlné zapojenie na základnú mriežku sa dodávajú v rôznych dĺžkach.



**Kolmé kontaktné vodiče (V1)** vytvárajú spojenie medzi jednotlivými rozmermi v 3D obvodoch a umožňujú tak elektrickému prúdu tieť hore.




**Prepájacie káble** (červené, čierne a modré) umožňujú flexibilné spojenie tam, kde by bolo obtiažne použiť kontaktný vodič. Používajú sa tiež pre pripojenie súčiastok mimo základnú mriežku.

Káble a vodiče vedú elektrinu rovnako, ako potrubie vedie vodu. Farebné plastové opálenie zabráňuje elektrine, aby sa dostala mimo kábel či vodič.
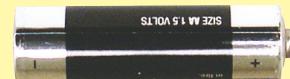
## DRŽIAK BATÉRIÍ


**Batérie (B3)** pomocou chemickej reakcie produkujú elektrické napätie. Toto napätie sa dá vnímať ako elektrický tlak, ktorý pohára elektrinu cez káble a vodiče, rovnako ako pumpa vháňa vodu do potrubia. Napätie v obvodoch tejto stavebnice je oveľa nižšie a bezpečnejšie než to, ktoré je v elektrických rozvodoch vo vašej domácnosti. Pridávanie ďalších batérií do obvodu zvyšuje „tlak“ a tým pádom i elektrický prúd.



Držiak batérií (B3)
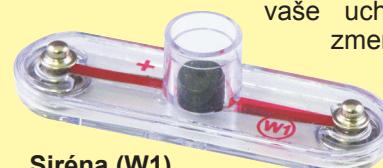
## SIRÉNA

**Siréna (W1)** mení elektrinu na mechanické vibrácie. Vibrácie vytvárajú zmeny v tlaku vzduchu, ktorý sa nesie cez miestnosť. Vzniká tak zvukové vlnenie. Zvuk „počujete“ vo chvíli, kedy vaše ucho tieto drobné zmeny zachytí.



Siréna (W1)

# Používanie súčiastok

## REZISTORY

Rezistory bránia toku elektriny a používajú sa na riadenie alebo obmedzovanie elektrického prúdu v obvode. Táto stavebnica obsahuje jeden **5,1k ohmový rezistor R3** („k“ znamená 1000, takže R3 má 5100 ohmov). Vodivé materiály, ako sú kovy, majú veľmi nízky odpor (< 1 ohm), zatiaľ čo materiály ako papier, plast alebo vzduch majú odpor približujúci sa svojou hodnotou nekonečnu. Zvyšujúci sa odpor v obvode zmenšuje tok elektrického prúdu.



Rezistor R3 (5,1k ohmov)

## LED

**Biele a farebné LED (D6 a D8)** sú diódy vyžarujúce svetlo a môžu byť chápane tiež ako jednosmerné žiarovky. Ked' napätie prekročí spínací prah, začne elektrina prúdiť smerom „dopred“ (v smere „šípky“) a vyžarované svetlo zosilnie. Farebná LED obsahuje červené, zelené a modré diódy a vlastný mikroobvod, ktorý ich ovláda. Vysoký elektrický prúd by spôsobil vyhorenie diód, preto musí byť obmedzený ďalšími komponentmi, zapojenými v obvode (LED vo vašej stavebnici obsahujú ochranné rezistory pre prípad chybného pripojenia). Diódy bránia toku elektriny v pohybe „opačným“ smerom.



## TRANZISTORY

**Tranzistor NPN (Q2)** je súčiastka používajúca slabý elektrický prúd pre kontrolu vysokého prúdu a využíva sa v spínačoch, zosilňovacích a prúdových chráničoch. Pretože je ľahké ich zmenšiť, sú základným stavebným prvkom integrovaných obvodov, obsahujúcich procesor a pamäťové obvody v počítačoch.



NPN tranzistor (Q2)

**Fototranzistor (Q4)** je tranzistor využívajúci svetlo na ovládanie elektrického prúdu.



Fototranzistor (Q4)

## SVETELNÝ TUNEL

**Svetelný tunel (U30)** obsahuje tri červené, tri zelené a tri modré LED, zoskupené tak, aby vytvárali zrkadlové efekty.

- Ked' je napätie vyvolané medzi (+) a R (alebo RED) kontaktom, rozsvietia sa červené LED.
- Ked' je napätie vyvolané medzi (+) a G (alebo GRN) kontaktom, rozsvietia sa zelené LED.
- Ked' je napätie vyvolané medzi (+) a B (alebo BLU) kontaktom, rozsvietia sa modré LED.
- Ked' je napätie vyvolané medzi (+) a (-) kontaktom, začne vnútorný obvod medzi LED prepínať.



Svetelný tunel (U30)

# Úvod do sveta elektriny

Čo je to elektrina? Nikto presne nevie. Vieme len, ako ju vyrobiť, rozumieme jej vlastnostiam a vieme, ako ju ovládať. Elektrina je vo svojej podstate pohyb nabitých subatomámych častíc (tzv. **elektrónov**) skrz materiál vplyvom elektrického tlaku (ktorý vytvára napr. batéria).

Energetické zdroje, ako sú batérie, tlačia elektrickú energiu obvodom podobne, ako pumpa poháňa vodu potrubím. Drôtkmi rozvádzajú elektrickú energiu, ako potrubie vodu. Zariadenia ako LED, motory alebo reproduktory používajú energiu elektriny pre svoj chod. Spínače a tranzistory ovplyvňujú tok elektriny, ako ventily a kohútiky riadia vodu. Rezistory obmedzujú tok elektriny.

Elektrický tlak vyvolávaný batériami alebo inými energetickými zdrojmi sa nazýva **napätie** a meria sa vo **voltoch** (V). Všimnite si označenia „+“ a „-“ na batériach, ktoré ukazuje, akým smerom bude batéria „poháňať“ elektrinu.

**Elektrický prúd** je veličina, ktorá popisuje, ak rýchlo elektrina teče vedením rovnako, ako údaj o rýchlosti vodného prúdu predstavuje, ako rýchlo sa voda pohybuje potrubím. Vyjadruje sa v **ampéroch** (A) alebo **miliampéroch** (mA, 1/1000 ampéru).

„Energia“ elektriny je miera rýchlosťi energie, prechádzajúcej drôtkmi. Je to kombinácia napäťia a prúdu (Energie = Napätie x Prúd). Je udávaná vo **wattech** (W).

**Odpór** súčiastok alebo obvodu uvádzajú elektrickému tlaku (napätiu) a obmedzujú tak tok elektrického prúdu. Matematický vzťah medzi nimi je Napätie = Prúd x Odpór. Pokiaľ odpór vzrástie, klesne prúd. Jednotkou odporu sú **ohmy** ( $\Omega$ ) alebo **kilo ohmy** ( $k\Omega$ , 1000 ohmov).


Takmer všetka dnes používaná elektrina je vyrábaná obrovskými generátormi poháňanými parou alebo vodným tlakom. K efektívному transportu využívanej energie do obydlí a prevádzok sú používané rozvody. Motory potom prevádzajú elektrinu späť na mechanickú energiu, vo forme pohonu strojov a spotrebičov. Najdôležitejším aspektom elektriny je pre nás skutočnosť, že nám umožňuje jednoducho transportovať energiu i na veľkú vzdialenosť.

Vzdialenosť však nemusí byť iba veľká, ale i veľmi malá. Skúste si predstaviť inštalatérské potrubie rovnako zložité, ako obvody vo vnútri rádia – to by muselo byť obrovské, pretože nevieme vyrobiť také malé vodovodné trubky. Elektrina nám však umožňuje zostrojiť zložité konštrukcie vo veľmi malom meradle.

Existujú dva spôsoby ak zostaviť súčiastky v obvode, sériovo alebo paralelne. Tu sú príklady:



Sériový obvod

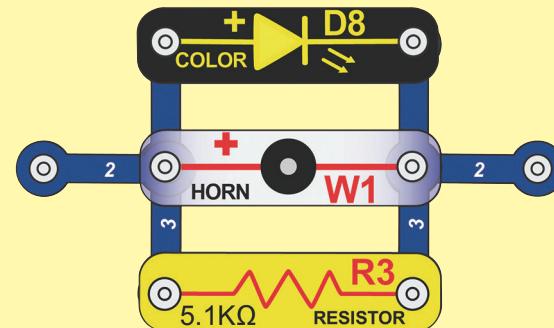

Paralelný obvod

Umiestnenie súčiastok v sériovom obvode zvyšuje odpor; prevláda vyššia hodnota. Umiestnenie súčiastok do paralelného obvodu znížuje odpor; prevláda nižšia hodnota.

Časti v rámci sériových a paralelných podobvodov môžu byť zostavené rôznym spôsobom, bez toho, aby bola zmenená funkcia obvodu. Veľké obvody sa skladajú z kombinácie malých sériových a paralelných obvodov.

# Zásady bezpečného používania

Po zostavení obvodov uvedených v tejto brožúre budete možno chcieť experimentovať na vlastnú päť. Projekty uvedené v tejto príručke použite ako návod, je v nich predstavených mnoho dôležitých konceptov. Súčasťou každého obvodu bude zdroj energie (batéria), odpor (tým môže byť rezistor, siréna, LED s vnútorným ochranným rezistorom, svetelný tunel atď.) a vedenie medzi nimi. Dávajte pozor, aby ste nevytvorili skrat (oblasť veľmi nízkeho odporu medzi pólymi batérií, vid príklady vpravo), ten by mohol poškodiť súčiastky a alebo rýchlo vybitiť batérie. Svetelný tunel zapájajte iba na základe pokynov v jednotlivých projektoch, nesprávne zapojenie ho môže zničiť. Výrobca nezodpovedá za poškodenie súčiastok v dôsledku ich nesprávneho pripojenia.

## Tu sú niektoré dôležité pokyny:

**VŽDY** SI CHRÁNTE OČI, AK BUDETE VYKONÁVAŤ SVOJE VLASTNÉ EXPERIMENTY.

**VŽDY** použite aspoň jednu súčiastku, ktorá obmedzuje elektrický prúd, prechádzajúci obvodom – ako je napr. rezistor, siréna, LED (so zabudovaným ochranným rezistorom) alebo svetelný tunel (ktorý musí byť správne zapojený).

**VŽDY** používajte spínače spolu s ostatnými súčiastkami, ktoré budú obmedzovať nimi prechádzajúci prúd. V opačnom prípade môže dôjsť ku skratu a alebo k poškodeniu týchto súčiastok.

**VŽDY** ihned odpojte batérie a kontrolujte všetky prepojenia, ak sa vám zdá, že sa niektorá súčiastka príliš zohrieva.

**VŽDY** skontrolujte všetky prepojenia pred zapnutím obvodu.

**VŽDY** zapájajte svetelný tunel podľa inštrukcií v jednotlivých projektoch alebo podľa popisu zapájanej súčiastky.

**NIKY** sa žiadnym spôsobom nedotýkajte elektrického zdroja.

**NIKY** nenechávajte zapnutý obvod bez dozoru.

Pre všetky projekty v tejto príručke platí, že ich súčiastky môžu byť zostavené rôzne, bez toho aby došlo ku zmene obvodu. Napríklad poradie sériovo a paralelne zapojených súčiastok môže byť ľubovoľné – záleží na tom, ako sú kombinácie týchto podobvodov spojené dohromady.

**3D konštrukcie:** Motor a ďalšie pohyblivé časti (ktoré ste mohli získať z iných stavebníc Boffin) by nemali by umiestňovať nad výškou hlavy alebo na steny, pretože vibrácie spôsobené pohybom môžu zapríčiniť ich pád.


**Varovanie pre používateľa Boffin:** Nezapájajte do tejto stavebnice dodatočné zdroje elektrickej energie z iných stavebníc – hrozí poškodenie súčiastok. S prípadnými otázkami kontaktuje výrobcu.

## Príklady SKRATOV: TOTO NIKDY NEROBTE!

Umiestnenie 3-kontaktného vodiča priamo na póly batérií spôsobí SKRAT.




NIKY  
NEROBTE!

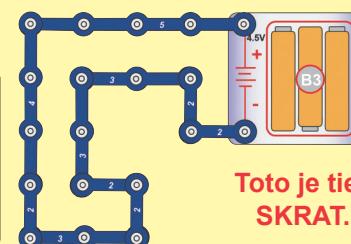

NIKY  
NEROBTE!

Toto je tiež  
SKRAT.

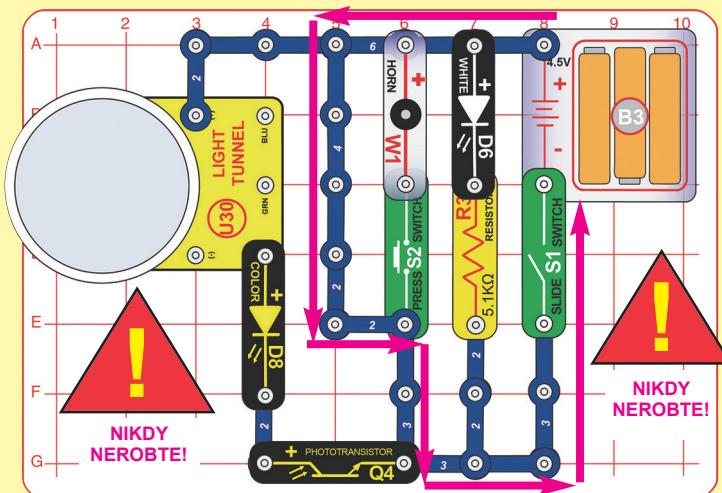Pokiaľ je posuvný spínač (S1) zapnutý, dôjde v tomto veľkom obvode ku SKRATU (ako je znázornené šípkami). Skrat trvale zabráni fungovaniu zvyšnej časti obvodu.



Podporujeme všetkých mladých technikov a inžinierov!  
Posielajte nám návrhy vašich obvodov a programov!

Ak budú niečim jedinečné, zverejnime ich spoločne s vašim menom a krajinou na stránkach [www.toy.cz](http://www.toy.cz).  
Návrhy posielajte na adresu [info@toy.cz](mailto:info@toy.cz)



**VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**  
- Nikdy a za žiadnych okolností nepripájajte stavebnicu Boffin do elektrických zásuviek u vás doma!

# Pokročilé riešenie problémov (doporučujeme dohľad dospelého)


Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie súčiastok spôsobené nesprávnym zapojením.

Pokiaľ máte podozrenie, že je niektorá zo súčiastok poškodená, podľa nasledujúceho postupu systematicky určíte, ktorú súčiastku je treba vymeniť.

- Biela LED (D6), farebná LED (D8), siréna (W1) a držiak batérií (B3):** Umiestnite batérie do držiaku. Umiestnite bielu a farebnú LED priamo medzi póly držiaku batérií (označením + na LED smerom k + na batérii). Mala by sa rozsvietiť. To isté urobte so sirénou, umiestnite ju priamo medzi póly držiaku batérií (označením + na sŕéne smerom k + na batérii). Mala by vydávať zvuk. Pokiaľ sa nič nestalo, vymenite batérie a postup zopakujte, pokiaľ sa stále nič nedeje, je držiak batérií poškodený.

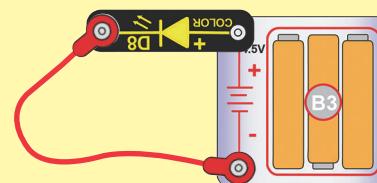
## 2. Spojovacie káble:

Použite tento miniobvod na otestovanie každého zo spojovacích káblov, LED by mala svietiť.



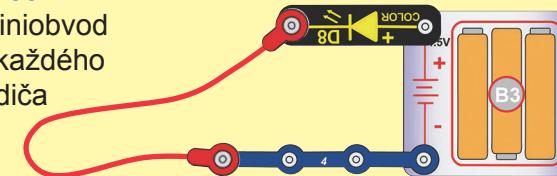
## 3. Kontaktné vodiče:

Použite tento miniobvod na otestovanie každého kontaktného vodiča zvlášť. LED by mala svietiť.


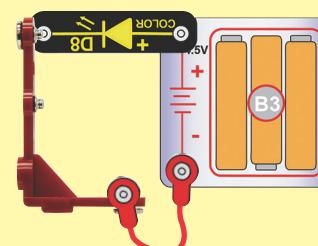
## 4. Kolmé kontaktné vodiče (V1):

Použite tento miniobvod na otestovanie každého kolmého kontaktného vodiča zvlášť. LED by mala svietiť.



- Posuvný spínač (S1) a tlačidlový spínač (S2):** Zostavte projekt 1. Pokiaľ farebná LED (D1) nesveti, potom je posuvný spínač rozbity. Vymeňte posuvný spínač za tlačidlový a tiež ho otestujte.

- Fototranzistor a 5,1k ohmový rezistor (R3):** Zostavte projekt 54 a meňte intenzitu dopadajúceho žiarenia. Čím jasnejší je zdroj svetla, dopadajúceho na fototranzistor, tým jasnejšie by mala svietiť i farebná LED (D8). Potom vymenite fototranzistor za rezistor R3; farebná LED by mala svietiť tlmenie.

- NPN tranzistor (Q2):** Zostavte projekt 98; biela LED (D6) by mala svietiť, iba pokiaľ je tlačidlový spínač (S2) stlačený. Pokiaľ sa tak nestalo, je Q2 poškodený.

- Svetelný tunel (U30):** Otestujte ho pomocou projektu 136.

**ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 961, Praha 9**

**Tel: 284 000 111  
[www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)  
[www.toy.cz](http://www.toy.cz)**

**Ďalšie súčiastky objednávajte na adrese  
[www.toy.cz](http://www.toy.cz)**

## Zoznam projektov


| Projekt | Popis                                  | Strana | Projekt | Popis                              | Strana | Projekt | Popis                                   | Strana |
|---------|--|--------|---------|------------------------------------|--------|---------|---|--------|
| 1.      | Farebná žiara                          | 13     | 28.     | Dom so šikmou strechou             | 33     | 56.     | Tlmený zelený svetelný tunel            | 49     |
| 2.      | Biela žiara                            | 13     | 29.     | Preruš lúč                         | 35     | 57.     | Tlmený červený svetelný tunel           | 49     |
| 3.      | Siréna                                 | 13     | 30.     | Zastav zvuk                        | 36     | 58.     | Tlmený modrý svetelný tunel             | 49     |
| 4.      | Jednoduchý svetelný tunel              | 14     | 31.     | Svetlo a zvuk                      | 37     | 59.     | Žiariaci svetelný tunel                 | 49     |
| 5.      | Ohňostroj                              | 14     | 32.     | Nové svetlo a zvuk                 | 37     | 60.     | Blikajúci modrý svetelný tunel          | 50     |
| 6.      | Svetelná show v bielom                 | 14     | 33.     | Svetelný tunel                     | 37     | 61.     | Blikajúci červený svetelný tunel        | 50     |
| 7.      | Projekcia                              | 15     | 34.     | 3D farby                           | 38     | 62.     | Blikajúci zelený svetelný tunel         | 50     |
| 8.      | Stropná projekcia                      | 15     | 35.     | Farebný 3D chaos                   | 39     | 63.     | Blikajúci červeno-modrý svetelný tunel  | 50     |
| 9.      | Farebná projekcia                      | 15     | 36.     | Farebné 3D LED                     | 39     | 64.     | Blikajúci zeleno-modrý svetelný tunel   | 50     |
| 10.     | Trojfarebný svetelný tunel             | 16     | 37.     | Váš farebný 3D svet                | 39     | 65.     | Blikajúci červeno-zelený svetelný tunel | 50     |
| 11.     | Červený svetelný tunel                 | 16     | 38.     | Farebné 3D škvŕny                  | 40     | 66.     | Predozadný obvod                        | 51     |
| 12.     | Zelený svetelný tunel                  | 16     | 39.     | 3D zábava s farbami                | 40     | 67.     | Predozadný obvod druhýkrát              | 51     |
| 13.     | Modrý svetelný tunel                   | 16     | 40.     | Farebná 3D technológia             | 41     | 68.     | Odraž odrazu                            | 52     |
| 14.     | Červeno-zelený svetelný tunel          | 16     | 41.     | Farebný 3D tyranosaurus            | 42     | 69.     | Pružný odraz                            | 52     |
| 15.     | Červeno-modrý svetelný tunel           | 16     | 42.     | Automatické svetlo                 | 42     | 70.     | Odraž dvoch odrazov                     | 53     |
| 16.     | Zeleno-modrý svetelný tunel            | 16     | 43.     | Automatické výškové svetlo         | 43     | 71.     | Tancujúca žiara                         | 54     |
| 17.     | 3D žiara                               | 17     | 44.     | Automatické osvetlenie             | 44     | 72.     | Svetlom riadený svetelný tunel          | 54     |
| 18.     | 3D zábava                              | 19     | 45.     | Automatické supersvetlenie         | 45     | 73.     | Predne predný obvod                     | 55     |
| 19.     | Stropné svetlo                         | 21     | 46.     | Zvislý svetelný tunel              | 45     | 74.     | Predne predný obvod druhýkrát           | 55     |
| 20.     | Stropné osvetlenie                     | 22     | 47.     | Trojfarebný zvislý svetelný tunel  | 46     | 75.     | Séria LED                               | 56     |
| 21.     | Zabezpečený dom                        | 23     | 48.     | Dvojfarebný zvislý svetelný tunel  | 46     | 76.     | Siréna a farebné svetlo                 | 56     |
| 22.     | Zabezpečený dom s vonkajším osvetlením | 25     | 49.     | Jednofarebný zvislý svetelný tunel | 46     | 77.     | Siréna a biele svetlo                   | 56     |
| 23.     | Jednozrkadlový obvod                   | 27     | 50.     | Nástenná svetelná show             | 47     | 78.     | Paralelné LED                           | 56     |
| 24.     | Blikajúci jednozrkadlový obvod         | 29     | 51.     | Nástenný projektor                 | 47     | 79.     | Siréna a farebné svetlo druhýkrát       | 56     |
| 25.     | Trojstenný dom                         | 31     | 52.     | Tlmené farebné svetlo              | 48     | 80.     | Siréna a biele svetlo druhýkrát         | 56     |
| 26.     | Dvojzrkadlový obvod                    | 32     | 53.     | Tlmené biele svetlo                | 48     |         |   |        |
| 27.     | Jednoduchý dvojzrkadlový obvod         | 32     | 54.     | Svetlom riadené svetlo             | 48     |         |   |        |
|         |  |        | 55.     | Svetlom riadené biele svetlo       | 48     |         |   |        |

## Zoznam projektov

| <b>Projekt Popis</b>                      | <b>Strana</b> | <b>Projekt Popis</b>                      | <b>Strana</b> | <b>Projekt Popis</b>                          | <b>Strana</b> |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 81. Trojité séria?                        | 57            | 107. Vysoko citlivé foto ovládanie        | 62            | 134. Loptička v bránke                        | 69            |
| 82. Paralelná trojica                     | 57            | 108. Foto ovládanie naruby                | 63            | 135. Loptička v bránke so svetelným tunelom   | 70            |
| 83. Štvornásobná radosť                   | 58            | 109. Foto ovládanie naruby druhýkrát      | 63            | 136. Kontrola svetelného tunelu               | 70            |
| 84. 4 – 1 = trojnásobná radosť            | 58            | 110. Foto ovládanie naruby tretíkrát      | 63            | 137. Poplach, silný vietor!                   | 71            |
| 85. Štvornásobná radosť v červenej        | 58            | 111. Infračerveno ovládané svetlo         | 63            | 138. Traf vodič                               | 71            |
| 86. Štvornásobná radosť v zelenej         | 58            | 112. Infračerveno ovládané farebné svetlo | 63            | 139. Neukotvené zrkadlo                       | 72            |
| 87. Štvornásobná radosť v modrej          | 58            | 113. Infračervené ovládanie               | 64            | 140. Odložené zrkadlo                         | 72            |
| 88. Štvornásobná radosť v červeno-zelenej | 58            | 114. Farebné infračervené ovládanie       | 64            | 141. Obvod v krabici                          | 73            |
| 89. Štvornásobná radosť v červeno-modrej  | 58            | 115. Infračervené ovládanie zvuku         | 64            | 142. Zabezpečený obvod v krabici              | 74            |
| 90. Štvornásobná radosť v zeleno-modrej   | 58            | 116. Foto ovládaná štvorka                | 65            | 143. Dom s vonkajším osvetlením               | 75            |
| 91. Zvislá štvornásobná radosť            | 58            | 117. Rozjasnite noc                       | 65            | 144. Maják                                    | 76            |
| 92. Svetlá a zrkadlá                      | 59            | 118. Infra ovládaná štvorka               | 65            | 145. Morseova abeceda                         | 77            |
| 93. Hlučné svetlá a zrkadlá               | 60            | 119. Dvojitý blinker                      | 66            | 146. Telegrafná veža                          | 77            |
| 94. Svetlá a neblíkajúce zrkadlá          | 60            | 120. Dvojitý zelený blinker               | 66            | 147. Svetelné ovládanie svetelného tunelu     | 78            |
| 95. Červené svetlá a zrkadlá              | 60            | 121. Dvojitý modrý blinker                | 66            | 148. Infračervené ovládanie svetelného tunelu | 78            |
| 96. Zelené svetlá a zrkadlá               | 60            | 122. Viacnásobný dvojitý blinker          | 66            | 149. Kvapalný kábel                           | 79            |
| 97. Modré svetlá a zrkadlá                | 60            | 123. Dvojitý biely blinker                | 66            | 150. Ľudský kábel                             | 79            |
| 98. Tranzistorové ovládanie               | 60            | 124. Striedajúce sa svetlá                | 67            | 151. (Ob)vodný prúd                           | 79            |
| 99. Tranzistorový zosilňovač              | 61            | 125. Hlasný farebný zvuk                  | 67            | 152. (Ob)vody a vy                            | 79            |
| 100. Ďalší tranzistorový zosilňovač       | 61            | 126. Hlasný mnohofarebný zvuk             | 67            | 153. Nástenné zrkadlá                         | 80            |
| 101. Tranzistorový zosilňovač so sirénou  | 61            | 127. Modrá blikajúca zábava               | 68            | 154. Farebná krabica                          | 81            |
| 102. Zvuk striedavého svetla              | 61            | 128. Zelená blikajúca zábava              | 68            | 155. Farebná krabica s šošovkou               | 81            |
| 103. Foto ovládanie                       | 62            | 129. Červená blikajúca zábava             | 68            | 156. Projektor v krabici                      | 82            |
| 104. Foto ovládanie druhýkrát             | 62            | 130. Červeno-zelená blikajúca zábava      | 68            | 157. Malé stropné svetlo                      | 83            |
| 105. Foto ovládanie tretíkrát             | 62            | 131. Červeno-modrá blikajúca zábava       | 68            | 158. Malé stropné osvetlenie                  | 83            |
| 106. Foto ovládanie štvrtýkrát            | 62            | 132. Zeleno-modrá blikajúca zábava        | 68            | 159. Preruš super lúč                         | 84            |
|   |               | 133. Loptička spínačom                    | 69            |   |               |



# Projekt 1

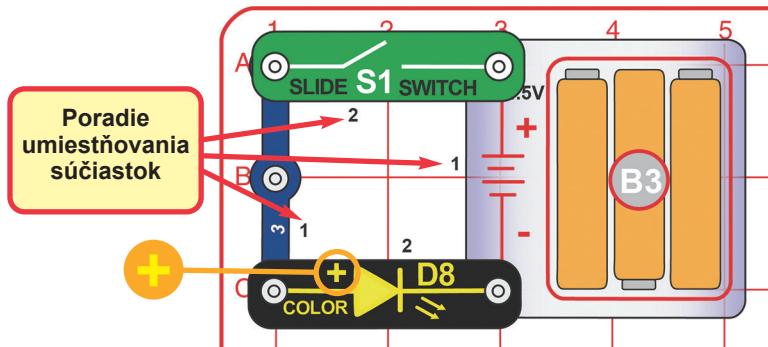

Boffin používa elektronické súčiastky, ktoré sa pripevňujú na základnú mriežku a vytvárajú rôzne elektrické obvody. Tieto súčiastky majú odlišné farby a čísla, takže ich jednoducho rozpoznáte. Stavebnica obsahuje veľkú (28 x 19 cm) a malú (19 x 14 cm) základnú mriežku a pre túto inštaláciu môžete použiť ktorúkoľvek z nich.

Obvod vyobrazený vľavo zostavíte tak, že najprv umiestnite súčiastky, vedľa ktorých je na nákrese uvedené čierne číslo 1. Až potom pripojte diely označené číslom 2. Vložte tri batérie AA (nie sú súčasťou balenia) do držiaku batérií (B3), ak ste tak už neurobili.

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si svetelné predstavenie LED (D8). Pre väčší efekt stlmité svetlá v miestnosti.




**POZNÁMKA:** Tento obvod (rovnako ako rada ostatných v tejto príručke) používa LED, bez toho aby obsahoval rezistor alebo ďalšie súčiastky, ktoré by obmedzovali tok elektrického prúdu. Normálne by to znamenalo poškodenie LED, ale diódy dodávané v stavebnici Boffin majú zabudované vlastné rezistory, takže nedôjde k ich poškodeniu. Budte opatrní, ak niekedy budete pracovať s nechránenými LED.


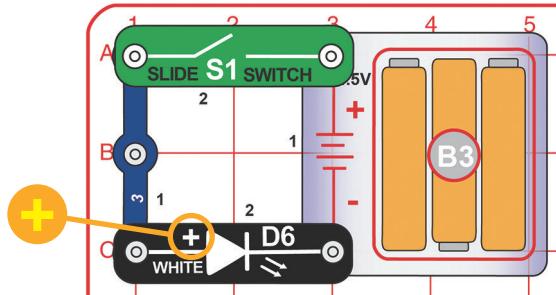
# Projekt 2 Biela žiara

Použite rovnaký postup ako v predchádzajúcim projekte, iba podľa nákresu nižšie zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6). Biela LED je jasnejšia, ale nemení farbu.




Biela LED vydáva veľmi jasné svetlo. LED ako tiež sa čím ďalej častejšie používajú pre osvetlenie domácností a ako zdroj svetla do bateriek. Sú výkonnejšie než bežné žiarovky.


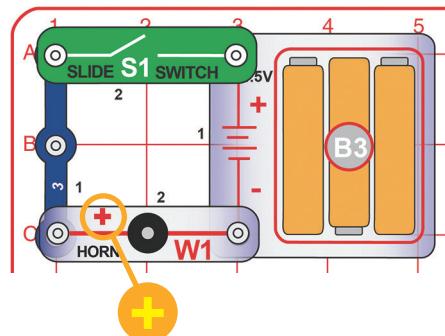
# Projekt 3 Siréna

Použite rovnaký postup ako v predchádzajúcim projekte, iba podľa nákresu nižšie zameňte bielu LED (D6) za sirénu (W1). Obvod teraz nebude produkovať svetlo, ale zvuk.


Siréna mení elektrickú energiu na zvuk tak, že ju prevádzka na mechanické chvenie. Tieto vibrácie vytvárajú zmeny v tlaku vzduchu, ktorý sa nesie cez miestnosť. Zvuk „počujete“ vo chvíli, kedy vaše ucho tieto drobné zmeny zachytí.





## Projekt 4

## Jednoduchý svetelný tunel

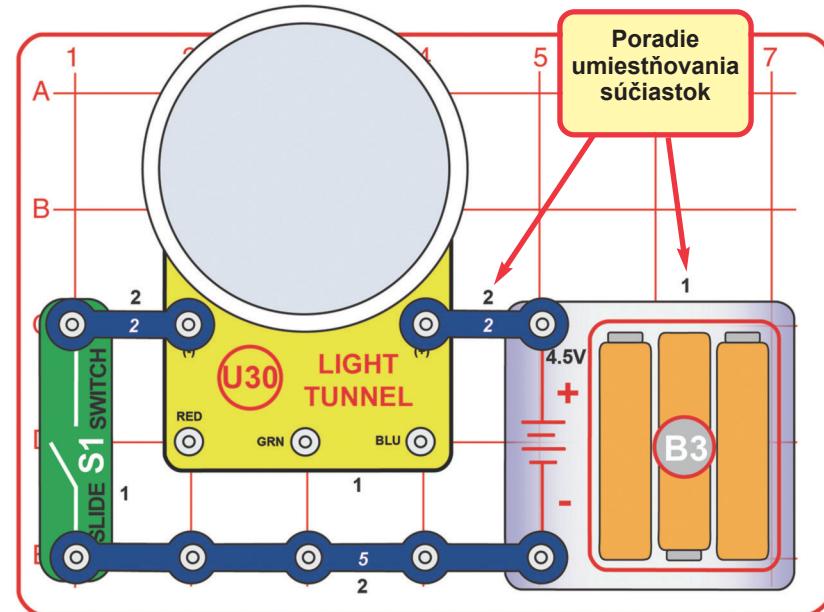

Obvod vyobrazený vľavo zostavíte tak, že najprv umiestnite súčiastky, vedľa ktorých je na nákrese uvedené čierne číslo 1. Až potom pripojte diely označené číslom 2. Vložte tri batérie AA (nie sú súčasťou balenia) do držiaku batérií (B3), ak ste tak už neurobili.

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si efekty svetelného tunelu (U30). Pre lepší efekt stlmte svetlá v miestnosti. VEĽMI jemne pritlačte na stred zrkadla v svetelnom tuneli a pozorujte, ak sa vzory svetla ľahko prehnú.





Svetelný tunel má tri červené, tri zelené a tri modré LED. Za nimi je umiestnené zrkadlo a jedno polopriepustné zrkadlo je inštalované i nad nimi. Svetelné efekty, ktoré pozorujete, sú spôsobené ich kombináciou.



## Projekt 5

## Ohňostroj

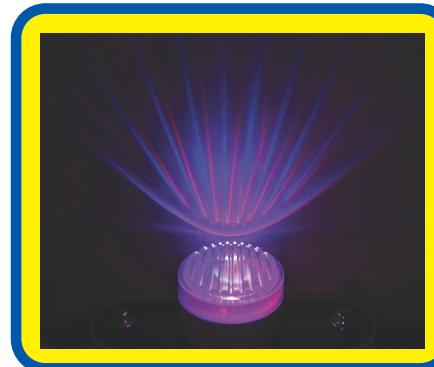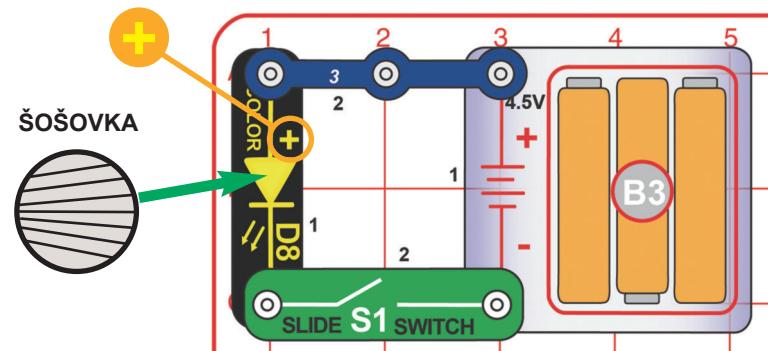

Umiestnite šošovku hladkou časťou dolu na ktorá pripomína ohňostroj. Pre väčší efekt zatemnite izbu. Zapnite posuvný spínač (S1) a položte obvod farebnou LED vedľa steny alebo krabice. Farebná dióda s šošovkou predvedie krásnu svetelnú show,

skúste otáčať šošovkou a sledujte, ako sa svetelné efekty budú meniť.




## Projekt 6 Svetelná show v bielom

Použite rovnaký postup ako v predchádzajúcim projekte, ale zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6).




# Projekt 7

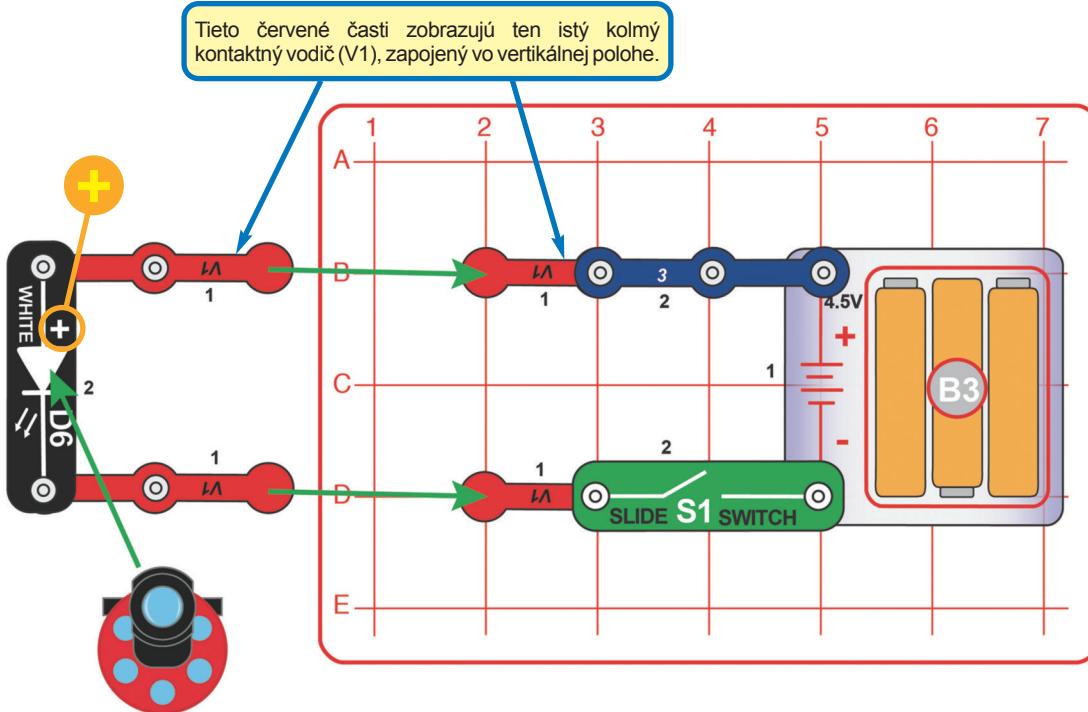
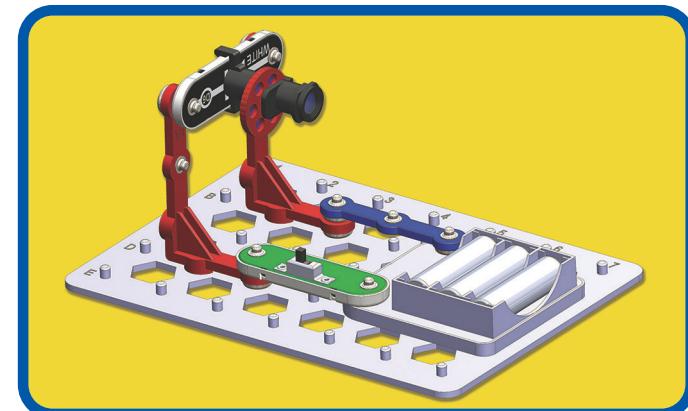
# Projekcia


Použite dva kolmé kontaktné vodiče (V1) a zapojte do nich bielu LED (D6) tak, aby svietila proti stene, a pred diódu položte projektor.

Umiestnite obvod do zatemnenej miestnosti a namierte ho smerom k stene, v ideálnom prípade bielej. Zapnite posuvný spínač (S1) a otáčajte gombíkom na projektore, ktorý vám na stenu premietne šesť obrázkov. Pre lepší efekt zvoľte čo najtemnejšiu miestnosť. Pekne bude vyzeráť i premietanie obrázkov na asi meter vzdialenosť bielu krabiciu.


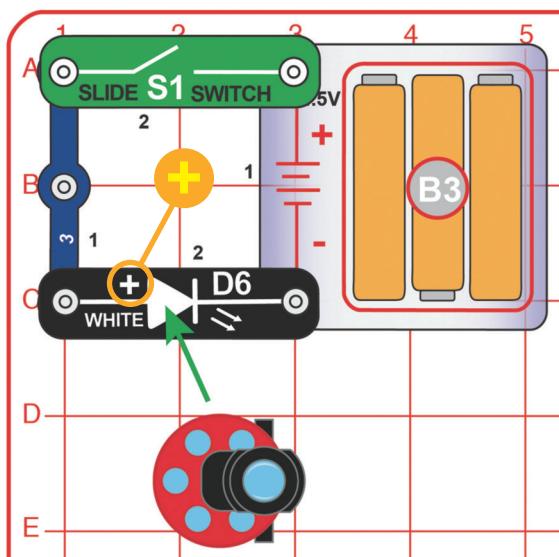
# Projekt 8 Stropná projekcia

Zostavte obvod z projektu 2, ale pred bielou LED (D) položte projektor. Obvod umiestnite do zatemnenej miestnosti, ideálne s hladkým bielym stropom. Zapnite posuvný spínač (S1) a otáčajte gombíkom na projekttore, ktorý vám na strop premietne šesť obrázkov. Pre lepší efekt zvoľte čo najtemnejšiu miestnosť.




# Projekt 9 Farebná projekcia

Zostavte jeden z dvoch predchádzajúcich obvodov, ale zameňte bielu LED (D6) za farebnú (D8). Farebná LED nežiari tak jasne, ako tá biela, ale obrázky s jej použitím vyzerajú pre každú z farieb odlišne. Najlepšie efekty dosiahnete vo veľmi temnej miestnosti.



## Projekt 10

## Trojfarebný svetelný tunel

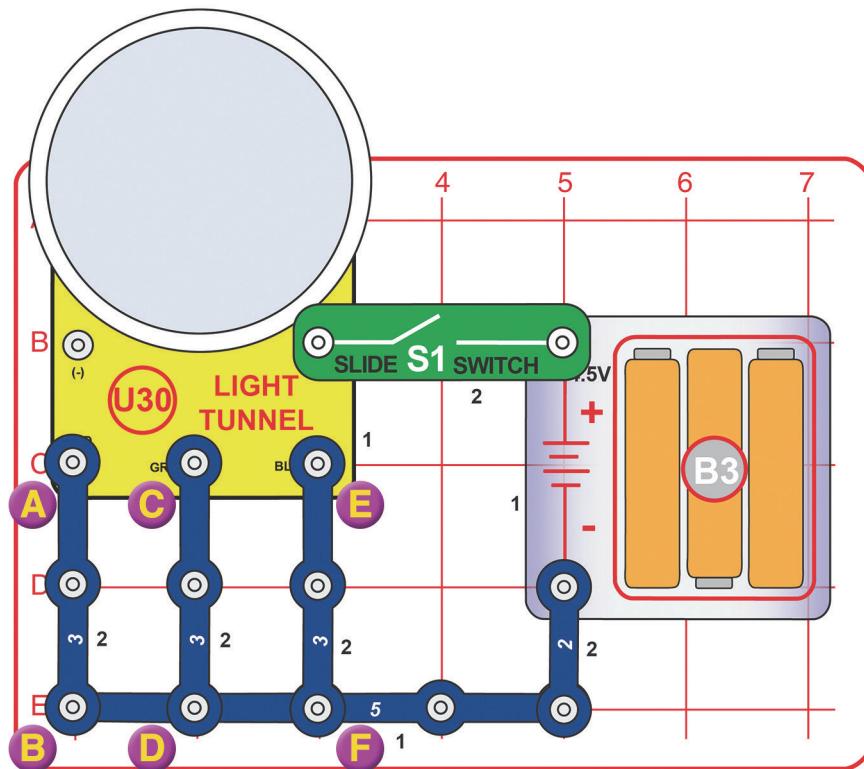

Zapnite posuvný spínač (S1). Svetelný tunel (U30) sa rozsvieti červenými, zelenými a modrými LED . Pre lepší efekt stlmité svetlá v miestnosti. VEL'MI jemne pritlačte na stred zrkadla v svetelnom tuneli a pozorujte, ak sa vzory svetla ľahko prehnú.



## Projekt 13 Modrý svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktné vodiče medzi bodmi A-B a C-D.



## Projekt 14 Červeno- -zelený svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktný vodič medzi bodmi E-F.



## Projekt 11 Červený svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktné vodiče medzi bodmi C-D a E-F.



## Projekt 12 Zelený svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktné vodiče medzi bodmi A-B a E-F.



## Projekt 15 Červeno- -modrý svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktný vodič medzi bodmi C-D.



## Projekt 16 Zeleno- -modrý svetelný tunel

Zostavte obvod z projektu 10, ale odstráňte 3-kontaktný vodič medzi bodmi A-B.




# Projekt 17
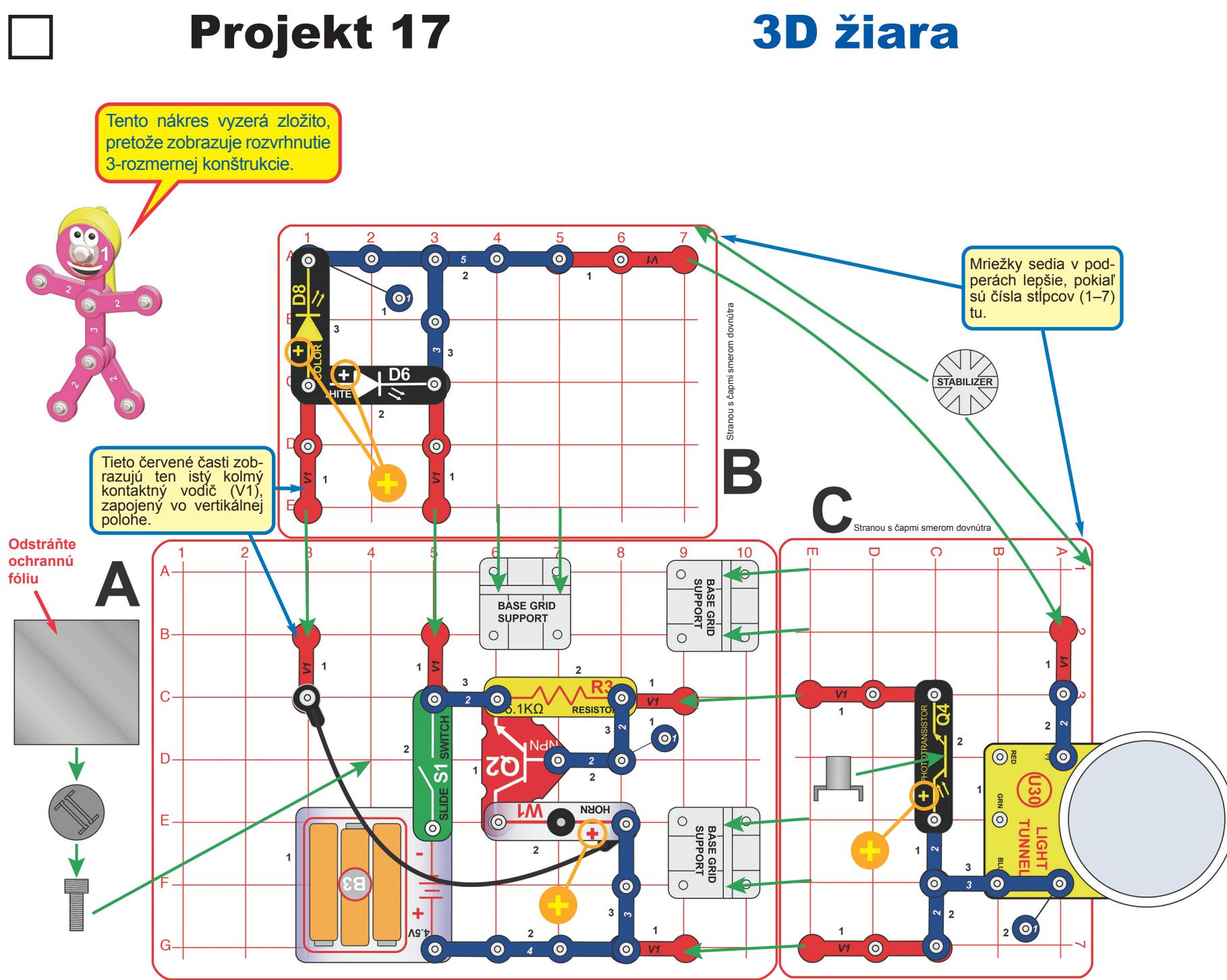
## 3D žiara




Tento nákres vyzerá zložito,  
protože zobrazuje rozvrhnutie  
3-rozmernej konštrukcie.




Zostavte poradie podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

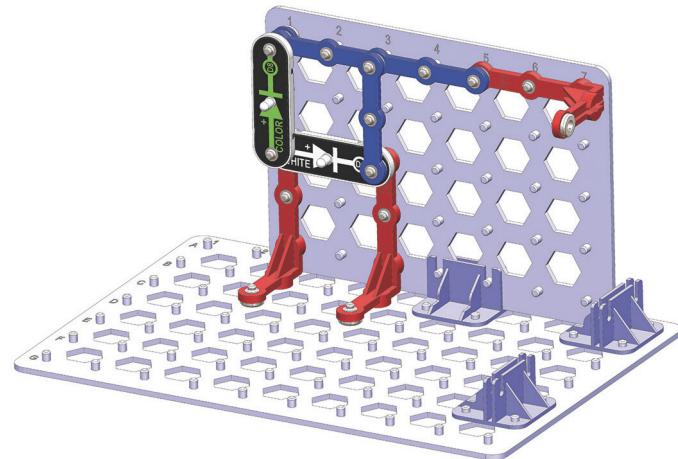
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku, označenú v nákresu ako A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a zasadte ju do podpierok na mriežke A.



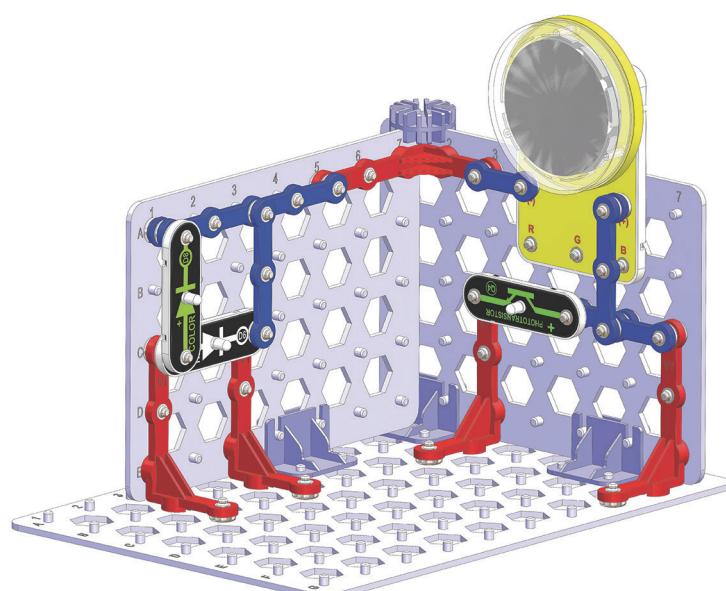
3. Pripojte súčiastky na mriežku C (okrem kolmého kontaktného vodiča V1, ktorý sa upevňuje na mriežku B, a 2-kontaktného vodiča, ktorý sa na neho napája) a zasadte ich do podpierok na mriežke A. Dokončite inštaláciu V1, spájajúceho mriežky B–C, a pripojte k nemu 2-kontaktný vodič. Upevnite svorku medzi mriežky B a C.



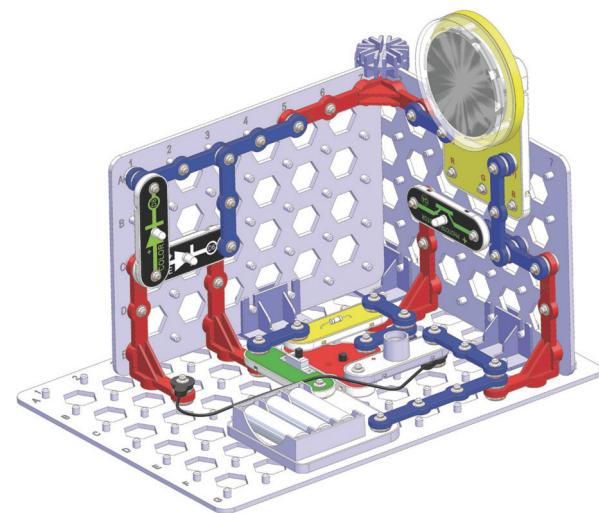4. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.



5. Umiestnite zrkadlo a nástavec Q4.

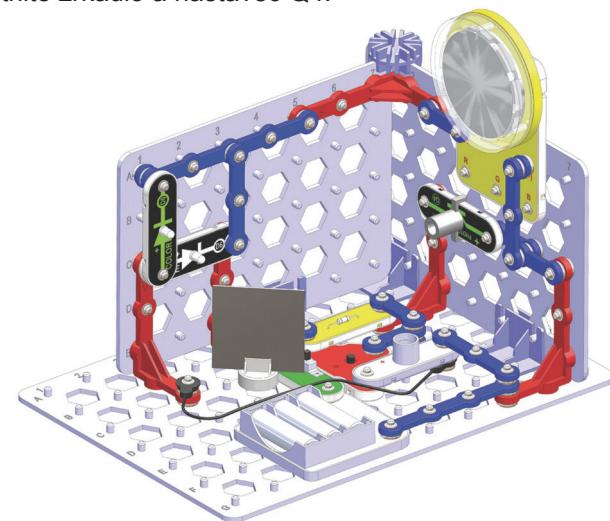

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si efekty svetelného tunela (U30) a farebnej LED (D8). Aby sa spustil alarm, pootočte zrkadlo tak, aby svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4). Vytiahnite a vsadte ho znova do pružiny, pokiaľ je to potrebné. Skúste do zrkadla trochu strčiť, aby sa na pružine zakývalo. Môžete tiež skúsiť vymeniť bielu diódu (D6) za farebnú (D8) a farebnú za bielu, ale v niektorých prípadoch farebná LED nespustí alarm.


Pre interaktívne 3D nákresy, ktoré vám uľahčia zostavovanie obvodov, navštívte stránky [www.boffin.cz](http://www.boffin.cz)




# Projekt 18
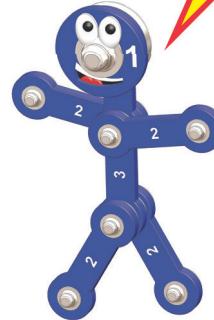
## 3D zábava

Tento obvod je vyobrazený na krabici a manuáli pre stavebnicu Boffin 3D a fotografia vám pomôže pri jeho zostavovaní.




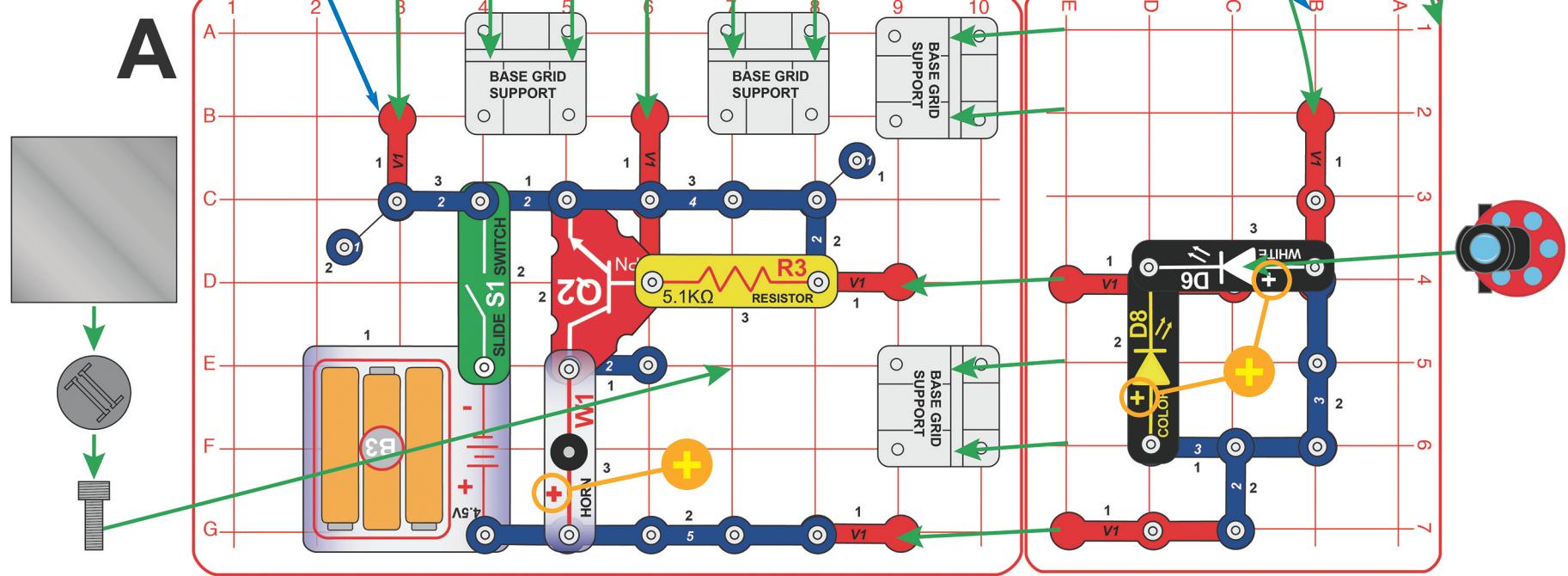Tieto červené časti zobrazujú ten istý kolmý kontaktný vodič (V1), zapojený vo vertikálnej polohe.




Zostavte v poradí podľa inštrukcií, použite fotografiu na krabici (a na prebale tohto manuálu) ako pomôcku:

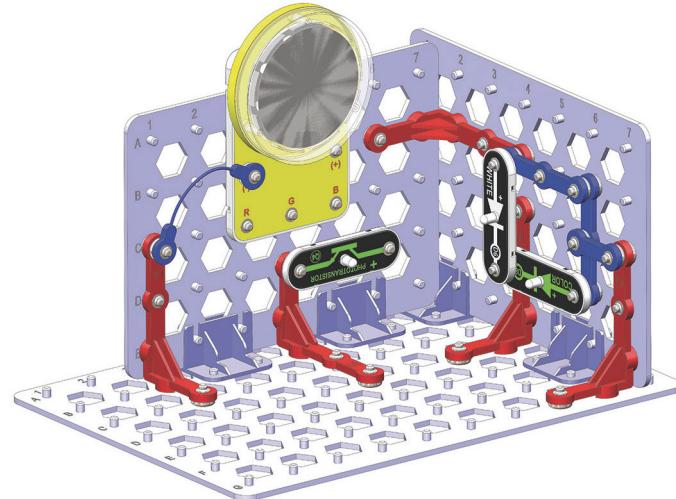
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku, označenú v nákresi ako A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku C a zasadťte ju do podpier na mriežke A. Všimnite si, že časť kolmého kontaktného vodiča (V1) sa nachádza pod bielou LED (D6).
3. Pripojte súčiastky na mriežku B (okrem kolmého kontaktného vodiča, ktorý sa upevňuje na mriežku C, a 2-kontaktného a 3-kontaktného vodiča, ktoré sa na neho napájajú) a zasadťte ich do podpier na mriežke A.



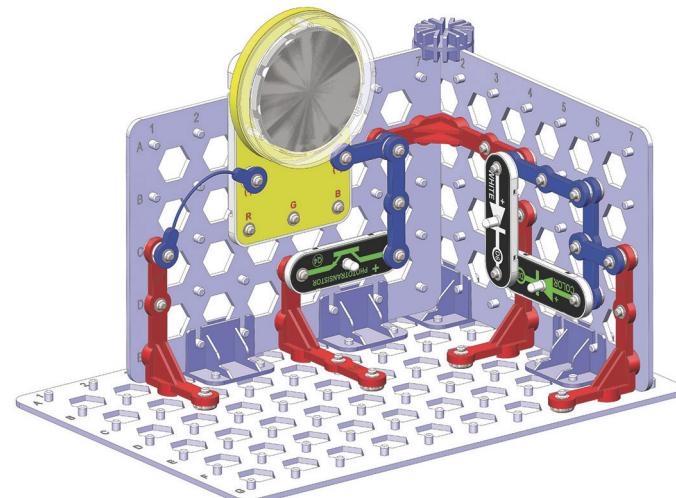
4. Dokončite inštaláciu V1, spájajúceho mriežky B–C, a pripojte k nemu dané kontaktné vodiče. Upevnite svorku medzi mriežky B a C.



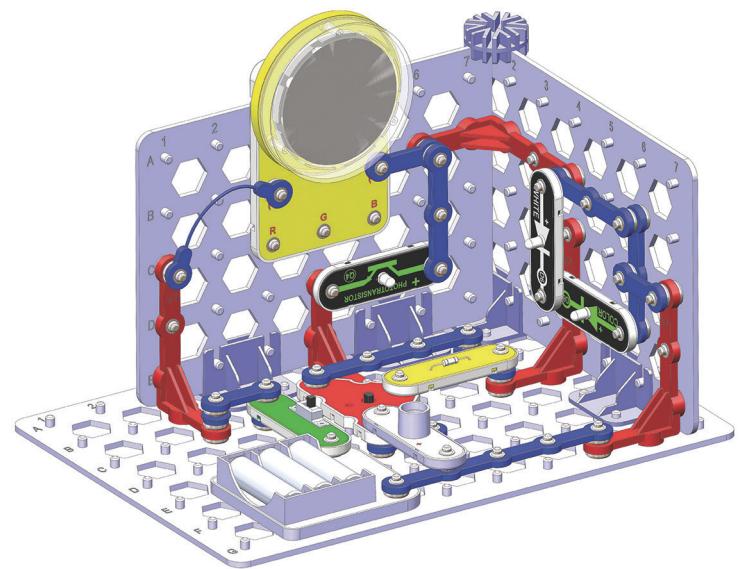5. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.



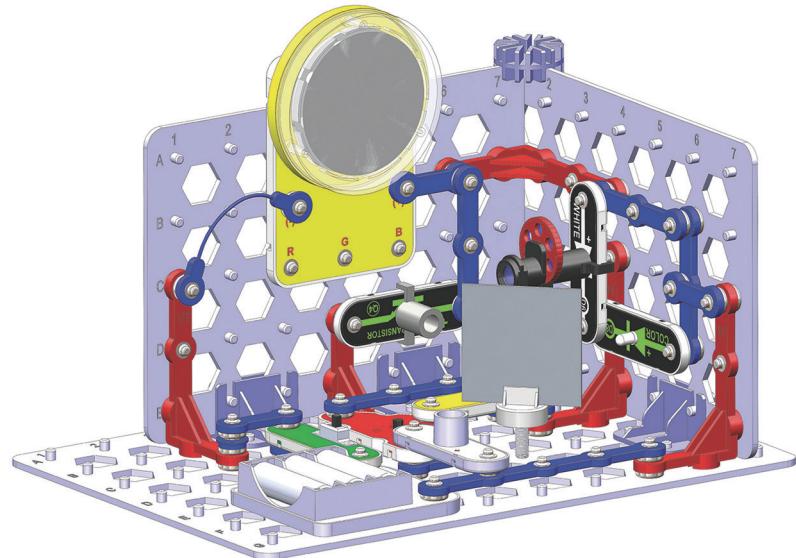6. Umiestnite projektor, zrkadlo a nástavec Q4.



Zapnite posuvný spínač (S1). Projektor začne premieať obrázky (pre lepší efekt zvoľte čo najtemnejšiu miestnosť); otáčajte jeho gombíkom a meňte ich. Aby sa spustil alarm, pootočte zrkadlo tak, aby svetlo farebnej LED (D8) dopadalo priamo na fototranzistor (Q4). Vytiahnite a vsadte zrkadlo znova do pružiny, pokiaľ je to treba. Obrázky z projektora vidíte obrátene.





# Projekt 19
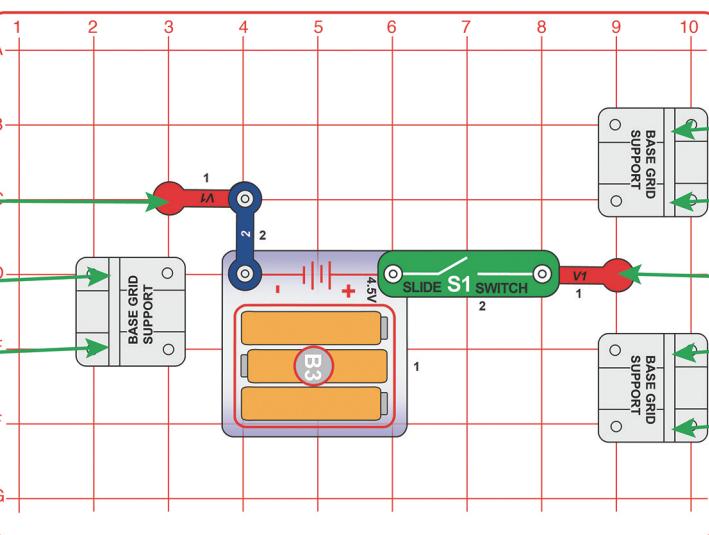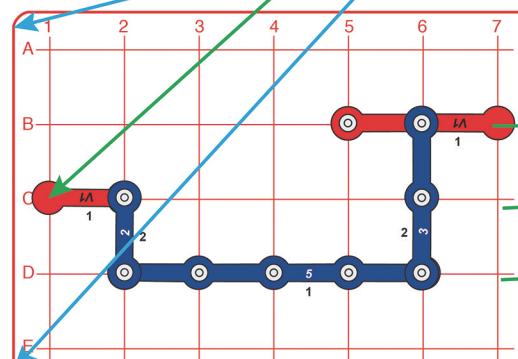
# Stropné svetlo



Berte tento obvod ako miestnosť so stropným svetlom. LED sa dnes čím ďalej častejšie používajú pri osvetlení domácností.



**A**


Stranou s čapmi smerom hore

**B**

Stranou s čapmi smerom dovnútra


**C**

Stranou s čapmi smerom dolu

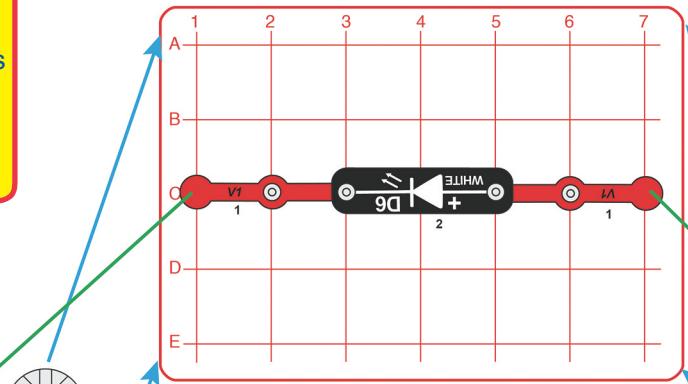

**C**

Stranou s čapmi smerom dolu

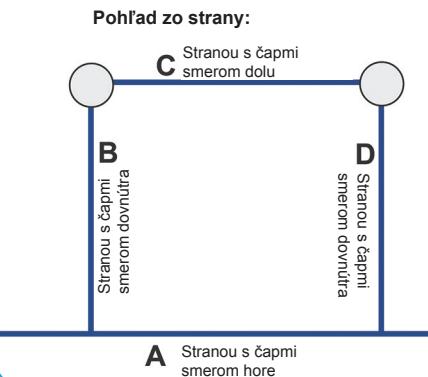


**D**

Stranou s čapmi smerom dovnútra




Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

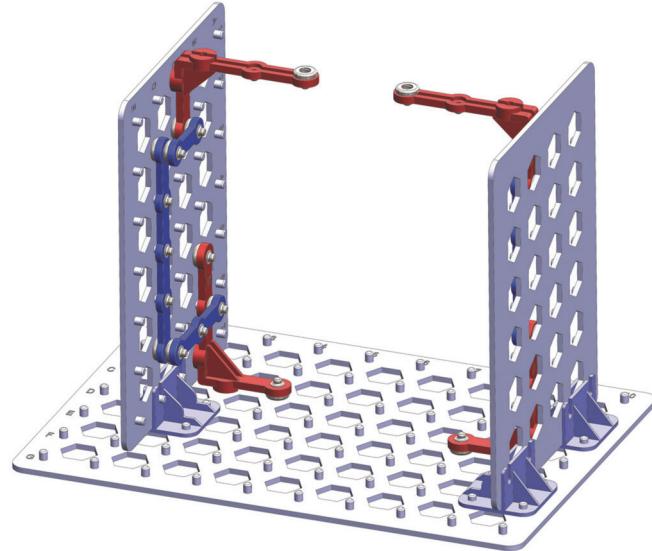
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadťte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.



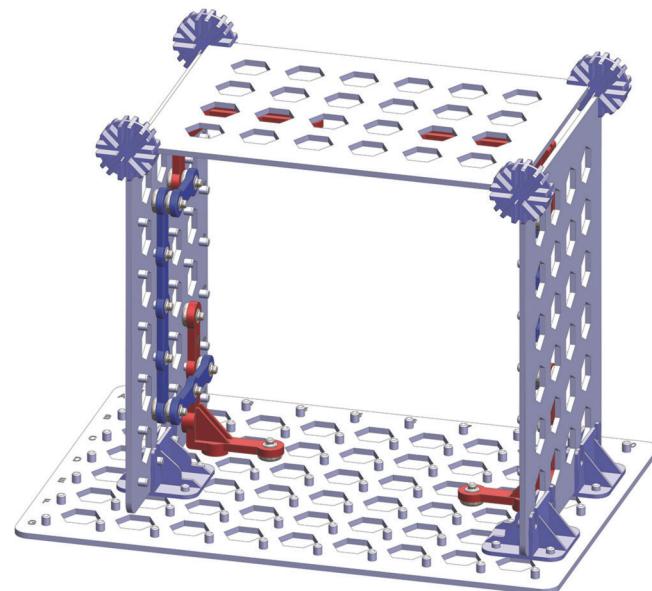3. Upevnite mriežku C pomocou 4 svoriek na vrcholoch mriežok B a D a zároveň pripojte tiež 2 kolmé kontaktné vodiče (V1).



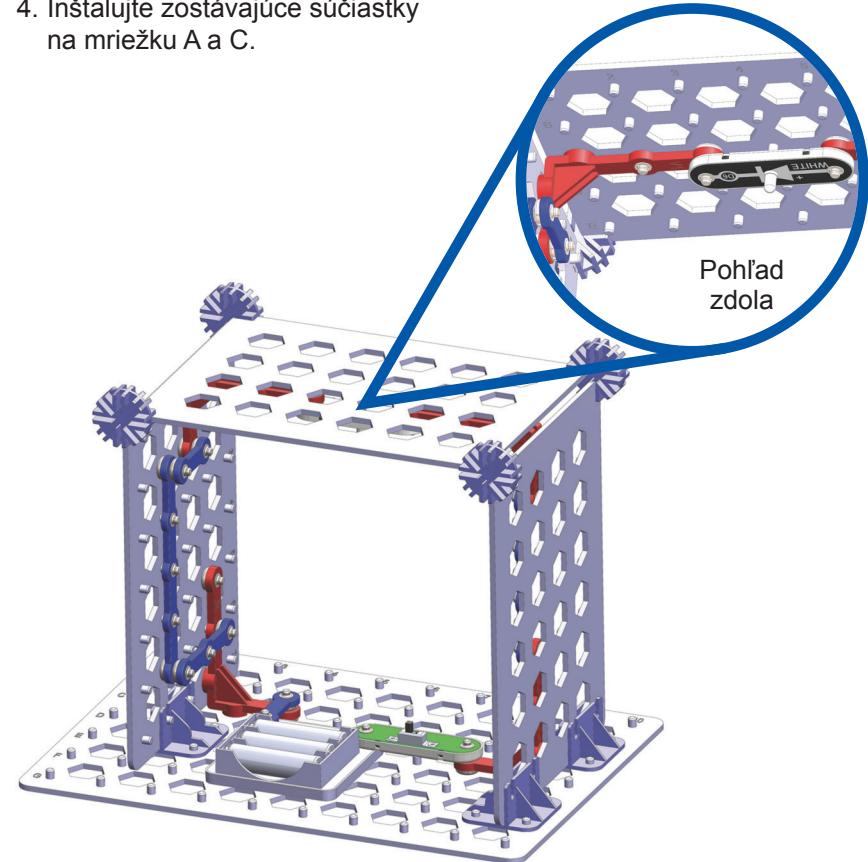4. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A a C.




Pre rozsvietenie bielej LED (D6) zapnite posuvný spínač (S1).


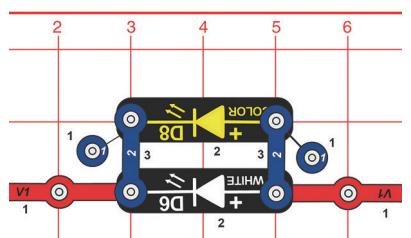
## Projekt 20 Stropné osvetlenie

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale opatrne zameňte bielu LED (D6) za farebnú (D8) alebo opatrne zapojte farebnú LED vedľa bielej, vid obrázok vpravo.








# Projekt 21
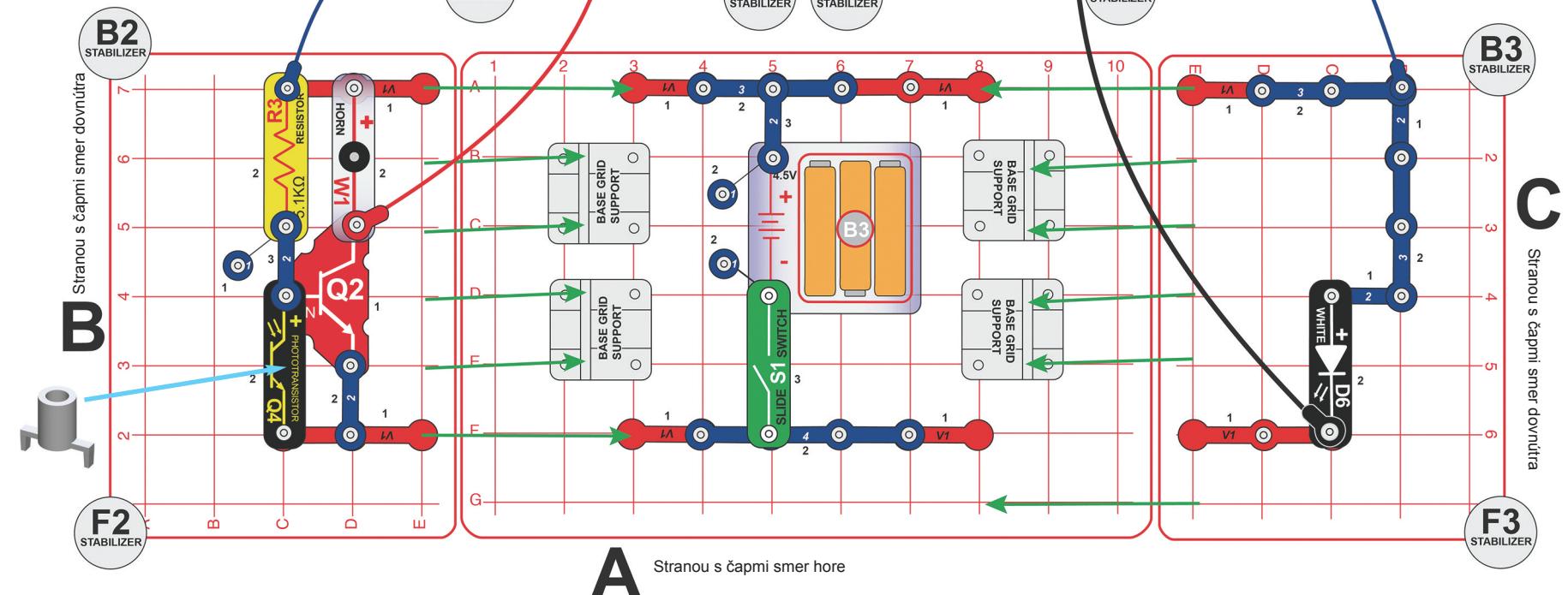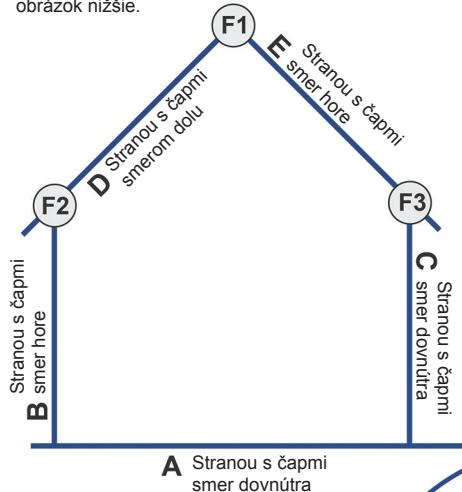
# Zabezpečený dom

Pohľad spredu:  
Svorky sú označené symbolmi F1-F3 a B1-B3 (F = predné svorky 1-3, B = zadné svorky 1-3), vid obrázok nižšie.




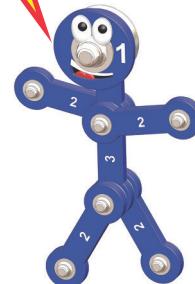Do domu môžete umiestniť nejaký predmet, a keď sa ho nejaký vatrelec bude snažiť ukradnúť, spustí sa alarm a rozsvieti sa farebná LED, ktoré ho zaženú.




Zostavte podľa inštrukcií (dôrazne doporučujeme dohľad dospelého):

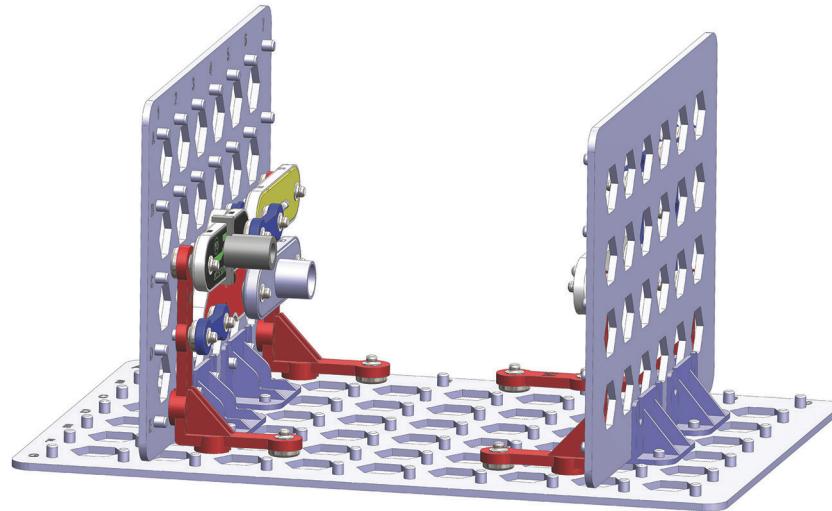
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky (okrem prepojovacích kálov) na mriežku B a C a zasadte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.



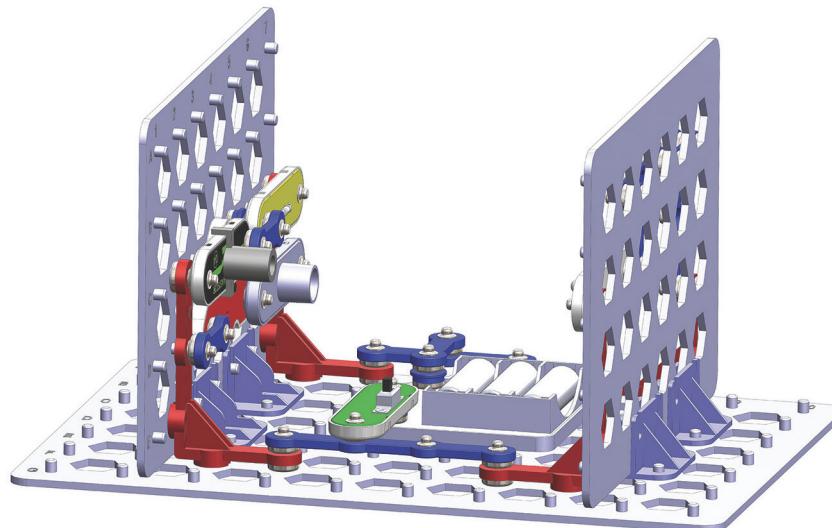
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.
4. Inštalujte zostávajúce súčiastky (okrem prepojovacích kálov) na mriežku D.



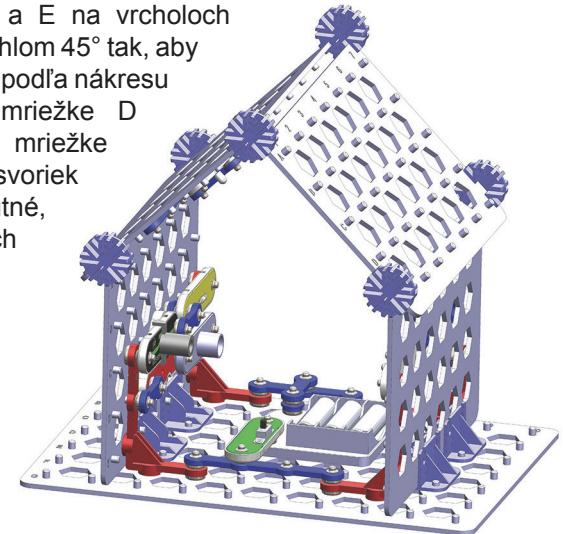5. Upevnite mriežky D a E na vrcholoch mriežok B a C a pod uhlom  $45^{\circ}$  tak, aby boli čapy orientované podľa nákresu (smerom dolu na mriežke D a smerom hore na mriežke E). Použite na to 6 svoriek a pokial' je to nutné, upravte následne ich pozície.



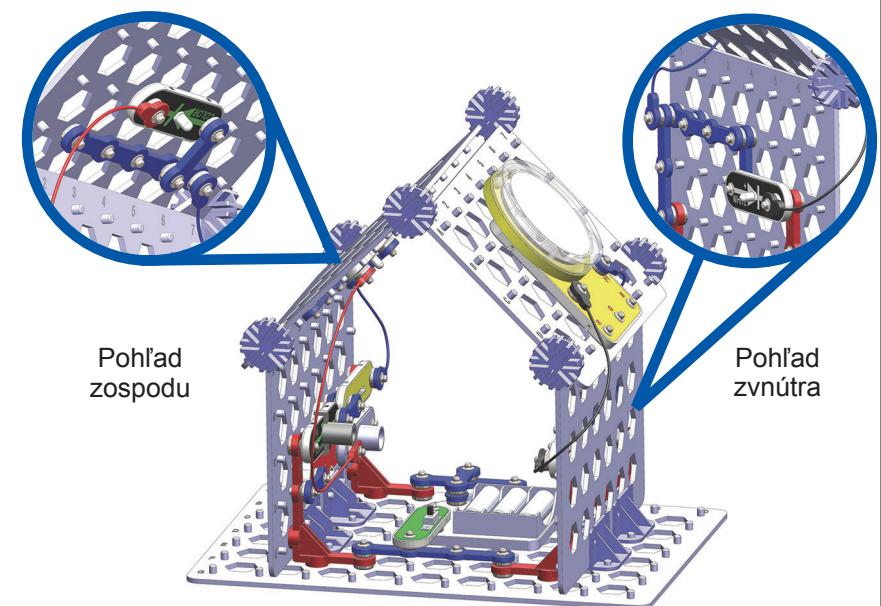6. Opatrne prichyťte svetelný tunel (U30) na mriežku E.
7. Pripojte nástavec Q4 a prepojovacie káble (2 modré, 1 červený a 1 čierny).



Zapnite posuvný spínač (S1); biela LED (D6) a svetelný tunel by mali svietiť, ale alarm by nemal byť v prevádzke. Dajte ruku medzi bielu LED a fototranzistor (Q4) a mal by sa spustiť alarm a rozsvietiť sa farebná LED (D8).




# Projekt 22
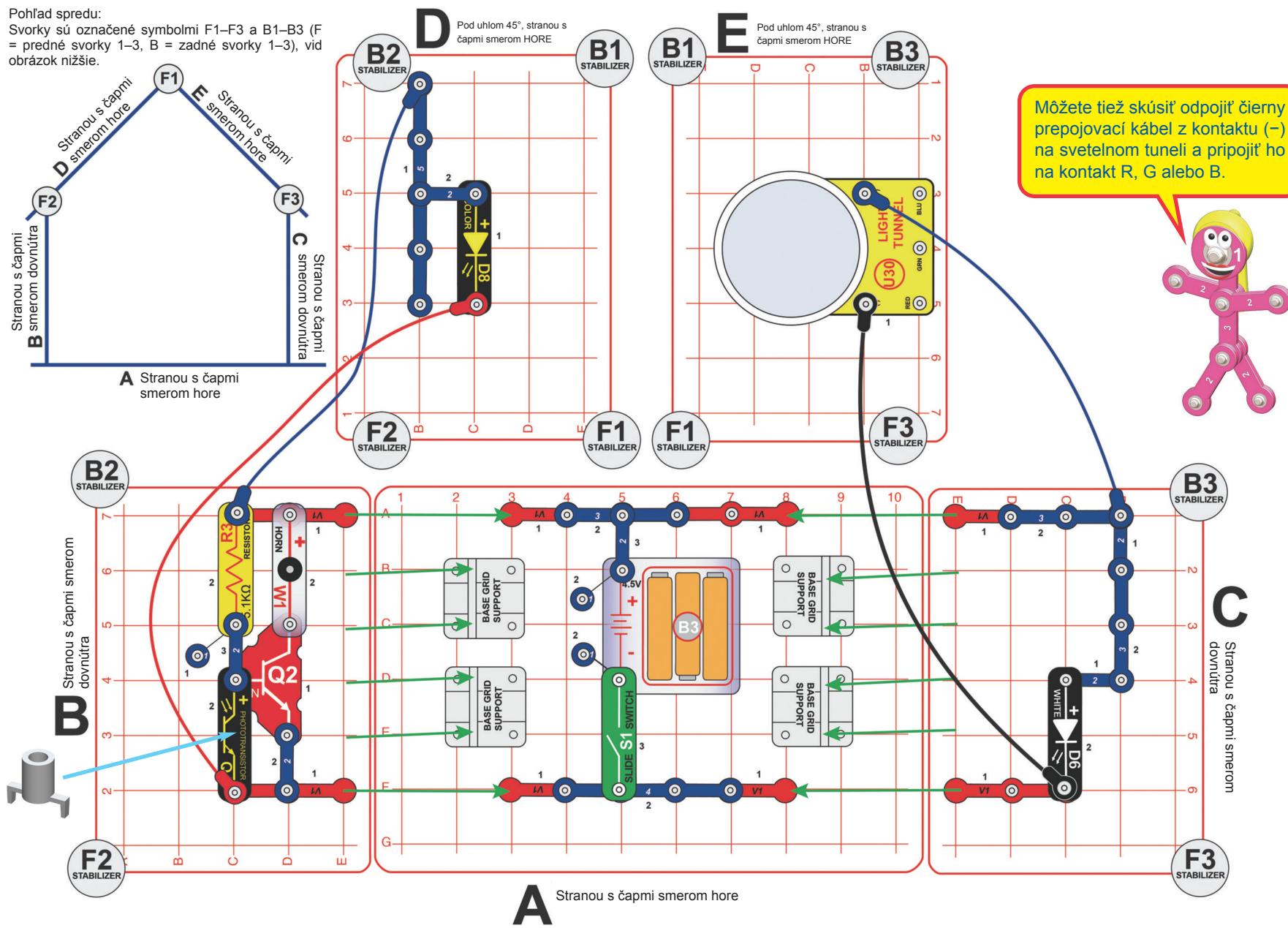
## Zabezpečený dom s vonkajším osvetlením

Pohľad spredu:


Svorky sú označené symbolmi F1–F3 a B1–B3 (F = predné svorky 1–3, B = zadné svorky 1–3), vid obrázok nižšie.



Modifikujte predošlý obvod tak, že farebná LED (D8) svieti smerom hore namiesto dolu.


Zostavte podľa inštrukcií (dôrazne doporučujeme dohľad dospelého):

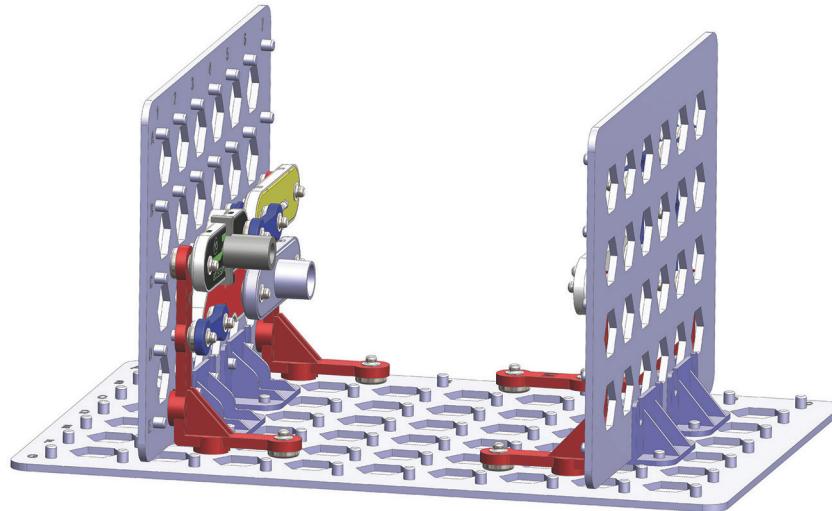1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky (okrem prepojovacích káblov) na mriežku B a C a zasádeť ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.




3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.

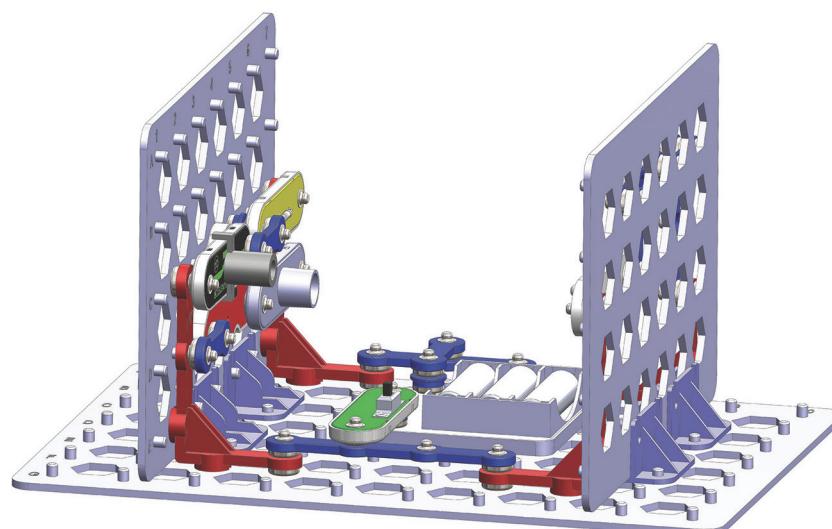4. Inštalujte zostávajúce súčiastky (okrem prepojovacích káblov) na mriežku D.




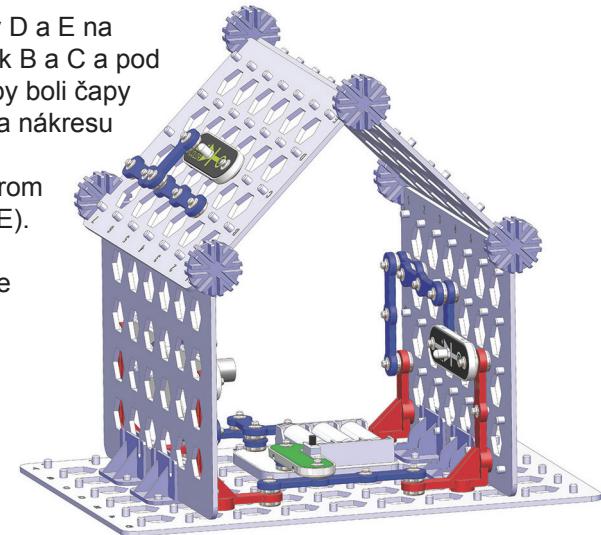5. Upevnite mriežky D a E na vrcholoch mriežok B a C a pod uhlom  $45^{\circ}$  tak, aby boli čapy orientované podľa nákresu (smerom dolu na mriežke D a smerom hore na mriežke E). Použite na to 6 svoriek a pokiaľ je to nutné, upravte následne ich pozície.



6. Opatrne prichyťte svetelný tunel (U30) na mriežku E.

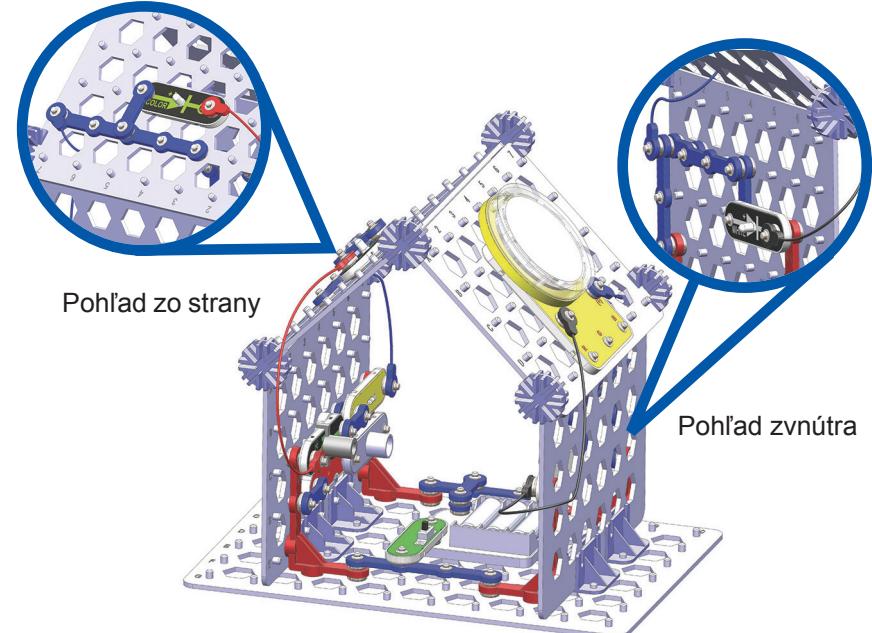7. Pripojte nástavec Q4 a prepojovacie káble (2 modré, 1 červený a 1 čierny).




Zapnite posuvný spínač (S1); LED (D6 a D8) a svetelný tunel by mali svietiť, ale alarm by nemal byť v prevádzke. Dajte ruku medzi bielu LED a fototranzistor (Q4) a alarm by sa mal spustiť.




# Projekt 23

# Jednozrkadlový obvod

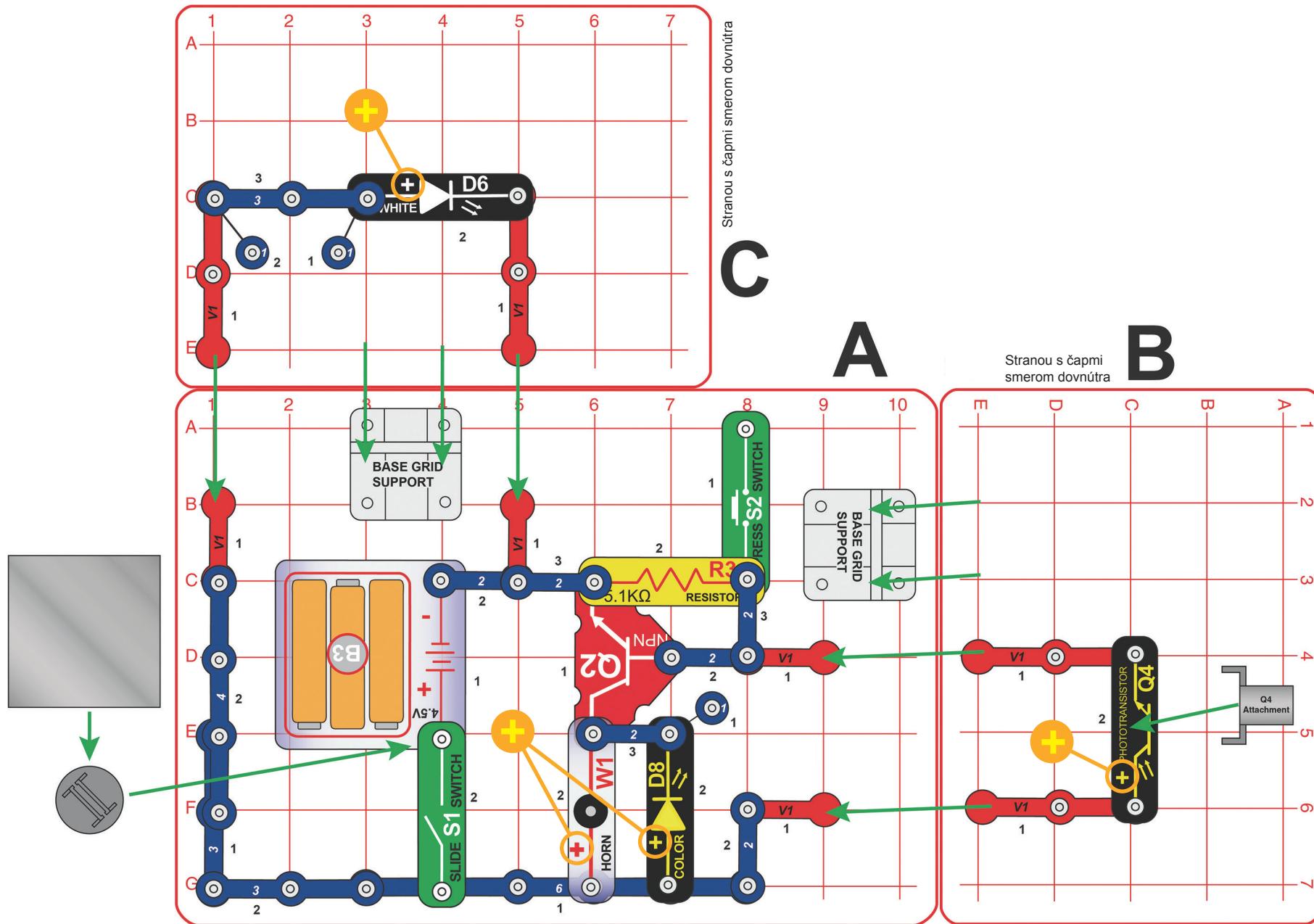


Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

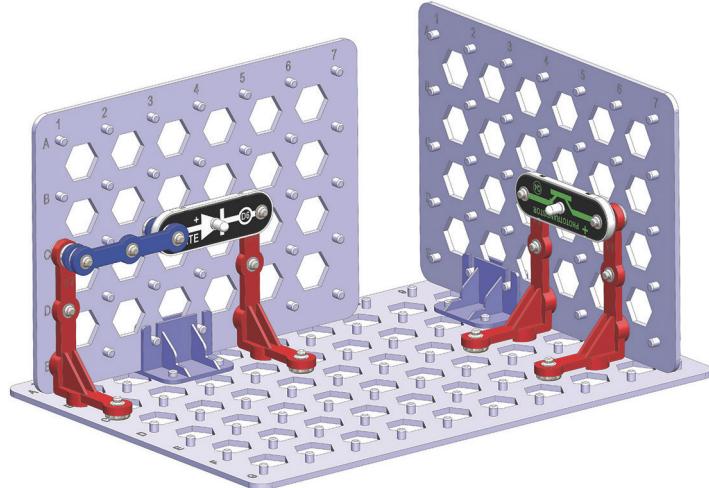
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku, označenú v nákrese ako A.
2. Pripojte súčiastky na mriežky B a C a zasaďte ich do podpier na mriežke A.



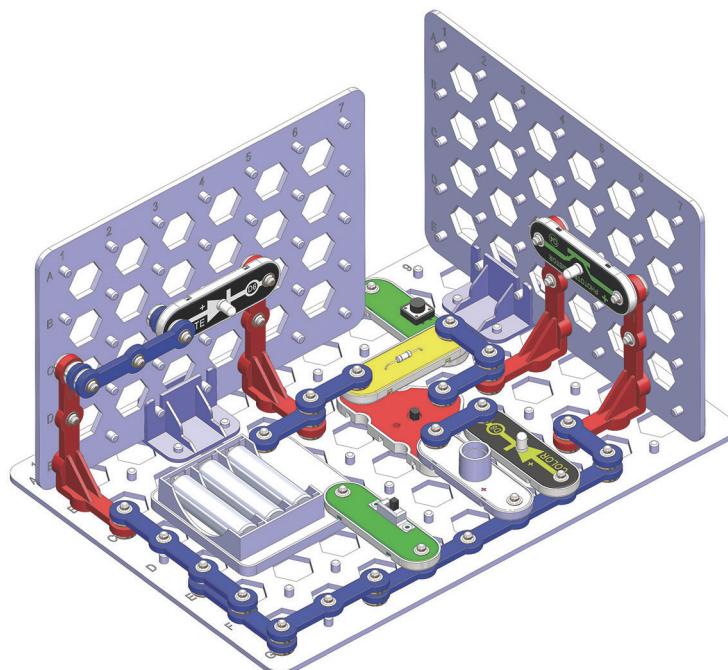
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.



4. Umiestnite zrkadlo a nástavec Q4.

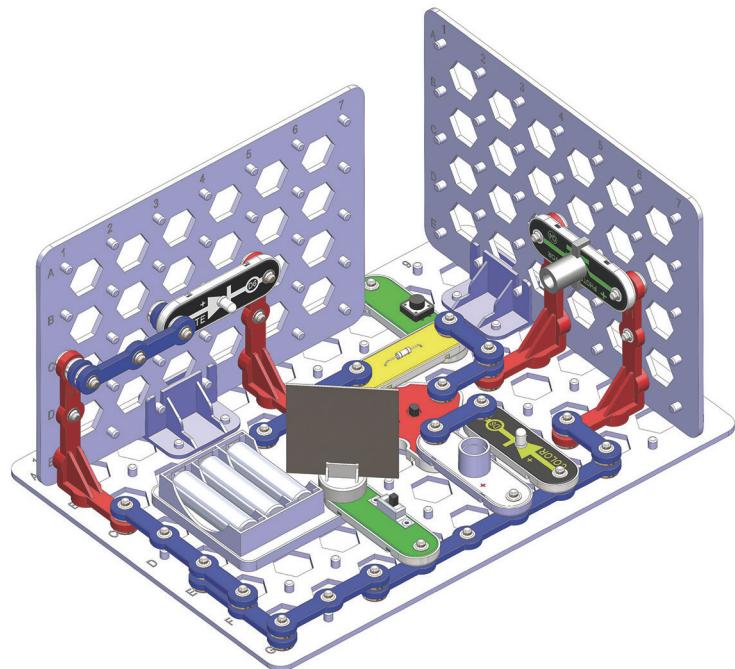

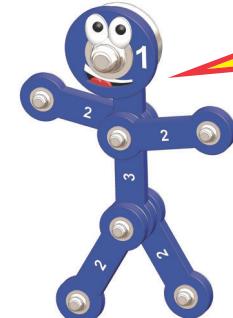Zapnite posuvný spínač (S1) a opatrne pootočte zrkadlo tak, aby svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, spustí sa alarm. Tlačidlový spínač (S2) plní v tomto obvode iba funkciu 1-kontaktného vodiča, takže jeho zopnutie nebude mať žiadny efekt.




Nástavec Q4 bráni vonkajšímu svetlu z miestnosti v spustení fototranzistora (Q4), takže je aktivovaný iba svetlom farebnej LED.




# Projekt 24

## Blikajúci jednozrkadlový obvod

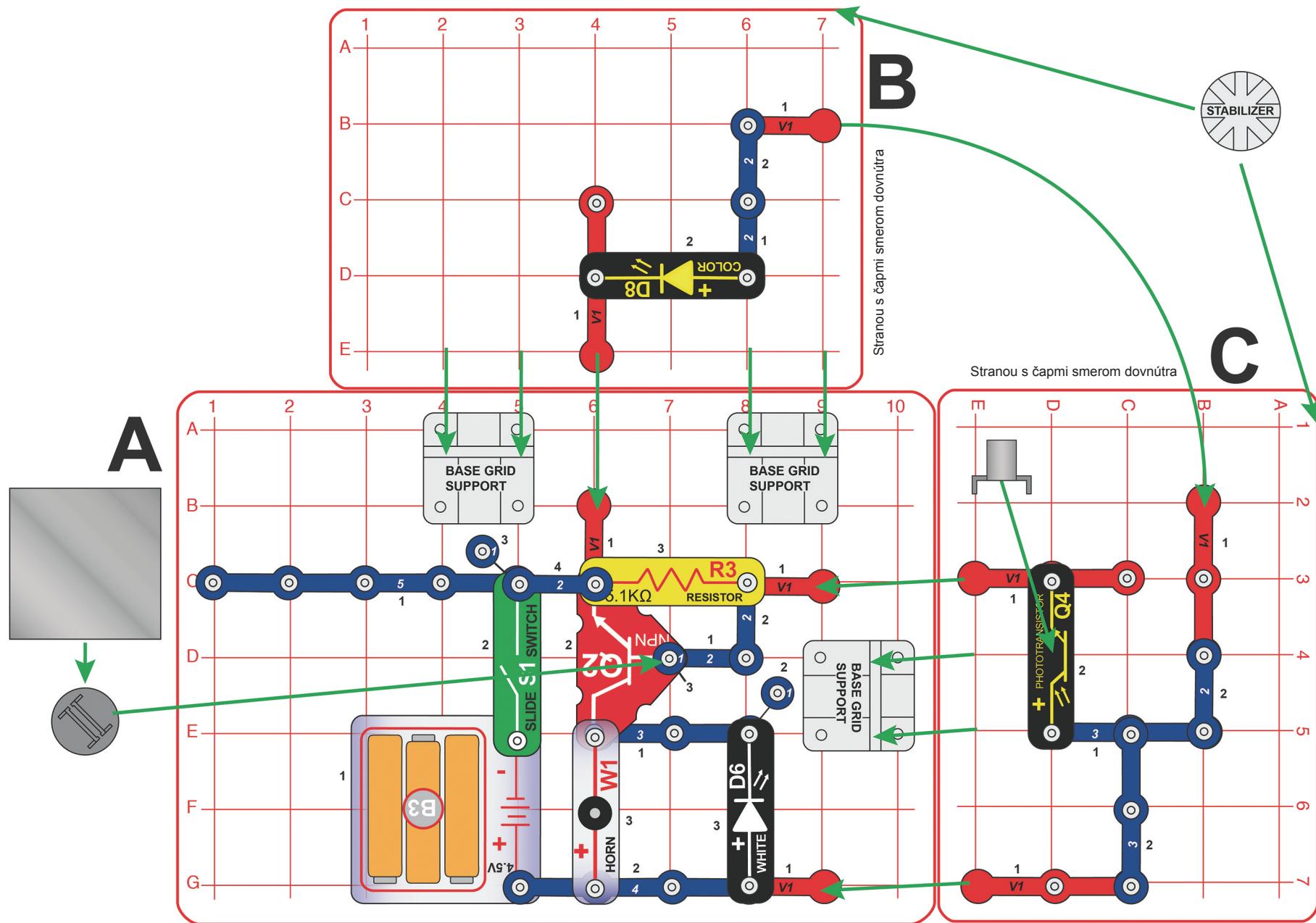


Zostavte v poradí podľa inštrukcií, použite fotografiu na krabici (a na prebale tohto manuálu) ako pomôcku:

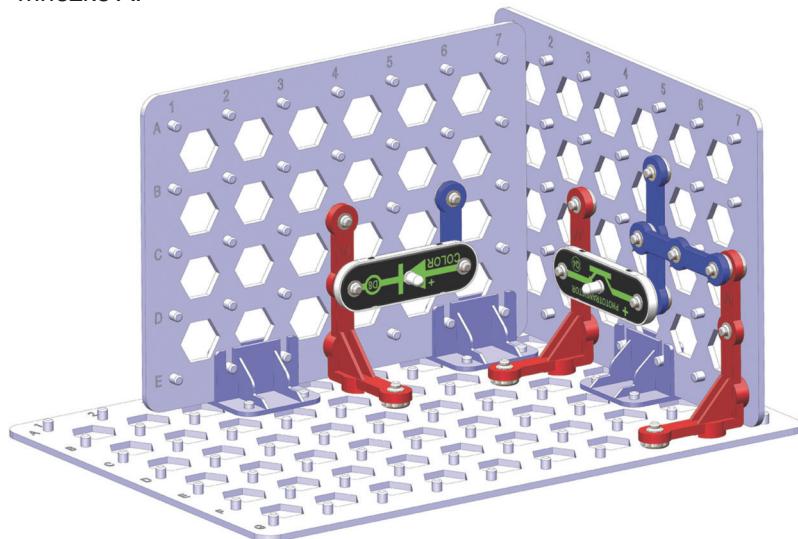
1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a zasadte ju do podpier na mriežke A.
3. Pripojte súčiastky na mriežku C (okrem kolmého kontaktného vodiča V1, ktorý sa upevňuje na mriežku B) a zasadte ju do podpier na mriežke A.



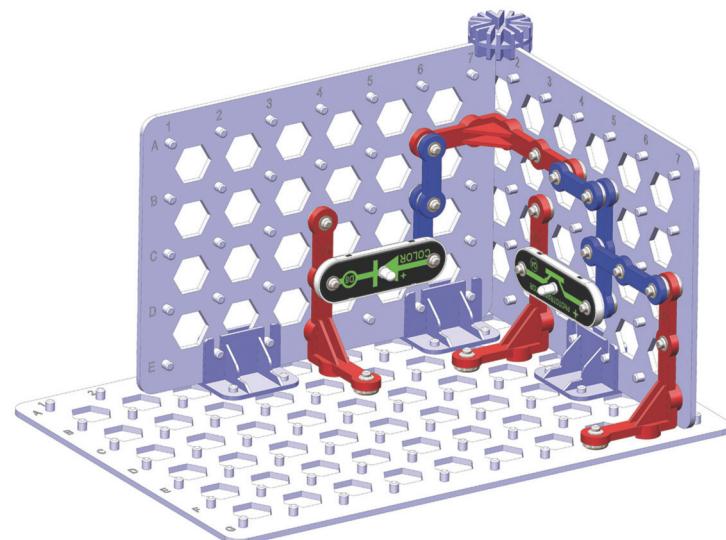
4. Dokončite inštaláciu V1, spájajúceho mriežky B–C, a upevnite svorku medzi mriežkami B a C.



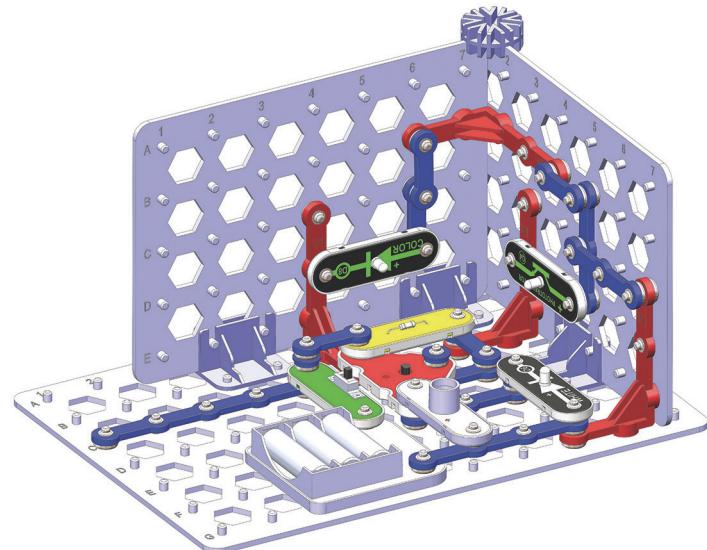5. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A. Všimnite si, že je na NPN tranzistor (Q2) pripojený 1-kontaktný vodič.



6. Umiestnite zrkadlo a nástavec Q4.

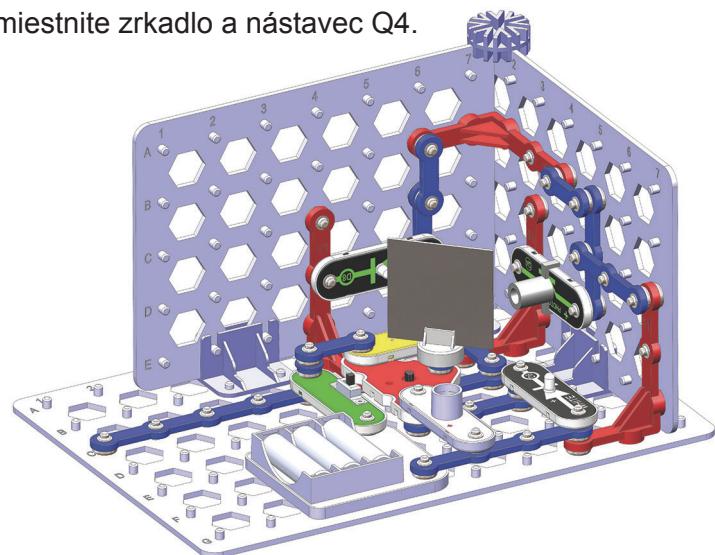

Zapnite posuvný spínač (S1) a opatrne pootočte zrkadlo tak, aby svetlo farebnej LED (D8) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, spustí sa alarm. Môžete tiež umiestniť projektor cez bielu LED, aby sa pri rozoznení alarmu zároveň premietol obrázok na strop. Najlepší efekt dosiahnete vo veľmi temnej miestnosti.



# Projekt 25

## Trojstenný dom


Tento obvod je rozšírením predchádzajúceho.  
Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

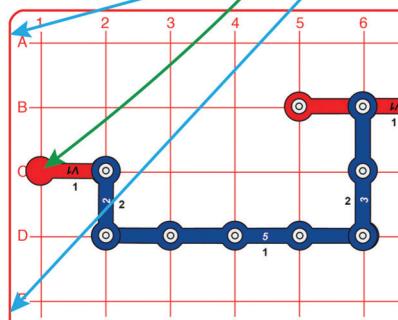- 1.Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
- 2.Pripojte súčiastky na mriežku B, C a D a zasadťte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- 3.Pomocou 4 svoriek upevnite mriežku E na vrcholoch mriežok B a C a zároveň pripojte i 3 kolmé kontaktné vodiče (V1).
- 4.Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A a E.


Pre rozsvietenie svetelného tunelu (U30) a LED (D6 a D8) zapnite posuvný spínač (S1).




Môžete si túto inštaláciu predstavovať ako dom s rozsvieteným svetelným tunelom miesto televízora, s bielou LED ako stropným svetlom a s farebnou LED miesto zapnutého počítača.



B Stranou s čapmi smerom dovnútra

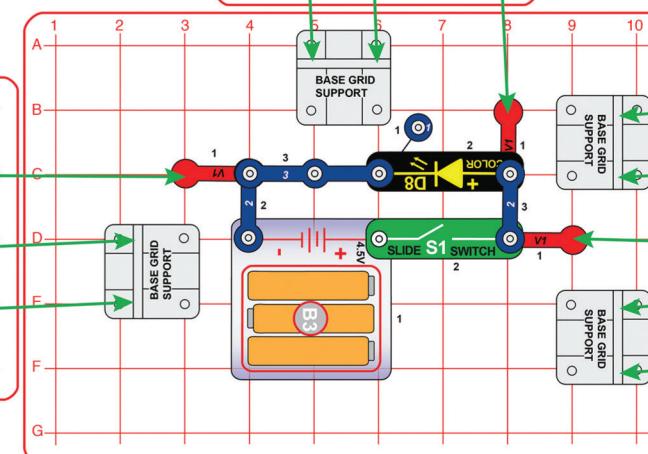


A Stranou s čapmi smerom hore

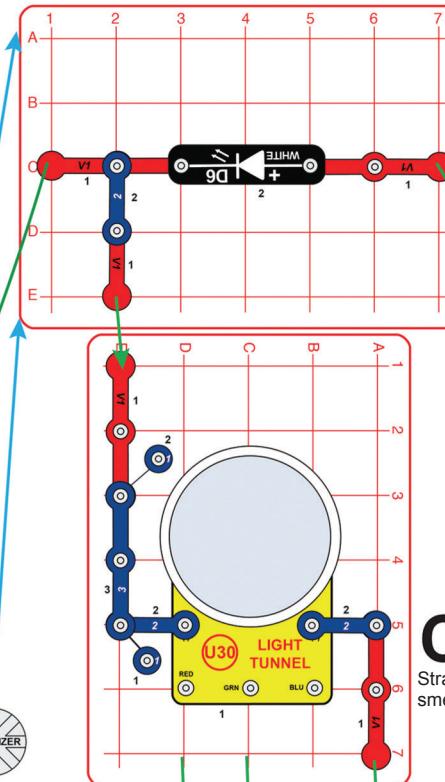


E

Stranou s čapmi smerom dolu

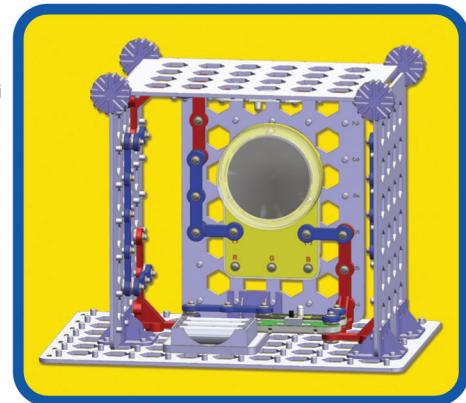

Pohľad zo strany:

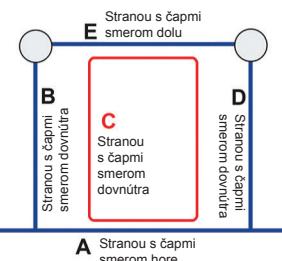


A Stranou s čapmi smerom hore

B Stranou s čapmi smerom dovnútra

C Stranou s čapmi smerom dovnútra


D Stranou s čapmi smerom dovnútra

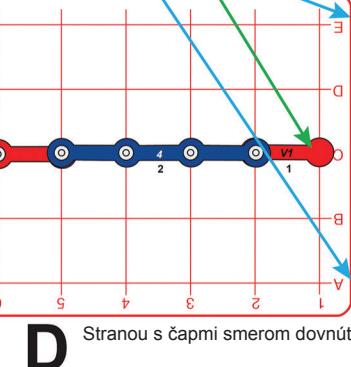

D Stranou s čapmi smerom dovnútra

# Projekt 26


## Dvojzrkadlový obvod

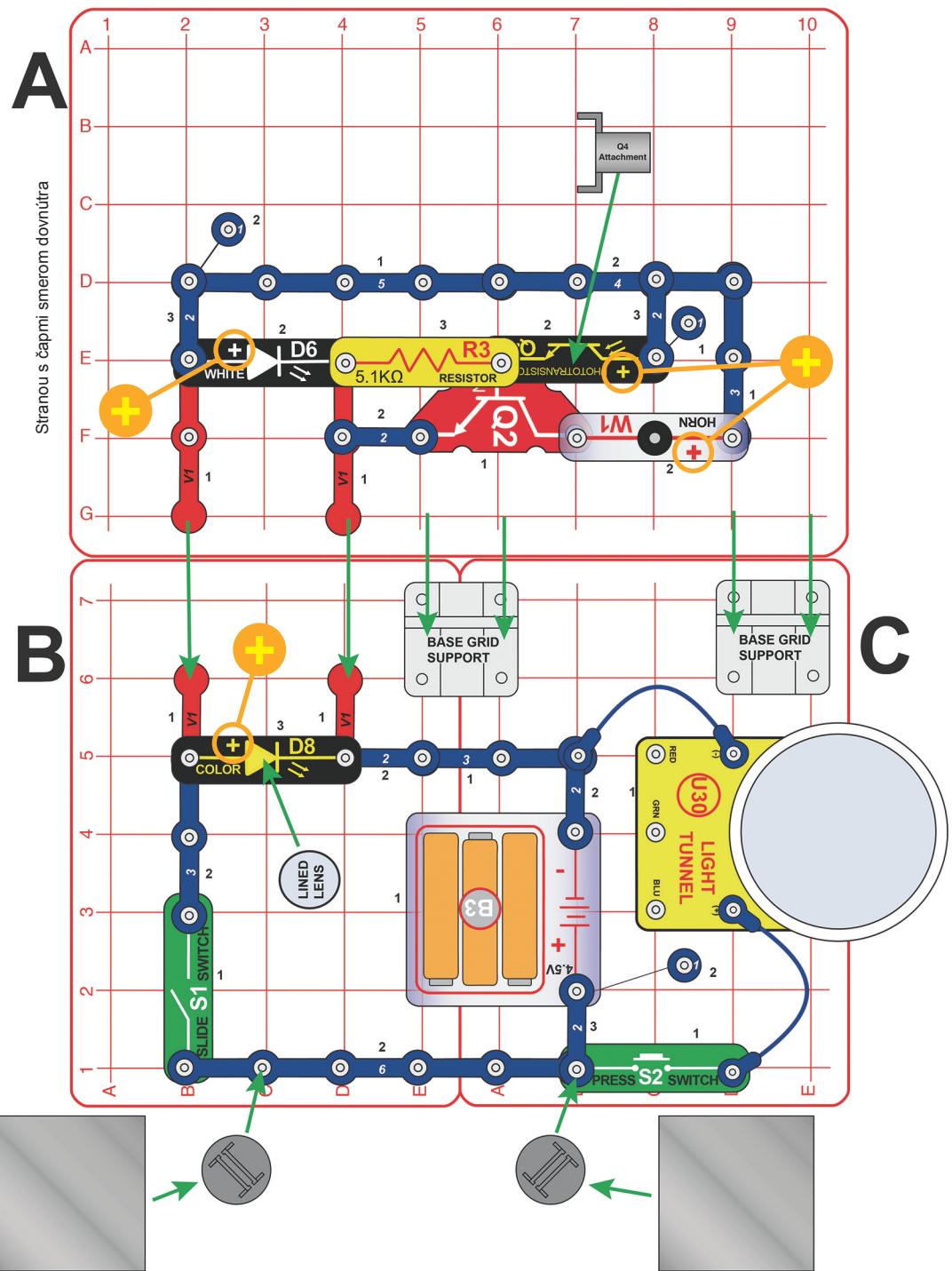

Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku B a C (položte mriežky vedľa seba tak, aby vytvorili veľkú mriežku).
- Pripojte súčiastky na mriežku A a zasadte ju do podpier na mriežke B a C.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku B a C.
- Umiestnite zrkadlá, šošovku pre LED a nástavec Q4.

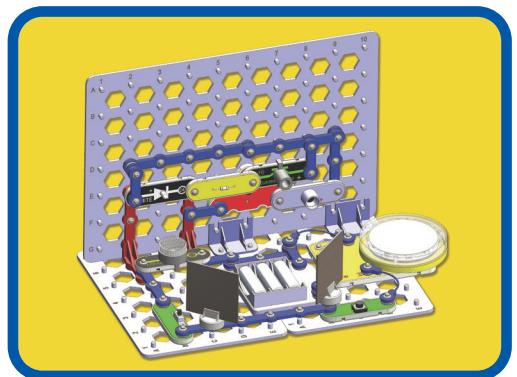Zapnite posuvný spínač (S1) a opatrne pootočte zrkadlá tak, aby svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, spustí sa alarm. Pre efekty svetelného tunelu (U30) zapnite tlačidlový spínač (S2).



# Projekt 27

## Jednoduchý dvojzrkadlový obvod


Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale odstráňte bielu LED (D8) a svetelný tunel (U30, spolu s pripojenými modrými prepojovacími káblami). Tieto súčiastky neovplyvňujú časť obvodu so zrkadlami a alarmom.



# Projekt 28

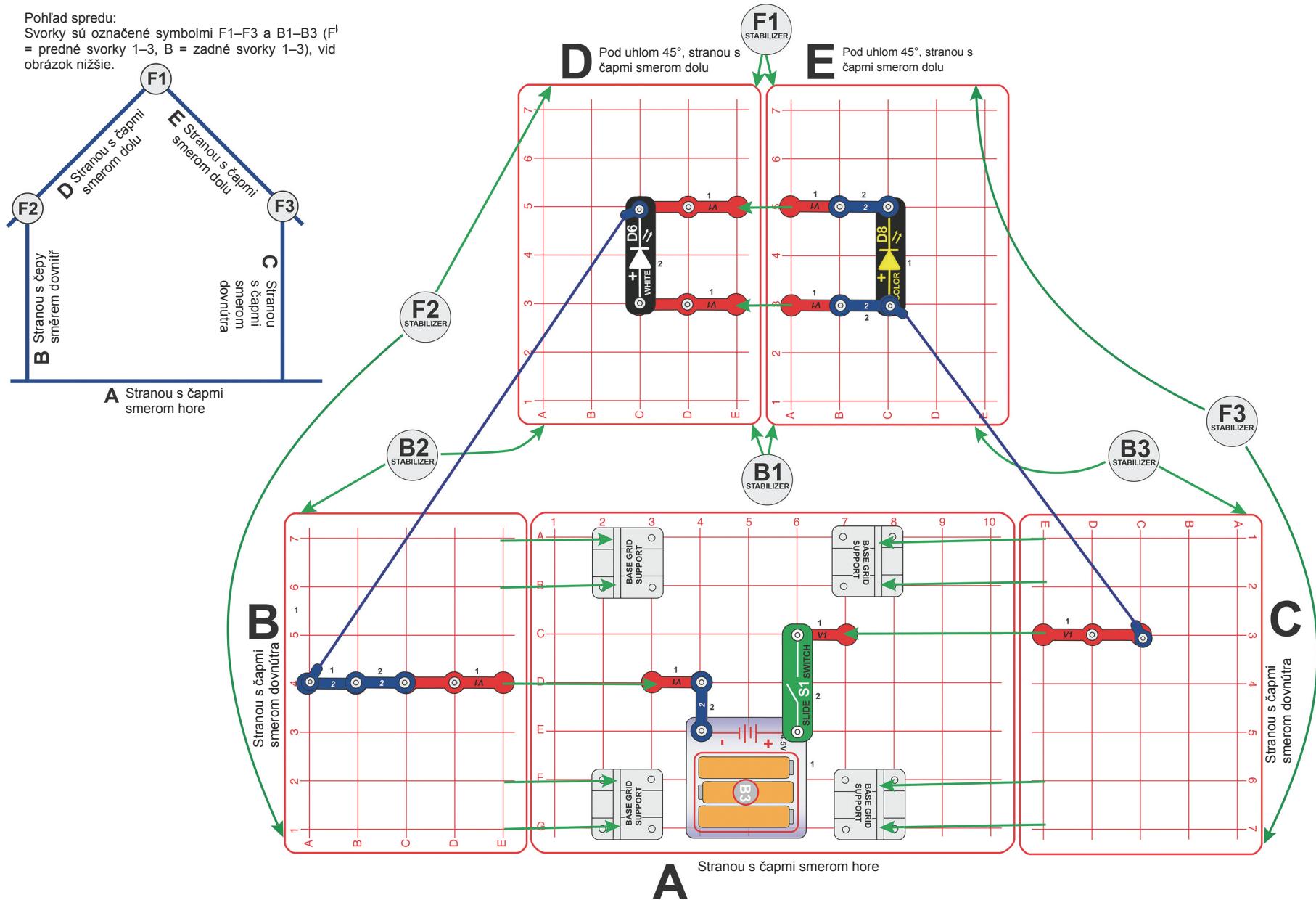
# Dom so šikmou strechou

Pohľad spredu:  
Svorky sú označené symbolmi F1-F3 a B1-B3 ( $F^i$  = predné svorky 1-3, B = zadné svorky 1-3), vid obrázok nižšie.




Zostavte podľa inštrukcií (dôrazne doporučujeme dohľad dospelého):

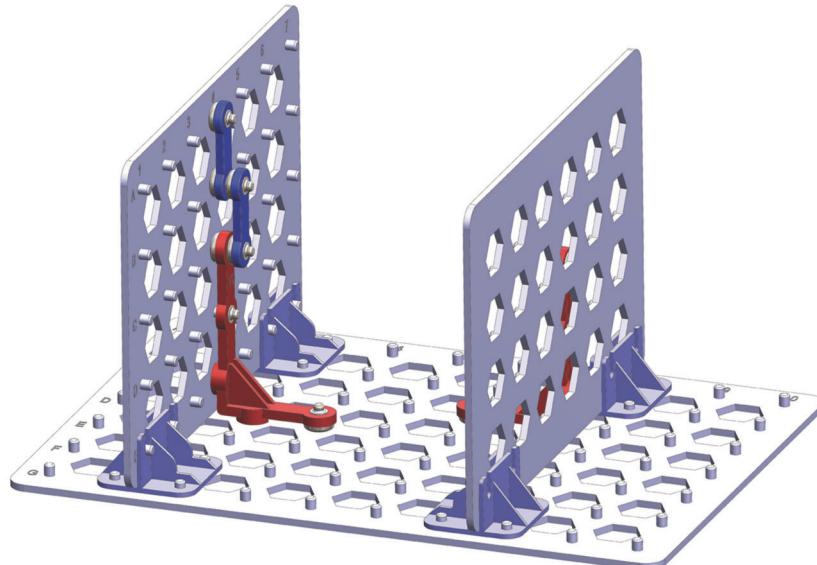1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky (okrem modrých prepojovacích kálov) na mriežku B a C a zasadte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.




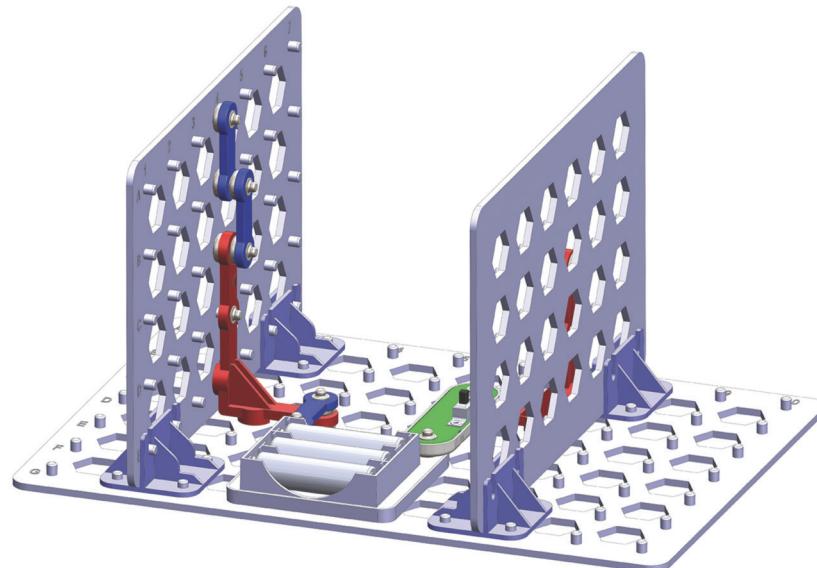3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.




4. Upevnite mriežky D a E na vrcholoch mriežok B a C tak, aby boli čapy orientované smerom dolu. Použite na to 6 svoriek a zároveň pripojte i 2 kolmé kontaktné vodiče (V1). Následne podľa potreby upravte pozície svoriek.

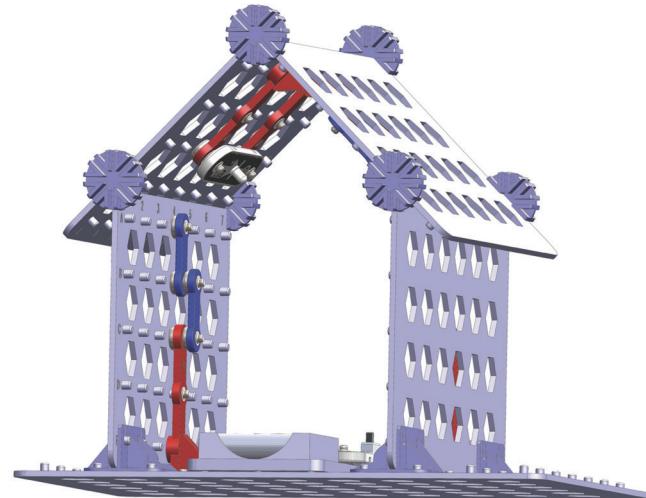5. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku D a E.



6. Pripojte 2 modré prepojovacie káble.

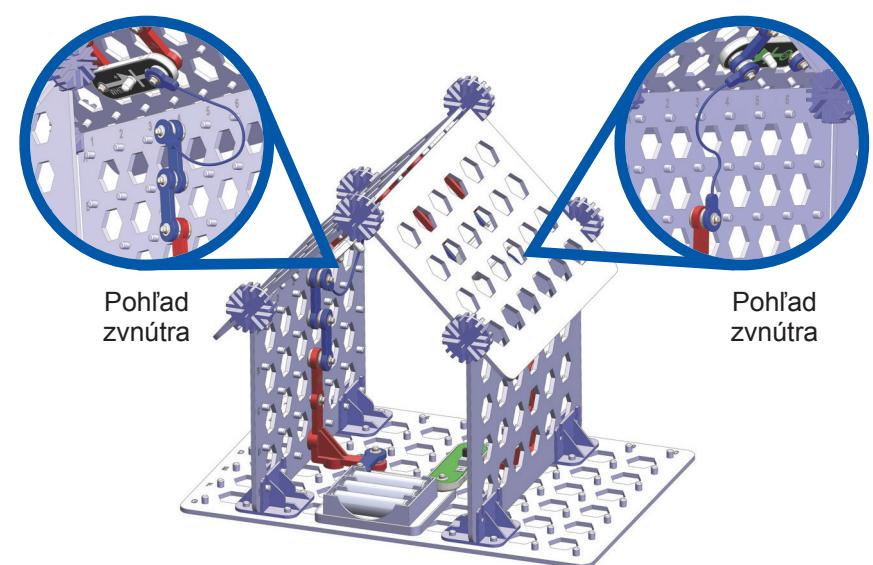

Pre rozsvietenie LED (D6 a D8) zapnite posuvný spínač (S1).




# Projekt 29

## Preruš lúč


Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a C a zasaďte ich do podpier na mriežke A.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.
- Umiestnite nástavec Q4.

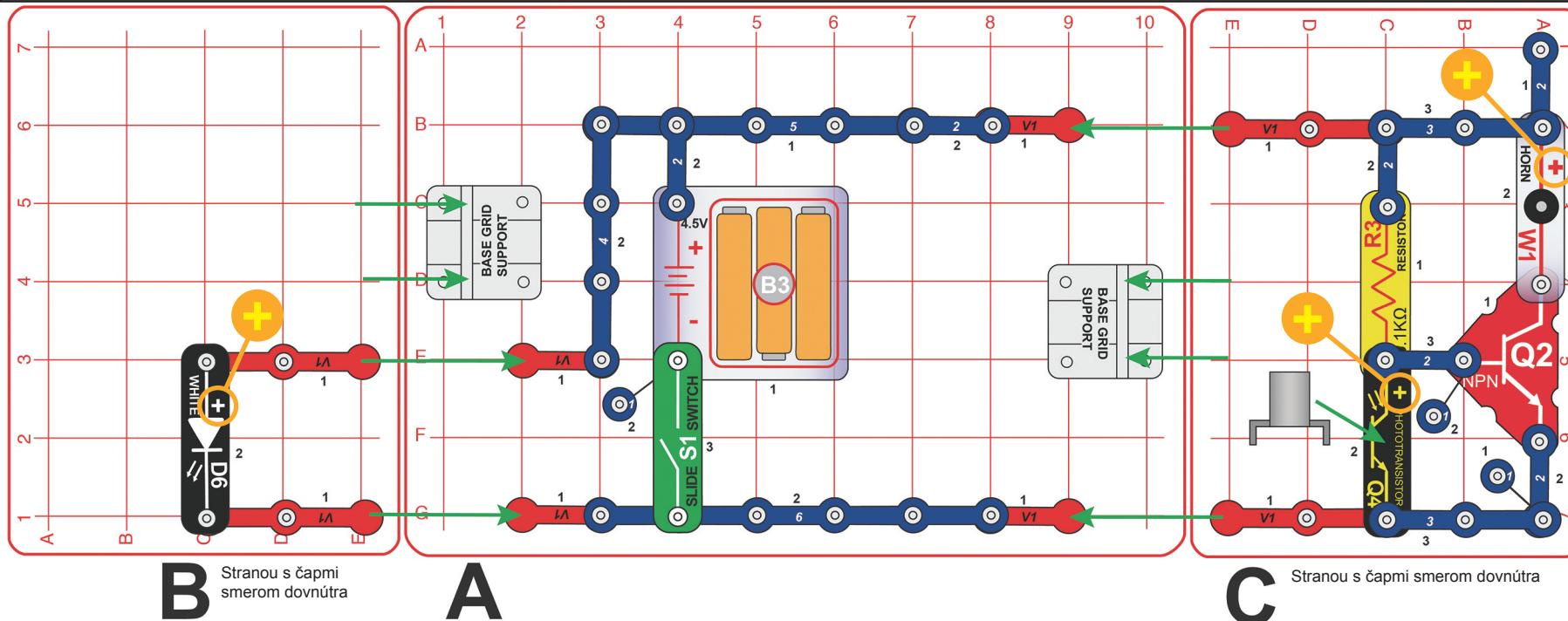Zapnite posuvný spínač (S1); biela LED (D6) by mala svietiť. Dajte ruku medzi bielu LED a fototranzistor (Q4) a mal by sa spustiť alarm.



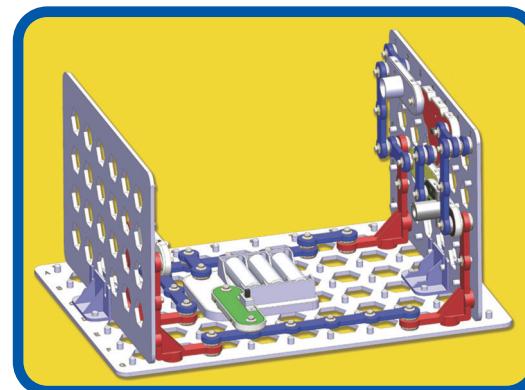Obvod monitoruje svetelný lúč medzi bielou LED a fototranzistorom. Ked' lúč prerušíte, spustí sa alarm. Obvod ako tento môžete použiť na zabezpečenie domu proti zlodejom






# Projekt 30

## Zastav zvuk

Zostavte podľa inštrukcií:

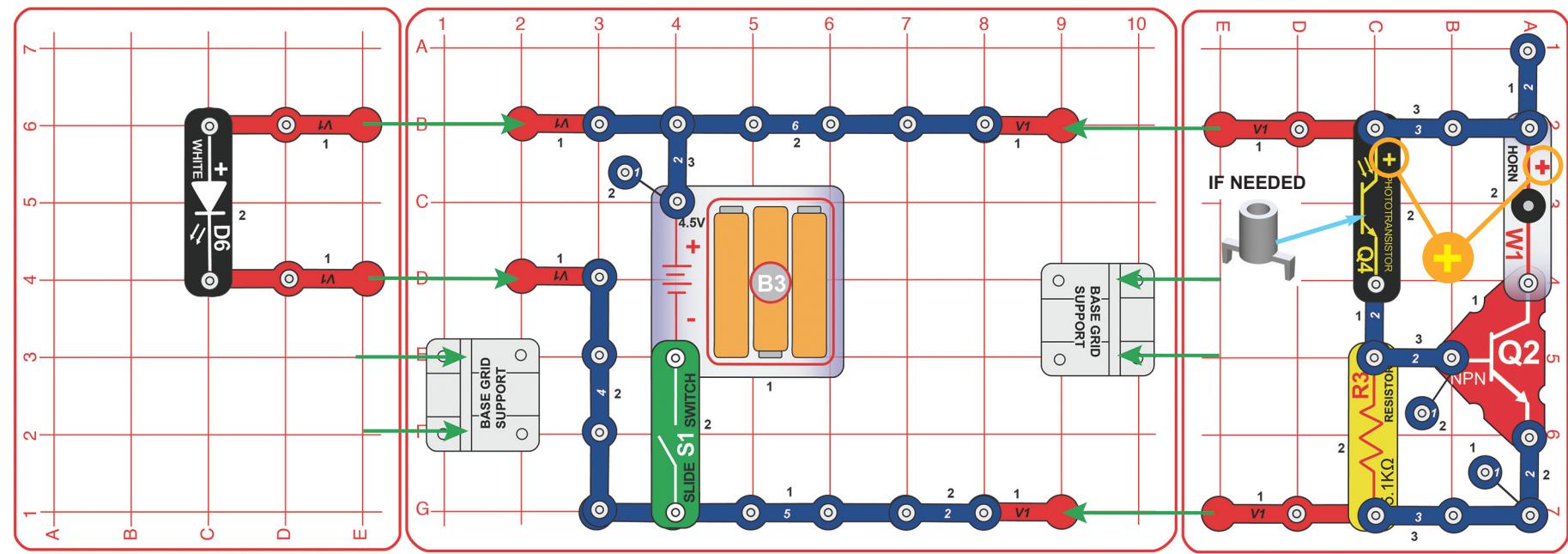1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a C a zasaďte ich do podpier na mriežke A.
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.


Zapnite posuvný spínač (S1); biela LED (D6) a siréna (W1) by mali byť v chode. Rukou zatiaľte svetlo medzi bielou LED a fototranzistorom (Q4) a zvuk by sa mal zastaviť. Pokial' je siréna aktívna i keď blokujete svetlo LED, je pravdepodobne aktivovaná svetlom prichádzajúcim z vášho okolia. Pokúste sa v takom prípade umiestniť fototranzistor ďalej od zdroja vonkajšieho svetla.



**B** Stranou s čapmi smerom dovnútra


**A**

**C** Stranou s čapmi smerom dovnútra

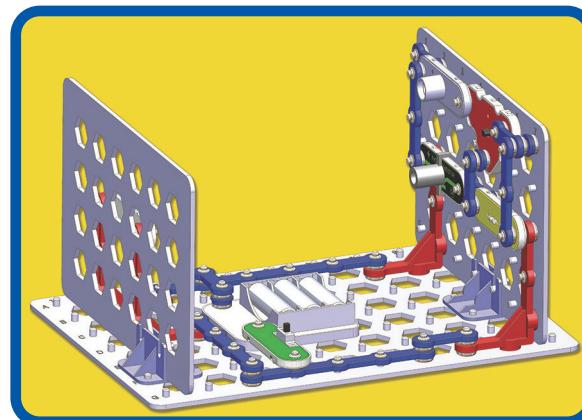



# Projekt 31

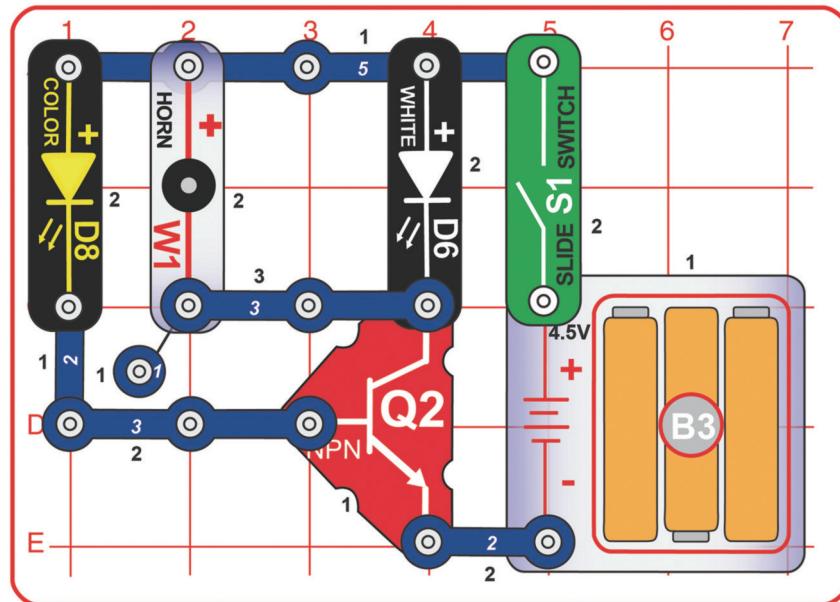


# Svetlo a zvuk

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si svetelné a zvukové predstavenie. Pre ďalšie efekty umiestnite šošovku na farebnú LED (D8), obvod položte diódou vedľa steny alebo krabice a stlmte svetlá v miestnosti. Najkrajší svetelný efekt dosiahnete, keď šošovku otočíte tak, aby sa jej linky zbiehali smerom doľava.


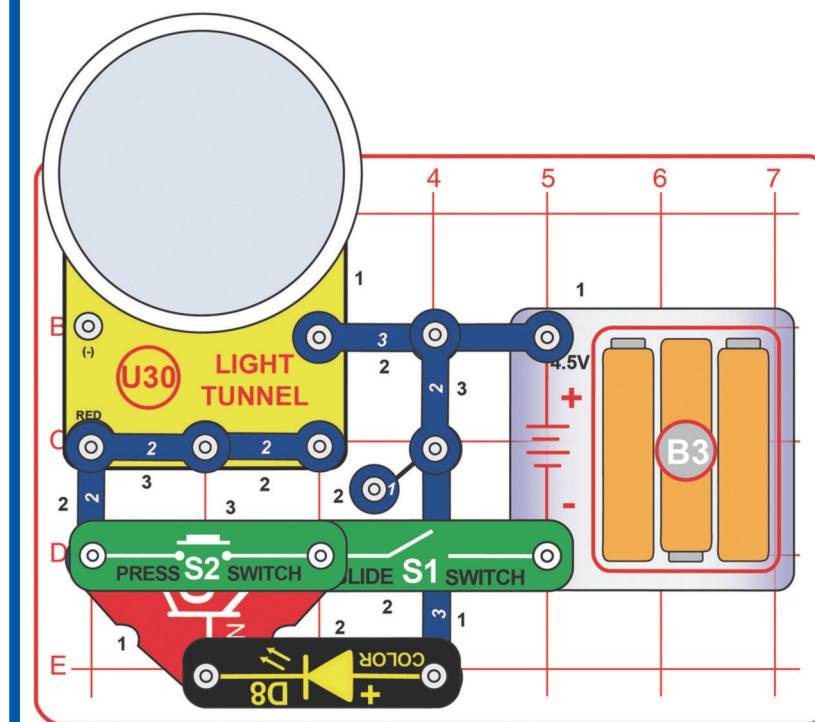
# Projekt 32 Nové svetlo a zvuk

Použite obvod z projektu 31, ale zameňte umiestnenie bielej (D6) a farebnej (D8) LED.



# Projekt 33 Svetelný tunel

Zapnite posuvný spínač (S1) a svetelný tunel (U30) začne blikáť. Pre lepší efekt stlmte svetlá v miestnosti. VEL'MI jemne pritlačte na stred zrkadla v svetelnom tuneli a pozorujte, ako sa vzory svetla ľahko prehnú. Pre zastavenie blikania zopnite tlačidlový spínač (S2).



## Projekt 34

## 3D farby

Nasadťte si 3D okuliare a pozrite sa na nápis vpravo (na čiernom pozadí). Všimnite si, ako červené písmená vystupujú dopredu, zatiaľ čo modré ustupujú na pozadí.



Toto nie sú bežné 3D okuliare ako tie, čo sa používajú v kine. Majú špeciálnu fóliu, ktorá rozkladom svetla dodáva niektorým ilustráciám vizuálnu hĺbku. Červené odtiene sa tak zdajú byť bližšie a modré odtiene sa oddaľujú. Výrazné farebné kontrasty fungujú lepšie než jemné prechody farieb podobných odtieňov, takže umelo vytvorené ilustrácie vyzerajú väčšinou lepšie než skutočné fotografie.





## Projekt 35 Farebný 3D chaos

Nasadte si 3D okuliare a pozrite sa na spleť slov vpravo (na čiernom pozadí). Všimnite si, ako červené písmená vystupujú dopredu, zatiaľ čo modré ustupujú na pozadí.



## Projekt 36 Farebné 3D LED

Zostavte projekty 1–2 a pozrite sa na farebnú a bielu LED cez 3D okuliare. Uvidíte zaujímavé efekty.



## Projekt 37 Váš farebný 3D svet

Nasadte si 3D okuliare a prezrite si okolie okolo seba, vrátane vášho počítača alebo televízora. Ostré prechody medzi červenou, modrou, zelenou a žltou farbou vyzerajú najzaujímavejšie. Skúste sami niečo nakresliť a prezrieť si to 3D okuliarmi. Môžete s priateľmi usporiadať súťaž, komu sa podarí najvydarenejšia 3D kresba.





## Projekt 38

### Farebné 3D škvrny



Nasadťte si 3D okuliare a pozrite sa na obrázok. Všimnite si, ako červená farba vystupuje dopredu, zatiaľ čo modrá ustupuje na pozadí.



## Projekt 39
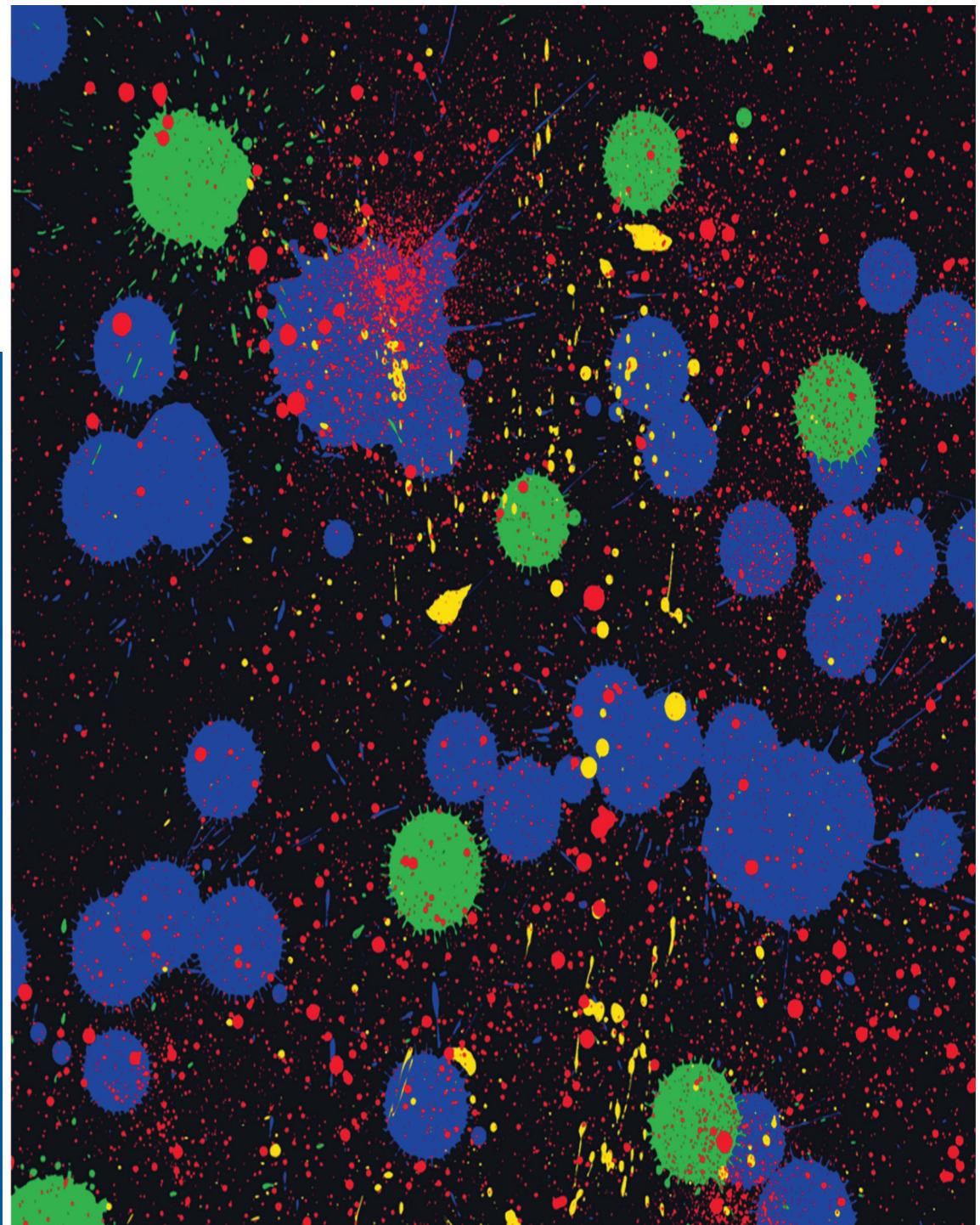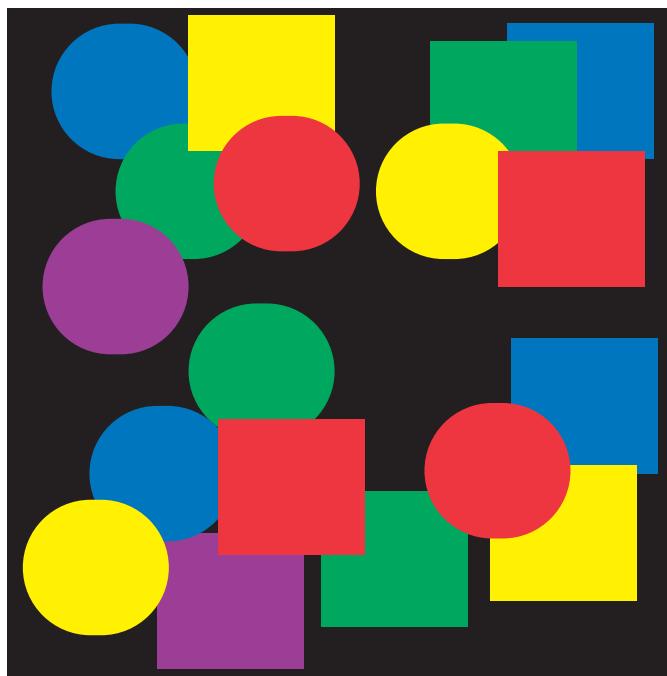
### 3D zábava s farbami

Nasadťte si 3D okuliare a pozrite sa na obrázok nižšie. Všimnite si, ako červená farba vystupuje dopredu, zatiaľ čo modrá ustupuje na pozadí.






# Projekt 40
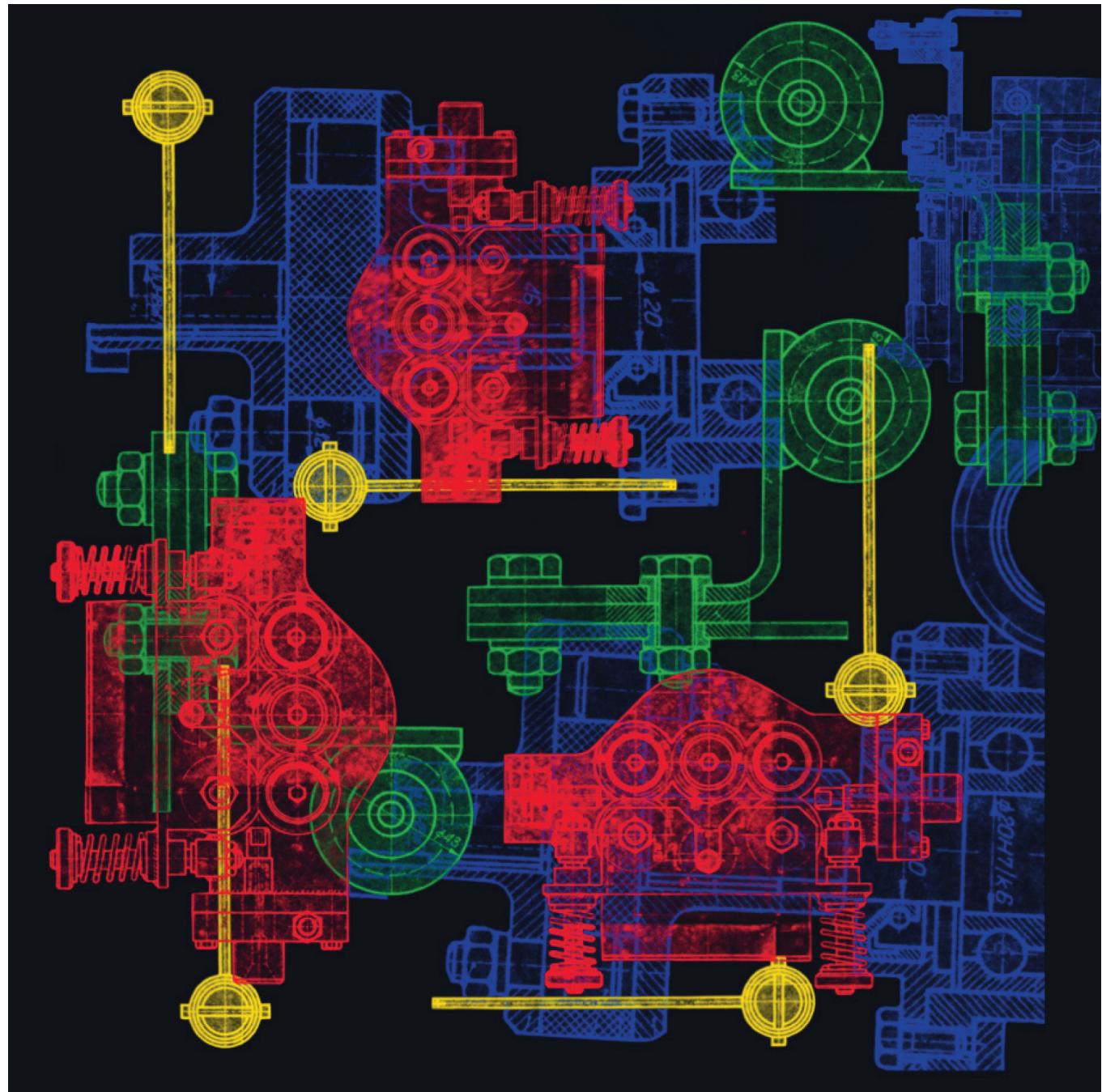
# Farebná 3D technológia

Nasadťte si 3D okuliare a pozrite sa na obrázok. Všimnite si, ako červená farba vystupuje dopredu, zatiaľ čo modrá ustupuje na pozadí.





## Projekt 41


### Farebný 3D tyranosaurus

Nasadťte si 3D okuliare a pozrite sa na obrázok nižšie. Všimnite si, ako červená farba vystupuje dopredu, zatiaľ čo modrá ustupuje na pozadí.



## Projekt 42

### Automatické svetlo

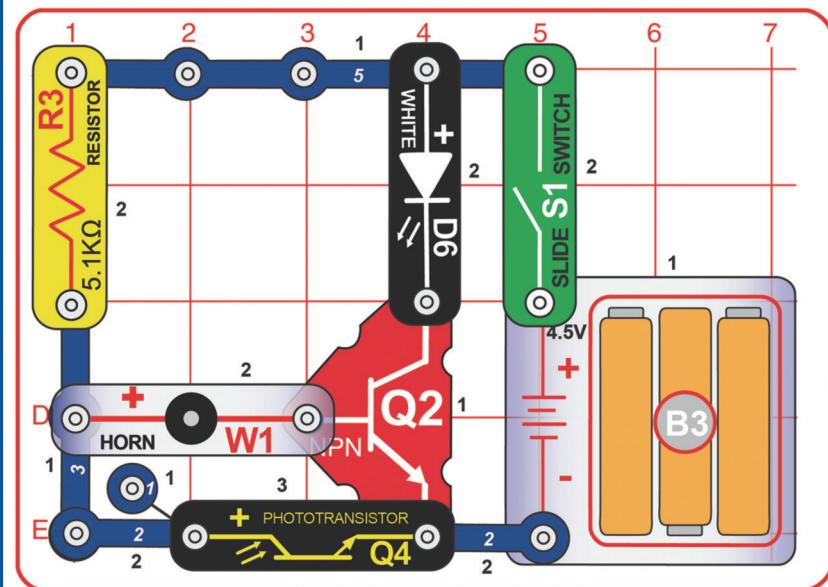

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Biela LED (D6) bude svietiť, pokiaľ na fototranzistor (Q4) nebude dopadať priame svetlo z okolia. Skúste meniť intenzitu okolitého svetla a sledujte jeho účinok. Siréna (W1) nebude v tomto zapojení vydávať žiadny zvuk (je tu použitá iba pre reguláciu elektrického prúdu, tečúceho fototranzistorom).

Svetlo v tomto obvode sa automaticky rozsvieti, keď sa v miestnosti začne stmievať.





# Projekt 43

## Automatické výškové svetlo

Použite predchádzajúci obvod, ale upevnrite ho hore, aby fototranzistor (Q4) ľahšie detekoval mieru okolitého svetla a vyhodnotil nutnosť rozsvietenia bielej LED (D6).

Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):


- Umiestnite podpery na základnú mriežku A.

- Zasadiť mriežku B a C do podpier na mriežke A. Čapy mriežok B a C by mali smerovať von.

- Inštalujte súčiastky na mriežku D podľa projektu 42.

- Pomocou 4 svoriek upevnite mriežku D na vrcholoch mriežok B a C.

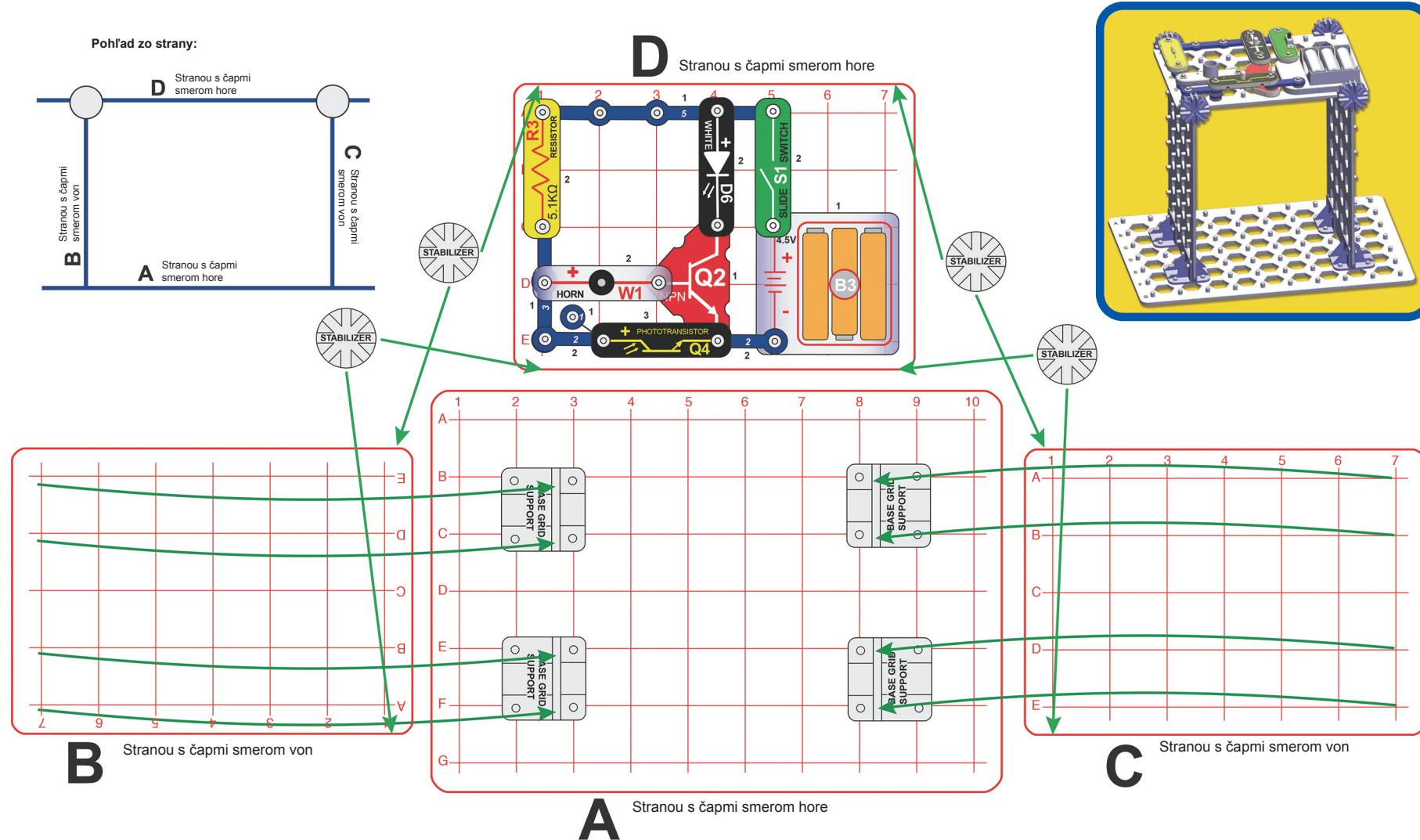Obvod pracuje rovnako ako ten v predchádzajúcom projekte.





# Projekt 44

# Automatické osvetlenie

Použite predchádzajúci obvod, ale po stranách pripojte svetelné zdroje podľa schémy nižšie.

Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):



1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a C (okrem prepojovacích káblov) a zasaďte ich do podpier na mriežke A. Čapy mriežok B a C by mali smerovať von.
3. Pripojte súčiastky na mriežku A a D (okrem prepojovacích káblov). Oproti projektu 43 je na mriežke D niekoľko zmien.

4. Pomocou 4 svoriek upevnite mriežku D na vrcholoch mriežok B a C.
5. Pridajte prepojovacie káble (2 modré, 1 červený a 1 čierny).

Zapnite posuvný spínač (S1). LED (D6 a D8) a svetelný tunel (U30) budú svietiť, pokiaľ na fototranzistor (Q4) nebude dopadať priame svetlo z okolia. Skúste meniť intenzitu okolitého svetla a sledujte jeho účinok.


Siréna (W1) nebude v tomto zapojení vydávať žiadny zvuk (je tu použitá iba pre reguláciu elektrického prúdu, tečúceho fototranzistorom).

Pohľad zo strany:

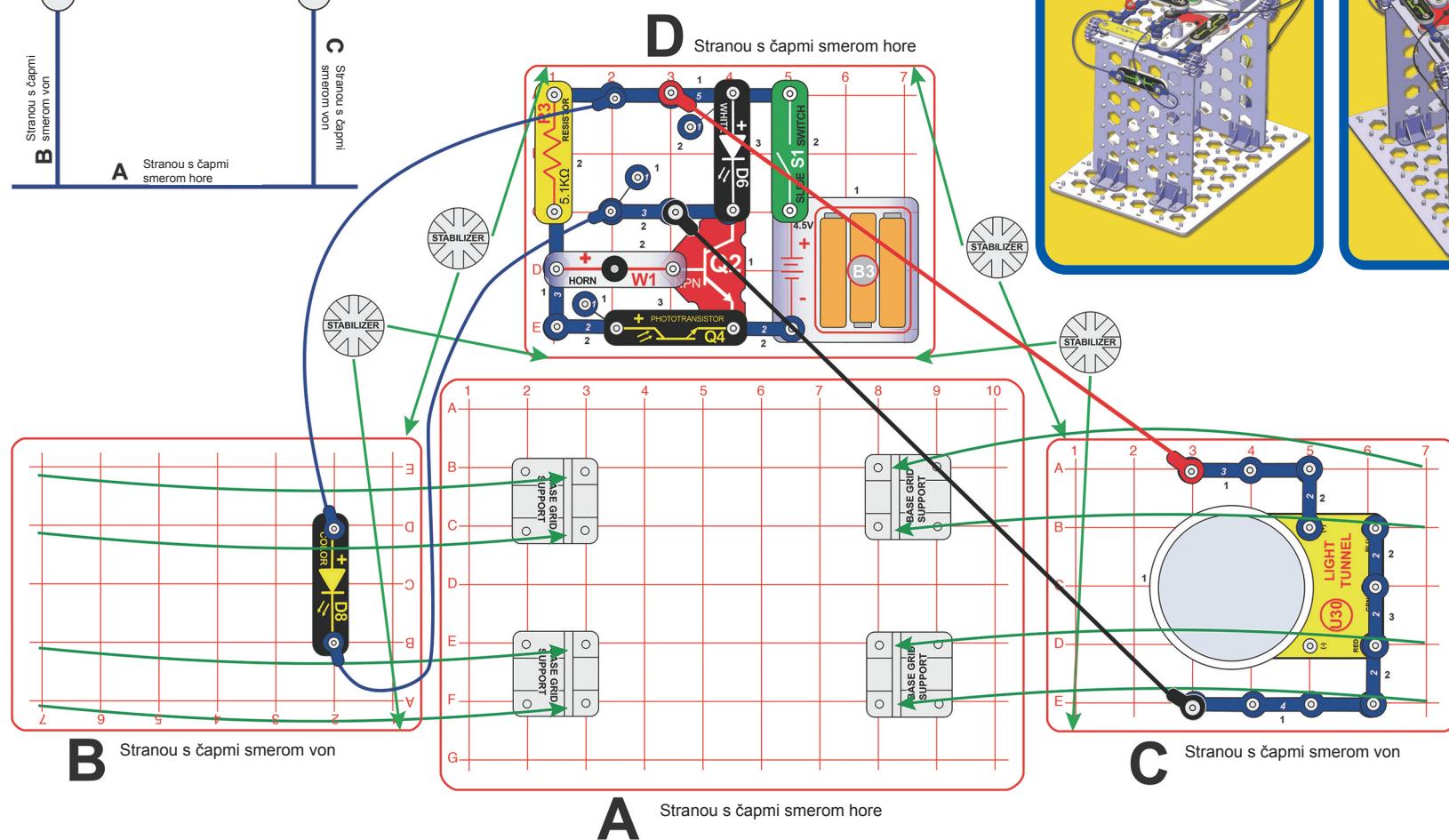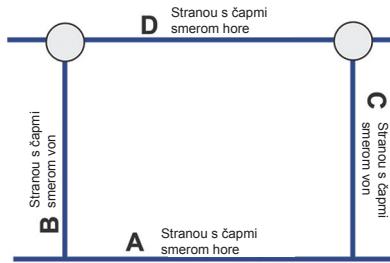
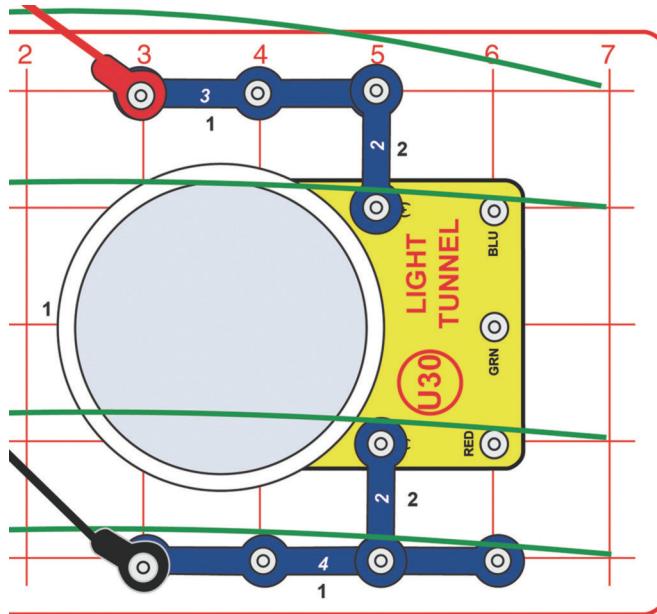
## Projekt 45 Automatické superosvetlenie


Použite predchádzajúci obvod, ale zmenťte zapojenie svetelného tunela (U30) podľa nasledujúcej schémy. Tunel teraz bude meniť svetelné efekty.




Zostavte podľa inštrukcií:

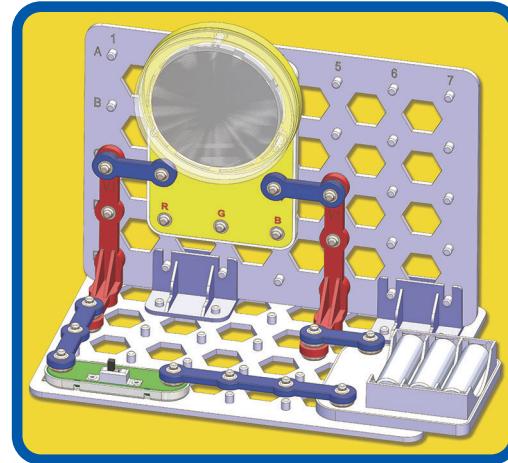1. Umiestnite podpery na základnú mriežku B.
2. Pripojte súčiastky na mriežku A a zasadte ju do podpier na mriežke B.
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku B.

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si svetelné predstavenie tunela (U30). Pre lepší efekt umiestnite obvod tak, aby žiaril cez slabo osvetlenú miestnosť.




## Projekt 46 Zvislý svetelný tunel

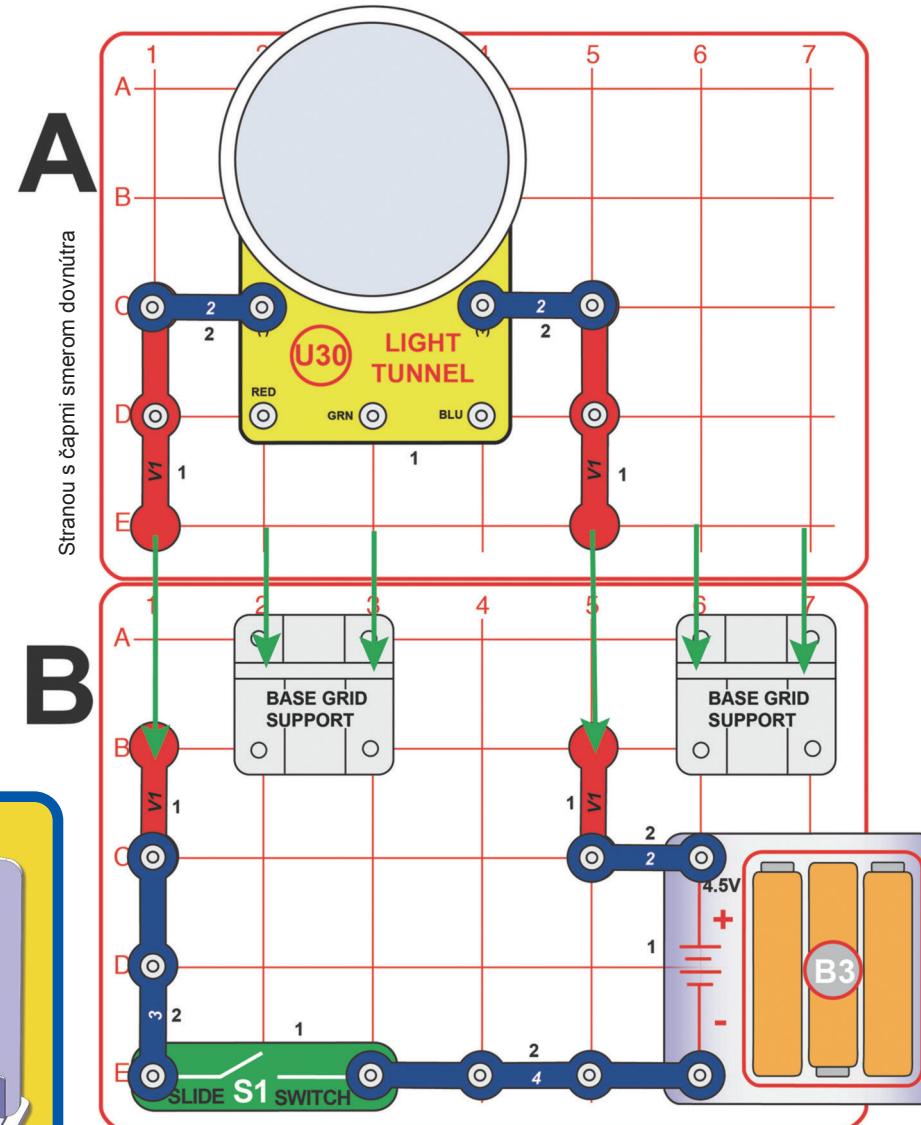



# Projekt 47

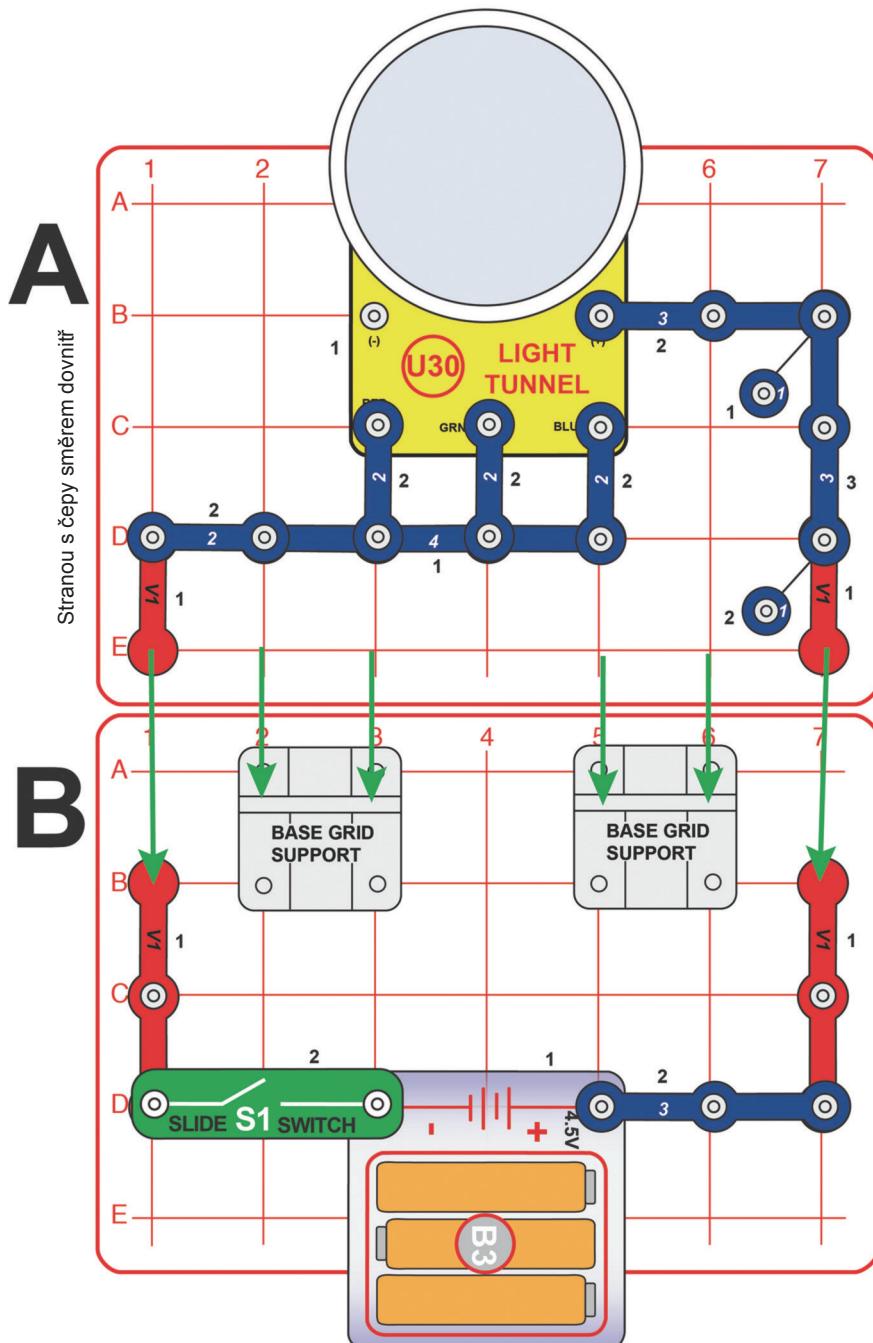


## Trojfarebný zvislý svetelný tunel

A Stranou s čepmi smerom dovnútra

Zostavte podľa inštrukcií:

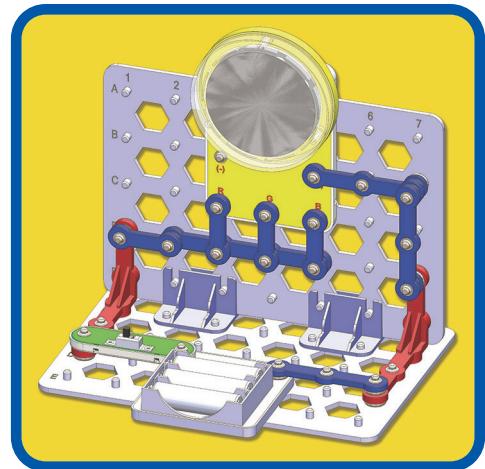1. Umiestnite podpery na základnú mriežku B.
2. Pripojte súčiastky na mriežku A a zasadte ju do podpier na mriežke B.
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku B.

Zapnite posuvný spínač (S1); mali by teraz svietiť všetky svetlá v svetelnom tuneli (U30). Pre lepší efekt umiestnite obvod tak, aby žiaril cez slabo osvetlenú miestnosť.



## Projekt 48 Dvojfarebný zvislý svetelný tunel

Použite predchádzajúci obvod, ale odpojte jeden z 2-kontaktných vodičov pripojených k svetelnému tunelu (U30).




## Projekt 49 Jednofarebný zvislý svetelný tunel

Použite obvod z projektu 47, ale odpojte dva 2-kontaktné vodiče pripojené k svetelnému tunelu (U30).




# Projekt 50

## Nástenná svetelná show

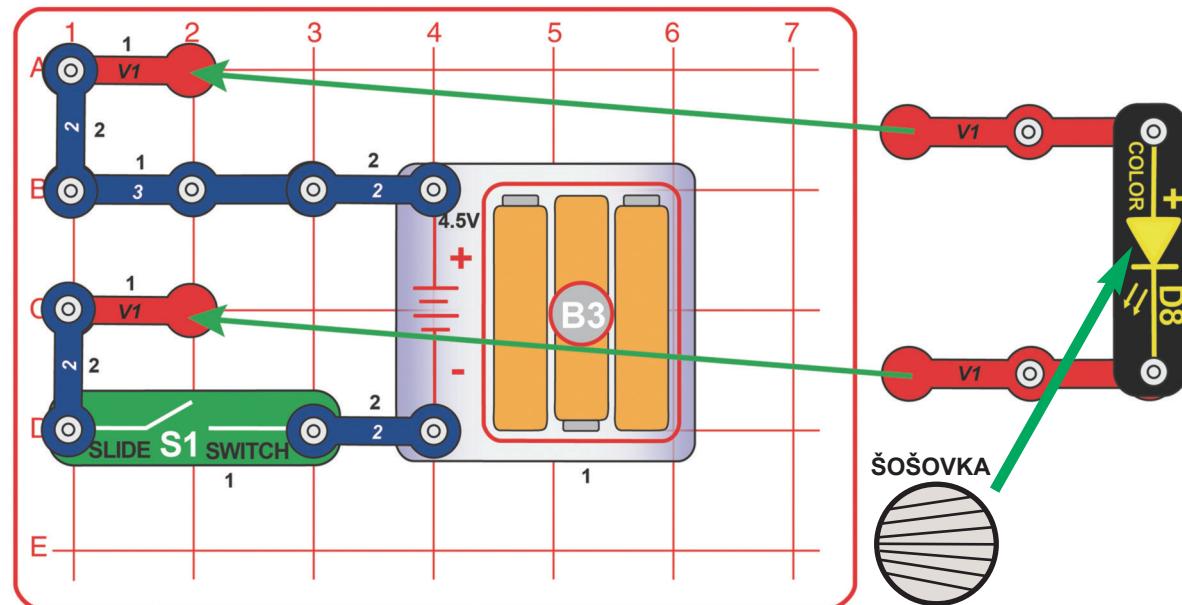


Na 2 kolmé kontaktné vodiče (V1) pripojte farebnú LED (D8) tak, aby svietila smerom k stene. Umiestnite pred diódu šošovku.

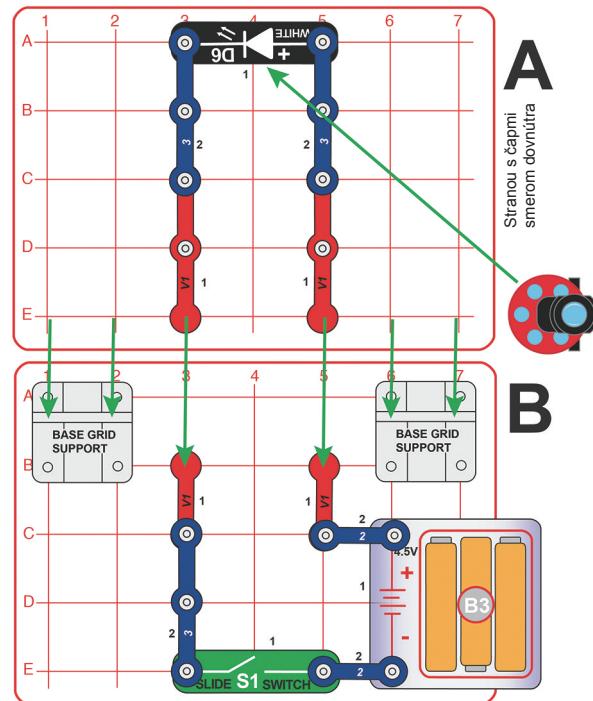Dajte obvod do zatemnenej miestnosti a namierte ho smerom k stene, v ideálnom prípade bielej. Zapnite posuvný spínač (S1), otáčajte šošovkou a sledujte, ako sa svetelné efekty budú meniť. Najlepšie efekty dosiahnete vo veľmi tmavej miestnosti. Pekne bude vyzeráť i premietanie svetiel na asi meter vzdialenosť bielu krabici.



## Projekt 51 Nástenný projektor

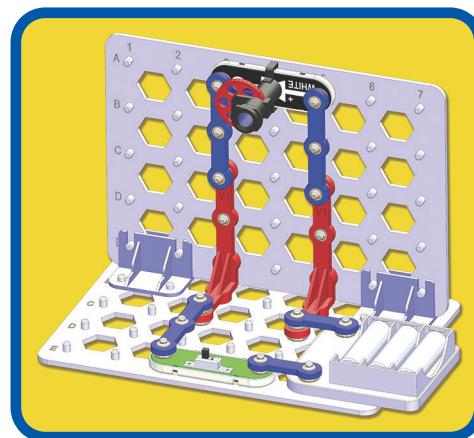


Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku B.
- Pripojte súčiastky na mriežku A a zasadte ju do podpier na mriežke B. Všimnite si, že dvojice červených častí na oboch mriežkach zobrazujú tie isté kolmé kontaktné vodiče (V1) z rôznych uhlov.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku B.
- Umiestnite projektor pred bielu LED (D6), červeným gombíkom smerom hore.

Dajte obvod do zatemnenej miestnosti a namierte ho smerom k stene, v ideálnom prípade bielej. Zapnite posuvný spínač (S1) a otáčajte gombíkom na projektor, ktorý vám na stenu premietne šesť obrázkov. Pre lepší efekt zvolte čo najtmavšiu miestnosť. Pekne bude vyzeráť i premietanie svetiel na asi meter vzdialenosť bielu krabici.



## Projekt 52

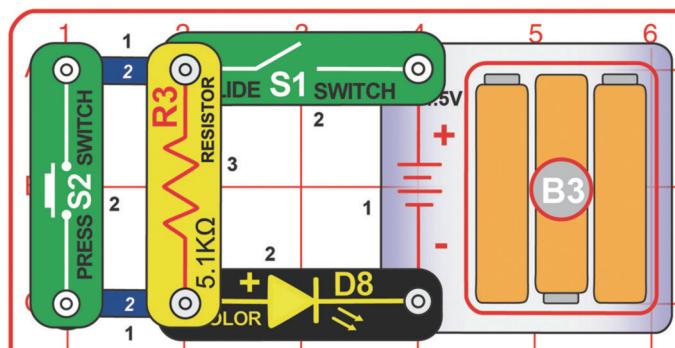

Rezistory sa používajú na riadenie alebo obmedzovanie elektrického prúdu v obvode. V tomto obvode 5,1k ohmový rezistor (R3) znižuje jas LED, takže batéria vydrží dlhšie. Čo je to odpor? Skúste veľmi rýchle trieť dlaňami o seba. Cítite teplo, ktoré sa nimi rozlieva? Trenie vašich dlaní premenilo energiu na teplo. Odpor je elektrické trenie medzi elektrickým prúdom a hmotou, ktorou prúd preteká.

## Tlmené farebné svetlo

Zostavte obvod podľa nákresu a zapnite posuvný spínač (S1); farebná LED (D8) sa tlmené rozsvieti. Zopnite tlačidlový spínač (S2) a sledujte, ako sa jas LED zvýší.



## Projekt 53


### Tlmené biele svetlo



Zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6).



## Projekt 54

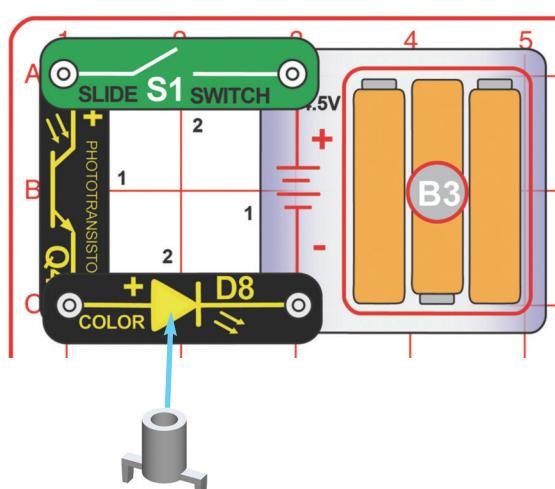

Fototranzistor na ovládanie elektrického prúdu využíva svetlo. Čím viac svetla na fototranzistor dopadá, tým viac prúdu ním preteká a LED žiarí jasnejšie.



## Svetlom riadené svetlo

Zapnite posuvný spínač (S1) a meňte intenzitu svetla, dopadajúceho na fototranzistor (Q4). Čím vyššia intenzita dopadajúceho žiarenia, tým jasnejšie by mala farebná LED (D8) svietiť. Na LED je umiestnený nástavec Q4, aby stlmenie svetla bolo lepšie viditeľné.




## Projekt 55

### Svetlom riadené biele svetlo

Zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6). V porovnaní s farebnou potrebuje biela LED k svojmu spusteniu viac svetla, ale pri dostatočnej intenzite osvetlenia žiarí jasnejšie.



# Projekt 56

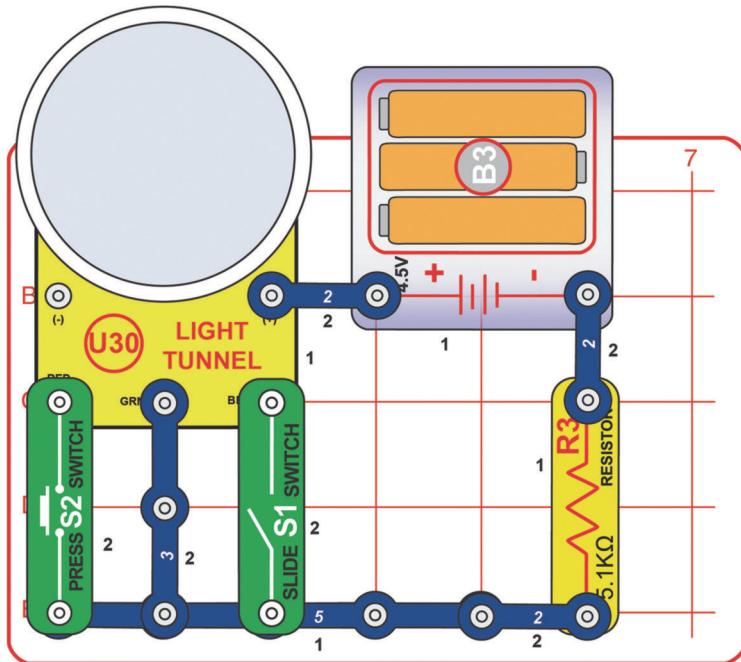

# Tlmený zelený svetelný tunel

Zostavte obvod podľa nákresu; zelené svetlá v svetelnom tuneli (U30) by mali tlmenie žiarit'. Zopnite tlačidlový spínač (S2); tlmenie by mali žiať červené svetlá a zelené by mali zhasnúť.

Zapnite posuvný spínač (S1); nič sa nestane (zelené svetlá by mali stále tlmenie žiať'). Viete, čo sa deje?

Tento obvod nie je možné vypnúť, preto ho po použití rozpojte, aby sa vám nevybili batérie.

5,1kohmový rezistor (R3) obmedzuje tok elektriny, prechádzajúcej LED v tuneli, čím tlmi ich žiarenie. Elektrický tok z batérií sa rozdelí medzi LED v tuneli (pôvodne medzi tri zelené), potom sa znova spojí, pretečie rezistorom a späť do batérií.

Zopnutím tlačidlového spínača sa do obvodu zapoja červené LED. Červené diódy sa rozsvecujú ľahšie než zelené, takže všetka elektrina namiesto do zelených prúdi cez nich.

Zapnutie posuvného spínača zapojí do obvodu modré LED. Tým prúd netečie tak ľahko ako zelenými, takže takmer všetka elektrina i naďalej prúdi zelenými diódami (a modré obteká).



# Projekt 57 Tlmený červený svetelný tunel

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale zameňte pozíciu 3-kontaktného vodiča a tlačidlového spínača (S2). Červené svetlá v svetelnom tuneli (U30) by mali tlmenie žiať'.

Zopnite tlačidlový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu zelené LED alebo zapnite posuvný spínač (S1) a pridajte do obvodu modré LED. Nič sa nestane (zelené a modré LED zostávajú zhasnuté).



Červené LED sa rozsvecujú ľahšie než zelené alebo modré, takže keď sa zapne niektorý zo spínačov, prúdi takmer všetka elektrina namiesto do zelených alebo modrých cez červené diódy (zelené a modré obteká).



# Projekt 58 Tlmený modrý tunel

Použite obvod z projektu 56, ale zameňte pozíciu 3-kontaktného vodiča a posuvného spínača (S1). Modré svetlá v svetelnom tuneli (U30) by mali tlmenie žiať'.

Zopnite tlačidlový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu červené LED alebo zapnite posuvný spínač (S1) a pridajte do obvodu zelené LED. Keď to urobíte, modré LED zhasnú.



Červené alebo zelené LED sa rozsvecujú ľahšie než modré, takže keď sa zapne niektorý zo spínačov, prúdi takmer všetka elektrina namiesto do modrých cez červené alebo zelené diódy (modré obteká).



# Projekt 59 Žiariaci svetelný tunel

Použite obvod z projektu 56, ale zameňte 5,1k ohmový rezistor (R3) za 3-kontaktný vodič. Zelené LED v svetelnom tuneli (U30) by mali jasne žiať'.


Zopnite tlačidlový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu červené LED alebo zapnite posuvný spínač (S1) a pridajte tak do obvodu modré LED.



5,1 ohmový rezistor už naďalej neobmedzuje tok elektriny, prechádzajúcej cez LED, takže všetky diódy môžu jasne žiať'.


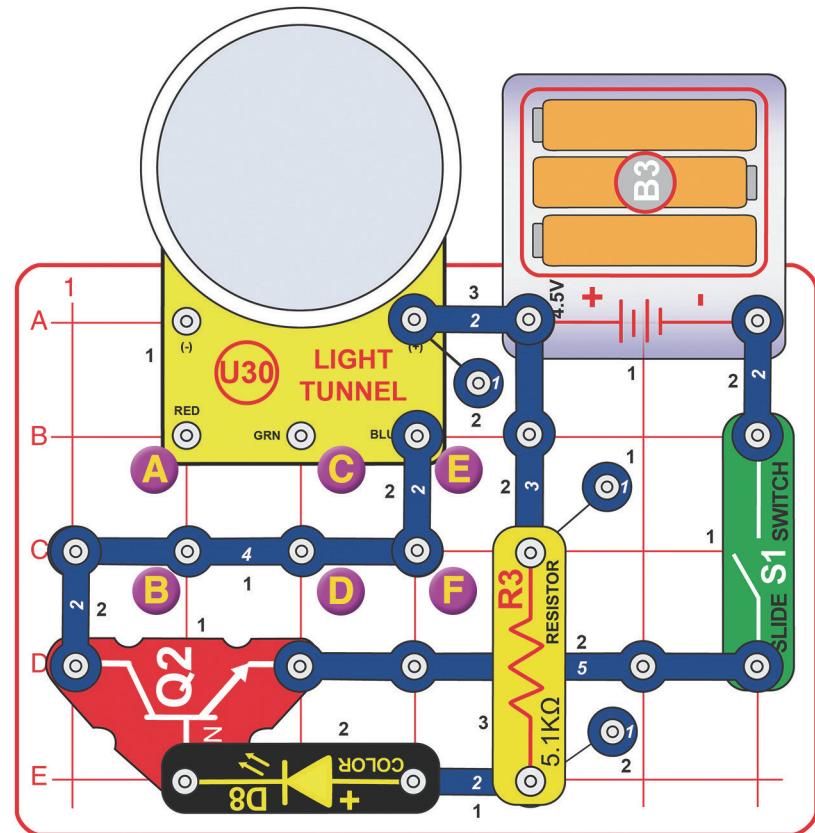
# Projekt 60 Blikajúci modrý svetelný tunel



Zapnite posuvný spínač (S1). Modré LED v svetelnom tuneli (U30) budú blikať v synchronizácii s farebnou LED (D8). Pre lepší efekt stlmiť svetlú v miestnosti.



# Projekt 61 Blikajúci červený svetelný tunel

Použite obvod z projektu 60, ale presuňte 2-kontaktný vodič z pozície E a F na pozíciu A a B.



## Projekt 62 Blikajúci zelený svetelný tunel

Použite obvod z projektu 60, ale presuňte 2-kontaktný vodič z pozície E a F na pozíciu C a D.



## Projekt 63 Blikajúci červeno-modrý svetelný tunel

Použite obvod z projektu 60, ale pridajte ďalší 2-kontaktný vodič na pozíciu A a B.



## Projekt 64 Blikajúci zeleno-modrý svetelný tunel

Použite obvod z projektu 60, ale pridajte ďalší 2-kontaktný vodič na pozíciu C a D.



## Projekt 65 Blikajúci červeno-zelený svetelný tunel


Použite obvod z projektu 60, ale odstráňte 2-kontaktný vodič z pozície E a F a pridajte jeden 2-kontaktný vodič na pozíciu A a B a ďalší na pozíciu C a D.




# Projekt 66

## Predozadný obvod

A

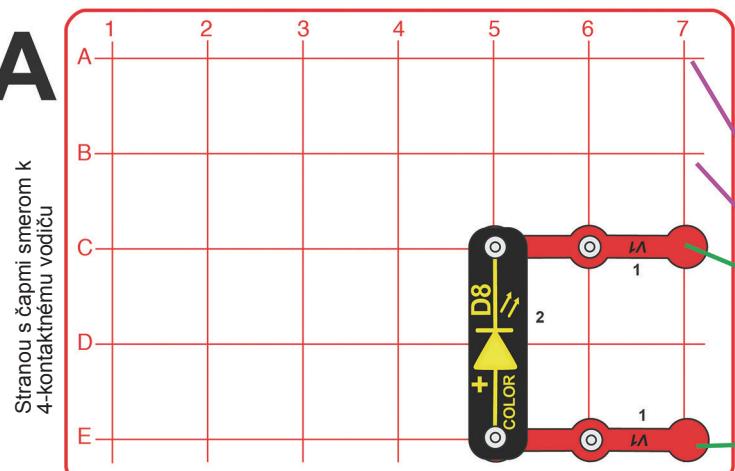

C


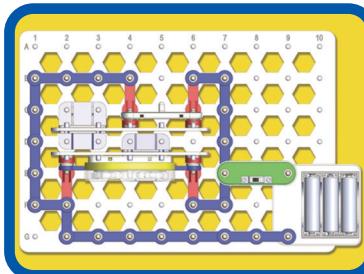


Pohľad zhora



Pohľad zozadu

B

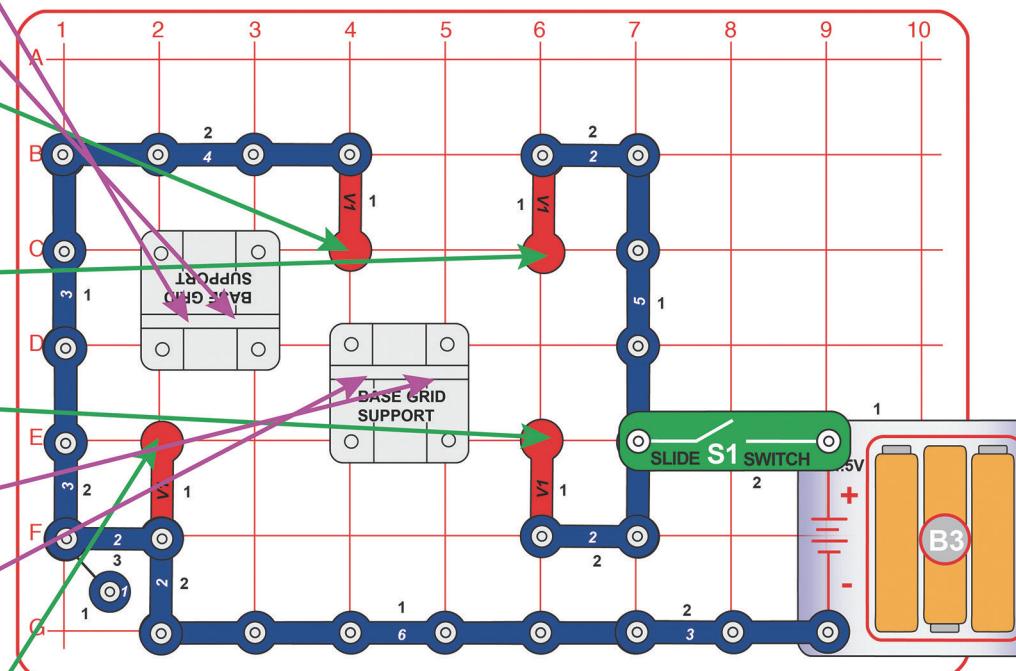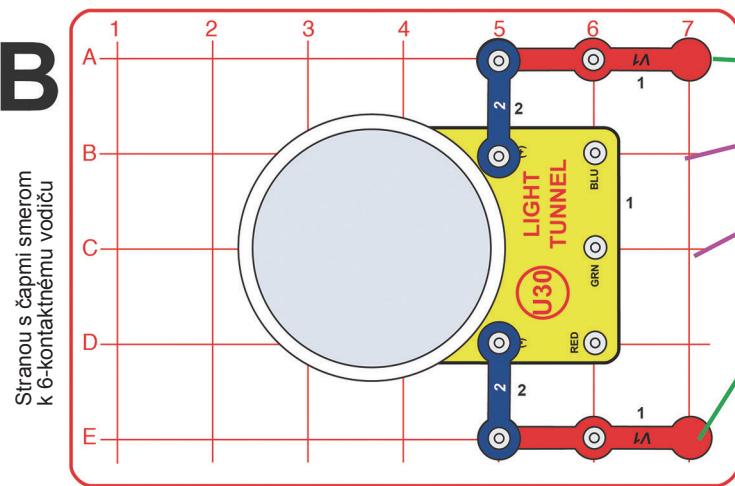

Zostavte podľa inštrukcií:

1. Umiestnite podpery na základnú mriežku C.
2. Pripojte súčiastky na mriežky A a B a zasadte ich do podpier na mriežke C. Čapy na mriežke A by mali smerovať smerom k 4-kontaktnému vodiču (ktorý je

zapojený na mriežke C) a čapy na mriežke B by mali smerovať smerom k 6-kontaktnému vodiču, takže mriežky mieria opačným smerom.

3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežke C. Zapnite posuvný spínač (S1). Farebná LED (D8) svietiopačnímsmeromnežsvetelnýtunel(U30).





# Projekt 67

## Predozadný obvod druhýkrát

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale nahradťte farebnú LED (D8) alebo svetelný tunel (U30) bielej LED (D6). K bielej LED môžete pridať tiež projektor.



## Projekt 68

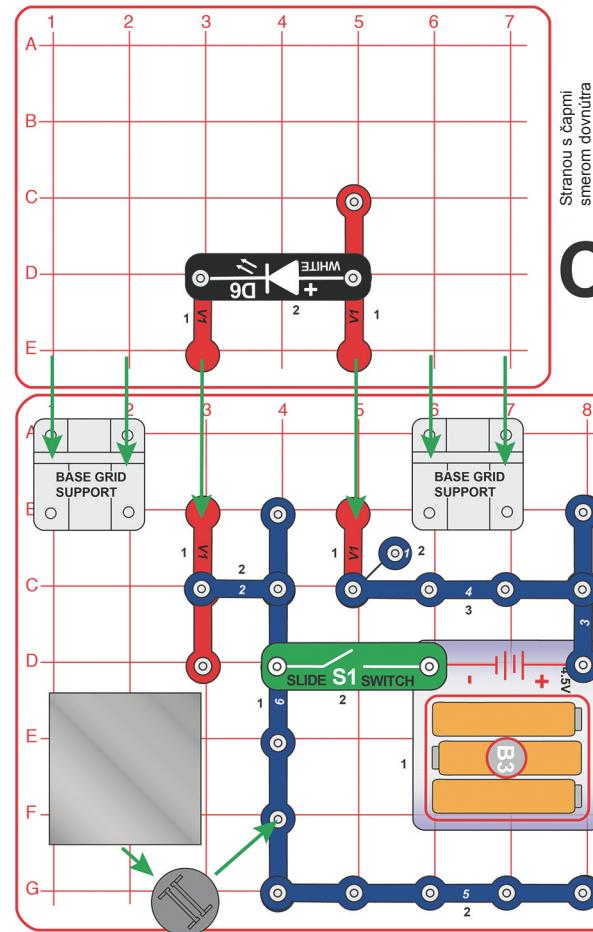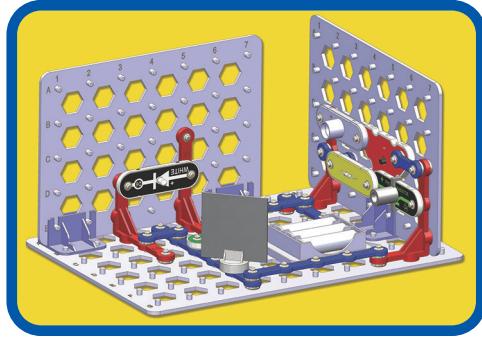

## Odraz odrazu

Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežky B a C a zasadťte ich do podpier na mriežke A.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.
- Umiestnite zrkadlo a nástavec Q4.


Zapnite posuvný spínač (S1) a pootočte zrkadlo tak, aby odrazené svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, vypne sa alarm. Potom umiestnite ruku tak, aby blokovala odrazený lúč diódy a alarm by sa mal opäť spustiť. Poznámka: Pokiaľ pokus vykonávate v dobre osvetlenej miestnosti, fototranzistor nemusí alarm vôbec spustiť (pretože obvod nezaznamená, že bol odrazený lúč diódy prerušený). Skúste v takom prípade stlmiť svetlo alebo preniest obvod niekom inam



## Projekt 69
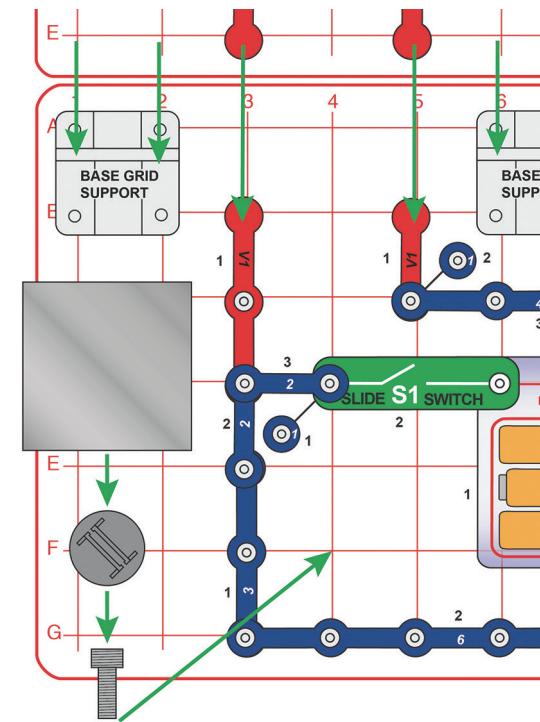
### Pružný odraz


Modifikujte ľavú dolnú časť nákresu predošlého obvodu a podľa nasledujúcej schémy uchyťte zrkadlo k pružine. Zapnite posuvný spínač (S1) a pootočte zrkadlo tak, aby odrazené svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, vypne sa alarm. Skúste do zrkadla trochu strčiť, aby sa na pružine zakývalo a pozorujte, ako sa bude alarm s húpaním zrkadla vypínať a zapínať.



# Projekt 70
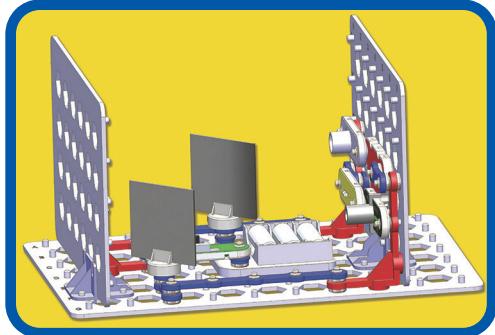
## Odraz dvoch odrazov

Pokiaľ je v miestnosti príliš veľa svetla, fototranzistor nemusí alarm vôbec spustiť (pretože obvod nezaznamená, že bol odrazený lúč diódy prerušený). Nejaké vonkajšie osvetlenie je ale vhodné, pretože pomôže pri nastavovaní zrkadiel (budete potrebovať menej svetla z LED).




Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežky B a C a zasadte ich do podpier na mriežke A.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.
- Umiestnite zrkadlá a nástavec Q4.



Zapnite posuvný spínač (S1) a opatrne pootočte zrkadlá tak, aby odrazené svetlo bielej LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, vypne sa alarm. Potom umiestnite ruku tak, aby blokovala odrazený lúč diódy a alarm by sa mal opäť spustiť.

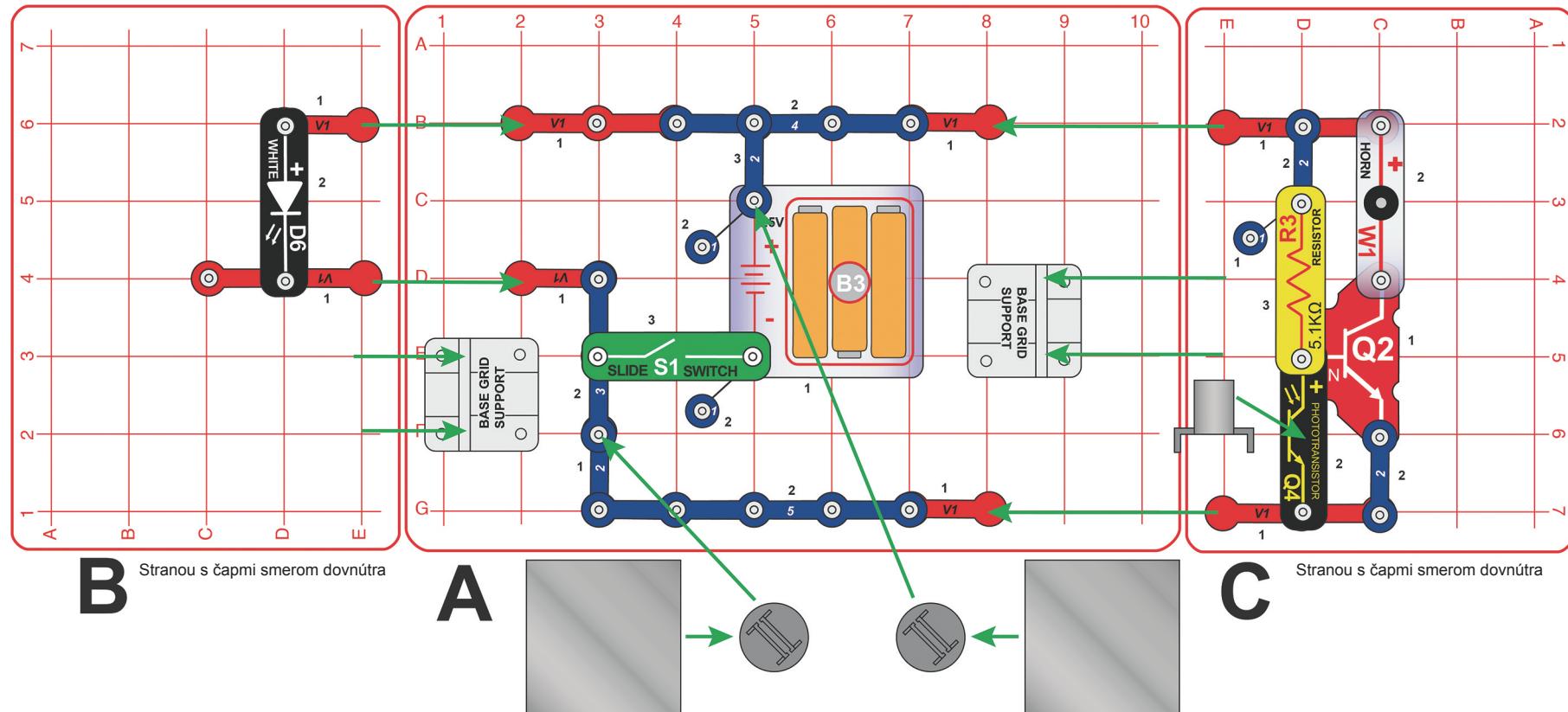Poznámka: Pre tento pokus musia byť zrkadlá skutočne dôkladne nastavené. Pre ľahšiu inštaláciu nastavujte zrkadlá v tlmene osvetlenej miestnosti a sledujte, kam presne dopadajú odrazené lúče. Potom sa ich pokúste nasmerovať priamo na Q4. V závislosti na osvetlení miestnosti lepšie výsledky dosiahnete buď bez použitia nástavca Q4 alebo s intenzívnejším osvetlením vášho okolia.






## Projekt 71

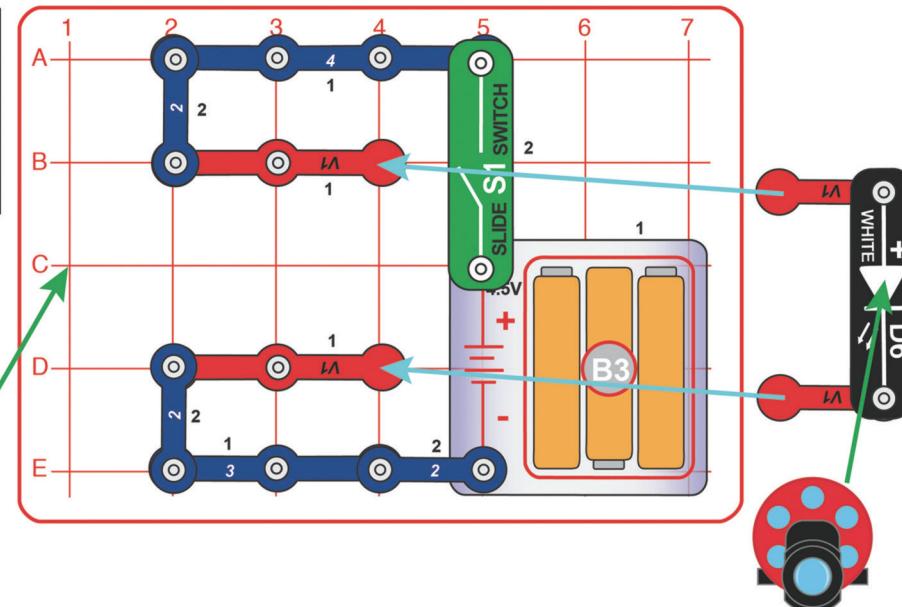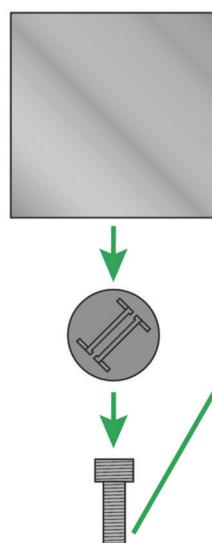

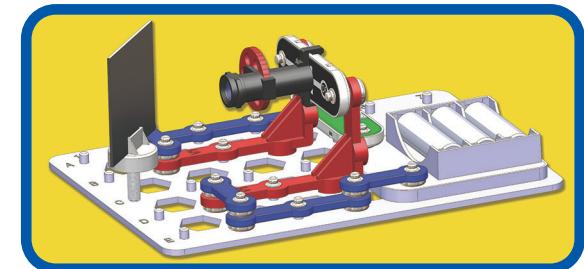
## Tancujúca žiara

Použite dva kolmé kontaktné vodiče (V1) a zapojte do nich bielu LED (D6) tak, aby svietila proti stene, a pred diódu položte projektor. Inštalujte zrkadlo a jeho paticu na pružinu a otočte zrkadlo tak, aby odraz z projektora svietil na stenu.

Zapnite posuvný spínač (S1) a otáčajte gombíkom na projektori, ktorý vám na stenu premietne obrázok. Skúste do zrkadla trochu strčiť, aby sa na pružine zakývalo a odrazený obraz sa roztancoval po stenách. Najlepšie efekty dosiahnete vo veľmi tmavej miestnosti.



## Projekt 72

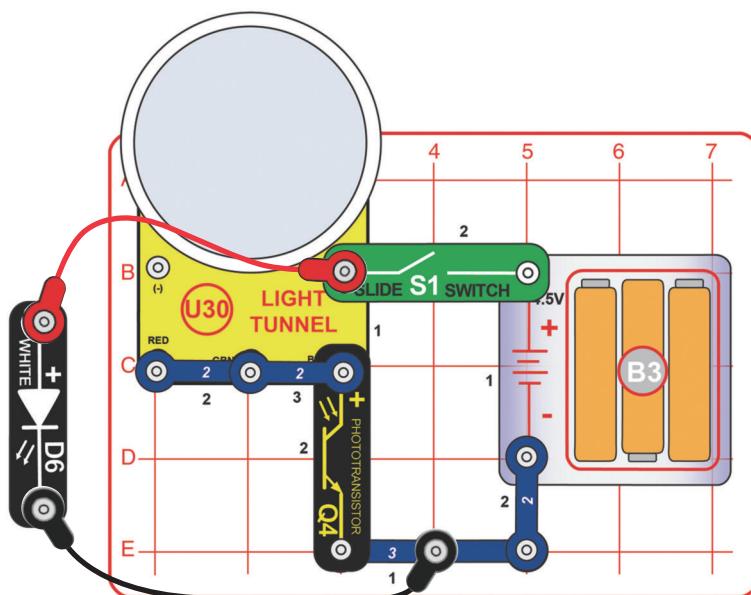

## Svetlom riadený svetelný tunel

Zapnite posuvný spínač (S1) a meňte intenzitu svetla, dopadajúceho na fototranzistor (Q4). Pokiaľ je svetlo dopadajúce na fototranzistor dosť jasné, mali by sa rozsvietiť niektoré LED v svetelnom tuneli (U30). Podržte bielu LED (D6) tak, aby svietila priamo na fototranzistor. Pokiaľ ju budete držať priamo nad Q4, potom budú svietiť všetky svetlá v svetelnom tuneli.


Fototranzistor využíva svetlo na ovládanie toku elektrického prúdu. V svetelnom tuneli sa nachádza veľa LED, takže fototranzistor bude potrebovať veľmi jasné svetlo, aby prepustil do stačného množstva prúdu pre ich rozsvietenie.





# Projekt 73


# Predne predný obvod

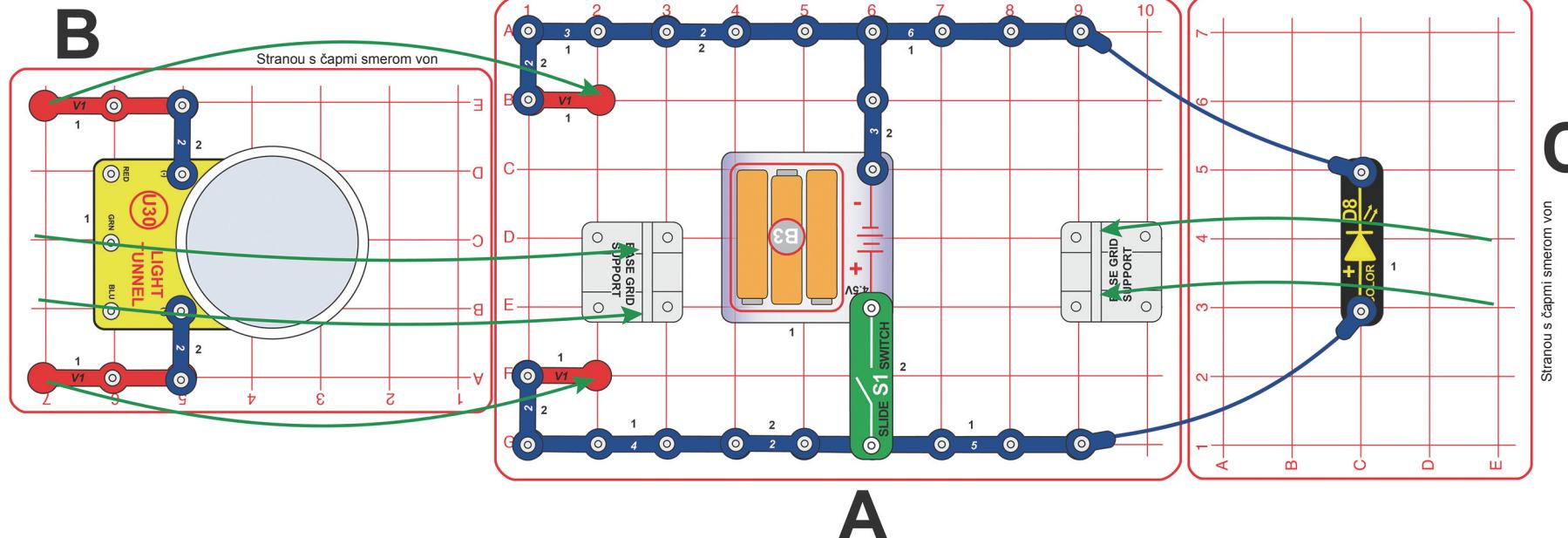

Zostavte podľa inštrukcií:

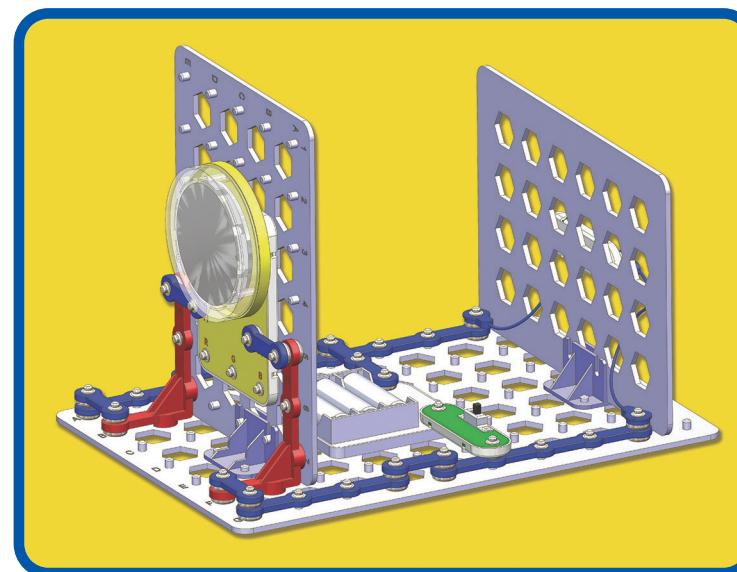1. Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežky B a C a zasadťte ich do podpier na mriežke A. Čapy na mriežkach B a C by mali smerovať smerom von.
3. Inštaluje zostávajúce súčiastky na mriežku A.
4. Pripojte dva modré prepojovacie káble. Sú krátke, preto ich pretiahnite otvormi v mriežke C, ako je to na nákresе vpravo.

Zapnite posuvný spínač (S1) a užite si svetelné predstavenie tunela (U30) a farebné LED (D8).




# Project 74

## Predne predný obvod druhýkrát

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale nahradte farebnú LED (D8) alebo svetelný tunel (U30) bielou LED (D6). K bielej LED môžete pridať tiež projektor.

## Projekt 75

## Séria LED

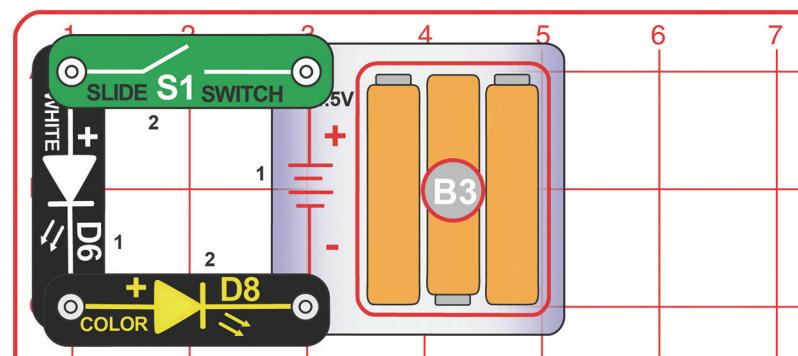

V tomto obvode sú LED pripojené SÉRIOVO. Sériové obvody sa ľahko zapájajú a umožňujú jednoduché ovládanie jednej súčiastky druhou (v tomto prípade je blikanie bielej LED ovládané blikaním farebnej). Svetlo LED môže byť tlmené, pretože napätie batérií nemusí stačiť pre napájanie oboch. Pokiaľ by sa rozbiela jedna z diód, bol by narušený celý obvod a nefungoval by. Posuvný spínač (S1) je s LED tiež zapojený sériovo, takže ich môže vypínať a zapínať.

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Biele a farebné LED (D6 a D8) by mali žiariť, ale ich svetlo môže byť tlmené. Pokiaľ sa ani jedna nerozsvieti, vymenite batérie.




## Projekt 76 Siréna a farebné svetlo

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale zameňte bielu LED (D6) za sirénu (W1, symbolom „+“ smerom k S1). Farebná LED sa môže rozsvietiť, ale nemusí blikať a siréna nemusí byť príliš hlasná (elektrický šum, ktorý siréna generuje, môže rušiť mikroobvody farebnej LED, zodpovedné za zmenu farby).

## Projekt 77 Siréna a biele svetlo

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6).

## Projekt 78 Paralelné LED

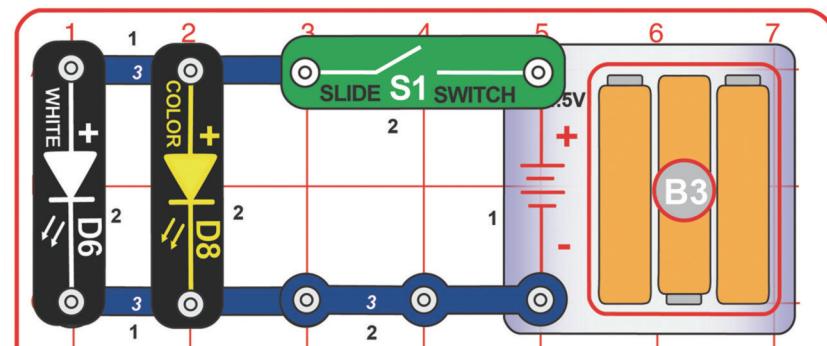

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Biela a farebná LED (D6 a D8) by mali tentoraz svietiť jasne a blikať by mala iba farebná.



Porovnajte tento obvod s obvodom z projektu 75. LED sú tu zapojené PARALELNE. Súčiastky v paralelných obvodoch sú na sebe nezávislé, ale vyžadujú zložitejšie zapojenie (všimnite si, že ste v tomto projekte museli použiť viac súčiastok než v projekte 75). Obe LED svietia jasne, pretože sa obom dostáva plného napäťia, ale rýchlejšie vyčerpávajú batérie. Pokiaľ by sa jedna z LED rozbiela, druhá bude svietiť ďalej.

## Projekt 79 Siréna a farebné svetlo druhýkrát


Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale zameňte bielu LED (D6) za sirénu (W1). Farebná LED jasne svieti a zvuk sirény je hlasný. Porovnajte chod tohto obvodu s obvodom z projektu 76.

## Projekt 80 Siréna a biele svetlo druhýkrát

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6). Porovnajte chod tohto obvodu s obvodom z projektu 77; biela LED svieti jasnejšie a zvuk sirény je hlasnejší.



## Projekt 81

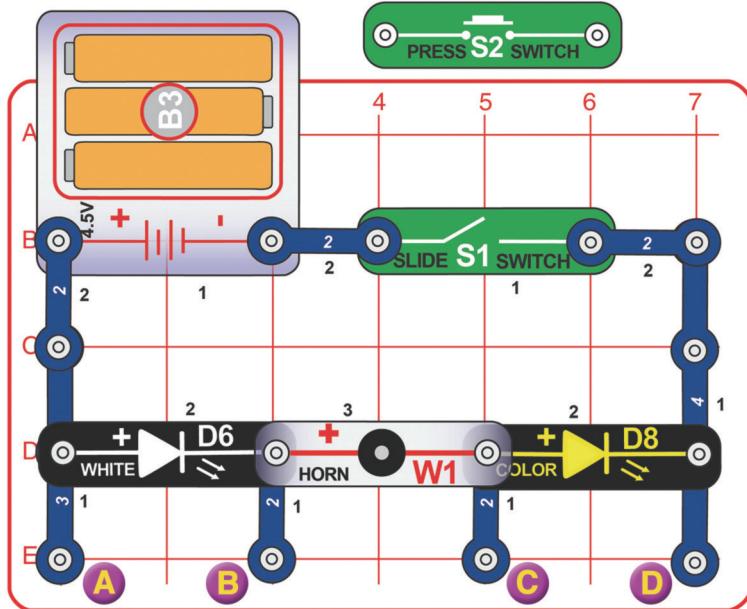

## Trojitá séria?


Zostavte obvod podľa danej schémy, ale tlačidlový spínač (S2) zatiaľ nechajte bokom. Zapnite posuvný spínač (S1); pravdepodobne sa nič nestane.

Iba teraz pripojte tlačidlový spínač medzi pozície označené na nákrese ako A a B, B a C alebo C a D a zapnite ho. Skúste ho postupne zapojiť na všetkých troch pozíciah.

Napätie batérie (4,5 V) pravdepodobne nebude schopné uviesť do chodu obe LED (D6 a D8) alebo sirénu (W1), keď sú všetky tri súčiastky sériovo zapojené v jednom obvode. Jednu zo súčiastok môžete vynechať pridaním tlačidlového spínača (S2), čo možno uvedie zvyšok obvodu do chodu, i keď výsledok nebude príliš uspokojivý.



## Projekt 82

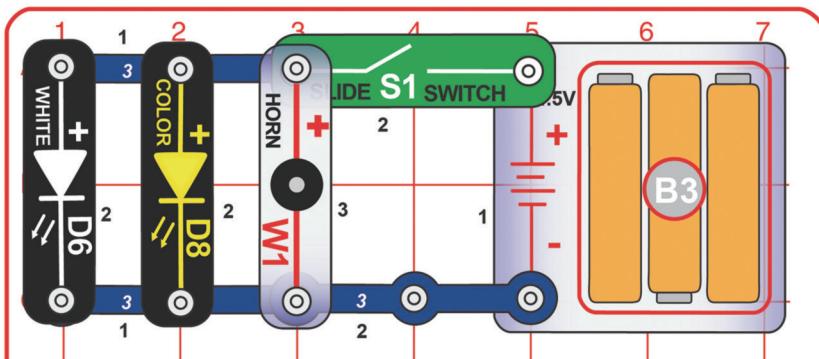

## Paralelní trojička


Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Biela a farebná LED (D6 a D8) jasne svietia a zvuk sirény (W1) je hlasný.

Obe LED a siréna sú tu zapojené paralelne a majú tak do- statok napäťia k bezchybnému chodu. Porovnajte funkčnosť tohto obvodu s obvodmi z projektov 75–80.


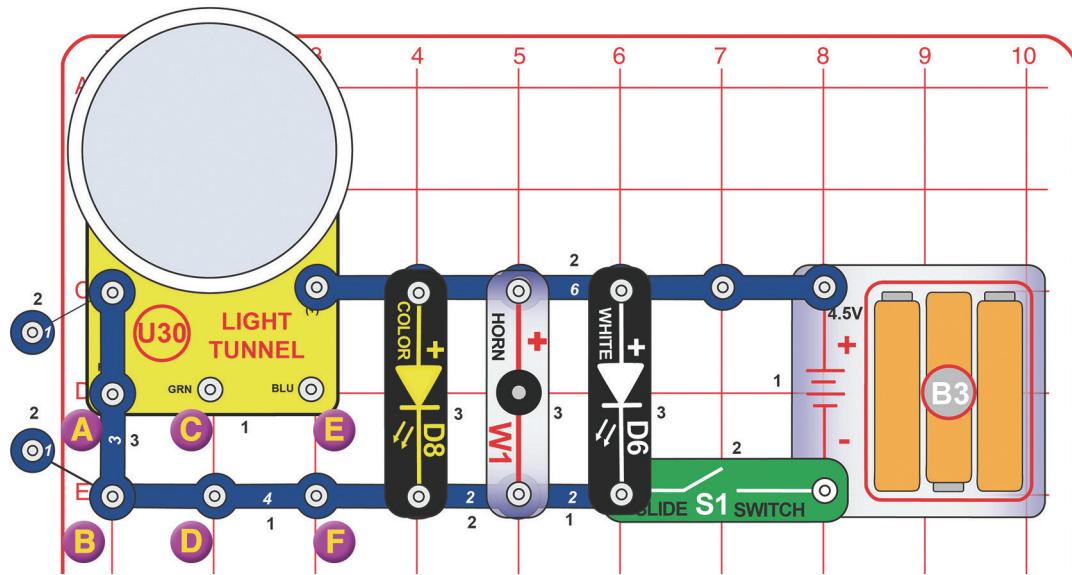
## Projekt 83 Štvornásobná radost'

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Zvuk sirény (W1) je hlasný, biela LED (D6) svieti veľmi jasno, farebná LED (D8) mení farby a svetelný tunel (U30) sa rozsvecuje červenými, zelenými a modrými svetlami. Pre lepší efekt stlmte svetlá v miestnosti.



## Projekt 84 4 – 1 = trojnásobná radost'

Použite predchádzajúci projekt, ale odpojte sirénu (W1), pretože niekto by si mohol myšľieť, že je príliš hlučná a otravná.

## Projekt 85 Štvornásobná radost' v červenej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktný vodič medzi body A a B.

## Projekt 86 Štvornásobná radost' v zelenej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktný vodič medzi body C a D.

## Projekt 87 Štvornásobná radost' v modrej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktný vodič medzi body E a F.

## Projekt 88 Štvornásobná radost' v červeno-zelenej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktné vodiče medzi body A a B a C a D.

## Projekt 89 Štvornásobná radost' v červeno-modrej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktné vodiče medzi body A a B a E a F.

## Projekt 90 Štvornásobná radost' v zeleno-modrej

Použite obvod z projektov 83–84, ale odpojte 1-kontaktný a 3-kontaktný vodič z ľavej strany obvodu a pripojte 2-kontaktné vodiče medzi body C a D a E a F.

## Projekt 91 Zvislá štvornásobná radost'

Použite obvod z projektov 83–90, ale upevnite ho zvislo do jednej z malých základných mriežok. Vyuzívajte na to dve podpery, ako na nákrese tu.







# Projekt 92

## Svetlá a zrkadlá

**A**



Stranou s čapmi smerom dovnútra

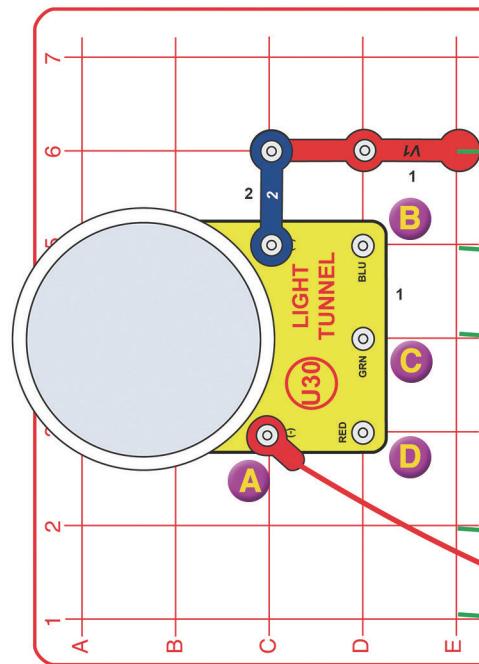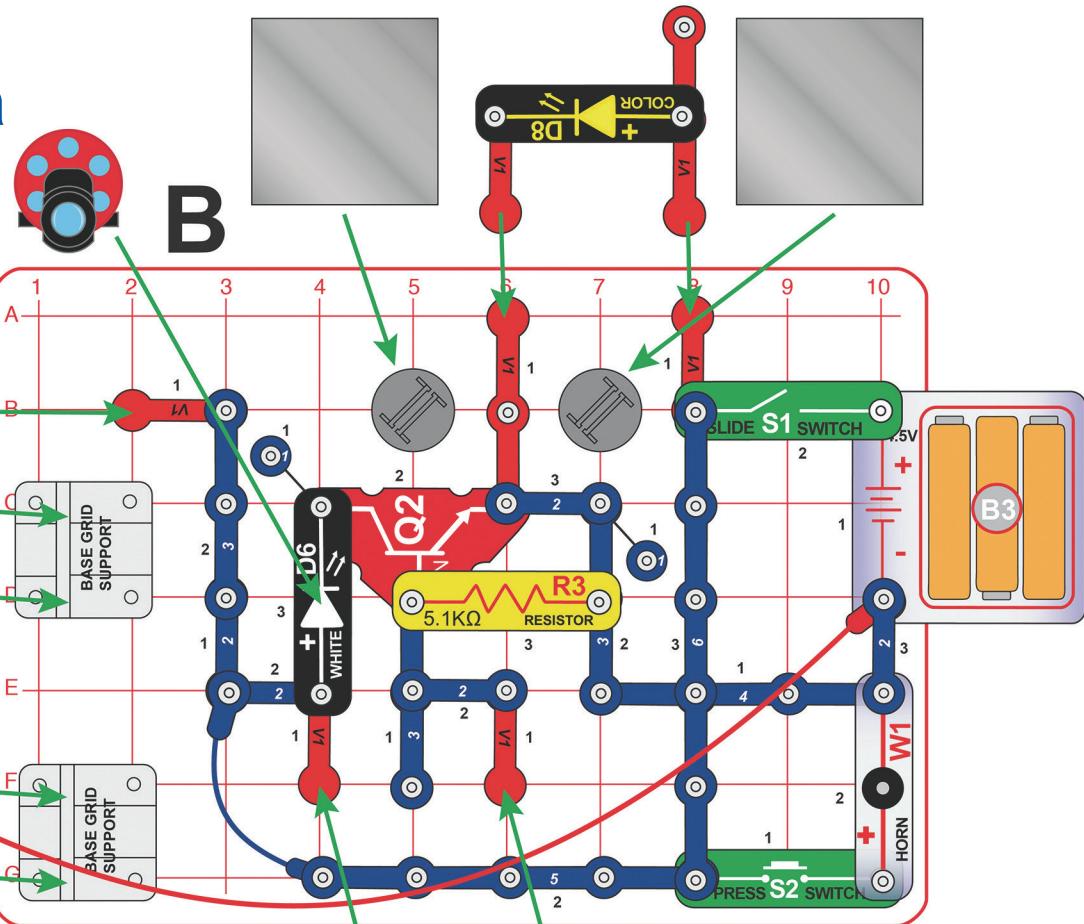**B**

Zostavte podľa inštrukcií:

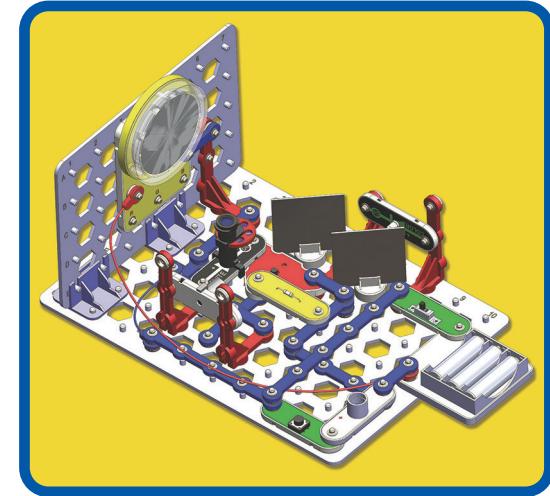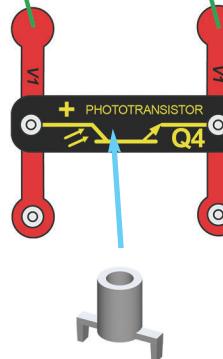1. Umiestnite podpery na základnú mriežku B.
2. Pripojte súčiastky na mriežku A (okrem červeného prepojovacieho kábla) a zasadiťe ju do podpier na mriežke B.
3. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku B, vrátane modrých a červených prepojovacích kálov.
4. Umiestnite zrkadlo a nástavec Q4.

Zapnite posuvný spínač (S1) a opatrne pootočte zrkadlá tak, aby odrazené svetlo farebnej LED (D8) dopadalo priamo na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, biela dioda bude blikať (aby ste si to zjednodušili, môžete nechať projektor bokom, zatiaľ čo budete nastavovať zrkadlá). Keď následne umiestnite ruku tak, aby blokovala odrazený lúč farebnej LED, biela dioda zhasne. Otáčajte gombíkom na projektor, ktorý vám na strop premietne obrázok. Zopnite tlačidlový spínač (S2) a rozoznje sa alarm. Najlepšie svetelné efekty dosiahnete v tmene osvetlenej miestnosti.



## Projekt 93 Hlučné svetlá a zrkadlá

Použite obvod z projektu 92, ale zameňte pozície bielej LED (D6) a sirény (W1). Po nastavení zrkadiel teraz bude znieť alarm.

## Projekt 94 Svetlá a neblikajúce zrkadlá

Použite obvod z projektu 92–93, ale zameňte pozície farebnej LED (D8) a bielej LED (D6). Projektor môžete umiestniť pred D8 alebo ho nechajte bokom.

## Projekt 95 Červené svetlá a zrkadlá

Použite obvod z projektu 92–93, ale prepojte koniec červeného prepojovacieho kábla na svetelnom tuneli (U30) z pozície A na pozíciu D.


## Projekt 96 Zelené svetlá a zrkadlá

Použite obvod z projektu 92–93, ale prepojte koniec červeného prepojovacieho kábla na svetelnom tuneli (U30) z pozície A na pozíciu C.

## Projekt 97 Modré svetlá a zrkadlá

Použite obvod z projektu 92–93, ale prepojte koniec červeného prepojovacieho kábla na svetelnom tuneli (U30) z pozície A na pozíciu B.

## Projekt 98 Tranzistorové ovládanie

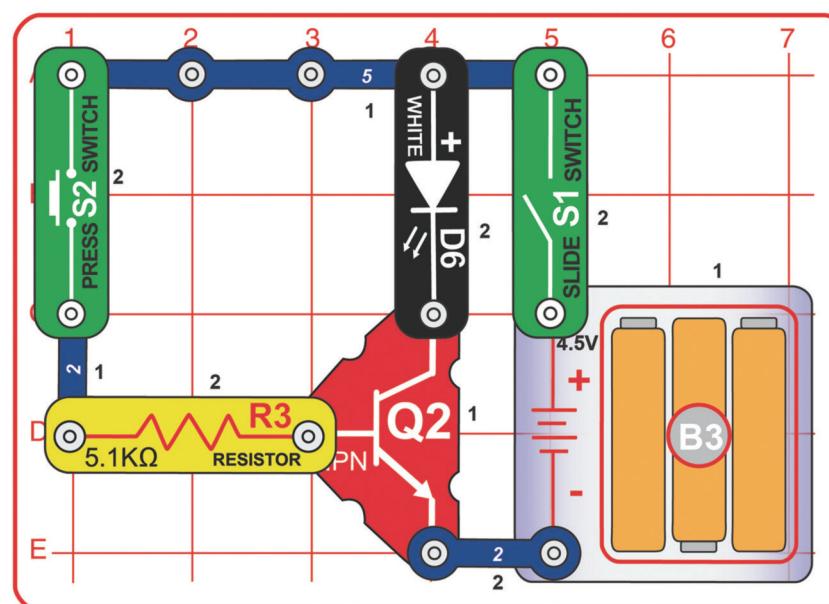


Zapnite posuvný spínač (S1); nič sa nestane. Následne zopnite tlačidlový spínač (S2); rozsvieti sa biela LED (D6). Bielu diódu môžete zameniť za farebnú (D8) alebo za sirénu (W1).

Elektrický prúd preteká NPN tranzistorom (Q2) zľava (z R3), smerom hore (D6) a odteká spodnou časťou (tam, kde je pripojený 2-kontaktný vodič). Prúd v ľavej časti tranzistora ovláda prúd v hornej časti, takže sa D6 rozsvieti, iba pokiaľ je stlačený tlačidlový vypínač (S2).





# Projekt 99

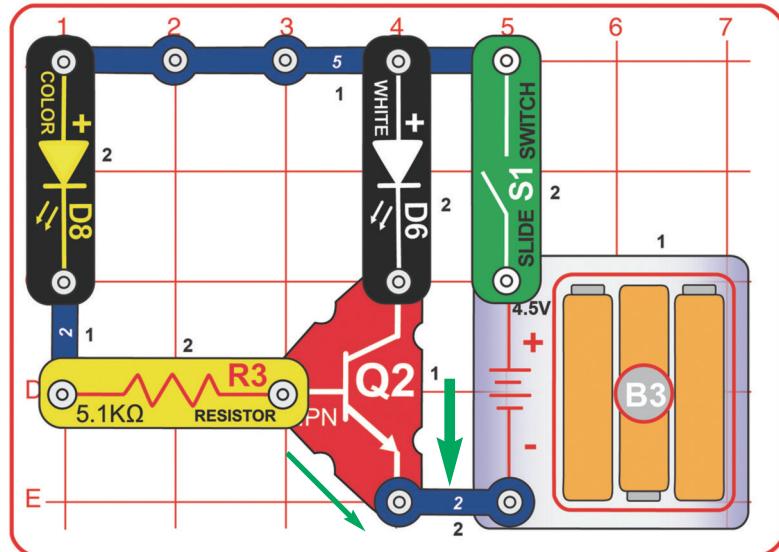

# Tranzistorový zosilňovač

Zapnite posuvný spínač (S1). Farebná LED (D8) bude svietiť tmene, zatiaľ čo biela (D6) jasne.

Odpojte niektorú z diód (D6 alebo D8) a pozorujte, čo sa stane.

NPN tranzistor (Q2) funguje ako zosilňovač elektrického prúdu. Keď do jeho ľavej časti vstúpi slabý elektrický prúd (cez D8), väčší prúd pretečie jeho pravou časťou (s D6). Zelené šípky označujú smer toku elektrického prúdu. Tým pádom bude LED , zapojená do pravej časti Q2, svietiť jasnejšie než dióda v jeho ľavej časti. Prúd pretekajúci pravou časťou Q2 môže byť až 100x vyšší než ten v ľavej.

Ľavá časť ovláda pravú, takže odpojenie D8 vypína D6, avšak odpojenie D6 nijak D8 neovplyvní.



# Projekt 100

## Ďalší tranzistorový zosilňovač


Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte pozície bielej LED (D6) a farebnej LED (D8).


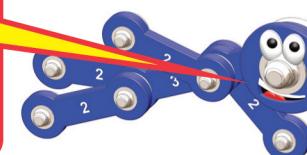
## Projekt 101 Tranzistorový zosilňovač so sirénou

Použite jeden z predchádzajúcich dvoch obvodov, ale zameňte jednu z LED (D6 alebo D8) za sirénu (W1).

Všimnite si, aký slabý zvuk siréna vydáva, pokiaľ je zapojená do ľavej časti tranzistora (pretože 5,1k ohmový rezistor je s ňou zapojený sériovo). Teraz už však viete, že slabý elektrický prúd, ktorý ňou preteká, je spôsobený tým, že je do pravej časti tranzistora zapojená LED.




# Projekt 102

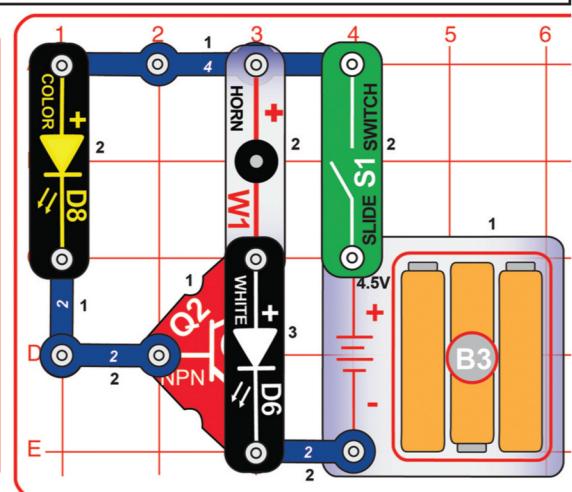
## Zvuk striedavého svetla

Zapnite posuvný spínač (S1). Farebná LED (D8) bude blikať a biela LED (D6) bude svietiť vždy, keď sa farebná dióda vypne. Siréna (W1) hlasno znie.

Ked' farebná LED zhasne, vypne sa i NPN tranzistor Q2 (tým pádom obvod nijak neovplyňuje), takže elektrina prúdi iba cez sirénu a bielu LED. Ked' sa farebná dióda rozsvieti, zapne sa i tranzistor a všetka elektrina, prúdiaca sirénou, prúdi tiež tranzistorom, avšak obteká bielu LED (ktorá teda zhasne).



## Projekt 103

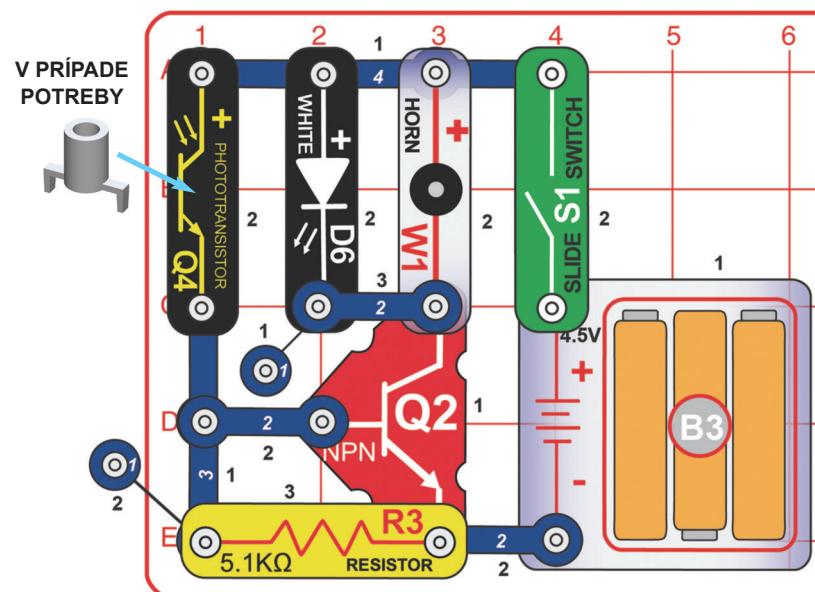

## Foto ovládanie

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Biela LED (D6) a siréna (W1) budú v prevádzke, pokiaľ na fototranzistor (Q4) bude dopadať svetlo; zakryte ho a dióda a siréna sa vypnú. Pokiaľ sa dióda a siréna zapínajú príliš ľahko, skúste prívod svetla obmedziť pridaním nástavca Q4.

Fototranzistor je schopný ovládať ďalšie súčiastky (ako napr. sirénu alebo bielej LED) oveľa ľahšie než v projektoch 54–55, pretože NPN tranzistor (Q2) tu funguje ako zosilňovač. NPN tranzistor pomáha slabému elektrickému prúdu vo fototranzistore ovládať silný prúd v LED a siréne.



## Projekt 104 Foto ovládanie druhýkrát

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte bielu LED (D6) za farebnú (D8).

## Projekt 105 Foto ovládanie tretíkrát

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte sirénu (W1) za bielu LED (D6).


## Projekt 106 Foto ovládanie štvrtýkrát

Použite obvod z projektov 103–105, ale odpojte 5,1k ohmový rezistor (R3) a sledujte, ako sa zmení citlosť obvodu ku zmene intenzity svetla.

5,1k ohmový rezistor odsklára časť elektrického prúdu od fototranzistora, čím bráni obvodu, aby bol príliš citlivý na svetlo.



## Projekt 107

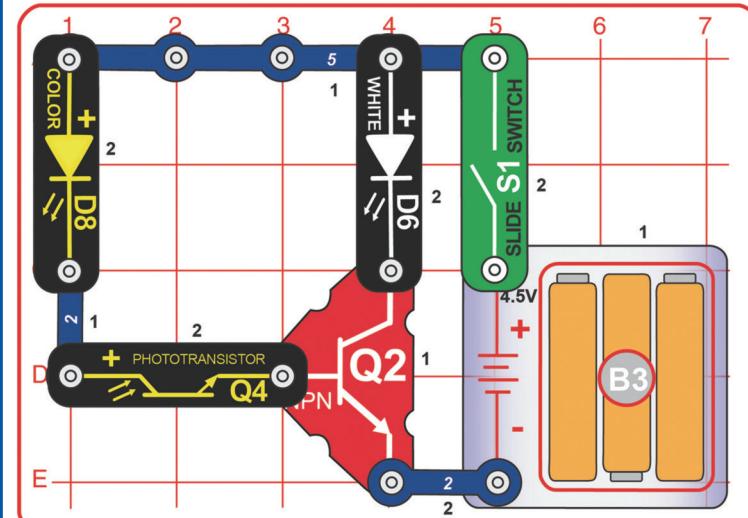

## Vysoko citlivé foto ovládanie


Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Meňte intenzitu svetla, dopadajúceho na fototranzistor (Q4), aby ste zistili, ako ľahko bude možné regulovať jas farebnej a bielej LED (D8 a D6). Všimnite si, že D6 môže svietiť jasne dokonca i keď sa D8 vypne. Možno budete musieť Q4 zakryť úplne (alebo preniesť obvod do veľmi tmavej miestnosti), aby D6 zhasla.

Môžete skúsiť použiť tiež nástavec Q4, aby ste obmedzili množstvo svetla, dopadajúceho na fototranzistor. Skúste tiež zameniť pozície bielej a farebnej LED (D6 a D8).

I keď sa farebná LED zdá byť vypnutá, môže ňou stále pretekáť slabý elektrický prúd. Ten je následne zosilnený NPN tranzistorom (Q2) a môže byť teda dosť silný na to, aby biela LED stále svetila.



## Projekt 108

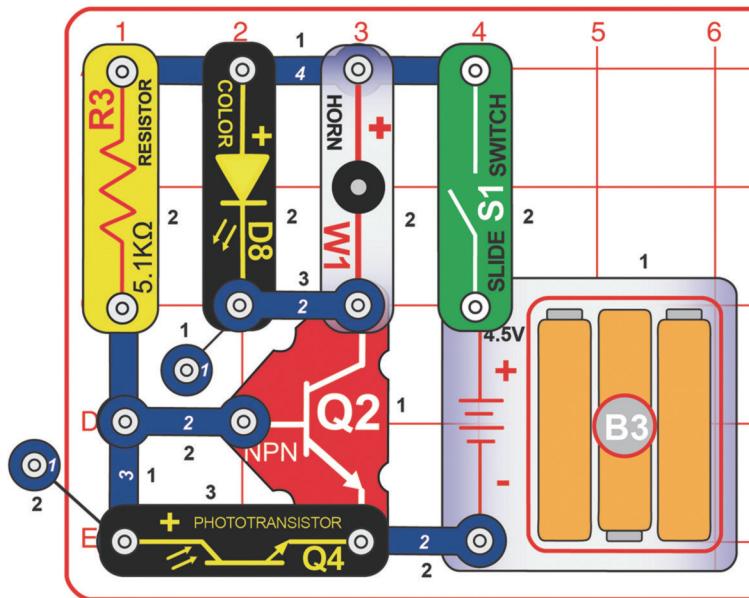

## Foto ovládanie naruby

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Farebná LED (D8) a siréna (W1) budú v prevádzke, pokiaľ na fototranzistor (Q4) nebude dopadať intenzívne svetlo. Pokiaľ dióda svieti a siréna vydáva zvuk, zacloňte fototranzistor; pokiaľ sú vypnuté, zvýšte intenzitu svetla.

Projekty 108–110 majú opačný výsledok než projekty 103–115. Pokiaľ fototranzistor odpojíte z obvodu, potom LED a siréna budú trvale zapnuté, pretože obvod bude ovládaný 5,1k ohmovým rezistorom, ktorý je nemenný.



## Projekt 109 Foto ovládanie naruby druhýkrát

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6).

## Projekt 110


## Foto ovládanie naruby tretíkrát

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte sirénu (W1) za farebnú LED (D8).



## Projekt 111

## Infračerveno ovládané svetlo

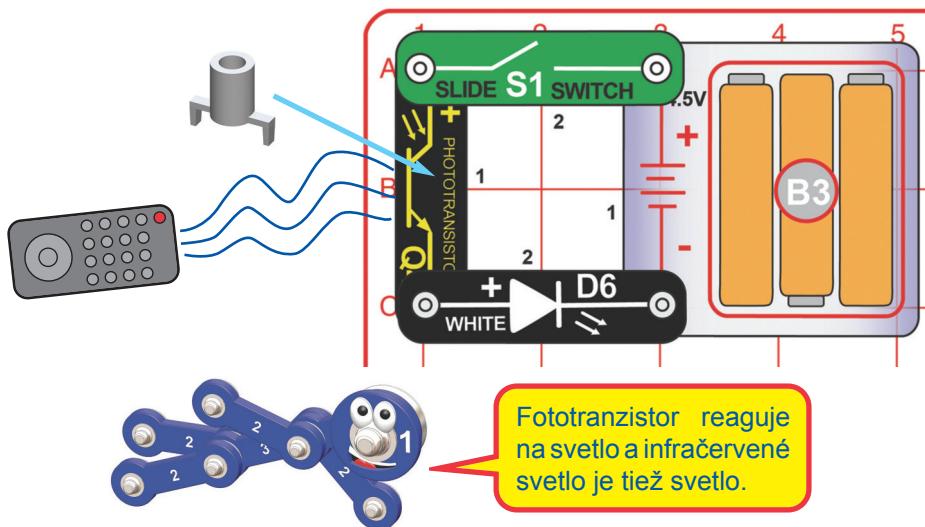

Pre tento projekt budete potrebovať infračervené diaľkové ovládanie, napr. od vášho televízora, hifi veže alebo DVD prehrávaca. Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Umiestnite nástavec Q4 na fototranzistor (Q4). Otočte obvod smerom od zdroja svetla v miestnosti tak, aby biela LED (D6) zhasla. Namierte diaľkové ovládanie priamo na nástavec Q4 a stlačte akékoľvek tlačidlo. Biela LED sa rozsvieti, i keď možno nie príliš jasno.

Fototranzistor reaguje na svetlo a infračervené svetlo je tiež svetlo.




## Projekt 112 Infračerveno ovládané farebné svetlo

Zameňte bielu LED (D6) za farebnú (D8).



## Projekt 113

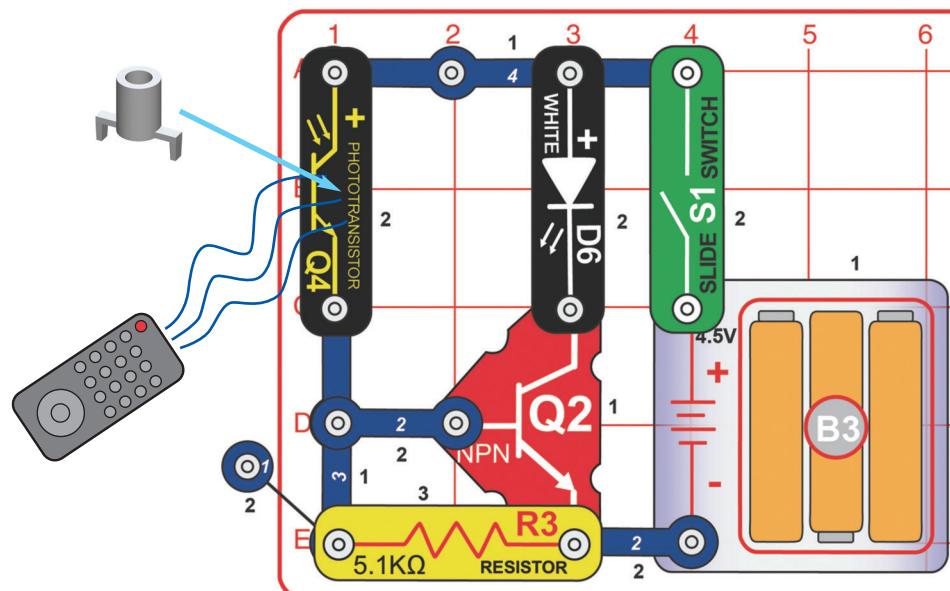

## Infračervené ovládanie

Pre tento projekt potrebujete infračervené diaľkové ovládanie, napr. od vášho televízora, hifi veže alebo DVD prehrávaca.

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). Umiestnite nástavec Q4 na fototranzistor (Q4). Otočte obvod smerom od zdroja svetla v miestnosti tak, aby biela LED (D6) zhasla. Namierte diaľkové ovládanie priamo na nástavec Q4 a stlačte akékoľvek tlačidlo. Biela LED sa rozsvieti.

Všimnite si, že keď je fototranzistor (Q4) aktivovaný svetlom z vášho okolia, dióda svieti neprerušované, ale pokiaľ ho aktivujete svojim diaľkovým ovládaním, dióda bliká.



Fototranzistor reaguje na svetlo a infračervené svetlo je tiež svetlo. Biela LED bude blikáť, i keď tlačidlo na diaľkovom ovládači stlačíte dlho, pretože jeho signál nie je konštantný. Ide skôr o sled infračervených impulzov.



## Projekt 114

### Farebné infračervené ovládanie

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte bielu LED (D6) za farebnú (D8). Obvod pracuje rovnako, ale všimnite si, že keď je fototranzistor (Q4) aktivovaný svetlom z vášho okolia, farebná LED pravidelne bliká, ale pokiaľ ho aktivujete svojim diaľkovým ovládaním, interval blikania bude narušený.

Farebná LED vyžaduje na ovládanie svojho blikania konštantné napätie. Infračervené diaľkové ovládanie používa sled infračervených impulzov, ktoré ruší mikroobvody farebnej diódy, zodpovedné za zmenu farby.



## Projekt 115

### Infračervené ovládanie zvuku

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte farebnú LED (D8) za sirénu (W1). Obvod pracuje rovnako, ale všimnite si, že keď je fototranzistor (Q4) aktivovaný svetlom z vášho okolia, siréna vydáva hlasný, neprerušovaný zvuk, ale pokiaľ ho aktivujete svojim diaľkovým ovládaním, siréna bude iba ticho bzučať.


Rovnako ako LED, siréna potrebuje k správnemu fungovaniu konštantné napätie. Bzučanie, ktoré počujete, vzniká preto, že signál vášho diaľkového ovládania nie je dosť stabilný na to, aby uviedol sirénu plne do chodu.





# Projekt 116

## Foto ovládaná štvorka

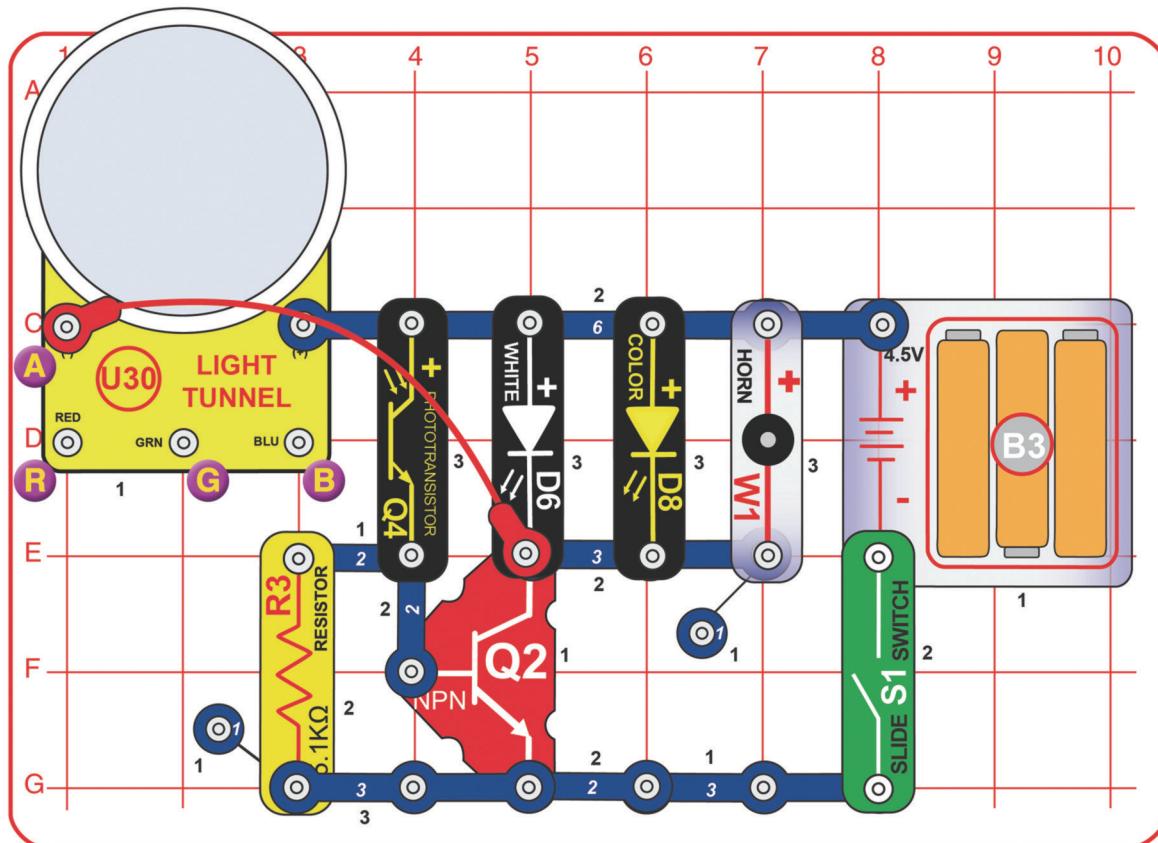

Zostavte obvod a zapnite posuvný spínač (S1). V chode by mali byť štyri zariadenia (svetelný tunel U30, biela LED D6, farebná LED D8 a súrená W1); zakryte fototranzistor (Q4) a vypnú sa. Pokial sa žiadna zo súčiastok nespustila, skúste zvýšiť intenzitu žiarenia, dopadajúceho na fototranzistor. Pokial chcete, aby bol fototranzistor menej citlivý na svetlo, inštalujte na neho nástavec Q4. Súrenu odpojte, ak vás jej zvuk príliš ruší.

Varianty:

- Prepojte koniec červeného prepojovacieho kábla z bodu A na pozíciu R, G alebo B.
- Pripojte 2-kontaktný vodič medzi body R a G alebo body G a B. Prepojte koniec červeného prepojovacieho kábla z bodu A na 2-kontaktný vodič.

V tomto obvode slúži NPN tranzistor (Q2) na to, aby bol fototranzistor schopný ovládať štyri zariadenia súčasne.




## Projekt 117

### Rozjasnite noc

Použite predchádzajúci obvod, ale zameňte pozíciu fototranzistora (Q4) a 5,1k ohmového rezistora (R3); označením „+“ na fototranzistore smerom k svetelnému tunelu (U30). Štyri zapojené zariadenia (U30, D6, D8 a W1) by mali byť v chode, pokial na fototranzistor nedopadá jasné svetlo.



## Projekt 118

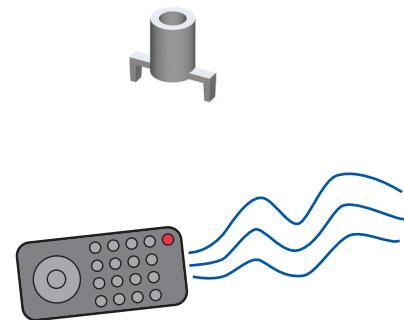

## Infra ovládaná štvorka


Pre tento projekt potrebujete infračervené diaľkové ovládanie, napr. od vášho televízora, hifi veže alebo DVD prehrávača.

Použite obvod z projektu 116, ale na fototranzistor (Q4) umiestnite nástavec Q4. Otočte obvod smerom od zdroja svetla v miestnosti tak, aby sa štyri zapojené zariadenia (U30, D6, D8 a W1) vypli. Namierte diaľkové ovládanie priamo na nástavec Q4 a stlačte akékoľvek tlačidlo. Štyri zapojené zariadenia sa zapnú.

Všimnite si, že keď je fototranzistor (Q4) aktivovaný svetlom z vášho okolia, zariadenia sú v neprerušovanej prevádzke, ale pokial ho aktivujete svojim diaľkovým ovládaním, svetelný tunel a LED budú blikať a zvuk bude nepravidelný.



# Projekt 119

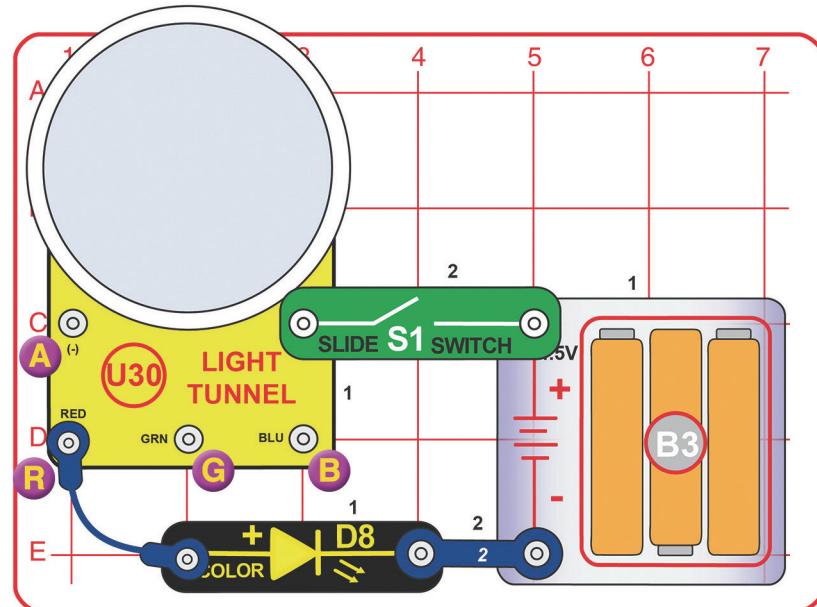

# Dvojitý blinker

Zapnite posuvný vypínač (S1). Červené LED svetelného tunela (U30) budú slabo blikáť v synchronizácii s farebnou LED (D8). Pre lepší efekt stlmité svetlá v miestnosti a vymeňte batérie.

Farebná LED je sériovo zapojená so svetelným tunelom a oboje je riadené mikroobvodmi farebnej diódy, ktoré sú zodpovedné za zmenu jej farby. Tri červené diódy svetelného tunela sú jedna s druhou spojené paralelne, takže do každej z nich tečie iba tretina elektrického prúdu. Preto tiež svetia oveľa slabšie než farebná LED (D8).



## Projekt 120 Dvojitý zelený blinker

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte koniec modrého prepojovacieho kábla z pozície R na pozíciu G. LED teraz môžu budú svietiť o niečo slabšie.

Zelené LED potrebujú k rozsvieteniu viac elektrickej energie ako červené, preto môžu svietiť o niečo tmavšie.



## Projekt 121 Dvojitý modrý blinker

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte koniec modrého prepojovacieho kábla z pozície G na pozíciu B. LED teraz môžu budú svietiť ešte o niečo slabšie.

Modré LED potrebujú k rozsvieteniu viac elektrickej energie ako červené alebo zelené, preto môžu svietiť ešte o niečo viac tmavšie.



## Projekt 122 Viacnásobný dvojitý blinker

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte koniec modrého prepojovacieho kábla z pozície B na pozíciu A. Diódy svetelného tunela žiaria tmavšie, ale menia farby; možno sa budete musieť presunúť do tmavšej miestnosti alebo vymeriť batérie, aby ste si ich mohli prezrieť.

V tomto obvode je jasnosť LED navyše odoberaná mikroobvodmi svetelného tunela, zodpovednými za zmenu farby diód.

## Projekt 123 Dvojitý biely blinker

Použite obvody z projektov 19–122, ale zameňte farebnú LED (D8) za bielu (D6). Všetky diódy teraz budú žiať tlmenejšie a v niektorých prípadoch sa môžu ani nerozsvietiť.

Biele LED odoberajú viac elektrickej energie než červené, zelené alebo modré diódy, takže teraz budú svetlá v obvode svietiť ešte menej.





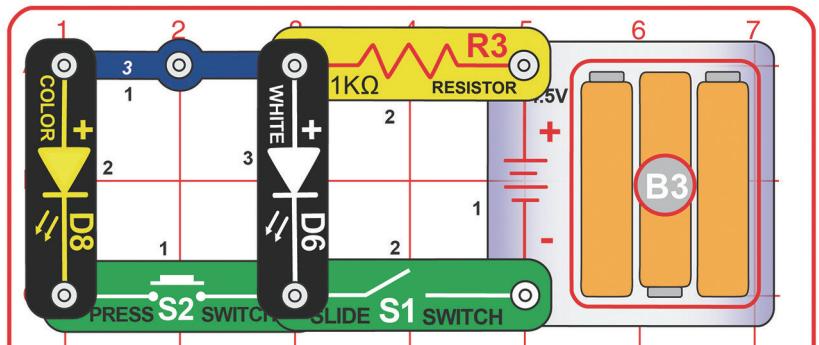
# Projekt 124

Zapnite posuvný spínač (S1) a biela LED (D6) sa tlmine rozsvieti.

Zapnite tlačidlový spínač (S2) a držte ho zopnutý. Biela a farebná LED (D6 a D8) striedavo blikajú.



# Striedajúce sa svetlá

V tomto obvode je elektrina obmedzená 5,1k ohmovým rezistorom (R3). Farebná LED (D8) v sebe má zabudované mikroobvody, ktoré sú zodpovedné za zmenu jej farby.

Červené a zelené LED sa rozsvecujú ľahšie než biele, takže keď červené a zelené svetlá v farebnej LED svietia, všetka elektrina z 5,1k ohmového rezistora preteká práve nimi a biela LED zhasne.


Modré a biele LED potrebujú pre svoje spustenie podobné podmienky, takže keď je rozsvietené modré svetlo vo farebnej dióde (D8), zapne sa spolu s bielou LED, pretože sa medzi nich rozdelí elektrina z 5,1k ohmového rezistora.

Všetky malé LED vo farebnej LED sa na chvíľu vypnú, keď farebná LED mení farbu; keď sa to stane, bielou LED tečie všetka elektrina z 5,1k ohmového rezistora, ako by tlačidlový spínač neboli vôbec zopnutý.



# Projekt 125

## Hlasný farebný zvuk

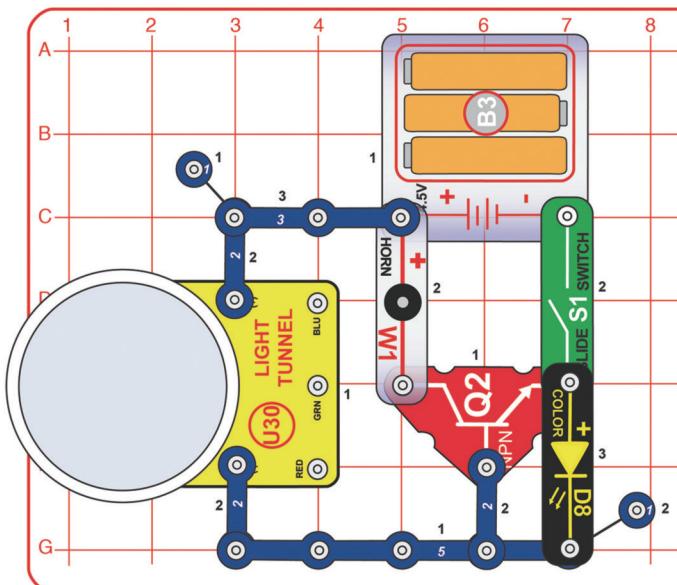

Zapnite posuvný vypínač (S1). Svetelný tunel (U30) bude meniť farby a zvuk sirény je s nimi synchronizovaný. Farebná LED (D8) je zámerne zapojená obrátene a nebude svietiť.

Zvuk sa zmení, akonáhle LED svetelného tunela na chvílu zhasnú. Zvuk je v tomto obvode hlasnejší než v tom z projektu 124, pretože riadiaci prúd svetelného tunela je zosilnený NPN tranzistorom (Q2), namesto aby prúd prúdil priamo sirénou.




# Projekt 126
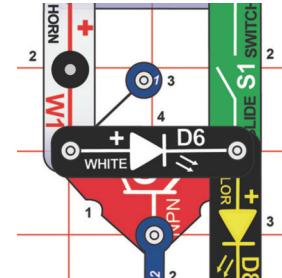
## Hlasný mnohofarebný zvuk


Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale pridajte bielu LED (D6), zapojenú podľa nákresu pomocou 1-kontaktného vodiča. Biela dióda sa rozsvieti, akonáhle zhasnú svetelné tunela.

Zvuk sa zmení, keďkoľvek sa LED svetelného tunela i farebná LED vypnú.





# Projekt 127

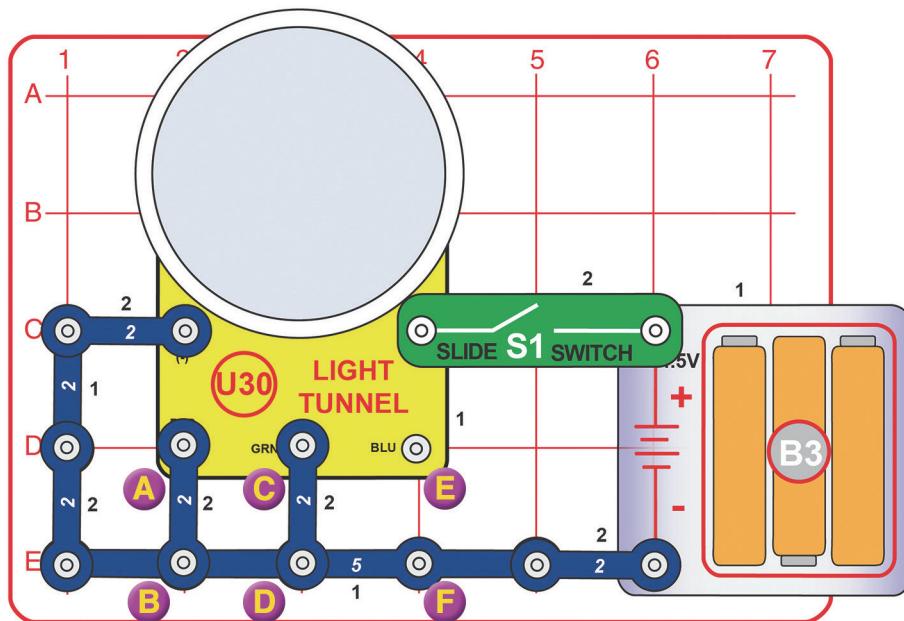

# Modrá blikajúca zábava

Zapnite posuvný spínač (S1). Modré LED svetelného tunela (U30) blikajú, červené a zelené nie.

LED v svetelnom tuneli sú ovládané jednotlivo alebo spoľočne, na základe prednastaveného vzorca.



## Projekt 129 Červená blikajúca zábava

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte 2-kontaktný vodič z bodov označených ako A a B na body C a D.

## Projekt 130 Červeno-zelená blikajúca zábava

Použite predchádzajúci obvod, ale odpojte 2-kontaktný vodič z bodov označených ako C a D.

## Projekt 131 Červeno-modrá blikajúca zábava

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte 2-kontaktný vodič z bodov označených ako E a F na body C a D.

## Projekt 128 Zelená blikajúca zábava

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte 2-kontaktný vodič z bodov označených ako C a D na body E a F.



## Projekt 132 Zeleno-modrá blikajúca zábava

Použite predchádzajúci obvod, ale vymeňte 2-kontaktný vodič z bodov označených ako C a D na body A a B.



# Projekt 133



Zapojenie hore nohami

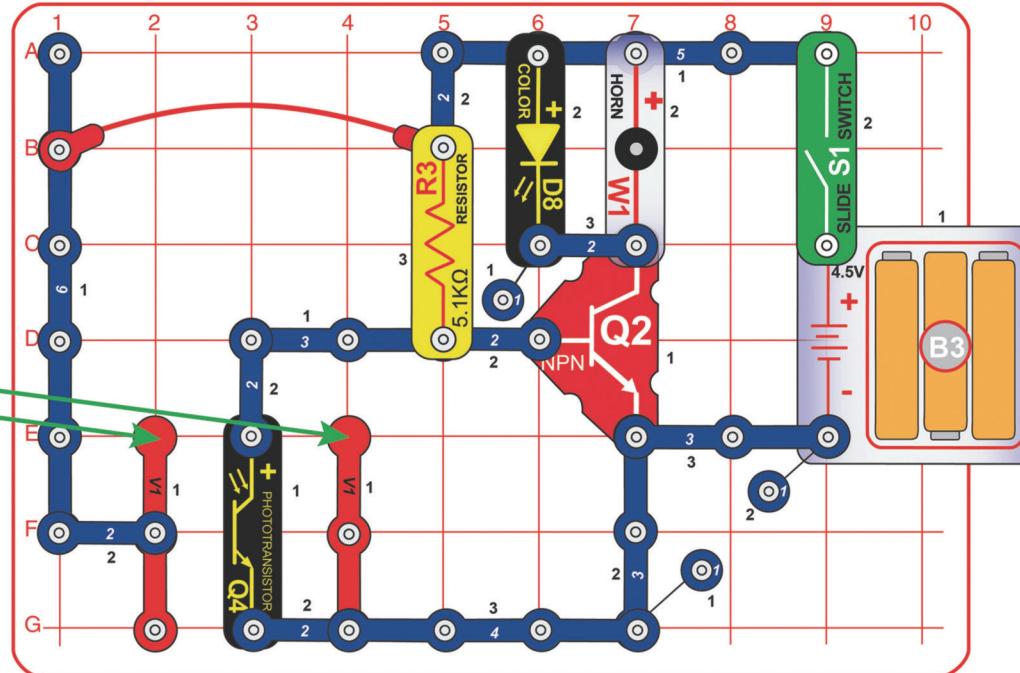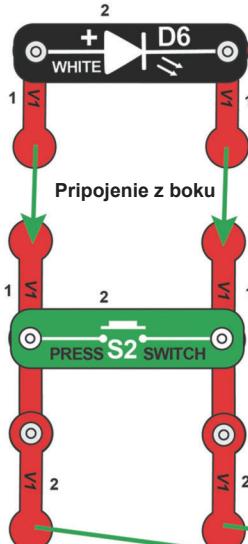

# Projekt 134
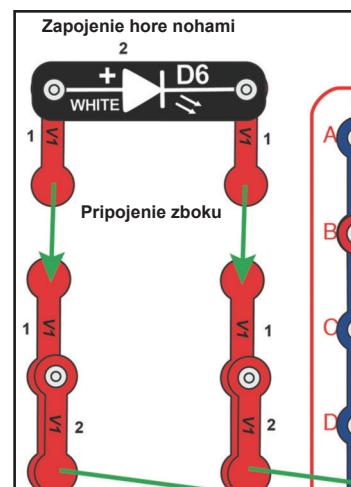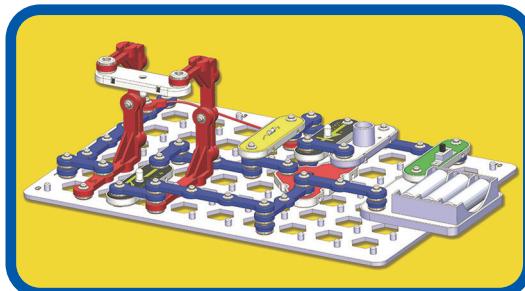
## Loptička v bránke

Použite predchádzajúci obvod, ale odstráňte tlačidlový vypínač (S2) a podľa nákresu upravo znížte horné dva kolmé kontaktné vodiče. Trafite sa loptičkou do otvoru medzi kolmými kontaktnými vodičmi?



Pre tento projekt potrebujete pingpongovú loptičku alebo inú loptičku podobnej veľkosti (nie je súčasťou balenia).


Zostavte podľa inštrukcií:

1. Pripojte súčiastky k základnej mriežke, vrátane dvoch kolmých kontaktných vodičov (V1).
2. Pripojte bielu LED (D6) a tlačidlový spínač (S2) na dva ďalšie kolmé kontaktné vodiče, ktoré sa následne pripojia k tým predošlým, takže sa biela LED ocitne v obrátenej polohe (a bude tým pádom svietiť dolu na fototranzistor Q4) a tlačidlový spínač v bočnej polohe.

Zapnite posuvný vypínač (S1). Mala by svietiť biela LED (D6), ale farebná LED (D8) a siréna by mali byť vypnuté.


Pokúste sa loptičkou trafiť tlačidlový spínač tak, aby ste zapli jeho gombík, alebo sa skúste trafiť do medzery pod tlačidlovým spínačom. Ak sa vám to podarí (alebo sa trafiť veľmi blízko), farebná LED (D8) sa rozsvieti a siréna (W1) začne vydávať zvuk.

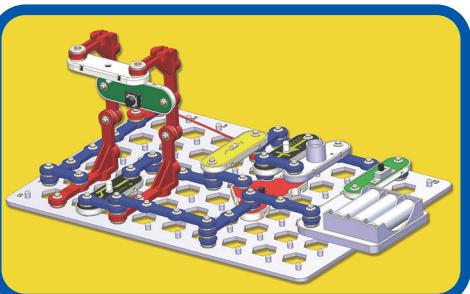Tlačidlový spínač S1 je v tomto obvode použitý iba na ukotvenie kolmých kontaktných vodičov, takže sa ho nepokúšajte vypnúť.





# Projekt 135

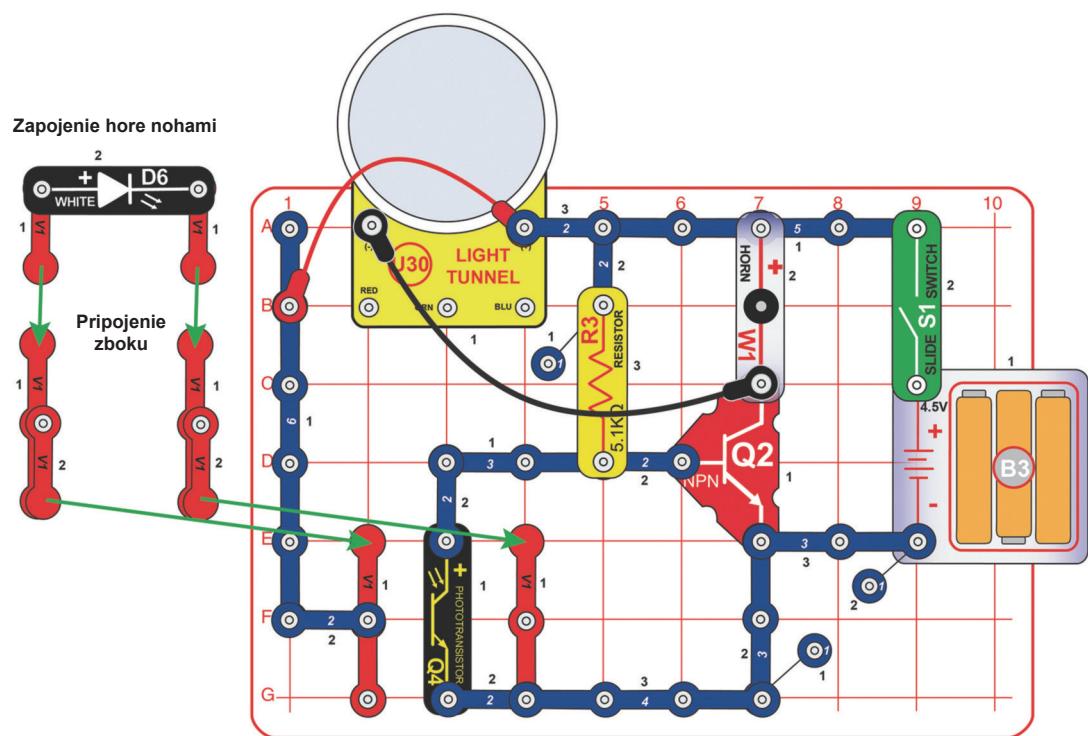


## Loptička v bránke so svetelným tunelom

Predchádzajúci obvod (a ten pred ním) môžete vylepšiť tak, že zameníte farebnú LED (D8) za svetelný tunel (U30), ako vidíte na nákresse vľavo. Pokúste sa trafiť loptičkou do otvoru medzi kolmými kontaktnými vodičmi.



# Projekt 136

## Kontrola svetelného tunela

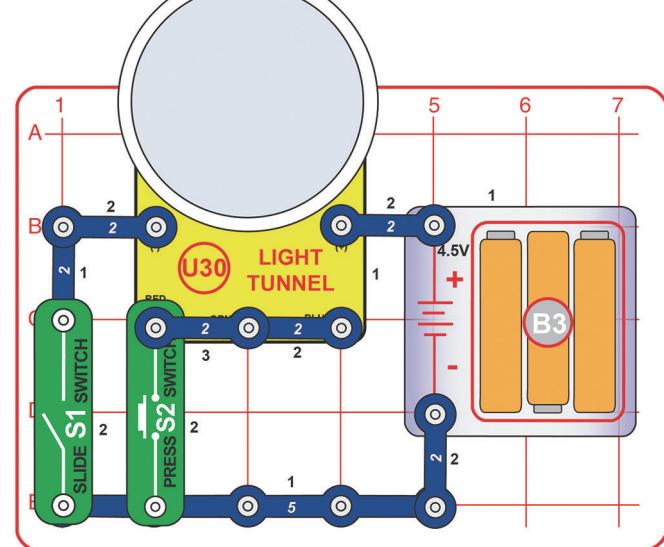

Tento obvod slúži na to, aby ste mohli otestovať, či svetelný tunel funguje tak, ako má (podľa odporúčania v kapitole Rozšírené riešenie problémov).




Stlačte a uvoľnite tlačidlový vypínač (S2); 9 LED (3 červené, 3 zelené a 3 modré) svetelného tunela (U30) by sa mali rozsvietiť, zatiaľ čo budete držať tlačidlový spínač zopnutý. Potom zapnite posuvný vypínač (S1); 9 LED by malo blikať podľa opakujúceho sa vzorca.



# Projekt 137

# Poplach, silný vietor!

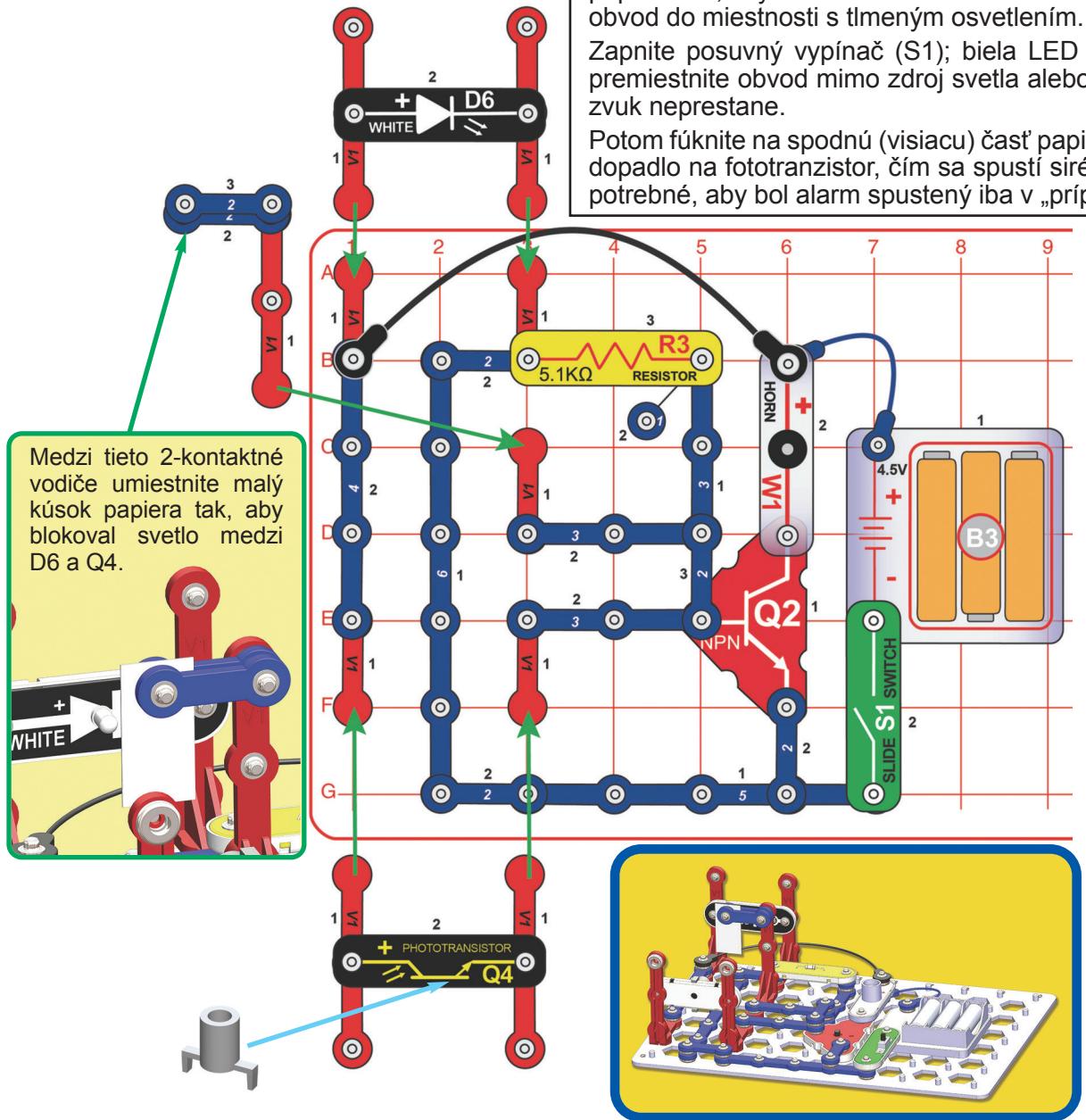

# Projekt 138 Traf vodič

Použite predchádzajúci obvod, ale odpojte dva 2-kontaktné vodiče (a odstráňte papierik) a namiesto nich pripojte jeden 2-kontaktný vodič dole na kolmý kontaktný vodič, ako to vidíte na nákrese dole. 2-kontaktný vodič by mal tieniť svetlo bielej LED (D6) tak, že nebude dopadať na fototranzistor (Q4) a zvuk tak bude vypnutý.

Vezmite svorku a pokúste sa s ňou ľahko trafíť do voľného konca 2-kontaktného vodiča („terča“). Keď sa trafite a vychýlite ho, svetlo bielej LED dopadne na fototranzistor a rozoznie sa víťazná siréna (W1).



# Projekt 139


# Neukotvené zrkadlo



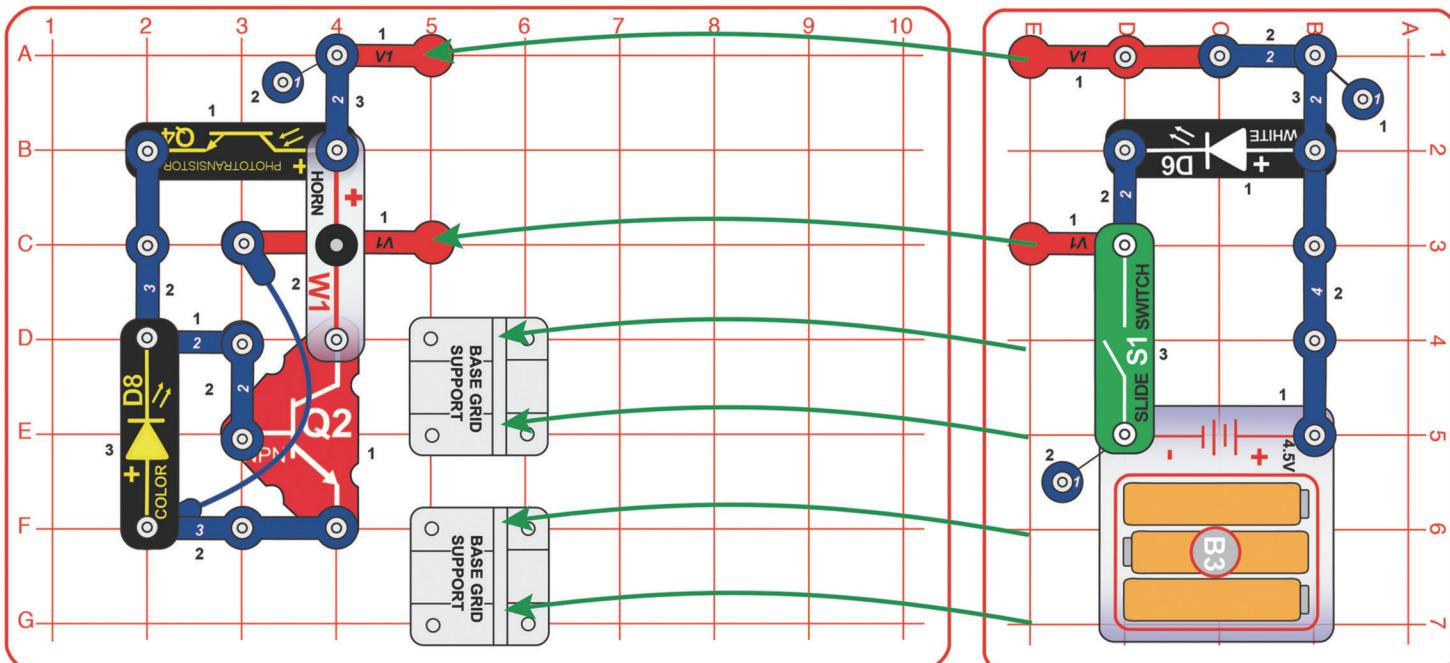**ZRKADLO**

Použite podľa inštrukcií

Ked' je farebná LED zapojená opačne, jej mikroobvody, zodpovedné za zmenu farby, sa správajú ako drobná elektrická prekážka. V tomto obvode slúži na usmernenie napäťia na NPN tranzistore (Q2), takže je alarm menej citlivý na intenzitu okolitého svetla.



**A**

**B**

Stranou s čapmi smerom doľava


Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite podpery na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a zasadte ju do podpier na mriežke A.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A.

Zapnite posuvný vypínač (S1); biela LED by mala svietiť, ale siréna sa nespustí. Ak áno, premiestnite obvod mimo zdroj svetla.


Podržte zrkadlo tak, že sa svetlo bielej LED (D6) odrazí na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, rozoznie sa siréna.

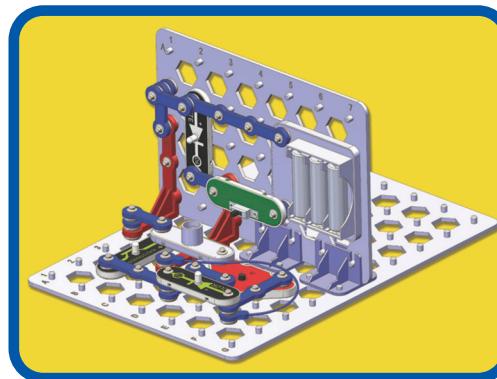Farebná LED (D8) je zámerne zapojená obrátene a nebude svietiť.


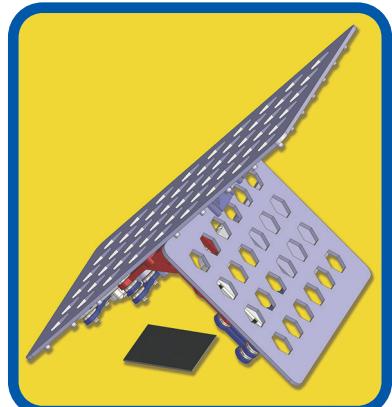
# Projekt 140 Odložené zrkadlo

Použite predchádzajúci projekt, ale uistite sa, že je všetko starostlivo spojené. Opatrne otočte obvod hore nohami a položte ho na stôl alebo podlahu. Zasuňte pod neho podľa nákresu zrkadlo. Až sa od neho k fototranzistoru (Q4) odrazí svetlo bielej LED (D6), rozoznie sa víťazná siréna.






# Projekt 141

Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

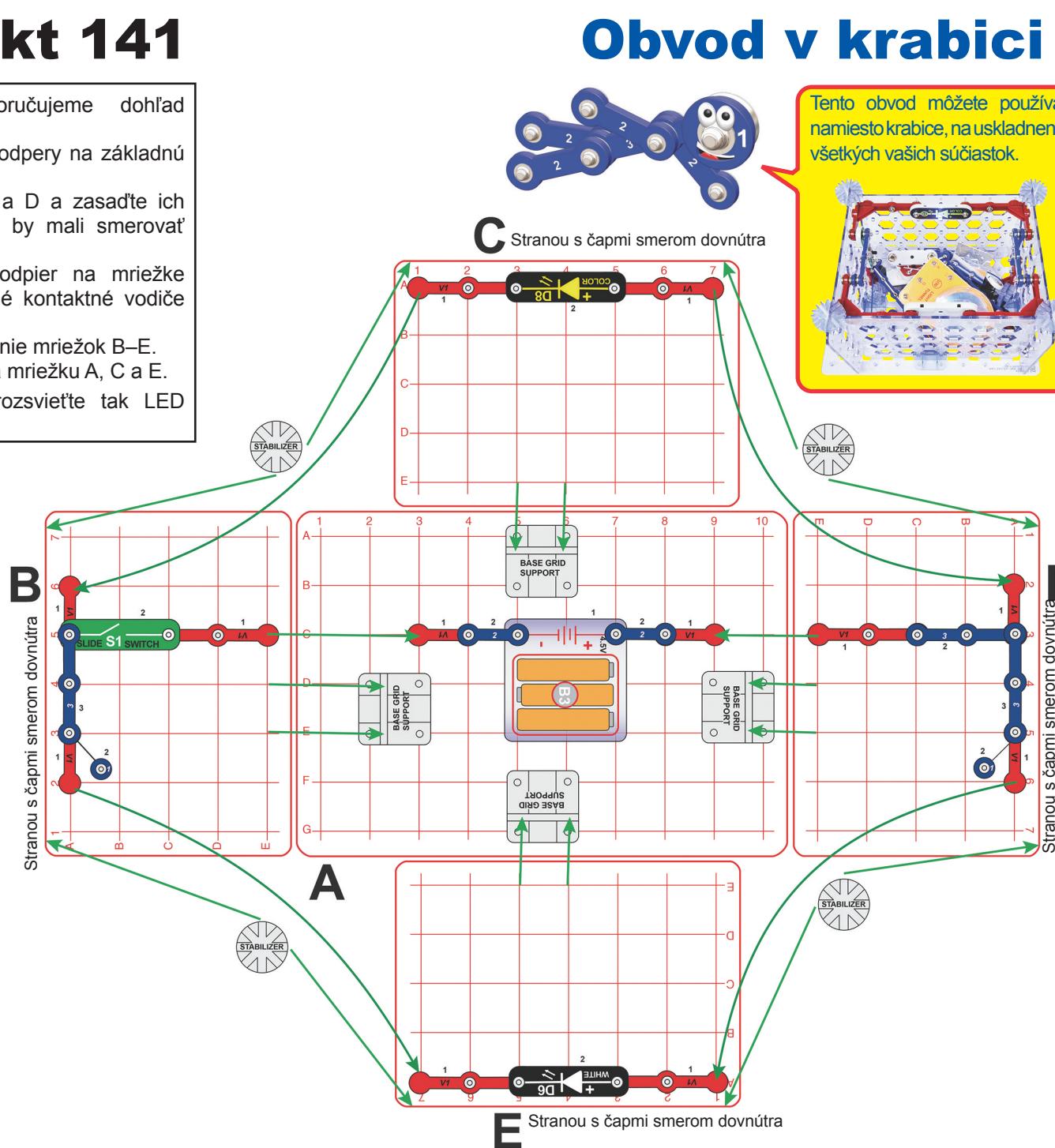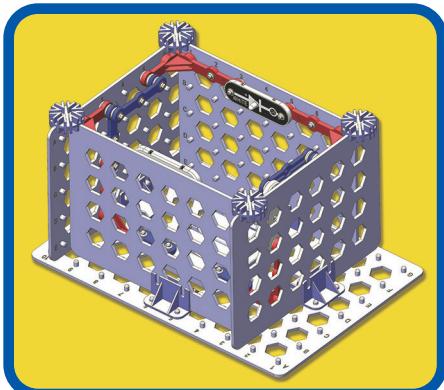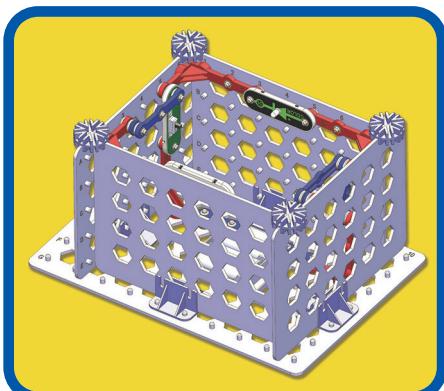1. Umiestnite držiak batérií (B3) a podpery na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadťte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
3. Zasadťte mriežky C a E do podpier na mriežke A a zároveň pripojte tiež 4 kolmé kontaktné vodiče (V1).
4. Pomocou 4 svoriek upevnite spojenie mriežok B–E.
5. Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A, C a E.

Zapnite posuvný spínač (S1) a rozsviete tak LED (D6 a D8).














# Projekt 142 Zabezpečený obvod v krabici

Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

- Umiestnite držiak batérií (B3) a podpery na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku E a zasadte ju do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a D, okrem dvoch kolmých kontaktných vodičov V1 (ktoré sa upevňujú na mriežku E) a súčiastok, ktoré sa na nich napájajú.
- Zasadte mriežky B a D do podpier na mriežke A a zároveň pripojte tiež kolmé kontaktné vodiče V1 (a súčiastky, ktoré sa na nich napájajú) k mriežke E. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- Zasadte mriežku C do podpier na mriežke A a zároveň pripojte tiež 2 kolmé kontaktné vodiče.
- Pomocou 4 svoriek upevnite spojenie mriežok B–E.
- Inštalujte zostávajúce súčiastky na mriežku A a C.
- Na fototranzistor umiestnite nástavec Q4.

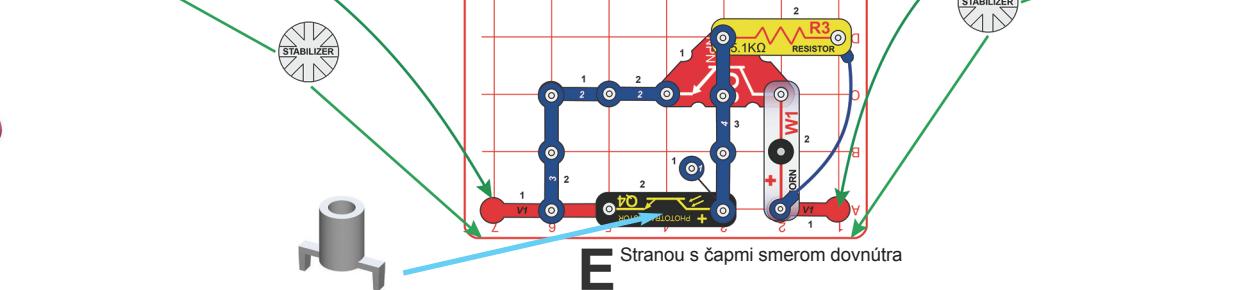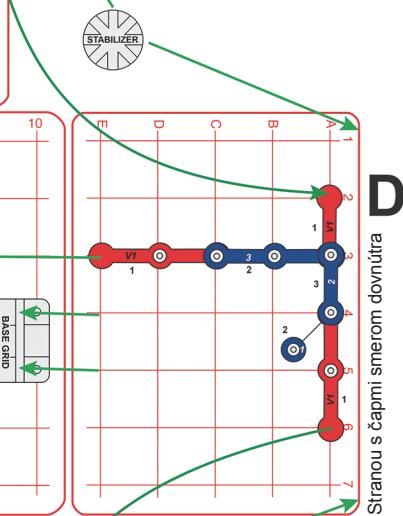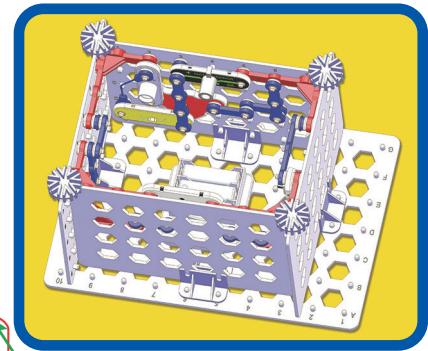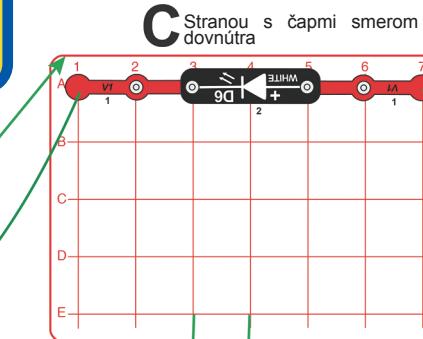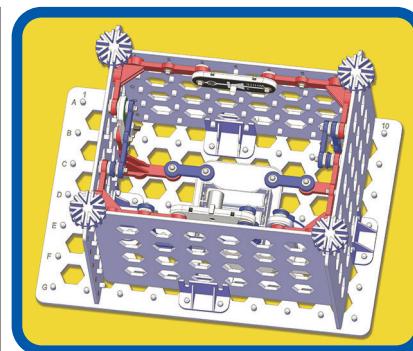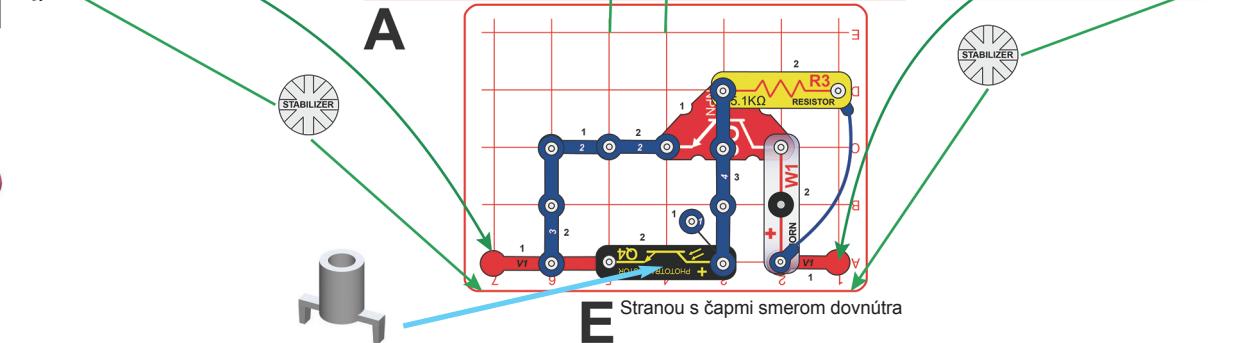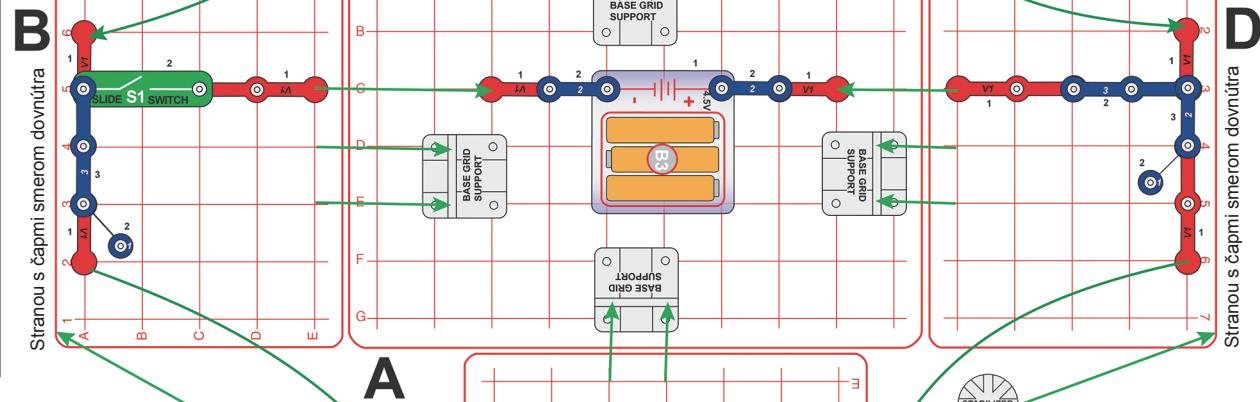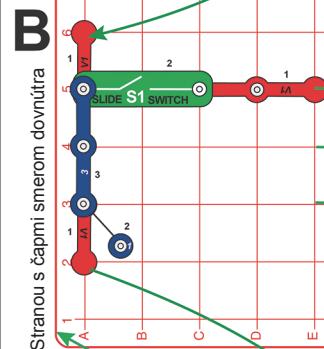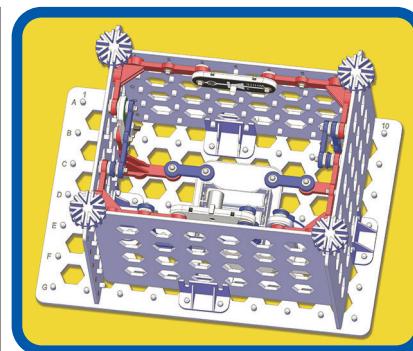Zapnite posuvný vypínač (S1); rozsvieti sa biela LED (D6), ale sírena zostane vypnutá. Zvuk by sa mal ozvať, ak siahnete do priestoru krabice a zatienite tak svetlo medzi bielou LED a fototranzistorom.




# Projekt 143 Dom s vonkajším osvetlením

Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):



- Umiestnite podpierky na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a C (okrem prepojovacích káblov) a zasadzte ich do podpier na mriežke A. Čapy na mriežkach B a C by mali smerovať von.
- Pripojte súčiastky na mriežku A a D (okrem prepojovacích káblov).
- Pomocou štyroch svoriek upevnite mriežku D na vrcholoch mriežok B a C.
- Pripojte prepojovacie káble (2 modré, 1 červený a 1 čierny). Modré káble sú krátke, preto ich prevlečte otvormi v mriežke C, ako je to na nákrese vpravo.

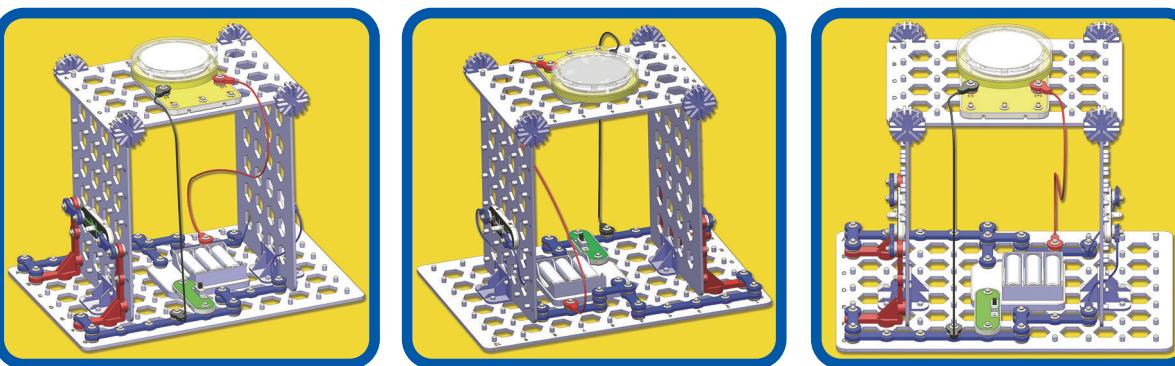Zapnite posuvný spínač (S1); rozsvieti sa biela a farebná LED (D6 a D8) a svetelný tunel (U30).



D Stranou s čapmi smerom hore

Pohľad zo strany:

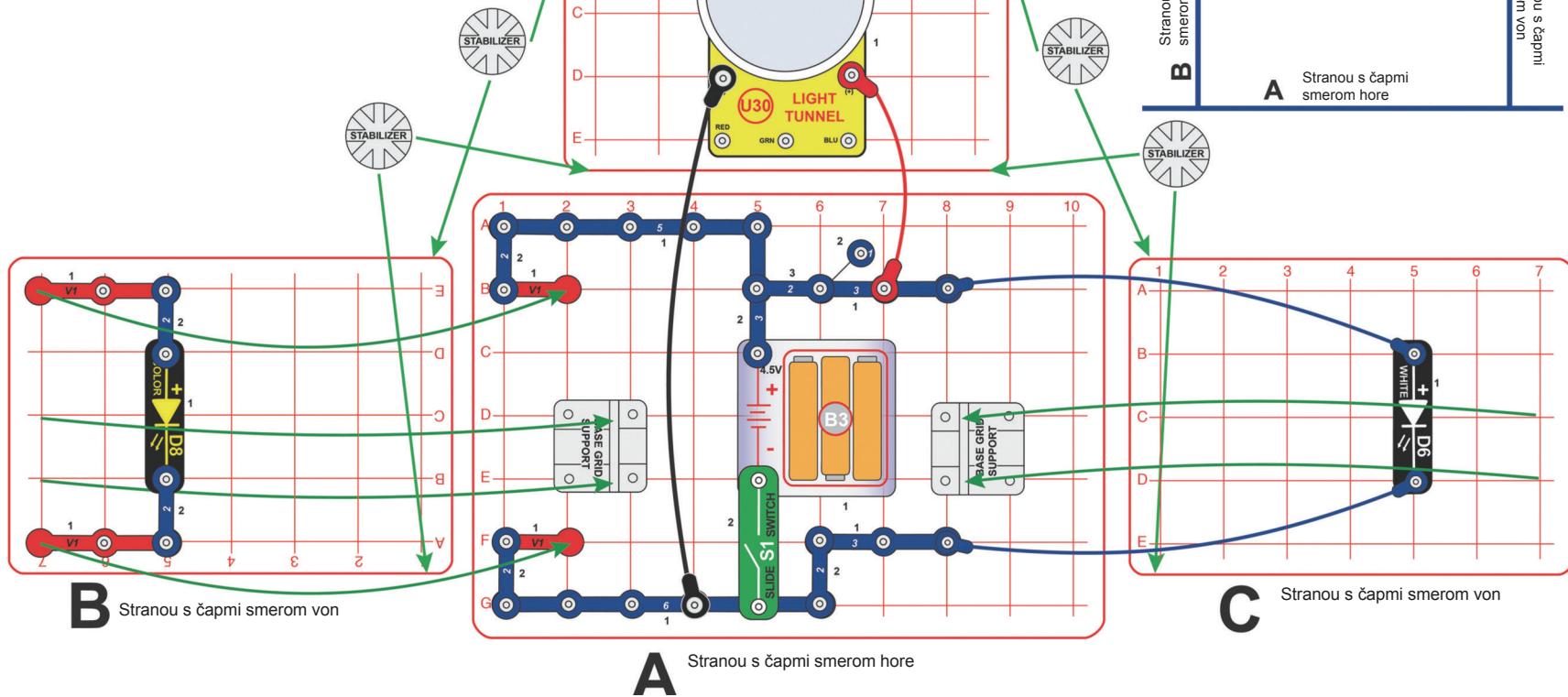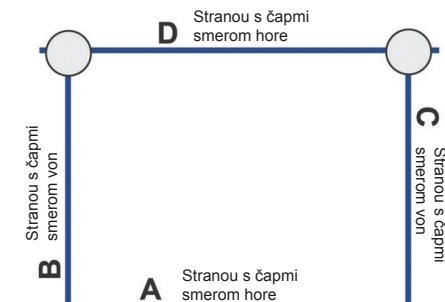



# Projekt 144

## Maják





Zostavte podľa inštrukcií (doporučujeme dohľad dospelého):

- Umiestnite podpierky na základnú mriežku A a D.
- Zasadte mriežky B a C do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať smerom dovnútra.
- Pripojte súčiastky na mriežku E a zasadte ju do podpier na mriežke D. Čapy by mali smerovať dopredu.
- Pomocou štyroch svoriek upevnite mriežku D (na ktorej je pripojená mriežka E) na vrcholoch mriežok B a C.
- Inštalujte zvyšné súčiastky na mriežku A.
- Pripojte červené a čierne prepojovacie káble

Zapnite posuvný spínač (S1) a rozsvieti sa svetelný tunel (U30).






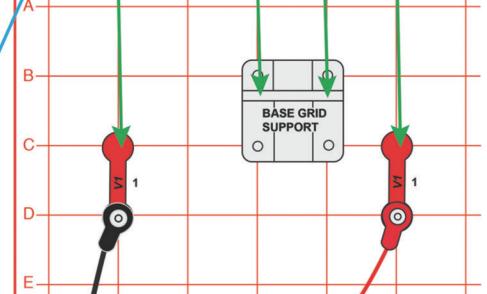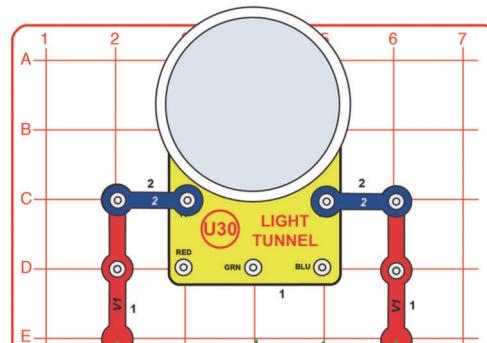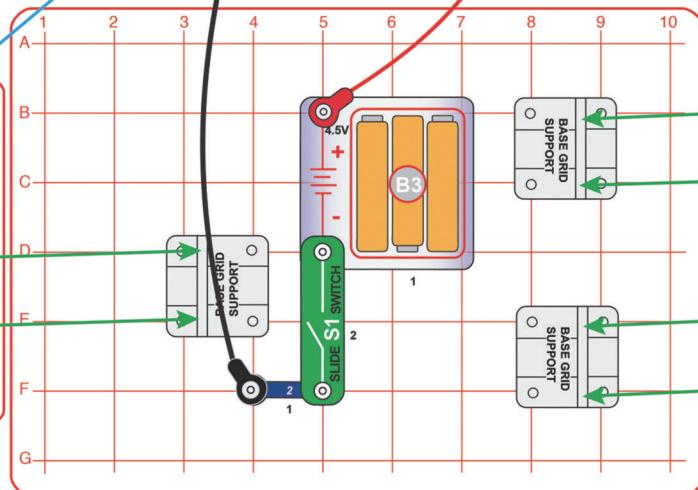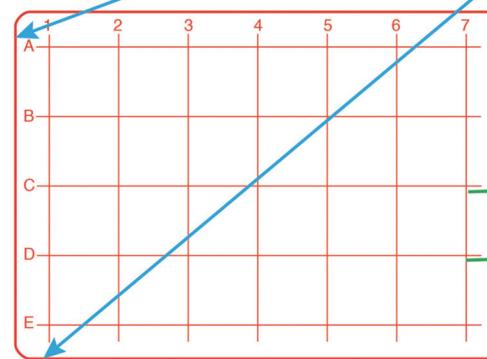Týmto obvodom nieko-  
mu môžete dávať zna-  
menie na diaľku.



**E**

Stranou s čapmi  
smerom dopredu

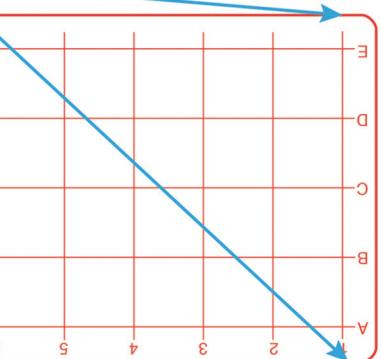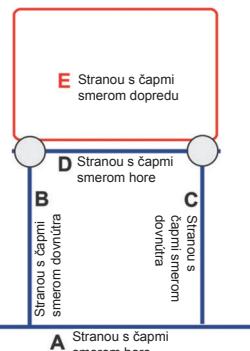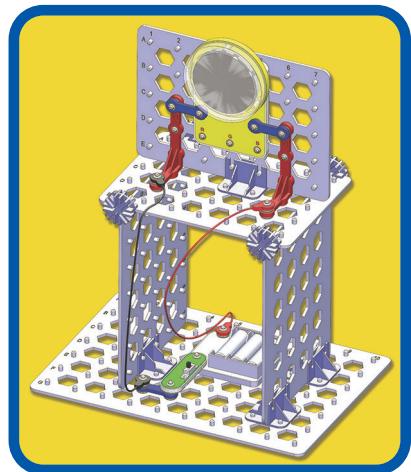


**C**

Stranou s čapmi smerom dovnútra

# Projekt 145

## Morseova abeceda

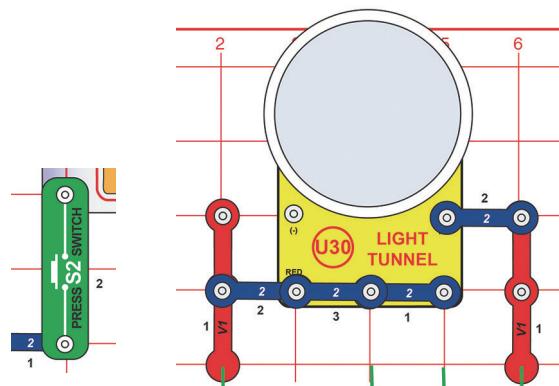


Ked' vykonáte pár úprav, môžete používať predchádzajúci obvod na posielanie správ. Nahraďte posuvný vypínač (S1) tlačidlovým (S2) a zmenzte pripojenie na svetelnom tuneli (U30) podľa nákresu. Spínajte tlačidlový spínač podľa kódov Morseovej abecedy.

**Morseova abeceda:** Predchodom dnešného telefónneho zariadenia bol telegraf, ktorý bol bežne používaný v druhej polovici 19. storočia. Mal iba dva stavy - mohol byť buď zapnutý, alebo vypnutý (tzn. Vysielal signál, alebo nie) a nebol schopný spracovávať a odosielat' širokú škálu frekvencií, z ktorej sa skladá napríklad ľudský hlas alebo hudba. Táto technika bola vyvinutá na prenos informácií na veľkú vzdialenosť a skladá sa zo sústavy bodiek a čiarok (krátkych a dlhých impulzov). Kód bol pomenovaný po svojom vynálezcom a bol hojne využívaný ešte v počiatkoch rádiovej komunikácie. Dnes už sa bežne nepoužíva, ale môžeme ho niekedy zahliadnuť v Hollywoodských filmoch, najmä tých o Divokom Západe. Moderné komunikačné systémy odosielajú podobne kódované dátá, ale deje sa tak oveľa vyššou rýchlosťou.

### MORSEOVA ABECEDA

|   |      |   |     |                |       |
|---|------|---|-----|----------------|-------|
| A | ..-  | N | -.  | Bodka za vetou | ..... |
| B | .... | O | --- | Čiarka vo vete | ----- |
| C | ---. | P | --- | Otáznik        | ----- |
| D | ---. | Q | --- | 1              | ----- |
| E | .    | R | ..  | 2              | ----- |
| F | ...- | S | ... | 3              | ----- |
| G | ...- | T | -   | 4              | ----- |
| H | .... | U | ..  | 5              | ----- |
| I | ..   | V | ... | 6              | ----- |
| J | ---  | W | ..  | 7              | ----- |
| K | ---  | X | ... | 8              | ----- |
| L | ---  | Y | ..  | 9              | ----- |
| M | --   | Z | --- | 0              | ----- |


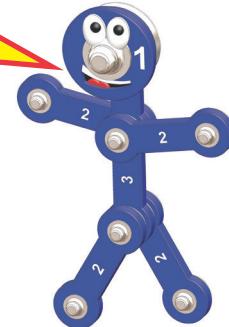


# Projekt 146
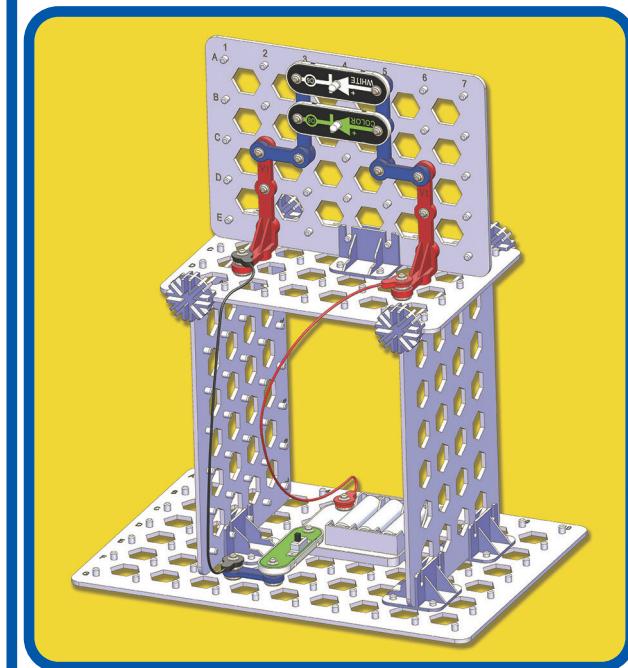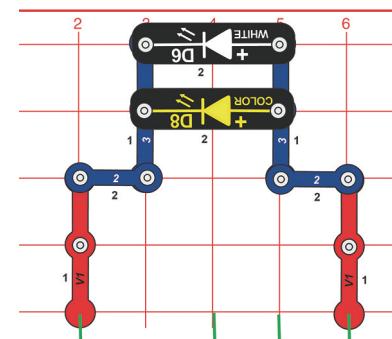
## Telegrafná veža

Použite obvod z projektu 145, ale podľa nákresu nahraďte svetelný tunel (U30) bielou a farebnou LED (D6 a D8). Zopnite tlačidlový vypínač (S2) a LED sa rozsvieti.

Pošlite svojim priateľom kódovanú správu v Morseovej abecede, ako je popísané v projekte 145.






## Projekt 147
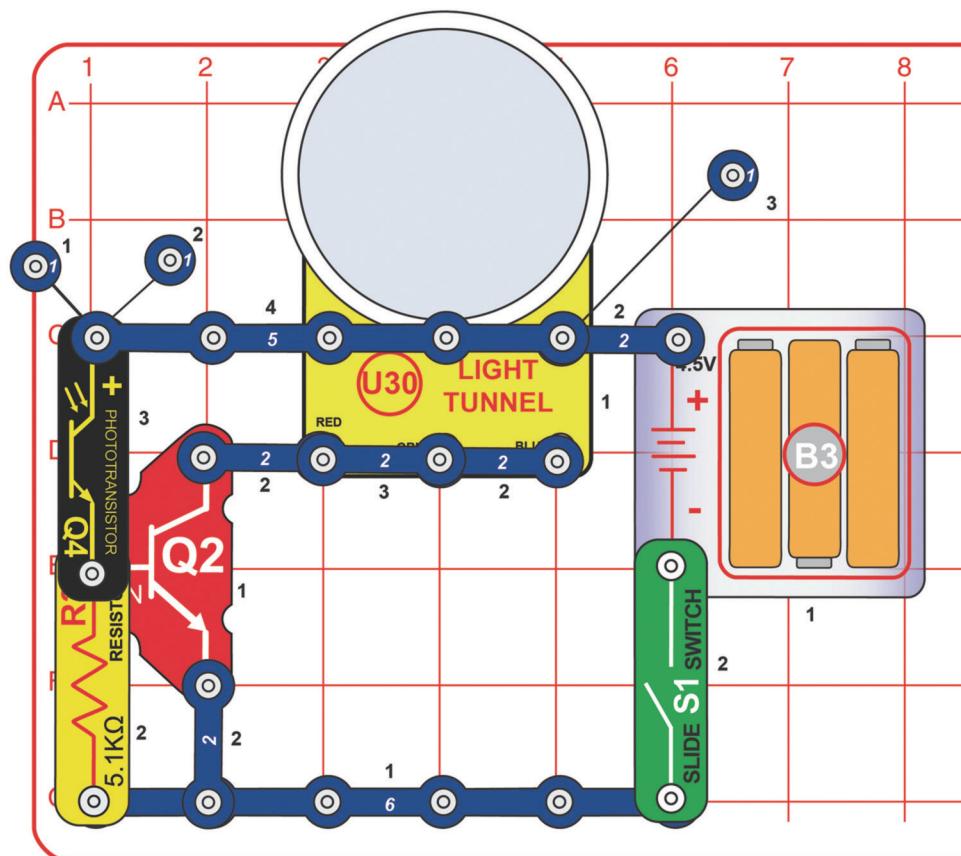
### Svetelné ovládanie svetelného tunela

Zostavte obvod a zapnite posuvný vypínač (S1). Svetelný tunel (U30) bude svietiť, ak na fototranzistor (Q4) bude dopadať dostatok svetla. Skúste meniť intenzitu okolitého svetla a sledujte jeho vplyv na fototranzistor.




## Projekt 148

### Infračervené ovládanie svetelného tunela

Pre tento projekt potrebujete infračervené diaľkové ovládanie, napr. Od vašej televízie, hifi veže alebo DVD prehrávača.


Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale umiestnite ho smerom od zdroja svetla, aby bol svetelný tunel (U30) vypnutý. Ak to bude potrebné, pridajte na fototranzistor (Q4) nadstavec Q4 a odtieňte ho tak lepšie od okolitého osvetlenia. Namierte diaľkové ovládanie priamo na nadstavec Q4, stlačte akékoľvek tlačidlo a svetelný tunel sa rozsvieti.

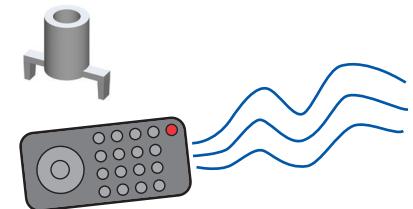Všimnite si, že keď je fototranzistor aktivovaný svetlom z vášho okolia, svetelný tunel svieti neprerušované, ale ak ho aktivujete svojim diaľkovým ovládaním, tunel bude blikať.





# Projekt 149

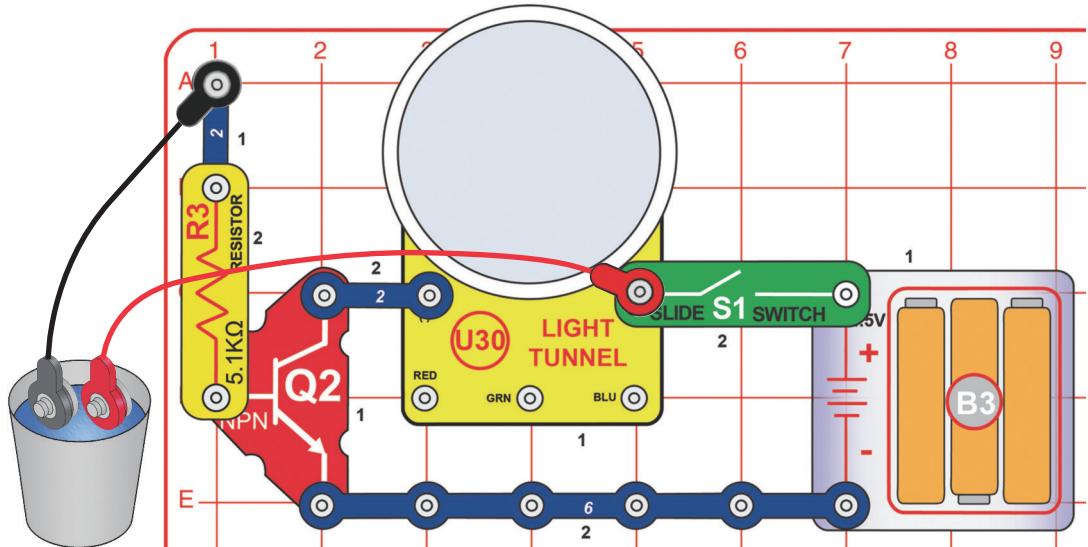


# Kvapalný kábel

Zostavte obvod podľa schémy a nechajte zatiaľ konce červeného a čierneho prepojovacieho kábla nezapojené. Zapnite posuvný vypínač (S1); svetelný tunel (U30) by mal zostať vypnutý.

Vložte voľné konce červeného a čierneho prepojovacieho kábla do misky s vodou (nie však destilovanou), bez toho aby sa dotýkali jeden druhého. Svetelný tunel by sa mal rozsvietiť, pretože voda vede elektrinu, čím uzatvára obvod. Vodu použitú v pokuse nepite.



# Projekt 151 (Ob)vodný prúd

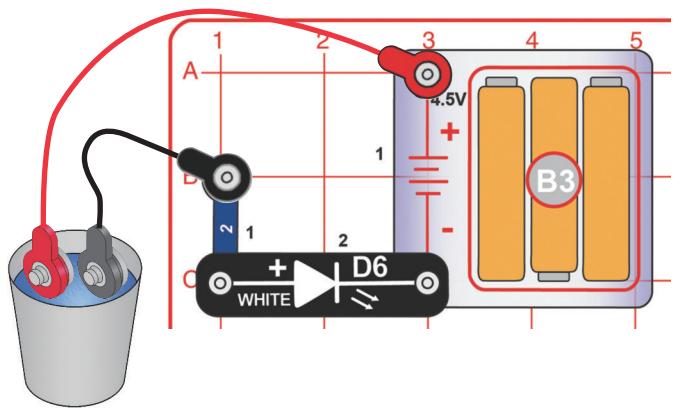

Zostavte obvod podľa schémy vľavo a nechajte zatiaľ konce červeného a čierneho prepojovacieho kábla nezapojené. Zapnite posuvný vypínač (S1); biela LED (D6) by mala zostať vypnuta.

Vložte voľné konce červeného a čierneho prepojovacieho kábla do misky s vodou (nie však destilovanou), bez toho aby sa dotýkali jeden druhého. Biela LED by sa mala rozsvietiť, pretože voda vede elektrinu, čím uzatvára obvod.

Skúste vo vode rozpustiť trochu soli a pozorujte, ako sa zmení intenzita žiarenia diódy. Bielu diódu môžete tiež zameniť za farebnú (D8).

Vodu použitú v pokuse nepite.



# Projekt 150 Ľudský kábel

Použite predchádzajúci obvod, ale namiesto aby ste voľné konce prepojovacích kálov umiestnili do vody, dotknite sa prstami ich kovových častí. Vaše telo teraz uzatvára obvod. Svetelný tunel (U30) by mal svietiť, ale intenzita jeho žiarenia môže kolísat. Môžete si trochu namočiť prsty, aby bol elektrický kontakt lepší.




# Projekt 152 (Ob)vody a vy

Použite predchádzajúci obvod, ale namiesto aby ste voľné konce prepojovacích kálov umiestnili do vody, dotknite sa prstami ich kovových častí. Vaše telo teraz uzatvára obvod. Biela LED (D6) by mala svietiť, ale intenzita jej žiarenia môže kolísat. Môžete si trochu namočiť prsty, aby bol elektrický kontakt lepší.



# Projekt 153

## Nástenné zrkadlá

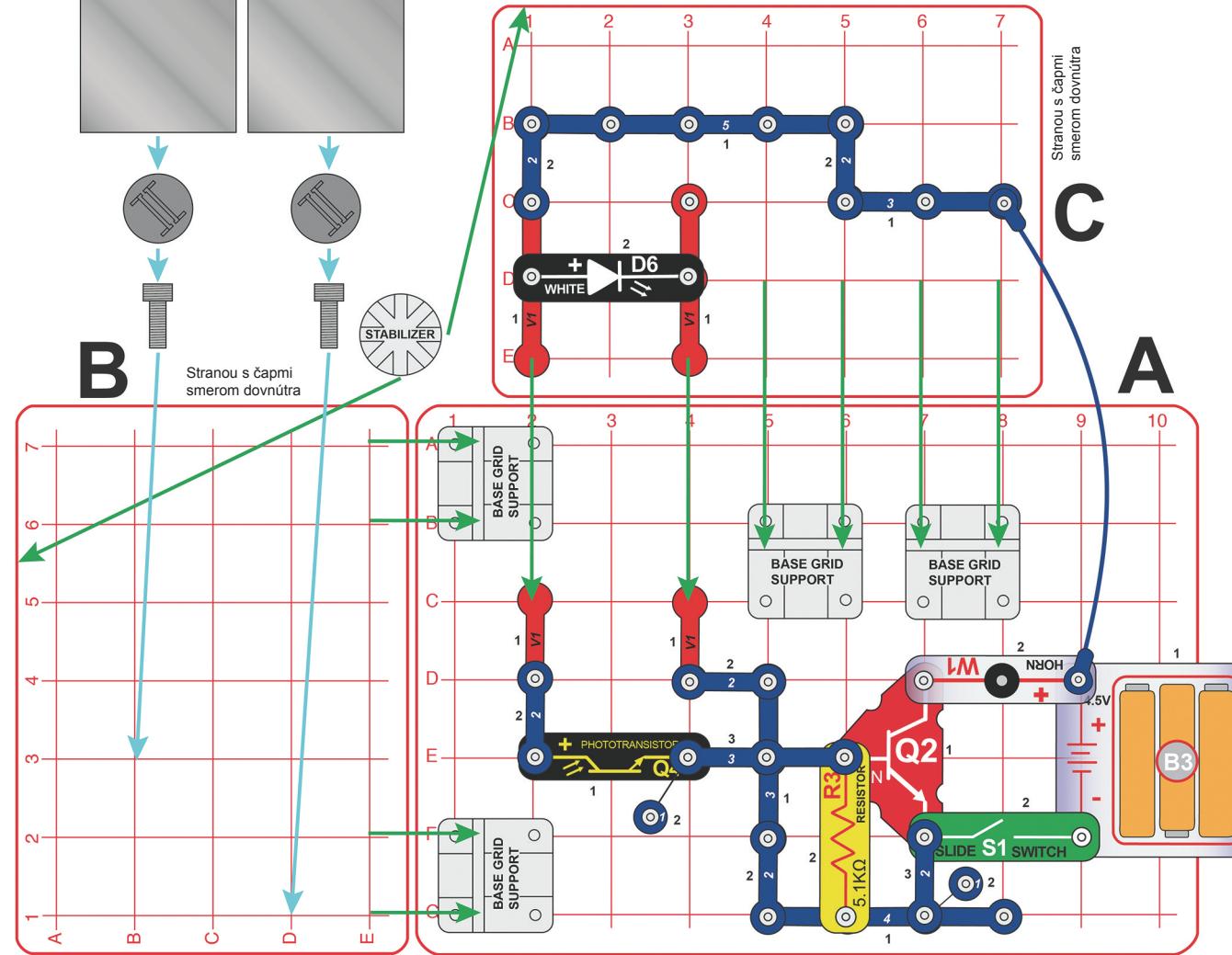

Zostavte podľa inštrukcií  
(doporučujeme dohľad dospelého):


- Umiestnite podpierky na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku C (okrem modrého prepojovacieho kábel) a zasadte ju do podpier na mriežke A.
- Zasadte mriežku B do podpier na mriežke A.
- Mriežku B a C k sebe upevnite svorkou.
- Inštalujte zvyšné súčiastky na mriežku A a pripojte modrý prepojovací kábel.
- Na pozícii označenej na nákrese umiestnite pružiny a päťice

Zapnite posuvný vypínač (S1); biela LED (D6) by sa mala rozsvietiť. Ak je v prevádzke aj siréna (W1), stlmte osvetlenie v miestnosti. Vložte zrkadlá do pätic a tie pripojené k pružinám tak, aby sa žiarenie bielej LED odrážalo zo spodného zrkadla na horné a odtiaľ na fototranzistor (Q4); keď sa vám to podarí, spustí sa siréna. Až sa vám podarí zrkadlá nastaviť, ľahko do nich strčte, aby sa rozkývali; zvuk sirény bude prerušovaný.

Poznámka: Možno bude ľahké vhodne upraviť pozíciu pätic na pružinách, preto pre ľahšie nastavenie zrkadiel skôr vyberte päticu z pružiny a znova ju tam umiestnite. Aby to bolo jednoduchšie, stlmte svetlú v miestnosti a pozorne sledujte, kam dopadá odrazené svetlo diody, a patrične nastavte zrkadlovú sústavu. Uistite sa tiež, že sú zrkadlá čisté.



# Projekt 154

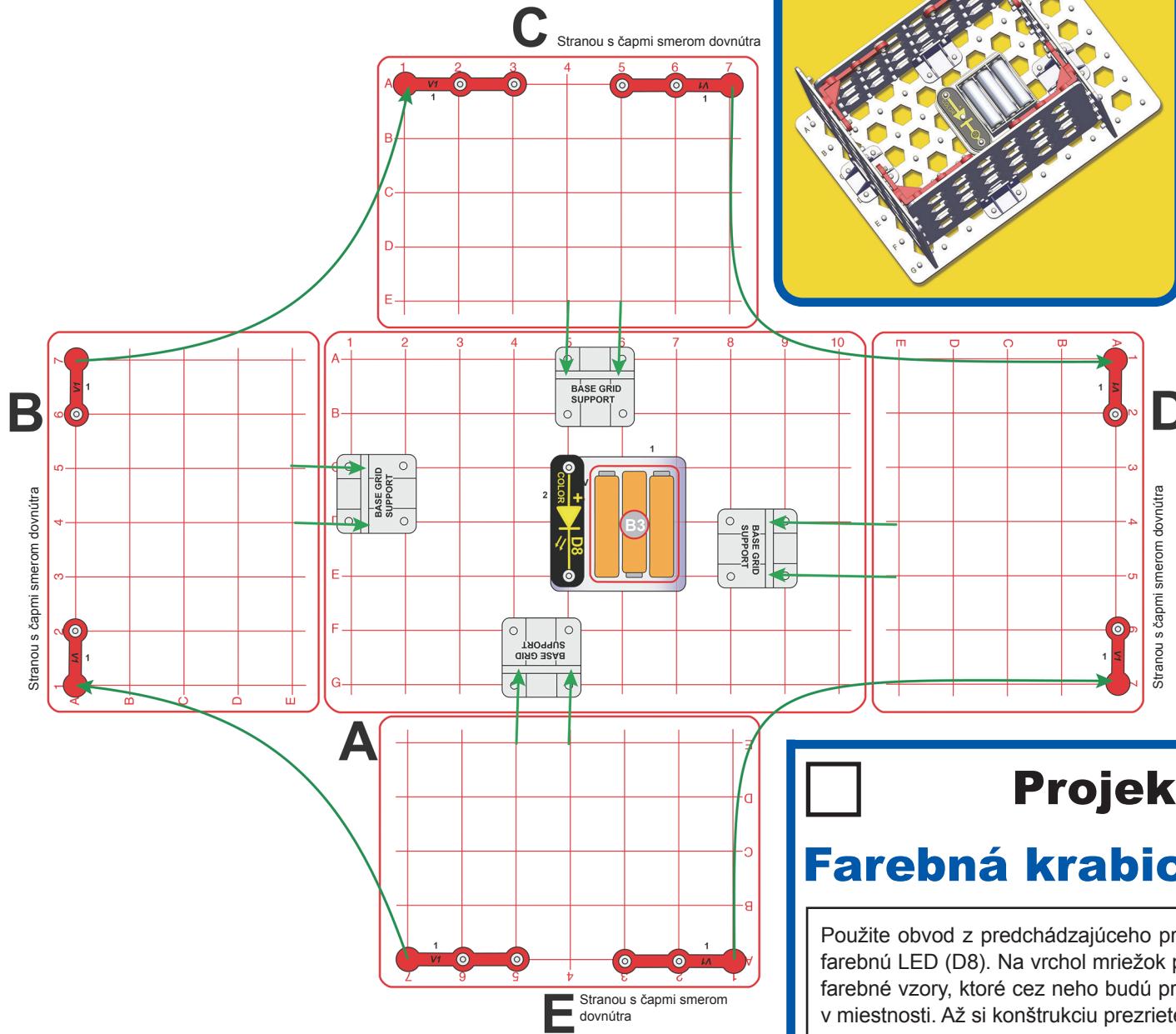

# Farebná krabica

Zostavte podľa inštrukcií:

- Umiestnite držiak batérií (B3) a podpierky na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadte ich do podpier na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- Zasadte mriežky C a E do podpierok na mriežke A a zároveň pripojte tiež 4 kolmé kontaktné vodiče (V1).
- Umiestnite farebnú LED (D8) na držiak batérií.

Farebná LED by mala svietiť (v obvode nie je inštalovaný žiadny spínač). Na vrchol mriežok položte čistý biely papier a stlmte osvetlenie v miestnosti. Cez papier by ste mali vidieť presvitá červené, zelené a modré svetelné kruhy. Až si konštrukciu prezriete, odpojte z obvodu farebnú LED.




# Projekt 155

## Farebná krabica s šošovkou

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale umiestnite šošovku pred farebnú LED (D8). Na vrchol mriežok položte čistý biely papier a pozorujte farebné vzory, ktoré cez neho budú presvitá. Pre lepší efekt stlmte svetlá v miestnosti. Až si konštrukciu prezriete, odpojte z obvodu farebnú LED.



# Projekt 156

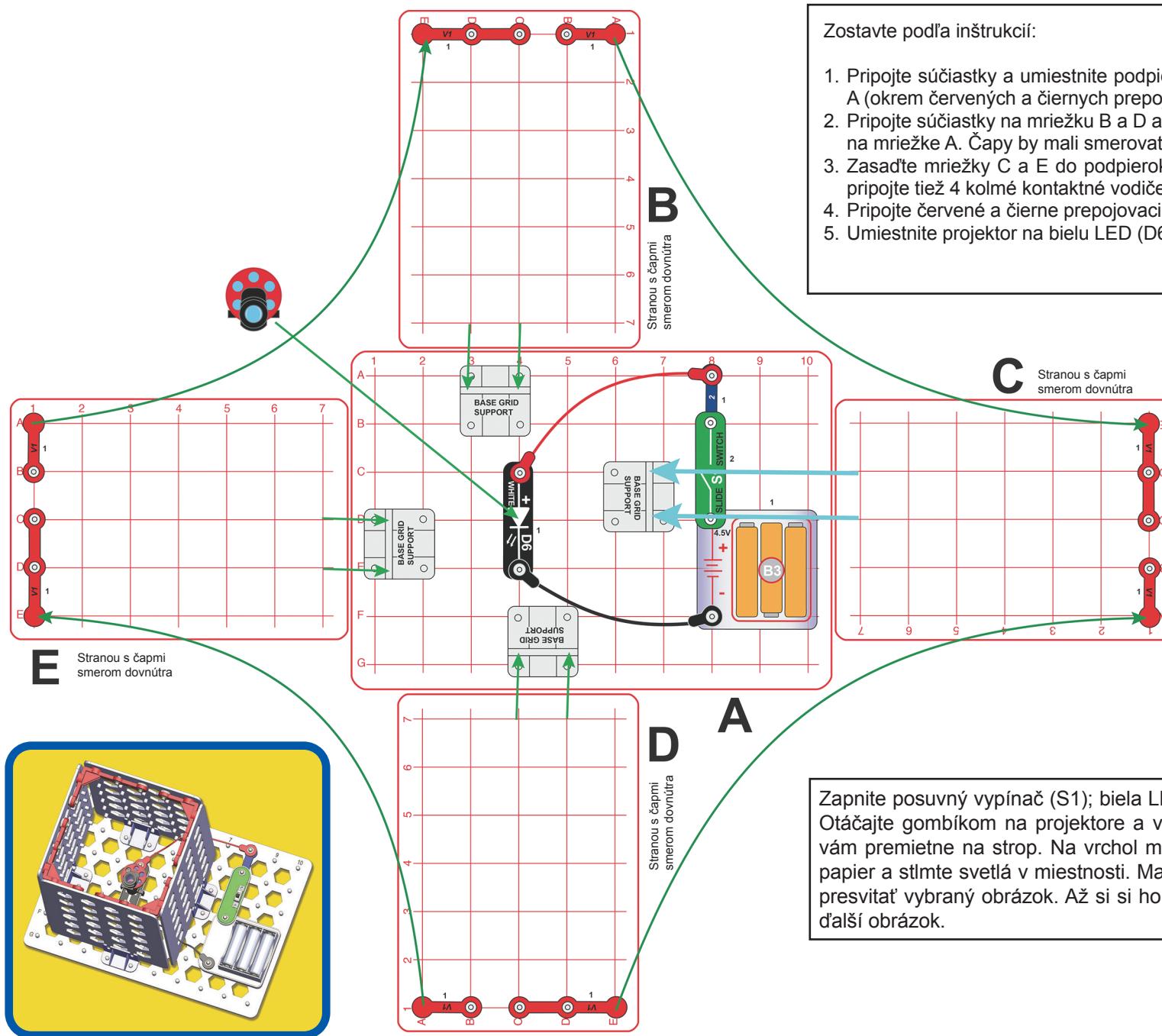

## Projektor v krabici

Zostavte podľa inštrukcií:



- Pripojte súčiastky a umiestnite podpierky na základnú mriežku A (okrem červených a čiernych prepojovacích káblev).
- Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadte ich do podpierok na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- Zasadte mriežky C a E do podpierok na mriežke A a zároveň pripojte tiež 4 kolmé kontaktné vodiče (V1).
- Pripojte červené a čierne prepojovacie káble.
- Umiestnite projektor na bielu LED (D6).

Zapnite posuvný vypínač (S1); biela LED by sa mala rozsvietiť. Otáčajte gombíkom na projektori a vyberte obrázok, ktorý sa vám premietne na strop. Na vrchol mriežok položte čistý biely papier a stlmte svetlú v miestnosti. Mali by ste na papieri vidieť presvitá vybraný obrázok. Až si si ho prezriete, môžete skúsiť ďalší obrázok.



# Projekt 157


## Malé stropné svetlo

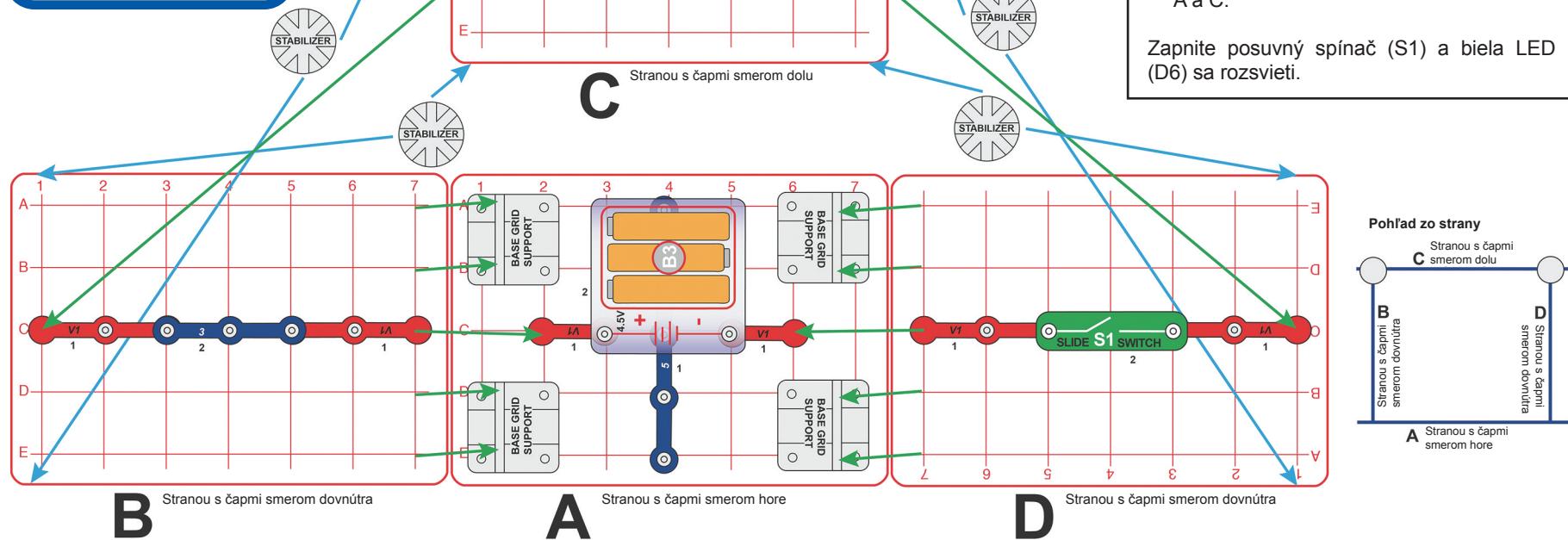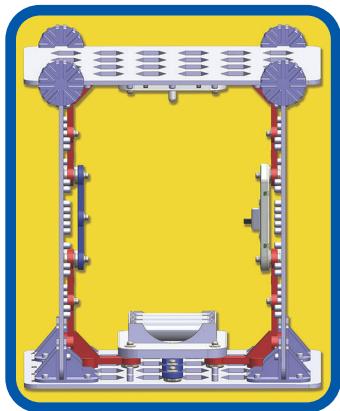

Tento projekt je podobný projektu 21, ale menší. Zostavte podľa inštrukcií (odporúčame dohľad dospelého):

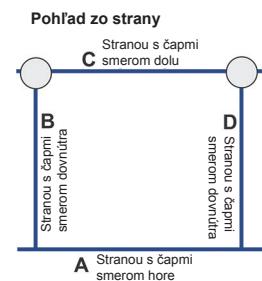
1. Umiestnite podpierky na základnú mriežku A.
2. Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadte ich do podpierok na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
3. Pomocou 4 svoriek upevnite mriežku C na vrcholoch mriežok B a D, a zároveň pripojte 2 kolmé kontaktné vodiče (V1)
4. Inštalujte zvyšné súčiastky na mriežku A a C.

Zapnite posuvný spínač (S1) a biela LED (D6) sa rozsvieti.



# Projekt 158

## Malé stropné osvetlenie

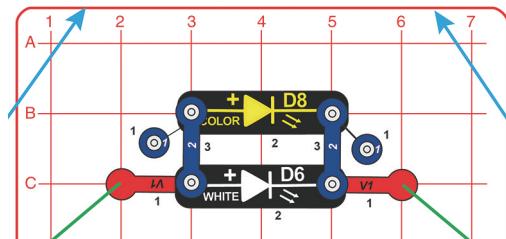

Použite obvod z predchádzajúceho projektu, ale opatne zamenjte bielu LED (D6) za farebnú (D8) alebo opatne zapojte farebnú LED vedľa bielej, vid' obrázok vľavo.







# Projekt 159

# Preruš superlúč


Tento projekt je podobný projektu 29.

Zostavte podľa inštrukcií  
(doporučujeme dohľad dospelého):

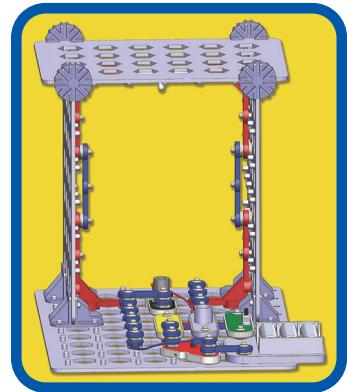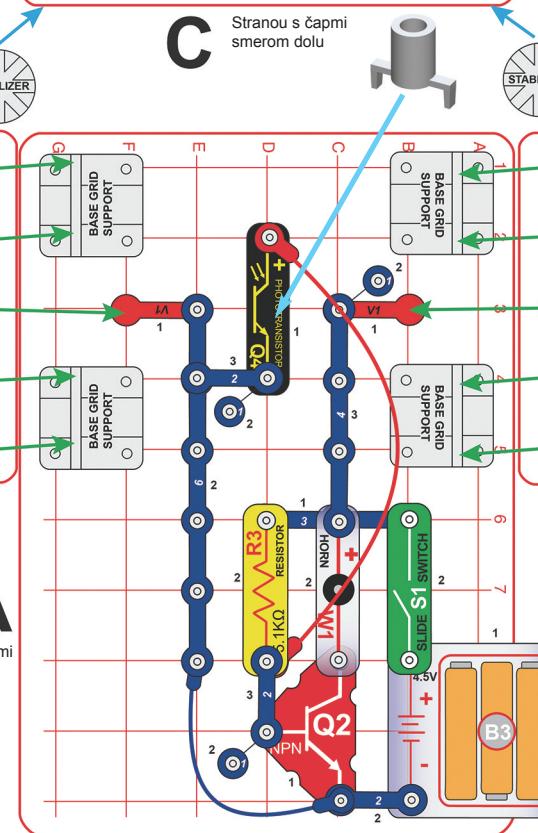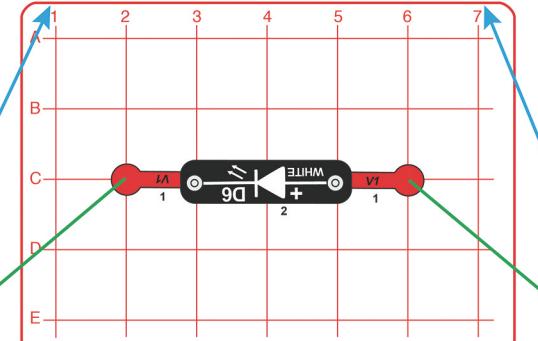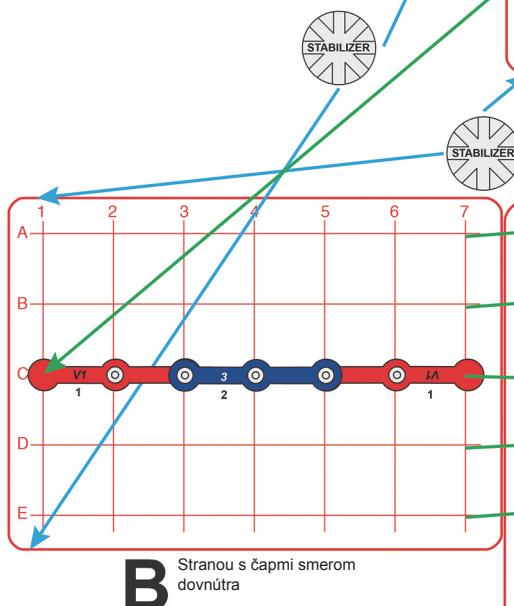- Umiestnite podpierky na základnú mriežku A.
- Pripojte súčiastky na mriežku B a D a zasadte ich do podpierok na mriežke A. Čapy by mali smerovať dovnútra.
- Pomocou 4 svoriek upevnite mriežku C na vrcholoch mriežok B a D, a zároveň pripojte 2 kolmé kontaktné vodiče (V1).
- Inštalujte zvyšné súčiastky na mriežku A a C.
- Umiestnite nástavec Q4 na fototranzistor (Q4).



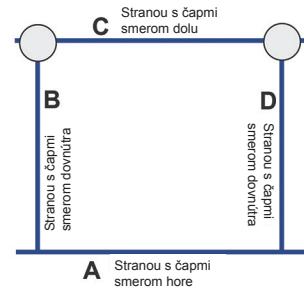Zapnite posuvný vypínač (S1) a bielu LED (D6) sa rozsvieti. Dajte ruku medzi bielu LED a fototranzistor (Q4) a mal by sa spustiť alarm. Dokážete prestrčiť ruku cez krabici, bez toho aby ste spustili alarm?



# Kam d'alej?

Konštrukcie na obrázkoch nižšie vyžadujú prídavné Boffin súčiastky, ktoré súčasťou tejto stavebnice nie sú. môžete ich nájsť v iných sadách Boffin. Uvádzame ich tu pre vašu predstavu, čo všetko je možné vytvoriť kombinovaním súčiastok z viacerých stavebníc. Ak budete chcieť sami ďalej experimentovať, vždy starostlivo dodržiavajte odporúčania z kapitoly Zásady bezpečného používania (v tomto manuáli strana 9). Ďalšie súčiastky Boffin môžete zakúpiť na stránkach: [www.toy.cz](http://www.toy.cz)

Pre návod na zostavenie a ďalšie fotografie týchto konštrukcií navštívte:  
[www.toy.cz](http://www.toy.cz)

## Veľká konštrukcia



## Svetelný dom

